

**IVAN VALEIJE IDOETA
FRANCISCO GABRIEL CAPUANO**



ELEMENTOS DE ELETRÔNICA DIGITAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

**41ª EDIÇÃO
REVISADA E ATUALIZADA**

 **érica**

| **Saraiva**

Best-Seller

Elementos de Eletrônica Digital



Ivan Valeije Idoeta
Francisco Gabriel Capuano

Elementos de Eletrônica Digital

41ª Edição revisada e atualizada

 **Érica** | **Saraiva**



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Idoeta, Ivan Valeije, 1957-.
Elementos de Eletrônica Digital / Ivan Valeiji Idoeta, Francisco Gabriel Capuano. -- 41.ed. rev. e atual. --
São Paulo: Érica, 2012.

Bibliografia.
ISBN 978-85-365-1842-8

1. Eletrônica Digital I. Capuano, Francisco Gabriel. II. Título.

12-07183

Editado também como livro impresso

CDD-621.381

Índices para catálogo sistemático:

1. Eletrônica Digital: Engenharia

621.381

Copyright © 1984 (edição original) e 2012 (edição revisada e atualizada) da Editora Érica Ltda.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida por qualquer meio ou forma sem prévia autorização da Editora Érica. A violação dos direitos autorais é crime estabelecido na Lei nº 9.610/98 e punido pelo Artigo 184 do Código Penal.

Coordenação Editorial: Rosana Arruda da Silva
Capa: Maurício S. de França
Editoração e Finalização: Risolene Coutinho de S. Machado
Daniela Veronica Lima
Rosana Aparecida A. Santos
Carla de Oliveira Moraes
Marlene Teresa S. Alves

Os Autores e a Editora acreditam que todas as informações aqui apresentadas estão corretas e podem ser utilizadas para qualquer fim legal. Entretanto, não existe qualquer garantia, explícita ou implícita, de que o uso de tais informações conduzirá sempre ao resultado desejado. Os nomes de sites e empresas, porventura mencionados, foram utilizados apenas para ilustrar os exemplos, não tendo vínculo nenhum com o livro, não garantindo a sua existência nem divulgação. Eventuais erratas estarão disponíveis para download no site da Editora Érica.

Conteúdo adaptado ao Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, em execução desde 1º de janeiro de 2009.

A Ilustração de capa e algumas imagens de miolo foram retiradas de <www.shutterstock.com>, empresa com a qual se mantém contrato ativo na data de publicação do livro. Outras foram obtidas da Coleção MasterClips/MasterPhotos© da IMSI, 100 Rowland Way, 3rd floor Novato, CA 94945, USA, e do CorelDRAW X5 e X6, Corel Gallery e Corel Corporation Samples. Copyright© 2013 Editora Érica, Corel Corporation e seus licenciadores. Todos os direitos reservados.

Todos os esforços foram feitos para creditar devidamente os detentores dos direitos das imagens utilizadas neste livro. Eventuais omissões de crédito e copyright não são intencionais e serão devidamente solucionadas nas próximas edições, bastando que seus proprietários contatem os editores.

Seu cadastro é muito importante para nós

Ao preencher e remeter a ficha de cadastro constante no site da Editora Érica, você passará a receber informações sobre nossos lançamentos em sua área de preferência.

Conhecendo melhor os leitores e suas preferências, vamos produzir títulos que atendam suas necessidades.

41ª Edição

Contato com o editorial: editorial@editoraerica.com.br

Editora Érica Ltda. | Uma Empresa do Grupo Saraiva

Rua São Gil, 159 - Tatuapé

CEP: 03401-030 - São Paulo - SP

Fone: (11) 2295-3066 - Fax: (11) 2097-4060

www.editoraerica.com.br

Dedicatória

Dedicamos à
Dona Titina
e
Ivani

“Porque muitos são os chamados e
poucos os escolhidos.”

Mateus, 22,14

Capítulo 1 - Sistemas de Numeração	17
1.1 Introdução	18
1.2 O Sistema Binário de Numeração	18
1.2.1 Conversão do Sistema Binário para o Sistema Decimal.....	19
1.2.1.1 Exercícios Resolvidos	21
1.2.2 Conversão do Sistema Decimal para o Sistema Binário.....	22
1.2.2.1 Exercícios Resolvidos	25
1.2.3 Conversão de Números Binários Fracionários em Decimais	26
1.2.3.1 Exercícios Resolvidos	27
1.2.4 Conversão de Números Decimais Fracionários em Binários	28
1.2.4.1 Exercícios Resolvidos	30
1.3 O Sistema Octal de Numeração	32
1.3.1 Conversão do Sistema Octal para o Sistema Decimal.....	33
1.3.1.1 Exercícios Resolvidos	34
1.3.2 Conversão do Sistema Decimal para o Sistema Octal	35
1.3.2.1 Exercícios Resolvidos	35
1.3.3 Conversão do Sistema Octal para o Sistema Binário	35
1.3.3.1 Exercícios Resolvidos	36
1.3.4 Conversão do Sistema Binário para o Sistema Octal.....	36
1.3.4.1 Exercícios Resolvidos	37
1.4 O Sistema Hexadecimal de Numeração	38
1.4.1 Conversão do Sistema Hexadecimal para o Sistema Decimal.....	39
1.4.1.1 Exercícios Resolvidos	39
1.4.2 Conversão do Sistema Decimal para o Sistema Hexadecimal.....	40
1.4.2.1 Exercícios Resolvidos	41
1.4.3 Conversão do Sistema Hexadecimal para o Sistema Binário	41
1.4.3.1 Exercícios Resolvidos	41
1.4.4 Conversão do Sistema Binário para o Sistema Hexadecimal	42
1.4.4.1 Exercícios Resolvidos	42
1.5 Operações Aritméticas no Sistema Binário.....	43
1.5.1 Adição no Sistema Binário	43
1.5.1.1 Exercícios Resolvidos	44
1.5.2 Subtração no Sistema Binário	45
1.5.2.1 Exercícios Resolvidos	46
1.5.3 Multiplicação no Sistema Binário	47
1.5.3.1 Exercício Resolvido	47
1.5.4 Notação dos Números Binários Positivos e Negativos.....	48
1.5.4.1 Exercícios Resolvidos	51

1.5.5 Utilização do Complemento de 2 em Operações Aritméticas	52
1.5.5.1 Exercícios Resolvidos	53
Exercícios Propostos.....	55
Capítulo 2 - Funções e Portas Lógicas	59
2.1 Introdução	60
2.2 Funções Lógicas E, OU, NÃO, NE e NOU	60
2.2.1 Função E ou AND	61
2.2.1.1 Tabela Verdade de uma Função E ou AND.....	62
2.2.1.2 Porta E ou AND	62
2.2.2 Função OU ou OR	63
2.2.2.1 Tabela Verdade da Função OU ou OR	64
2.2.2.2 Porta OU ou OR	65
2.2.3 Função NÃO ou NOT.....	66
2.2.3.1 Tabela Verdade da Função NÃO ou NOT	67
2.2.3.2 Inversor	67
2.2.4 Função NÃO E, NE ou NAND.....	67
2.2.4.1 Tabela Verdade da Função NE ou NAND	68
2.2.4.2 Porta NE ou NAND	68
2.2.5 Função NÃO OU, NOU ou NOR.....	69
2.2.5.1 Tabela Verdade da Função NOU ou NOR	69
2.2.5.2 Porta NOU ou NOR	69
2.2.6 Quadro Resumo	70
2.3 Expressões Booleanas obtidas de Circuitos Lógicos.....	71
2.3.1 Exercícios Resolvidos	73
2.4 Circuitos obtidos de Expressões Booleanas	75
2.4.1 Exercícios Resolvidos	77
2.5 Tabelas Verdade obtidas de Expressões Booleanas	79
2.5.1 Exercícios Resolvidos	82
2.6 Expressões Booleanas obtidas de Tabelas Verdade	86
2.6.1 Exercícios Resolvidos	87
2.7 Blocos Lógicos OU EXCLUSIVO e COINCIDÊNCIA.....	89
2.7.1 Bloco OU EXCLUSIVO	89
2.7.2 Bloco COINCIDÊNCIA	90
2.7.3 Quadro Resumo	91
2.7.4 Exercícios Resolvidos	92
2.8 Equivalência entre Blocos Lógicos.....	94
2.8.1 Inversor a partir de uma Porta NE.....	95
2.8.2 Inversor a partir de uma Porta NOU.....	96
2.8.3 Portas NOU e OU a partir de E, NE e Inversores.....	97

2.8.4 Portas NE e E a partir de OU, NOU e Inversores.....	98
2.8.5 Quadro Resumo	99
2.8.6 Exercícios Resolvidos	99
Exercícios Propostos.....	102
Capítulo 3 - Álgebra de Boole e Simplificação de Circuitos Lógicos	107
3.1 Introdução	108
3.2 Variáveis e Expressões na Álgebra de Boole.....	108
3.3 Postulados	108
3.3.1 Postulados da Complementação.....	108
3.3.2 Postulado da Adição	109
3.3.3 Postulado da Multiplicação	110
3.4 Propriedades.....	111
3.4.1 Propriedade Comutativa.....	111
3.4.2 Propriedade Associativa	111
3.4.3 Propriedade Distributiva	111
3.5 Teoremas de De Morgan.....	112
3.5.1 1º Teorema de De Morgan	112
3.5.2 2º Teorema de De Morgan	113
3.6 Identidades Auxiliares.....	113
3.6.1 $A + A \cdot B = A$	114
3.6.2 $(A + B) \cdot (A + C) = A + B \cdot C$	114
3.6.3 $A + \bar{A} \cdot B = A + B$	114
3.7 Quadro Resumo	115
3.8 Simplificação de Expressões Booleanas	116
3.8.1 Exercícios Resolvidos	117
3.9 Simplificação de Expressões Booleanas através dos Diagramas de Veitch-Karnaugh.	121
3.9.1 Diagrama de Veitch-Karnaugh para Duas Variáveis.....	121
3.9.2 Diagramas de Veitch-Karnaugh para Três Variáveis.....	127
3.9.3 Diagrama de Veitch-Karnaugh para Quatro Variáveis.....	133
3.9.4 Exercícios Resolvidos	141
3.9.5 Diagrama para Cinco Variáveis	148
3.9.5.1 Exercício Resolvido	154
3.9.6 Diagramas com Condições Irrelevantes.....	156
3.9.6.1 Exercícios Resolvidos	158
3.9.7 Casos que não Admitem Simplificação	160
3.9.8 Agrupamentos de Zeros	163
3.9.9 Outra Forma de Apresentação do Diagrama de Veitch-Karnaugh.....	164
Exercícios Propostos.....	166

Capítulo 4 - Circuitos Combinacionais 1ª Parte	175
4.1 Introdução	176
4.2 Projetos de Circuitos Combinacionais	176
4.2.1 Circuitos com Duas Variáveis	177
4.2.2 Circuitos com Três Variáveis	181
4.2.3 Circuitos com Quatro Variáveis	184
4.2.4 Exercícios Resolvidos	187
Exercícios Propostos	193
Capítulo 5 - Circuitos Combinacionais 2ª Parte	197
5.1 Introdução	198
5.2 Códigos	198
5.2.1 Código BCD 8421	198
5.2.2 Outros Códigos BCD de 4 Bits	199
5.2.3 Código Excesso 3	200
5.2.4 Código Gray	201
5.2.5 Códigos de 5 Bits	202
5.2.6 Código 9876543210	204
5.3 Codificadores e Decodificadores	204
5.3.1 Codificador Decimal/Binário	205
5.3.2 Decodificador Binário/Decimal	207
5.3.3 Projetos de Decodificadores	210
5.3.4 Decodificador para Display de 7 Segmentos	216
5.3.5 Exercícios Resolvidos	221
5.4 Circuitos Aritméticos	229
5.4.1 Meio Somador	229
5.4.2 Somador Completo	230
5.4.3 Somador Completo a partir de Meio Somadores	234
5.4.4 Meio Subtrator	236
5.4.5 Subtrator Completo	237
5.4.6 Subtrator Completo a partir de Meio Subtratores	240
5.4.7 Somador/Subtrator Completo	241
5.4.8 Exercícios Resolvidos	244
5.5 Quadro Resumo	246
Exercícios Propostos	248
Capítulo 6 - Flip-Flop, Registradores e Contadores	251
6.1 Introdução	252
6.2 Flip-Flops	252
6.2.1 Flip-Flop RS Básico	253

6.2.2 Flip-Flop RS com Entrada Clock	257
6.2.3 Flip-Flop JK	258
6.2.4 Flip-Flop JK com Entradas Preset e Clear	260
6.2.5 Flip-Flop JK Mestre-Escravo	261
6.2.6 Flip-Flop JK Mestre-Escravo com Entradas Preset e Clear	265
6.2.7 Flip-Flop T	266
6.2.8 Flip-Flop D	267
6.2.9 Exercícios Resolvidos	268
6.3 Registradores de Deslocamento	271
6.3.1 Conversor Série-Paralelo	272
6.3.2 Conversor Paralelo-Série	274
6.3.3 Registrador de Entrada Série e Saída Série	276
6.3.4 Registrador de Entrada Paralela e Saída Paralela	276
6.3.5 Registrador de Deslocamento utilizado como Multiplicador ou Divisor por 2 ..	277
6.3.6 Exercícios Resolvidos	279
6.4 Contadores	280
6.4.1 Contadores Assíncronos	281
6.4.1.1 Contador de Pulsos	281
6.4.1.2 Contador de Década	283
6.4.1.3 Contador Sequencial de 0 a n	285
6.4.1.4 Contadores Assíncronos Decrescentes	285
6.4.1.5 Contador Assíncrono Crescente/Decrescente	288
6.4.1.6 Exercícios Resolvidos	289
6.4.2 Contadores Síncronos	290
6.4.2.1 Contador Síncrono Gerador de Código Binário de 4 Bits	292
6.4.2.2 Contador de Década	298
6.4.2.3 Contador Gerador de uma Sequência Qualquer	300
6.4.2.4 Contador em Anel	304
6.4.2.5 Contador Johnson	307
6.4.2.6 Exercícios Resolvidos	308
6.4.3 Contadores Utilizados em Circuitos Temporizadores	312
6.4.3.1 Contador de 0 a 59	312
6.4.3.2 Contador de 1 a 12	313
6.4.3.3 Diagrama de Blocos de um Relógio Digital	314
6.4.3.4 Exercícios Resolvidos	314
Exercícios Propostos	316
Capítulo 7 - Conversores Digital-Analógicos e Análogo-Digitais	321
7.1 Introdução	322
7.2 Conversores Digital-Analógicos	324

7.2.1 Conversor Digital-Analógico Básico.....	324
7.2.2 Conversor Digital-Analógico com Amplificador Operacional.....	329
7.2.3 Conversor Digital-Analógico com Chave Seletora Digital.....	334
7.2.4 Conversor Digital-Analógico utilizando Rede R-2R.....	335
7.2.5 Conversor Digital-Analógico com Rede R-2R utilizando Amplificador Operacional	342
7.2.6 Conversor Digital-Analógico para mais algarismos	342
7.2.7 Conversão de um código qualquer em analógico.....	346
7.2.8 Exercícios Resolvidos	346
7.3 Conversor Analógico-Digital	348
7.3.1 Voltímetro Digital.....	355
7.4 Geradores de Formas de Ondas Digitais	356
7.4.1 Gerador de Rampa Digital	356
7.4.2 Gerador de Forma de Onda Triangular	357
7.4.3 Gerador de uma forma de Onda qualquer	360
7.4.4 Exercícios Resolvidos	364
Exercícios Propostos.....	367

Capítulo 8 - Circuitos Multiplex, Demultiplex e Memórias..... 371

8.1 Introdução	372
8.2 Geração de Produtos Canônicos	372
8.2.1 Circuito básico Gerador de Produtos Canônicos	373
8.2.2 Matriz de Simples Encadeamento	374
8.2.3 Matriz de Duplo Encadeamento	376
8.3 Multiplex	376
8.3.1 Projeto do circuito de um Multiplex	378
8.3.2 Outras maneiras de formar um bloco Multiplex.....	385
8.3.2.1 Multiplex utilizando Matriz de Simples Encadeamento	386
8.3.2.2 Multiplex utilizando Matriz de Duplo Encadeamento.....	386
8.3.3 Ampliação da capacidade de um circuito Multiplex.....	387
8.3.4 Multiplex com Endereçamento Sequencial.....	389
8.3.5 Utilização do Multiplex na construção de Circuitos Combinacionais	389
8.3.6 Exercícios Resolvidos	392
8.4 Demultiplex	397
8.4.1 Projeto do circuito de um Demultiplex	399
8.4.2 Outras maneiras de formar um bloco Demultiplex.....	403
8.4.3 Ampliação da capacidade de um circuito Demultiplex.....	404
8.4.4 Demultiplex com Endereçamento Sequencial	405
8.4.5 Exercícios Resolvidos	406

8.5 Multiplex e Demultiplex utilizados na Transmissão de Dados	408
8.5.1 Gerador de Paridade	414
8.6 Memórias	420
8.6.1 Classificação das Memórias	421
8.6.2 Estrutura geral e organização de uma Memória.....	423
8.6.3 Memórias ROM.....	426
8.6.3.1 Arquitetura interna das memórias ROM.....	428
8.6.4 Memórias PROM.....	431
8.6.5 Memórias EPROM.....	432
8.6.6 Memórias EEPROM	434
8.6.7 Memórias RAM.....	435
8.6.7.1 Arquitetura interna das memórias RAM	438
8.6.7.2 Expansão da Capacidade da Memória RAM.....	440
8.6.8 Exercícios Resolvidos	446
Exercícios Propostos.....	448
Capítulo 9 - Famílias de Circuitos Lógicos.....	453
9.1 Introdução	454
9.2 Conceitos e Parâmetros das Famílias Lógicas	454
9.2.1 Níveis de Tensão e de Corrente.....	455
9.2.2 Fan-Out	456
9.2.3 Tempo de Atraso de Propagação	458
9.2.4 Imunidade ao Ruído.....	458
9.3 Blocos Lógicos estruturados com Diodos	459
9.4 Blocos Lógicos estruturados em Circuitos Integrados.....	463
9.4.1 Transistor Bipolar como Chave	464
9.4.2 MOS-FET como Chave	465
9.5 Família TTL.....	467
9.5.1 Características gerais e parâmetros da Família TTL.....	469
9.5.2 Tipos de blocos da Família TTL	471
9.5.2.1 Open-Collector.....	471
9.5.2.2 Tri-State.....	473
9.5.2.3 Schmitt-Trigger.....	474
9.5.3 Versões dos Circuitos TTL.....	475
9.5.4 Circuitos Integrados TTL.....	477
9.6 Família CMOS	478
9.6.1 Características gerais e parâmetros da Família CMOS	480
9.6.2 Circuitos Integrados CMOS	483
9.7 Exercícios Resolvidos	484
Exercícios Propostos.....	488

Apêndice - Respostas dos Exercícios Propostos 493

Capítulo 1 - Sistemas de Numeração 494

Capítulo 2 - Funções e Portas Lógicas 497

Capítulo 3 - Álgebra de Boole e Simplificação de Circuitos Lógicos..... 505

Capítulo 4 - Circuitos Combinacionais - 1ª Parte 508

Capítulo 5 - Circuitos Combinacionais - 2ª Parte 511

Capítulo 6 - Flip-Flop, Registradores e Contadores 516

Capítulo 7 - Conversores Digital-Analógicos e Análogo-Digitais 522

Capítulo 8 - Circuitos Multiplex, Demultiplex e Memórias..... 525

Capítulo 9 - Famílias de Circuitos Lógicos..... 536

Bibliografia..... 540

Marcas Registradas..... 541

Índice Remissivo 542

Prefácio

A partir desta 41ª Edição, o livro Elementos de Eletrônica Digital apresenta uma nova formatação e um trabalho de revisão e atualização. Aborda o estudo dos principais elementos utilizados na Eletrônica Digital, possibilitando a compreensão das estruturas internas utilizadas no desenvolvimento de modernos sistemas digitais. Nesse aspecto, conforme já mencionado nas edições anteriores, o entendimento dessas estruturas e a elaboração de projetos dedicados são essenciais, principalmente no campo do ensino, onde a formação de profissionais com boa capacidade de desenvolvimento se torna cada vez mais necessária. A Eletrônica Digital hoje se caracteriza por conhecimentos de caráter introdutório aos sistemas digitais que utilizam microprocessadores, microcontroladores e outros sistemas programáveis e reconfiguráveis, tais como os dispositivos de lógica programável.

A principal alteração foi realizada no capítulo 4, em que alguns dos projetos utilizados como exemplos foram modificados por outros mais atualizados. Os projetos apresentados, embora simulem situações possíveis, são didáticos e servem para descrever o método de realização, podendo ser empregados na prática como modelos para a solução de pequenos problemas ou, ainda, para a construção de circuitos periféricos dentro dos sistemas digitais mais complexos já citados. Julgamos ser esse capítulo de extrema importância para o aprendizado, pois permite ao leitor um contato inicial com o desenvolvimento de projetos para aplicações específicas. No mais, o livro sofreu apenas alterações de texto discretas, mantendo as características que o consagraram.

Esperamos, com isso, continuar contribuindo com o ensino da Eletrônica Digital, pois acreditamos que é por meio do conhecimento consistente de seus conceitos elementares e do estímulo ao desenvolvimento de projetos que conseguiremos formar profissionais para atender as atuais demandas tecnológicas do mercado de trabalho com excelência.

Os Autores

Sobre os autores

Francisco Gabriel Capuano

Professor de Ensino Superior desde 1982, tendo atuado na coordenação e montagem de diversos cursos. Professor dos Cursos de Engenharia de Controle e Automação, Tecnologia em Sistemas Eletrônicos, Técnicos em Eletrônica e Telecomunicações, nas disciplinas: Eletrônica Digital, Eletricidade, Eletrônica Aplicada e Laboratório de Eletricidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo.

Coordenador do Ensino Técnico do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo de 2008 a 2012.

Atuou como Coordenador dos Cursos Técnicos em Eletrônica e Telecomunicações, Gerente Educacional de Eletromecânica, Gerente Educacional de Telecomunicações e Informática e, ainda, Diretor da Unidade Sede do Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo.

Participou dos grupos de trabalho do Ministério da Educação responsáveis pela confecção das Diretrizes Nacionais Curriculares da Área Industrial e compatibilização do perfil profissional dos técnicos da área de Eletrônica dos Países do MERCOSUL.

Especialista (Lato Sensu) e Engenheiro em Eletrônica formado pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI).

Autor dos livros “Laboratório de Eletricidade e Eletrônica” em parceria com Maria Aparecida Mendes Marino e “Exercícios de Eletrônica Digital”, publicados pela Editora Érica.

Ivan Valeije Idoeta

Atuou como Professor de Ensino Superior na área de Engenharia Eletrônica, nas disciplinas de Eletrônica Digital, Eletrônica Aplicada; e na área de Agrimensura e Cartografia nas disciplinas de Fotogrametria, Aerofotogrametria e Imageamento Digital.

Atua no ramo de mapeamento digital desde 1984, como Vice-Presidente e Responsável Técnico da empresa BASE Aerofotogrametria e Projetos S/A, onde atuou na Coordenação e Direção em diversos serviços de imageamento analógico e digital, nas mais variadas escalas para as mais variadas finalidades, indo desde projetos de engenharia, passando por planos diretores e cadastramento municipais e implantação de Sistemas de Informações Geográficas, sendo um dos pioneiros, no Brasil, na implantação de fotogrametria digital, ortorretificação de imagens digitais, técnicas de mapeamento automático por correlação de imagens e geração de modelos digitais de superfícies, correções radiométricas, de sensores de imageamento multiespectral digital, sensores de varredura a LASER (LIDAR) e mais recentemente de tecnologia de Interferometria por Radar de Abertura Sintética (IfSAR).

Engenheiro Eletricista - ênfase em Eletrônica, formado pela Escola de Engenharia Mauá.

Engenheiro Agrimensor formado pela Escola de Engenharia de Agrimensura de Pirassununga, São Paulo.

Pós-Graduado em Administração de Empresas pelo Curso de Extensão em Administração para Graduados da Fundação Getúlio Vargas (CEAG-FGV).

Mestre em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP).

Doutor em Engenharia pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (EPUSP).

Autor do livro "São Paulo Vista do Alto" em parceria com Irineu Idoeta e Jorge Pimentel Cintra, publicado pela Editora Érica.

Agraciado como Comendador da Ordem do Mérito Cartográfico da Sociedade Brasileira de Cartografia.

Sistemas de Numeração

1.1 Introdução

O homem, através dos tempos, sentiu a necessidade da utilização de sistemas numéricos.

Existem vários sistemas numéricos, dentre os quais se destacam o **decimal**, o **binário**, o **octal** e o **hexadecimal**.

O sistema decimal é utilizado no dia a dia e é, sem dúvida, o mais importante dos sistemas numéricos. Ele possui dez algarismos com os quais podemos formar qualquer número através da lei de formação.

Os outros sistemas, em especial o binário e o hexadecimal, são muito importantes nas áreas de técnicas digitais e informática. No decorrer do estudo, percebe-se a ligação existente entre os circuitos lógicos e estes sistemas de numeração.

1.2 O Sistema Binário de Numeração

No sistema binário de numeração existem apenas dois algarismos:

- ♦ o algarismo **0** (zero) e
- ♦ o algarismo **1** (um).

Para representarmos a quantidade zero, utilizamos o algarismo **0**; para representarmos a quantidade um, utilizamos o algarismo **1**. E para representar a quantidade dois, se não possuímos o algarismo **2** nesse sistema?

É simples. No sistema decimal, não possuímos o algarismo dez e representamos a quantidade de uma dezena utilizando o algarismo **1** seguido do algarismo **0**. Neste caso, o algarismo **1** significa que temos um grupo de uma dezena e o algarismo **0**, nenhuma unidade, o que significa dez.

No sistema binário, agimos da mesma forma. Para representarmos a quantidade dois, utilizamos o algarismo **1** seguido do algarismo **0**. O algarismo **1** significa que temos um grupo de dois elementos e o **0**, um grupo de nenhuma unidade, representando assim o número dois.

Utilizando a mesma regra, podemos representar outras quantidades, formando assim o sistema numérico. A Tabela 1.1 mostra a sequência de numeração do sistema binário até a quantidade nove.

Tabela 1.1

Decimal	Binário
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001

Na prática, cada dígito binário recebe a denominação de **bit** (**b**inary **d**igit). O conjunto de 4 bits é denominado **nibble** e o de 8 bits de **byte**, termo bastante utilizado principalmente na área de informática.

1.2.1 Conversão do Sistema Binário para o Sistema Decimal

Para explicar a conversão vamos utilizar um número decimal qualquer, por exemplo, 594. Este número significa:

$5 \times 100 + 9 \times 10 + 4 \times 1 = 594$

↓

centena

↓

dezena

↓

unidade

↑

5×10^2

↑

9×10^1

↑

4×10^0

$= 594$

Esquemáticamente, temos:

$$\begin{array}{c|c|c} 100 & 10 & 1 \\ \hline 5 & 9 & 4 \end{array} \rightarrow 5 \times 100 + 9 \times 10 + 4 \times 1 = 594$$

$$\begin{array}{c|c|c} 10^2 & 10^1 & 10^0 \\ \hline 5 & 9 & 4 \end{array} \rightarrow 5 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 4 \times 10^0 = 594$$

Neste exemplo, podemos notar que o algarismo menos significativo (4) multiplica a unidade (1 ou 10^0), o segundo algarismo (9) multiplica a dezena (10 ou 10^1) e o mais significativo (5) multiplica a centena (100 ou 10^2). A soma desses resultados vai representar o número.

Podemos notar ainda que, de maneira geral, a regra básica de formação de um número consiste no somatório de cada algarismo correspondente multiplicado pela base (no exemplo, o número dez) elevada por um índice conforme o posicionamento do algarismo no número.

Vamos agora utilizar um número binário qualquer, por exemplo, o número 101. Pela Tabela 1.1 notamos que ele equivale ao número 5 no sistema decimal.

Utilizando o conceito básico de formação de um número, podemos obter a mesma equivalência, convertendo assim o número para o sistema decimal:

$$\begin{array}{c|c|c} 2^2 & 2^1 & 2^0 \\ \hline 1 & 0 & 1 \end{array}$$

$$\underbrace{1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0}$$

$$\begin{array}{ccc} \updownarrow & \updownarrow & \updownarrow \\ 1 \times 4 & + 0 \times 2 & + 1 \times 1 = 5 \end{array}$$

O número 101 na base 2 é igual ao número 5 na base 10.

Daqui por diante, para melhor identificação do número, colocaremos como índice a base do sistema ao qual o número pertence. Assim sendo, para o exemplo podemos escrever $5_{10} = 101_2$.

Vamos agora fazer a conversão do número 1001_2 para o sistema decimal. Utilizando o mesmo processo, temos:

2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	0	1

$$1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 =$$

$$1 \times 8 + 1 \times 1 = 9_{10} \therefore 1001_2 = 9_{10}$$

1.2.1.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Converta o número 01110_2 em decimal.

Primeiramente, devemos lembrar que o zero à esquerda de um número é um algarismo não significativo, logo $01110_2 = 1110_2$.

Esquematizando, temos:

2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	1	0

$$1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 0 \times 2^0 =$$

$$8 + 4 + 2 + 0 = 14_{10} \therefore 1110_2 = 14_{10}$$

- 2) Converta o número 1010_2 no sistema decimal.

2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	0

$$1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 = 10_{10} \therefore 1010_2 = 10_{10}$$

3) Idem para o número 1100110001_2 .

2^9	2^8	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	1	0	0	1	1	0	0	0	1

$$1 \times 2^9 + 1 \times 2^8 + 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^0 =$$

$$1 \times 512 + 1 \times 256 + 1 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 1 = 817_{10}$$

$$\therefore 1100110001_2 = 817_{10}$$

1.2.2 Conversão do Sistema Decimal para o Sistema Binário

Como vimos, a necessidade da conversão do sistema binário em decimal é evidente, pois se tivermos um número grande no sistema binário, fica difícil perceber a quantidade que ele representa. Transformando esse número em decimal, o problema desaparece.

Veremos agora a transformação inversa, ou seja, a conversão de um número do sistema decimal para o sistema binário.

Para demonstrar o processo, vamos usar um número decimal qualquer, por exemplo, o número 47.

Dividindo o número 47 por 2, temos:

$$\begin{array}{r|l} 47 & 2 \\ \hline 07 & 23 \end{array}$$

1º resto $\leftarrow$ 1

ou seja, $2 \times 23 + 1 = 47$

ou ainda, $23 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47 \rightarrow$ expressão A

Dividindo agora 23 por 2, temos:

$$\begin{array}{r|l} 23 & 2 \\ \hline 1 & 11 \end{array}$$

2º resto $\leftarrow$ 1

ou seja, $11 \times 2 + 1 = 23 \rightarrow$ expressão B

substituindo a expressão B em A, temos:

$$(2 \times 11 + 1) \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47$$

$$11 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47 \rightarrow \text{expressão C}$$

Dividindo agora 11 por 2, temos:

$$\begin{array}{r} 11 \quad | \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$$3^\circ \text{ resto} \leftarrow \begin{array}{r} 1 \quad 5 \end{array}$$

$$\text{ou seja, } 5 \times 2 + 1 = 11 \rightarrow \text{expressão D}$$

substituindo a expressão D em C, temos:

$$(2 \times 5 + 1) \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47$$

$$5 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47 \rightarrow \text{expressão E}$$

Dividindo 5 por 2, temos:

$$\begin{array}{r} 5 \quad | \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$$4^\circ \text{ resto} \leftarrow \begin{array}{r} 1 \quad 2 \end{array}$$

$$\text{ou seja, } 2 \times 2 + 1 = 5 \rightarrow \text{expressão F}$$

substituindo a expressão F em E, temos:

$$(2 \times 2 + 1) \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47$$

$$2 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 \rightarrow \text{expressão G}$$

Dividindo agora 2 por 2, temos:

$$\begin{array}{r} 2 \quad | \quad 2 \\ \hline \end{array}$$

$$5^\circ \text{ resto} \leftarrow \begin{array}{r} 0 \quad 1 \end{array}$$

$$\text{último quociente} \leftarrow \begin{array}{r} \end{array}$$

$$\text{ou seja, } 2 \times 1 + 0 = 2 \rightarrow \text{expressão H}$$

substituindo a expressão H em G, temos:

$$(1 \times 2 + 0) \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47$$


$$1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 47$$

Esquematizando a última expressão, temos:

2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
1	0	1	1	1	1

 $\therefore 101111_2 = 47_{10}$

O processo mostra claramente a conversão e pode ser aplicado de uma forma mais simplificada, sendo denominado método das divisões sucessivas, que consiste em efetuar sucessivas divisões pela base a ser convertida (no caso o 2) até o último quociente possível. O número transformado será composto por este último quociente (algarismo mais significativo) e todos os restos, na ordem inversa às divisões. Desta forma, temos:

 


O último quociente será o algarismo mais significativo e ficará colocado à esquerda. Os outros algarismos seguem-se na ordem até o 1º resto:

1	0	1	1	1	1
↑	↑	↑	↑	↑	↑
último quociente	5º resto	4º resto	3º resto	2º resto	1º resto

$$\therefore 101111_2 = 47_{10}$$

Na prática, o bit menos significativo de um número binário recebe a notação de **LSB** (em inglês, **Least Significant Bit**) e o bit mais significativo de **MSB** (**Most Significant Bit**).

 Como outro exemplo, vamos transformar o número 400_{10} em binário. Pelo método prático, temos:




Assim sendo, podemos escrever $110010000_2 = 400_{10}$

De posse do resultado, pode-se efetuar a conversão inversa, ou seja, do sistema binário para o decimal para conferir se a operação foi efetuada corretamente.

1.2.2.1 Exercícios Resolvidos

 - 1) Converta o número 21_{10} em binário.

Vamos utilizar o método das divisões sucessivas:




$$\therefore 21_{10} = 10101_2$$

Verificação: $1 \times 2^4 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^0 = 21$

- 2) Converta o número 552_{10} em binário.

Método das divisões sucessivas:

 


$$\therefore 1000101000_2 = 552_{10}$$

Verificação: $2^9 + 2^5 + 2^3 = 512 + 32 + 8 = 552_{10}$

3) Converta o número 715_{10} em binário.

Idem aos anteriores:

 

Verificação: $2^9 + 2^7 + 2^6 + 2^3 + 2^1 + 2^0 =$
 $512 + 128 + 64 + 8 + 2 + 1 = 715_{10}$

1.2.3 Conversão de Números Binários Fracionários em Decimais

Até agora tratamos de números inteiros. E se aparecesse um número binário fracionário? Como procederíamos para saber a quantidade que ele representa?

Para responder, vamos recordar primeiramente como se procede no sistema decimal. Utilizaremos, então, um número decimal fracionário qualquer, por exemplo, o número 10,5. Aplicando a regra básica de formação de um número, verificamos o que ele significa:

10^1	10^0	10^{-1}
1	0	5

da tabela resulta: $1 \times 10^1 + 0 \times 10^0 + 5 \times 10^{-1} = 10,5$

Para números binários agimos da mesma forma. Para exemplificar vamos transformar em decimal o número $101,101_2$:

2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
1	0	1	1	0	1

podemos escrever:

$1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3}$

$$= 1 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1 + 1 \times \frac{1}{2} + 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{8} =$$

$$4 + 1 + 0,5 + 0,125 = 5,625_{10}$$

$$\therefore 101,101_2 = 5,625_{10}$$

Vamos utilizar agora um outro número binário qualquer, por exemplo, o número 1010, 1101₂. Vamos verificar o seu valor em decimal:

2 ³	2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³	2 ⁻⁴
1	0	1	0	1	1	0	1

$$1 \times 2^3 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-4} =$$

$$1 \times 8 + 1 \times 2 + 1 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{16} =$$

$$8 + 2 + 0,5 + 0,25 + 0,0625 = 10,8125_{10}$$

$$\therefore 1010,1101_2 = 10,8125_{10}$$

1.2.3.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Converta o número binário 111,001₂ em decimal.

2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³
1	1	1	0	0	1

$$1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0 + 0 \times 2^{-1} + 0 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} =$$

$$4 + 2 + 1 + 0,125 = 7,125_{10} \therefore 111,001_2 = 7,125_{10}$$

- 2) Converta o número 100,11001₂ em decimal.

2 ²	2 ¹	2 ⁰	2 ⁻¹	2 ⁻²	2 ⁻³	2 ⁻⁴	2 ⁻⁵
1	0	0	1	1	0	0	1

$$1 \times 2^2 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-5} =$$

$$4 + 0,5 + 0,25 + 0,03125 = 4,78125_{10}$$


$$\therefore 100,11001_2 = 4,78125_{10}$$

1.2.4 Conversão de Números Decimais Fracionários em Binários

Podemos também converter números decimais fracionários em binários. Para isso, vamos utilizar uma regra prática.

Como exemplo, vamos transformar o número 8,375 em binário. Este número significa $8 + 0,375 = 8,375$.

 Vamos transformar primeiramente a parte inteira do número, como já explicado anteriormente:



O passo seguinte é transformar a parte fracionária. Para tal, utilizaremos a regra que consiste na multiplicação sucessiva das partes fracionárias resultantes pela base, até atingir zero. O número fracionário convertido é composto pelos algarismos inteiros resultantes tomados na ordem das multiplicações. Temos, então:

$$\begin{array}{l}
 0,375 \rightarrow \text{parte fracionária} \\
 \times 2 \rightarrow \text{base do sistema} \\
 \hline
 \text{primeiro algarismo} \leftarrow \boxed{0},750 \\
 \times 2 \\
 \hline
 \boxed{1},500 \\
 \rightarrow \text{segundo algarismo}
 \end{array}$$

Quando atingirmos o número 1, e a parte do número após a vírgula não for nula, separamos esta última e reiniciamos o processo:

$$\begin{array}{l}
 0,500 \\
 \times 2 \\
 \hline
 \text{terceiro algarismo} \leftarrow \boxed{1},000 \rightarrow \text{o processo para aqui, pois a parte do} \\
 \text{número depois da vírgula é nula.}
 \end{array}$$

Assim sendo, podemos escrever $0,011_2 = 0,375_{10}$.

Para completarmos a conversão, efetuamos a composição da parte inteira com a fracionária:

$$1000,011_2 \therefore 8,375_{10} = 1000,011_2$$

Vamos transformar outro número decimal em binário, por exemplo, o número $4,8_{10}$.

O primeiro passo é transformar a parte inteira do número: $4_{10} = 100_2$.

O próximo passo é converter a parte fracionária utilizando a regra já explicada:

$$\begin{array}{r} 0,8 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

primeiro algarismo $\leftarrow \boxed{1},6$

Por atingir o valor, separamos a parte posterior à vírgula e reiniciamos o processo:

$$\begin{array}{r} 0,6 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

segundo algarismo $\leftarrow \boxed{1},2$

Novamente, iniciamos o processo:

$$\begin{array}{r} 0,2 \\ \times 2 \\ \hline \end{array}$$

terceiro algarismo $\leftarrow \boxed{0},4$

$$\begin{array}{r} \times 2 \\ \hline \end{array}$$

quarto algarismo $\leftarrow \boxed{0},8$

Podemos notar que o número $0,8$ tornou a aparecer; logo, se continuarmos o processo, teremos a mesma sequência já vista até aqui. Este é um caso equivalente a uma dízima.

Temos, então:

$$0,8_{10} = (\underbrace{0,1100}_{\text{sequência calculada}} \underbrace{1100}_{\text{repetições}} \underbrace{1100}_{\text{repetições}} \dots)_2$$

$$\text{logo, } 4,8_{10} = (100,1100110011001100\dots)_2$$

1.2.4.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Converta o número 3,380 em binário.

Conversão da parte inteira:

$$3_{10} = 11_2$$

Conversão da parte fracionária:

$$\begin{array}{rcl} & 0,38 & \\ & \times 2 & \\ 1^\circ \leftarrow & \overline{0,76} & \\ & \times 2 & \\ 2^\circ \leftarrow & \overline{1,52} & \\ & 0,52 & \\ & \times 2 & \\ 3^\circ \leftarrow & \overline{1,04} & \\ & 0,04 & \\ & \times 2 & \\ 4^\circ \leftarrow & \overline{0,08} & \\ & \times 2 & \end{array}$$

$$5^{\circ} \leftarrow \boxed{0},16$$

$$\times 2$$

$$6^{\circ} \leftarrow \boxed{0},32$$

$$\times 2$$

$$7^{\circ} \leftarrow \boxed{0},64$$

$$\times 2$$

$$8^{\circ} \leftarrow \boxed{1},28$$

$$0,28$$

$$\times 2$$

$$9^{\circ} \leftarrow \boxed{0},56$$

No caso, temos:

$$0,011000010_2 = 1 \times 2^{-2} + 1 \times 2^{-3} + 1 \times 2^{-8} = 0,37890625_{10}$$

Se aproximarmos o número decimal em duas casas, teremos 0,38; logo, para uma precisão de duas casas decimais é suficiente que tenhamos seguido o método até aí. Podemos escrever, então:

$$0,38_{10} = 0,01100001_2 \therefore 3,38_{10} = 11,01100001_2$$

Quanto mais casas considerarmos após a vírgula, maior a precisão, ou seja, devemos aplicar o método até atingir a precisão desejada.

2) Converta o número $57,3_{10}$ em binário.

Conversão da parte inteira:

$$\begin{array}{r} 57 \div 2 \\ \hline 28 \div 2 \\ \hline 14 \div 2 \\ \hline 7 \div 2 \\ \hline 3 \div 2 \\ \hline 1 \end{array} \begin{array}{l} \text{LSB} \leftarrow \textcircled{1} \\ \textcircled{0} \\ \textcircled{0} \\ \textcircled{1} \\ \textcircled{1} \end{array} \rightarrow \text{MSB}$$

$$\therefore 57_{10} = 111001_2$$

Conversão da parte fracionária:

$$\begin{array}{rcl}
 0,3 & 0,6 & \\
 \times 2 & \times 2 & \\
 \hline
 \underline{0,6} & \underline{1,2} & \\
 \times 2 & 0,2 & \\
 \hline
 \underline{1,2} & \times 2 & \\
 0,2 & \underline{0,4} & \\
 \times 2 & \vdots & \\
 \hline
 \underline{0,4} & & \\
 \times 2 & & \\
 \hline
 0,8 & & \\
 \times 2 & & \\
 \hline
 \underline{1,6} & &
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{rcl} 0,3 & 0,6 & \\ \times 2 & \times 2 & \\ \hline \underline{0,6} & \underline{1,2} & \\ \times 2 & 0,2 & \\ \hline \underline{1,2} & \times 2 & \\ 0,2 & \underline{0,4} & \\ \times 2 & \vdots & \\ \hline \underline{0,4} & & \\ \times 2 & & \\ \hline 0,8 & & \\ \times 2 & & \\ \hline \underline{1,6} & & \end{array}} \right\} \begin{array}{l} \text{trecho} \\ \text{repetitivo} \end{array}$$

Temos, então: $0,3_{10} = (0,0100110011001...)_2$

$\therefore 57,3_{10} = (111001,0100110011001...)_2$

1.3 O Sistema Octal de Numeração

Atualmente, o sistema octal praticamente é pouco utilizado no campo da Eletrônica Digital, tratando-se apenas de um sistema numérico intermediário dos sistemas binário e hexadecimal.

O sistema octal de numeração é de base 8 no qual há oito algarismos assim enumerados:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Para representarmos a quantidade oito, agimos do mesmo modo visto anteriormente para números binários e decimais. Colocamos o algarismo **1** seguido do algarismo **0**, significando que temos um grupo de oito adicionado a nenhuma unidade.

Após esta introdução, podemos, utilizando o mesmo conceito, montar a sequência de numeração do sistema para representar outras quantidades. A Tabela 1.2 mostra a sequência de numeração do sistema octal até a quantidade dezesseis.

Tabela 1.2

Decimal	Octal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	10
9	11
10	12
11	13
12	14
13	15
14	16
15	17
16	20

1.3.1 Conversão do Sistema Octal para o Sistema Decimal

Para convertermos um número octal em decimal, utilizamos o conceito básico de formação de um número, conforme já visto.

Vamos, por exemplo, converter o número 144_8 em decimal:

8^2	8^1	8^0
1	4	4

$$1 \times 8^2 + 4 \times 8^1 + 4 \times 8^0 =$$

$$1 \times 64 + 4 \times 8 + 4 \times 1 = 64 + 32 + 4 = 100_{10}$$

$$\therefore 144_8 = 100_{10}$$

1.3.1.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Converta o número 77_8 em decimal.

8^1	8^0
7	7

$$7 \times 8^1 + 7 \times 8^0 = 7 \times 8 + 7 \times 1 = 56 + 7 = 63_{10}$$

$$\therefore 77_8 = 63_{10}$$

- 2) Converta o número 100_8 em decimal.

8^2	8^1	8^0
1	0	0

$$1 \times 8^2 = 1 \times 64 = 64_{10} \quad \therefore 100_8 = 64_{10}$$

- 3) Converta o número 476_8 em decimal.

8^2	8^1	8^0
4	7	6

$$4 \times 8^2 + 7 \times 8^1 + 6 \times 8^0 = 4 \times 64 + 7 \times 8 + 6 \times 1 =$$

$$256 + 56 + 6 = 318_{10} \quad \therefore 476_8 = 318_{10}$$

1.3.2 Conversão do Sistema Decimal para o Sistema Octal

O processo é análogo à conversão do sistema decimal para o binário, somente que neste caso utilizamos a divisão por 8, pois sendo o sistema octal, sua base é igual a 8.

Para exemplificar, vamos converter o número 92_{10} para o sistema octal:

$$\begin{array}{r} 92 \overline{) 8} \\ \underline{80} \\ 12 \\ \underline{8} \\ 4 \\ \underline{0} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{1º resto} \leftarrow 4 \\ \text{2º resto} \leftarrow 11 \\ \text{último quociente} \leftarrow 1 \end{array} \quad \therefore 92_{10} = 134_8$$

1.3.2.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Converta o número 74_{10} em octal.

$$\begin{array}{r} 74 \overline{) 8} \\ \underline{64} \\ 10 \\ \underline{8} \\ 2 \\ \underline{0} \\ 0 \end{array} \quad \therefore 74_{10} = 112_8$$

- 2) Converta o número 512_{10} em octal.

$$\begin{array}{r} 512 \overline{) 8} \\ \underline{4096} \\ 103 \\ \underline{824} \\ 208 \\ \underline{1664} \\ 416 \\ \underline{3328} \\ 84 \\ \underline{64} \\ 20 \\ \underline{16} \\ 4 \\ \underline{0} \\ 0 \end{array} \quad \therefore 512_{10} = 1000_8$$

- 3) Converta o número 719_{10} em octal.

$$\begin{array}{r} 719 \overline{) 8} \\ \underline{5744} \\ 145 \\ \underline{1168} \\ 287 \\ \underline{2304} \\ 567 \\ \underline{4536} \\ 113 \\ \underline{904} \\ 229 \\ \underline{1832} \\ 457 \\ \underline{3656} \\ 91 \\ \underline{736} \\ 17 \\ \underline{16} \\ 1 \\ \underline{0} \\ 0 \end{array} \quad \therefore 719_{10} = 1317_8$$

1.3.3 Conversão do Sistema Octal para o Sistema Binário

Trata-se de uma conversão extremamente simples, podendo-se utilizar a regra prática descrita a seguir.

Vamos usar um número octal qualquer, por exemplo, o número 27_8 . A regra consiste em transformar cada algarismo diretamente no correspondente em binário, respeitando-se o número padrão de bits do sistema, sendo para o octal igual a três ($2^3 = 8 \Rightarrow$ base do sistema octal). Assim sendo, temos:

$$\begin{array}{cc} 2 & 7 \\ \hline 010 & 111 \end{array} \therefore 27_8 = 10111_2$$

Convém observar que a regra só é válida entre sistemas numéricos de base múltipla de 2^N , sendo N um número inteiro.

1.3.3.1 Exercícios Resolvidos

Converta os números octais em binários:

a) 34_8

$$\begin{array}{cc} 3 & 4 \\ \hline 011 & 100 \end{array} \therefore 34_8 = 11100_2$$

b) 536_8

$$\begin{array}{ccc} 5 & 3 & 6 \\ \hline 101 & 011 & 110 \end{array} \therefore 536_8 = 101011110_2$$

c) 44675_8

$$\begin{array}{ccccc} 4 & 4 & 6 & 7 & 5 \\ \hline 100 & 100 & 110 & 111 & 101 \end{array} \therefore 44675_8 = 100100110111101_2$$

1.3.4 Conversão do Sistema Binário para o Sistema Octal

Para efetuar esta conversão, vamos aplicar o processo inverso ao utilizado na conversão de octal em binário. Como exemplo, vamos utilizar o número 110010_2 .

Para transformar este número em octal, vamos primeiramente separá-lo em grupos de 3 bits a partir da direita:

110 010

Efetutando, agora, a conversão de cada grupo de bits diretamente no sistema octal, temos:

$$\underbrace{110}_6 \quad \underbrace{010}_2$$

O número convertido é composto pela união dos algarismos obtidos.

$$\therefore 110010_2 = 62_8$$

No caso do último grupo se formar incompleto, adicionamos zeros à esquerda até completá-lo com 3 bits. Para exemplificar, vamos converter o número 1010_2 em octal:

$$1 \ 010$$

Acrescentamos zeros à esquerda até completar o grupo de 3 bits. A partir daí, utilizamos o processo já visto:

$$\underbrace{001}_1 \quad \underbrace{010}_2 \quad \therefore 1010_2 = 12_8$$

1.3.4.1 Exercícios Resolvidos

Converta os números binários em octais:

a) 10111_2

Vamos separar o número em grupos de 3 bits a partir da direita e efetuar a conversão:

$$\underbrace{010}_2 \quad \underbrace{111}_7 \quad \therefore 10111_2 = 27_8$$

b) 11010101_2

$$\underbrace{011}_3 \quad \underbrace{010}_2 \quad \underbrace{101}_5 \quad \therefore 11010101_2 = 325_8$$

c) 1000110011_2

$$\underbrace{001}_1 \quad \underbrace{000}_0 \quad \underbrace{110}_6 \quad \underbrace{011}_3 \quad \therefore 1000110011_2 = 1063_8$$

1.4 O Sistema Hexadecimal de Numeração

O sistema hexadecimal possui 16 algarismos, sendo sua base igual a 16. Os algarismos são assim enumerados:

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, e F

Notamos que a letra A representa o algarismo **A**, que representa a quantidade dez. A letra B representa o algarismo **B** que representa a quantidade onze, e assim sucede até a letra **F** que representa a quantidade quinze.

Para representarmos a quantidade dezesseis, utilizamos o conceito básico da formação de um número, ou seja, colocamos o algarismo **1** seguido do algarismo **0**, representando um grupo de dezesseis adicionado a nenhuma unidade.

Após esta introdução, podemos formar a sequência de numeração hexadecimal. A Tabela 1.3 mostra a sequência de numeração do sistema hexadecimal até a quantidade vinte.

Tabela 1.3

Decimal	Hexadecimal
0	0
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	A
11	B
12	C
13	D
14	E
15	F

Decimal	Hexadecimal
16	10
17	11
18	12
19	13
20	14

Este sistema é muito utilizado na área dos microprocessadores e também no mapeamento de memórias em sistemas digitais, tratando-se de um sistema numérico muito importante, sendo aplicado em projetos de **software** e **hardware**.

1.4.1 Conversão do Sistema Hexadecimal para o Sistema Decimal

A regra de conversão é análoga à de outros sistemas, somente que neste caso, a base é 16. Como exemplo, vamos utilizar o número $3F_{16}$ e convertê-lo em decimal:

$$\begin{array}{c|c} 16^1 & 16^0 \\ \hline 3 & F \end{array} \quad 3 \times 16^1 + F \times 16^0 =$$

sendo $F_{16} = 15_{10}$, substituindo, temos:

$$3 \times 16^1 + 15 \times 16^0 = 3 \times 16 + 15 \times 1 = 63_{10}$$

$$\therefore 3F_{16} = 63_{10}$$

1.4.1.1 Exercícios Resolvidos

Converta os números de hexadecimal para decimal:

a) $1C3_{16}$

$$\begin{array}{c|c|c} 16^2 & 16^1 & 16^0 \\ \hline 1 & C & 3 \end{array} \quad 1 \times 16^2 + C \times 16^1 + 3 \times 16^0 =$$

Substituindo C_{16} por 12_{10} , temos:

$$1 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 3 \times 16^0 = 1 \times 256 + 12 \times 16 + 3 \times 1 = 451_{10}$$

$$\therefore 1C3_{16} = 451_{10}$$

b) 238_{16}

16^2	16^1	16^0
2	3	8

$$2 \times 16^2 + 3 \times 16^1 + 8 \times 16^0 =$$

$$2 \times 256 + 3 \times 16 + 8 \times 1 = 568_{10}$$

$$\therefore 238_{16} = 568_{10}$$

c) $1FC9_{16}$

16^3	16^2	16^1	16^0
1	F	C	9

$$1 \times 16^3 + F \times 16^2 + C \times 16^1 + 9 \times 16^0 =$$

$$1 \times 16^3 + 15 \times 16^2 + 12 \times 16^1 + 9 \times 16^0 =$$

$$1 \times 4096 + 15 \times 256 + 12 \times 16 + 9 \times 1 = 8137_{10}$$

$$\therefore 1FC9_{16} = 8137_{10}$$

1.4.2 Conversão do Sistema Decimal para o Sistema Hexadecimal

Da mesma forma que nos casos anteriores, esta conversão se faz através de divisões sucessivas pela base do sistema a ser convertido. Para exemplificar vamos transformar o número 1000_{10} em hexadecimal:

$$\begin{array}{r} 1000 \overline{)16} \\ 1^{\circ} \text{ resto} \leftarrow \textcircled{8} \quad 62 \overline{)16} \\ 2^{\circ} \text{ resto} \leftarrow \textcircled{14} \quad \textcircled{3} \\ \text{último quociente} \leftarrow \end{array}$$

Sendo $14_{10} = E_{16}$, temos $3E8_{16}$

$$\therefore 1000_{10} = 3E8_{16}$$

1.4.2.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Converta o número 134_{10} para o sistema hexadecimal.

$$\begin{array}{r} 134 \overline{)16} \\ \underline{6} 8 \\ \leftarrow \end{array} \quad \therefore 134_{10} = 86_{16}$$

- 2) Idem ao anterior, para o número 384_{10} .

$$\begin{array}{r} 384 \overline{)16} \\ \underline{0} 24 \overline{)16} \\ \swarrow \quad \underline{8} 1 \end{array} \quad \therefore 384_{10} = 180_{16}$$

- 3) Converta o número 3882_{10} em hexadecimal.

$$\begin{array}{r} 3882 \overline{)16} \\ \underline{10} 242 \overline{)16} \\ \swarrow \quad \underline{2} 15 \end{array} \quad \therefore 3882_{10} = F2A_{16}$$

1.4.3 Conversão do Sistema Hexadecimal para o Sistema Binário

É análoga à conversão do sistema octal no sistema binário, somente que, neste caso, necessita-se de 4 bits para representar cada algarismo hexadecimal.

Como exemplo, vamos converter o número $C13_{16}$ para o sistema binário:

$$\begin{array}{c} C \\ \hline 1100 \end{array} \Rightarrow (C_{16} = 12_{10}) \quad \begin{array}{c} 1 \\ \hline 0001 \end{array} \quad \begin{array}{c} 3 \\ \hline 0011 \end{array}$$

$$\therefore C13_{16} = 110000010011_2$$

1.4.3.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Converta para o sistema binário:

a) $1ED_{16}$

$$\begin{array}{c} 1 \\ \hline 0001 \end{array} \quad \begin{array}{c} E \\ \hline 1110 \end{array} \Rightarrow (E_{16} = 14_{10}) \quad \begin{array}{c} D \\ \hline 1101 \end{array} \Rightarrow (D_{16} = 13_{10})$$

$$\therefore 1ED_{16} = 111101101_2$$

b) $6CF9_{16}$

$$\begin{array}{cccc} \overbrace{6} & \overbrace{C} & \overbrace{F} & \overbrace{9} \\ \underline{0110} & \underline{1100} & \underline{1111} & \underline{1001} \end{array}$$

$$6CF9_{16} = 110110011111001_2$$

2) Converta o número $3A7_{16}$ para o sistema octal.

A solução é simples, bastando converter o número para o sistema binário e logo após, da forma já vista, agrupar o resultado de 3 em 3 bits, obtendo então o resultado em octal. Assim sendo, temos:

$$\begin{array}{ccc} \overbrace{3} & \overbrace{A} & \overbrace{7} \\ \underline{0011} & \underline{1010} & \underline{0111} \end{array}$$

$$\text{temos, então: } 3A7_{16} = 1110100111_2$$

Agora, transformando diretamente em octal, temos:

$$\begin{array}{cccc} \underline{001} & \underline{110} & \underline{100} & \underline{111} \\ 1 & 6 & 4 & 7 \end{array} \quad \therefore 3A7_{16} = 1647_8$$

1.4.4 Conversão do Sistema Binário para o Sistema Hexadecimal

É análoga à conversão do sistema binário para o octal, somente que neste caso agrupamos de 4 em 4 bits da direita para a esquerda. A título de exemplo, vamos transformar o número 10011000_2 em hexadecimal:

$$\begin{array}{cc} \underline{1001} & \underline{1000} \\ 9 & 8 \end{array} \quad \therefore 10011000_2 = 98_{16}$$

1.4.4.1 Exercícios Resolvidos

Converta para o sistema hexadecimal os números binários:

a) 1100011_2

$$\begin{array}{cc} \underline{0110} & \underline{0011} \\ 6 & 3 \end{array} \quad \therefore 1100011_2 = 63_{16}$$

$$\text{b)} \quad 11000111100011100_2$$

$$\begin{array}{ccccc} \underbrace{0001}_1 & \underbrace{1000}_8 & \underbrace{1111}_F & \underbrace{0001}_1 & \underbrace{1100}_C \end{array}$$

$$\therefore 11000111100011100_2 = 18F1C_{16}$$

1.5 Operações Aritméticas no Sistema Binário

Nas áreas da Eletrônica Digital e dos Microprocessadores, o estudo das operações aritméticas no sistema binário é muito importante, pois elas são utilizadas em circuitos aritméticos, tópico abordado em capítulo mais adiante.

1.5.1 Adição no Sistema Binário

Para efetuarmos a adição no sistema binário, devemos agir como numa adição convencional no sistema decimal, lembrando que, no sistema binário, existem apenas dois algarismos. Temos, então:

$$\begin{array}{cccc} 0 & 0 & 1 & 1 \\ +0 & +1 & +0 & +1 \\ \hline 0 & 1 & 1 & 10 \end{array}$$

Convém observar que no sistema decimal $1 + 1 = 2$ e no sistema binário representamos o número 2_{10} por 10_2 . Pela operação realizada, notamos a regra de transporte para a próxima coluna: $1 + 1 = 0$ e transporta 1 “vai um”.

A operação de transporte também é denominada **carry**, termo derivado do inglês.

Para exemplificar, vamos somar os números binários 11_2 e 10_2 .

Vamos efetuar a adição coluna a coluna, considerando o transporte proveniente da coluna anterior:

$$\begin{array}{r} 1 \leftarrow \\ + 11 \\ 10 \\ \hline 101 \end{array} \quad \begin{array}{l} 1+1=0 \text{ e transporta } 1 \end{array}$$

$$\therefore 11_2 + 10_2 = 101_2$$

Como outro exemplo, vamos efetuar $110_2 + 111_2$:

$$1+1+1 = 11$$

1	1	1	0
+	1	1	0
+	1	1	1
=	1	1	0
1	1	0	1

$$\therefore 110_2 + 111_2 = 1101_2$$

Verificação: $(6_{10} + 7_{10} = 13_{10})$

1) Efetue as operações no sistema binário.

a) $11001_2 + 1011_2$:

Diagram illustrating a carry chain for a 4-bit adder. The input numbers are 1100 and 1011, which sum to 100100. The carry chain shows the propagation of carry bits (1s) from right to left, indicated by dashed lines and arrows.

$$\therefore 11001_2 + 1011_2 = 100100_2$$

b) $101101_2 + 11100011_2$:

$$\begin{array}{r} 11111111 \\ +11100011 \\ \hline 100010000 \end{array} \rightarrow \text{transportes}$$

$$\therefore 101101_2 + 11100011_2 = 100010000_2$$

c) $11111_2 + 111111_2$:

$$\begin{array}{r} 111111 \\ 11111 \\ +111111 \\ \hline 1011110 \end{array} \rightarrow \text{transportes}$$

$$\therefore 11111_2 + 111111_2 = 1011110_2$$

d) $100111_2 + 1110_2 + 1011_2$:

$$\begin{array}{r}
 100111 \\
 1110 \\
 1011 \\
 + \quad \quad \\
 \hline
 1000000
 \end{array}$$

$1+1+1+1=100 \Rightarrow \text{o e transporta } 10$

Neste exemplo, observamos que o transporte acumulado para a coluna seguinte é 10, pois $1 + 1 + 1 + 1 = 100$.

$$\therefore 100111_2 + 1110_2 + 1011_2 = 1000000_2$$

1.5.2 Subtração no Sistema Binário

O método de resolução é análogo a uma subtração no sistema decimal. Temos, então:

$$\begin{array}{r}
 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\
 -0 \quad -1 \quad -0 \quad -1 \\
 \hline
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

Observamos que para o caso $0 - 1$ o resultado será igual a 1, porém há um transporte para a coluna seguinte que deve ser acumulado no subtraendo e, obviamente, subtraído do minuendo.

Para exemplificar, vamos efetuar a operação $111_2 - 100_2$:

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \\
 -1 \quad 0 \quad 0 \\
 \hline
 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

$$\therefore 111_2 - 100_2 = 11_2 \quad (7_{10} - 4_{10} = 3_{10})$$

Para melhor elucidar o caso $0 - 1$, vamos resolver a operação $1000_2 - 111_2$ passo a passo. Assim sendo, temos:

$$\begin{array}{r}
 1000 \\
 -111 \\
 \hline
 1
 \end{array}$$

$0 - 1 = 1$ e transporta 1 para a coluna seguinte

$$\begin{array}{r}
 1000 \\
 -111 \\
 \hline
 01
 \end{array}$$

transporte anterior
 $0-1-1=0$ e transporta 1 para a coluna seguinte

$$\begin{array}{r}
 1000 \\
 -111 \\
 \hline
 001
 \end{array}$$

$0-1-1=0$ e transporta 1 para a coluna seguinte

$$\begin{array}{r}
 1000 \\
 -111 \\
 \hline
 0001
 \end{array}$$

transporte anterior
 $1-1=0$

$$\therefore 1000_2 - 111_2 = 0001_2$$

1.5.2.1 Exercícios Resolvidos

1) Efetue as operações no sistema binário:

a) $1010_2 - 1000_2$

$$\begin{array}{r}
 1010 \\
 -1000 \\
 \hline
 0010
 \end{array}$$

$$\therefore 1010_2 - 1000_2 = 10_2$$

b) $10010_2 - 10001_2$

$$\begin{array}{r}
 10010 \\
 -10001 \\
 \hline
 00001
 \end{array}$$

$0-1=1$ e transporta 1

$$\therefore 10010_2 - 10001_2 = 1_2$$

c) $11000_2 - 111_2$

$$\begin{array}{r}
 11000 \\
 -111 \\
 \hline
 10001
 \end{array}$$

$$\therefore 11000_2 - 111_2 = 10001_2$$

1.5.3 Multiplicação no Sistema Binário

Procede-se como em uma multiplicação no sistema decimal. Assim sendo, temos:

$$0 \times 0 = 0$$

$$0 \times 1 = 0$$

$$1 \times 0 = 0$$

$$1 \times 1 = 1$$

Para exemplificar, vamos efetuar a operação $11010_2 \times 10_2$:

$$\begin{array}{r} 11010 \\ \times 10 \\ \hline 00000 \\ 11010+ \\ \hline 110100 \end{array}$$

$$\therefore 11010_2 \times 10_2 = 110100_2$$

1.5.3.1 Exercício Resolvido

1) Efetue as multiplicações no sistema binário:

a) $1100_2 \times 011_2$:

$$\begin{array}{r} 1100 \\ \times 11 \\ \hline 1100 \\ 1100+ \\ \hline 100100 \end{array}$$

$$\therefore 1100_2 \times 011_2 = 100100$$

b) $11010_2 \times 101_2$:

$$\begin{array}{r} 11010 \\ \times 101 \\ \hline 11010 \\ 00000+ \\ 11010+ \\ \hline 10000010 \end{array}$$

$$\therefore 11010_2 \times 101_2 = 10000010$$

c) $100101_2 \times 1001_2$:

$$\begin{array}{r} 100101 \\ \times 1001 \\ \hline 100101 \\ 000000 \\ 000000 \\ 100101 \quad + \\ \hline 101001101 \end{array}$$

$$\therefore 100101_2 \times 1001_2 = 101001101_2$$

Nota

A divisão de números binários consiste na mais complexa das operações aritméticas binárias, pois ela abrange operações de multiplicação e subtração. Não vamos abordá-la neste capítulo, pois não a utilizaremos no estudo dos circuitos digitais.

1.5.4 Notação dos Números Binários Positivos e Negativos

A representação de números binários positivos e negativos pode ser feita usando os sinais “+” ou “-” respectivamente. Na prática, porém, em hardware dos sistemas digitais que processam operações aritméticas, microcomputadores, por exemplo, esses sinais não podem ser utilizados, pois tudo deve ser codificado em 0 ou 1. Uma forma de representar utilizada em alguns casos é a de acrescentar ao número um **bit de sinal** colocado à esquerda, na posição de algarismo mais significativo. Se o número for positivo, o bit de sinal será **0**; se o número for negativo, este será 1. O processo de representação é denominado **sinal-módulo**.

Para exemplificar o exposto, vamos representar os números decimais $+35_{10}$ e -73_{10} em binário utilizando a notação sinal-módulo:

$$35_{10} = 100011_2$$

$$\therefore +100011_2 = \mathbf{0}100011_2$$

└─ bit de sinal (0 → indica número positivo)

$$73_{10} = 1001001_2$$

$$\therefore -1001001_2 = \mathbf{1}1001001_2$$

└─ bit de sinal (1 → indica número negativo)

Uma outra forma de representar números binários negativos bastante utilizada nos sistemas já citados é a notação **do complemento de 2**, mas para obtê-la, devemos primeiramente converter o número na notação do **complemento de 1**, conforme se segue.

A obtenção do complemento de 1 de um número binário se dá pela troca de cada bit do número pelo seu inverso ou complemento. Para demonstrar esse procedimento, vamos obter o complemento de 1 do número 10011011_2 . Assim sendo, temos:

Número binário:	1	0	0	1	1	0	1	1
	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
Complemento de 1:	0	1	1	0	0	1	0	0

$\therefore$ O complemento de 1 de 10011011_2 é 01100100_2 .

A notação do complemento de 2, como já dissemos, é utilizada para representar números binários negativos. Sua obtenção se dá somando 1 ao complemento de 1 do número binário inicial. Para exemplificar, vamos representar o número -11001101_2 na notação do complemento de 2:

Número binário:	11001101
Complemento de 1:	00110010
	+ 1
Complemento de 2:	<u>00110011</u>

$\therefore$ A representação na notação do complemento de 2 do número -11001101_2 é 00110011_2 .

Convém observar que estas representações, por serem utilizadas no hardware de sistemas, possuem sempre um número predefinido de bits, não devendo ser desconsiderado nenhum deles na resposta. Nos exemplos já vistos, utilizamos números com 8 bits.

Utilizando estas definições, vamos mostrar, a título de exemplo, uma tabela representativa da sequência de números binários positivos e negativos. A Tabela 1.4 mostra a representação dos números -9_{10} a $+9_{10}$ no sistema binário em 4 bits utilizando a notação do complemento de 2.

Tabela 1.4

Decimal	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
Binário	-1001	-1000	-0111	-0110	-0101	-0100	-0011	-0010	-0001
Compl. de 2	0111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

Decimal	0	+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7	+8	+9
Binário	0000	+0001	+0010	+0011	+0100	+0101	+0110	+0111	+1000	+1001
Compl. de 2	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111	1000	1001

Na tabela notamos que os números positivos na notação do complemento de 2 recebem representação normal, idêntica à do sistema binário. Nos sistemas digitais, para efetuar uma diferenciação, utiliza-se da mesma forma um bit de sinal a mais que, colocado à esquerda do número, indica se ele é positivo (bit de sinal = 0) ou negativo (bit de sinal = 1), estando na notação do complemento de 2.

Um outro ponto, de grande importância, a ser abordado é a conversão inversa, ou seja, a passagem do número na notação do complemento de 2 para a notação binária normal. O processo é simples, basta determinarmos novamente o complemento de 2 do resultado.

Para esclarecermos melhor, vamos aplicar este processo ao número 1011_2 (na notação do complemento de 2) que, de acordo com a Tabela 1.4, significa -0101_2 ou -5_{10} . Assim sendo, temos:


$$\begin{array}{r}
 1011 \\
 \text{Complemento de 1: } 0100 \\
 + \quad 1 \\
 \hline
 \text{Complemento de 2: } 0101
 \end{array}$$

$\therefore$ Extraíndo novamente o complemento de 2 do número 1011_2 obtemos -0101_2 (-5_{10}), que é o mesmo número, porém na notação normal.

1.5.4.1 Exercícios Resolvidos

1) Represente os seguintes números utilizando a notação sinal-módulo.

a) -27_{10}

 

$$27_{10} = 11011_2$$


Sendo o número negativo, para representar na notação sinal-módulo acrescentamos 1 como o bit de sinal à esquerda do número:

$$111011$$

$$\therefore -27_{10} = 111011_2$$

b) $+49_{10}$

Da mesma forma, temos:

 

$$49_{10} = 110001_2 \Rightarrow \mathbf{0110001}_2 \text{ (em sinal-módulo)}$$

$$\therefore +49_{10} = \mathbf{0110001}_2$$

2) Determine o complemento de 1 do número 101010_2 .

Invertendo o número bit a bit, temos:

$$101010 \Rightarrow 010101$$

$$\therefore \text{O complemento de 1 de } 101010_2 \text{ é } 010101_2$$

- 3) Determine o complemento de 2 do número -10010110_2

Seguindo o processo, temos:

$$\begin{array}{r} 10010110 \\ \text{Complemento de 1: } 01101001 \\ \quad \quad \quad +1 \\ \hline \text{Complemento de 2: } 01101010 \end{array}$$

$\therefore$ O número -10010110_2 em complemento de 2 é 01101010_2 .

- 4) Qual o equivalente positivo do número 0110_2 , aqui representado em complemento de 2?

Para solucionar basta determinarmos novamente o complemento de 2. Assim sendo, temos:

$$\begin{array}{r} 0110 \\ \text{Complemento do 1: } 1001 \\ \quad \quad \quad + 1 \\ \hline \text{Complemento do 2: } 1010 \end{array}$$

$\therefore$ O equivalente positivo do número 0110_2 (em complemento de 2) é 1010_2 .

1.5.5 Utilização do Complemento de 2 em Operações Aritméticas

Podemos utilizar a notação do complemento de 2 para efetuar operações diversas que envolvam soma ou subtração. De maneira geral, podemos considerá-las operações de soma envolvendo números positivos e negativos, ou ainda entre números quaisquer, obtendo uma resposta apropriada conforme a situação.

Para solucionar qualquer operação destas, basta determinar o complemento de 2 do número negativo envolvido, com o mesmo número de bits do outro membro da operação e realizar a soma, desconsiderando, se houver, o estouro do número de bits no resultado.

A título de exemplo, vamos efetuar a operação $11010111_2 - 100101_2$.

Notamos que esta operação equivale à soma de um número binário positivo com outro negativo: $N_1 + (-N_2)$. Como vimos, a solução se dá determinando o

complemento de 2 do segundo (negativo) com mesmo número de bits do primeiro, efetuando a soma e eliminando o bit em excesso. Procedendo assim, temos:

$$11010111_2 - 100101_2:$$

Complemento de 1 de 00100101: 11011010

Complemento de 2: 11011010

$$\begin{array}{r} + \quad 1 \\ \hline 11011011 \end{array}$$

Operação:

$$\begin{array}{r} 11010111 \\ + 11011011 \\ \hline \cancel{1}10110010 \end{array}$$

└─ estouro do número de bits desconsiderado

$$\therefore 11010111_2 - 100101_2 = 10110010_2$$

A vantagem deste processo é que nos sistemas digitais pode-se utilizar um mesmo circuito somador para efetuar operações que envolvam números negativos ou ainda subtrações, simplificando a quantidade de componentes no sistema. Utilizamos também estes conceitos no capítulo relativo a circuitos aritméticos.

1.5.5.1 Exercícios Resolvidos

1) Efetue as subtrações, utilizando o complemento de 2:

a) $10101011_2 - 1000100_2$

Seguindo o mesmo processo, temos:

Complemento de 1 de 01000100: 10111011

Complemento de 2: 10111011

$$\begin{array}{r} + \quad 1 \\ \hline 10111100 \end{array}$$

Operação:

$$\begin{array}{r} 10101011 \\ + 10111100 \\ \hline \cancel{1}01100111 \end{array}$$

└─ estouro desconsiderado

$$\therefore 10101011_2 - 1000100_2 = 1100111_2$$

b) $10011_2 - 100101_2$

Trata-se de um número menor subtraindo outro maior. Agindo da mesma forma, temos:

Complemento de 1 de 100101 : 011010

$$\begin{array}{r} \text{Complemento de 2:} \quad 011011 \\ \text{Operação:} \quad 010011 \\ \quad \quad \quad +011011 \\ \hline \quad \quad \quad 101110 \end{array}$$

Pelo fato de o minuendo (10011_2) ser menor que o subtraendo (100101_2) a resposta é negativa, estando na notação do complemento de 2. Para obtê-la na notação binária normal, basta determinar novamente o complemento de 2 e acrescentar o sinal negativo:

$$101110 \Rightarrow 010001 \Rightarrow 010001 + 1 = 010010$$

$$\therefore 10011_2 - 100101_2 = -10010_2 \text{ (ou } 101110 \text{ em complemento de 2)}$$

- 2)** Efetue em binário, usando a aritmética do complemento de 2, a operação $CA_{16} - 7D_{16}$.

Para solucionar, convertamos primeiramente os números hexadecimais em binários:

$$CA_{16} = 11001010_2 \text{ e } 7D_{16} = 01111101_2$$

Logo após, aplicamos o mesmo processo já visto:

Complemento de 2 de 01111101 :

$$10000010 \Rightarrow 10000010 + 1 \Rightarrow 10000011$$

$$\begin{array}{r} \text{Operação:} \quad 11001010 \\ \quad \quad \quad +10000011 \\ \hline \quad \quad \quad \cancel{0}01001101 \end{array}$$

Após obtido o resultado, o transformamos em hexadecimal:

$$01001101_2 = 4D_{16}$$

$$\therefore CA_{16} - 7D_{16} = 4D_{16}$$

Exercícios Propostos

1) Converta para o sistema decimal:

- | | |
|----------------|------------------------|
| a) 100110_2 | e) 11000101_2 |
| b) 011110_2 | f) 11010110_2 |
| c) 111011_2 | g) 011001100110101_2 |
| d) 1010000_2 | |

2) Converta para o sistema binário:

- | | |
|---------------|-----------------|
| a) 78_{10} | e) 808_{10} |
| b) 102_{10} | f) 5429_{10} |
| c) 215_{10} | g) 16383_{10} |
| d) 404_{10} | |

3) Quantos bits necessitaríamos para representar cada um dos números decimais seguintes?

- | | |
|---------------|--------------|
| a) 512_{10} | e) 33_{10} |
| b) 12_{10} | f) 43_{10} |
| c) 2_{10} | g) 7_{10} |
| d) 17_{10} | |

4) Transforme em decimal os seguintes números binários:

- | | |
|------------------|----------------------|
| a) $11,11_2$ | e) $10011,10011_2$ |
| b) $1000,0001_2$ | f) $11000,001101_2$ |
| c) $1010,1010_2$ | g) $100001,011001_2$ |
| d) $1100,1101_2$ | |

- 5) Transforme os seguintes números decimais em binários:
- a) $0,125_{10}$ e) $7,9_{10}$
 - b) $0,0625_{10}$ f) $47,47_{10}$
 - c) $0,7_{10}$ g) $53,3876_{10}$
 - d) $0,92_{10}$
- 6) Transforme os números octais para o sistema decimal:
- a) 14_8 d) 1544_8
 - b) 67_8 e) 2063_8
 - c) 153_8
- 7) Por que o número 15874 não pode ser octal?
- 8) Converta para o sistema octal:
- a) 107_{10} d) 4097_{10}
 - b) 185_{10} e) 5666_{10}
 - c) 2048_{10}
- 9) Converta os seguintes números octais em binários:
- a) 477_8 d) 6740_8
 - b) 1523_8 e) 10021_8
 - c) 4764_8
- 10) Converta os seguintes números binários em octais:
- a) 1011_2 d) 1000000001_2
 - b) 10011100_2 e) 1101000101_2
 - c) 110101110_2
- 11) Converta para o sistema decimal os seguintes números hexadecimais:
- a) 479_{16} d) $F0CA_{16}$
 - b) $4AB_{16}$ e) $2D3F_{16}$
 - c) BDE_{16}

- 12)** Converta os seguintes números decimais em hexadecimais:
- a) 486_{10} d) 5555_{10}
 - b) 2000_{10} e) 35479_{10}
 - c) 4096_{10}
- 13)** Converta para o sistema binário:
- a) 84_{16} d) $47FD_{16}$
 - b) $7F_{16}$ e) $F1CD_{16}$
 - c) $3B8C_{16}$
- 14)** Converta os números $1D2_{16}$ e $8CF_{16}$ para o sistema octal.
- 15)** Converta para o sistema hexadecimal os seguintes números binários:
- a) 10011_2 d) 11111011110010_2
 - b) 1110011100_2 e) 1000000000100010_2
 - c) 100110010011_2
- 16)** Converta os números 7100_8 e 5463_8 em hexadecimal.
- 17)** Efetue as operações:
- a) $1000_2 + 1001_2$ d) $1110_2 + 1001011_2 + 11101_2$
 - b) $10001_2 + 11110_2$ e) $110101_2 + 1011001_2 + 1111110_2$
 - c) $101_2 + 100101_2$
- 18)** Resolva as subtrações, no sistema binário:
- a) $1100_2 - 1010_2$ d) $1011001_2 - 11011_2$
 - b) $10101_2 - 1110_2$ e) $100000_2 - 11100_2$
 - c) $11110_2 - 1111_2$
- 19)** Multiplique:
- a) $10101_2 \times 11_2$ d) $11110_2 \times 110_2$
 - b) $11001_2 \times 101_2$ e) $100110_2 \times 1010_2$
 - c) $110110_2 \times 111_2$

- 20)** Represente os números $+97_{10}$ e -121_{10} , usando a notação sinal-módulo.
- 21)** Estando o número 10110010 em sinal-módulo, o que ele representa no sistema decimal?
- 22)** Determine o complemento de 1 de cada número binário:
- a) 01110100_2
 - b) 11000010_2
- 23)** Represente os seguintes números na notação do complemento de 2:
- a) -1011_2
 - b) -100001_2
 - c) -10111101_2
 - d) -11010100_2
 - e) -01010011_2
- 24)** Qual o equivalente em decimal do número 10110111_2 , representado aqui em complemento de 2?
- 25)** Efetue as operações utilizando o complemento de 2:
- a) $101101_2 - 100111_2$
 - b) $10000110_2 - 110011_2$
 - c) $111100_2 - 11101011_2$
 - d) $-10010011_2 + 11011010_2$
 - e) $-10011101 - 1000101_2$
- 26)** Efetue em binário as operações, usando a aritmética do complemento de 2:
- a) $75_8 - 30_8$
 - b) $44_{16} - 3E_{16}$
 - c) $A9_{16} - E0_{16}$
 - d) $-BC_{16} + FC_{16}$
 - e) $-22_{16} - 1D_{16}$

Funções e Portas Lógicas

2.1 Introdução

Em 1854, o matemático inglês **George Boole** (1815 - 1864), através da obra intitulada **An Investigation of the Laws of Thought**, apresentou um sistema matemático de análise lógica conhecido como **álgebra de Boole**.

No início da “era da eletrônica”, todos os problemas eram resolvidos por sistemas analógicos, também conhecidos por sistemas lineares.

Apenas em 1938, o engenheiro americano **Claude Elwood Shannon** utilizou as teorias da álgebra de Boole para a solução de problemas de circuitos de telefonia com relés, tendo publicado um trabalho denominado **Symbolic Analysis of Relay and Switching**, praticamente introduzindo na área tecnológica o campo da eletrônica digital.

Esse ramo da eletrônica emprega em seus sistemas um pequeno grupo de circuitos básicos padronizados conhecidos como portas lógicas.

Através da utilização conveniente destas portas, podemos “implementar” todas as expressões geradas pela álgebra de Boole, que constituem a base dos projetos dos sistemas já referidos.

Este capítulo trata apenas dos blocos básicos, deixando para os capítulos posteriores o estudo de outros blocos e sistemas derivados.

2.2 Funções Lógicas E, OU, NÃO, NE e NOU

A seguir é feito o estudo das principais funções lógicas que na realidade derivam dos postulados da álgebra de Boole, sendo as variáveis e expressões envolvidas denominadas de booleanas.

Nas funções lógicas, temos apenas dois estados distintos:

- ◆ o estado **0** (zero) e
- ◆ o estado **1** (um).

O estado 0 representa, por exemplo, portão fechado, aparelho desligado, ausência de tensão, chave aberta, não etc. O estado 1 representa, então, portão aberto, aparelho ligado, presença de tensão, chave fechada, sim etc.

Note que se representarmos por 0 uma situação, representamos por 1 a situação contrária. Deve-se salientar que cada variável booleana da função lógica pode assumir somente duas situações distintas, 0 ou 1.

2.2.1 Função E ou AND

A função **E** é aquela que executa a multiplicação de duas ou mais variáveis booleanas. É também conhecida como função **AND**, nome derivado do inglês. Sua representação algébrica para duas variáveis é $S = A \cdot B$, onde se lê $S = A \text{ e } B$.

Para melhor compreensão, vamos utilizar e analisar o circuito representativo da função E visto na Figura 2.1.

 


Figura 2.1

Convenções: chave aberta = 0 chave fechada = 1
 lâmpada apagada = 0 lâmpada acesa = 1

Situações possíveis

- 1ª)** Se tivermos a chave A aberta (0) e a chave B aberta (0), neste circuito não circula corrente; logo, a lâmpada permanece apagada (0): $A = 0$, $B = 0 \Rightarrow S = A \cdot B = 0$.
- 2ª)** Se tivermos a chave A aberta (0) e a chave B fechada (1), a lâmpada permanece apagada (0): $A = 0$, $B = 1 \Rightarrow S = 0$.
- 3ª)** Se tivermos a chave A fechada (1) e a chave B aberta (0), a lâmpada permanece apagada: $A = 1$, $B = 0 \Rightarrow S = 0$.
- 4ª)** Se tivermos, agora, a chave A fechada (1) e a chave B fechada (1), a lâmpada acende, pois circula corrente: $A = 1$, $B = 1 \Rightarrow S = 1$.

Analisando as situações, concluímos que só teremos a lâmpada acesa quando as chaves **A e B** estiverem fechadas.

2.2.1.1 Tabela Verdade de uma Função E ou AND

Chamamos **tabela verdade** um mapa onde colocamos todas as possíveis situações com seus respectivos resultados. Na tabela encontramos o modo como a função se comporta. A seguir, vamos apresentar a tabela verdade de uma função E ou AND para duas variáveis de entrada:

Tabela 2.1

A	B	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

2.2.1.2 Porta E ou AND

A porta E é um circuito que executa a função E, sendo representada na prática através do símbolo mostrado na Figura 2.2.

 


Figura 2.2

Como já dissemos, a porta E executa a tabela verdade da função E, ou seja, teremos a saída no estado 1 se, e somente se, as duas entradas forem iguais a 1, e teremos a saída igual a 0 nos demais casos.

Até agora, descrevemos a função E para duas variáveis de entrada. Podemos estender esse conceito para qualquer número de entradas. Para exemplificar, mostraremos uma porta E de três variáveis de entrada, sua tabela verdade e ainda sua expressão booleana:

 


Figura 2.3

Tabela 2.2

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Notamos que a tabela verdade mostra as oito possíveis combinações das variáveis de entrada e seus respectivos resultados na saída.

O número de situações possíveis é igual a 2^N , em que N é o número de variáveis de entrada. No exemplo, $N = 3 \therefore 2^3 = 8$.

2.2.2 Função OU ou OR

A função OU é aquela que assume valor 1 quando uma ou mais variáveis da entrada forem iguais a 1 e assume valor 0 se, e somente se, todas as variáveis de entrada forem iguais a 0. Sua representação algébrica para duas variáveis de entrada é $S = A + B$, em que se lê $S = A$ **ou** B .

O termo OR, também utilizado, é derivado do inglês.

Para entendermos melhor a função OU, vamos representá-la pelo circuito da Figura 2.4 e analisar as situações possíveis.

 


Figura 2.4

Usaremos as mesmas convenções do circuito representativo da função E, visto anteriormente.

Situações possíveis:

- 1º) Se tivermos a chave A aberta (0) e a chave B aberta (0), no circuito não circula corrente; logo, a lâmpada permanece apagada (0): $A = 0, B = 0 \Rightarrow S = A + B = 0$.
- 2º) Se tivermos a chave A aberta (0) e a chave B fechada (1), circula corrente pela chave B e a lâmpada acende (1): $A = 0, B = 1 \Rightarrow S = 1$.
- 3º) Se tivermos a chave A fechada (1) e a chave B aberta (0), circula corrente pela chave A e a lâmpada acende (1): $A = 1, B = 0 \Rightarrow S = 1$.
- 4º) Se tivermos a chave A fechada (1) e a chave B fechada (1), circula corrente pelas duas chaves e a lâmpada acende (1): $A = 1, B = 1 \Rightarrow S = 1$.

Para o caso $A = 1$ e $B = 1$, a soma $A + B = 1$, a princípio estranha, é verdadeira, pois como veremos mais à frente, trata-se de uma soma booleana derivada do postulado da adição da álgebra de Boole.

Notamos pelas situações que temos a lâmpada ligada quando chA **ou** chB **ou** ambas as chaves estiverem ligadas.

2.2.2.1 Tabela Verdade da Função OU ou OR

Nesta tabela verdade temos as situações possíveis com os respectivos valores que a função OU assume. A Tabela 2.3 apresenta a tabela verdade da função OU ou OR para duas variáveis de entrada.

Tabela 2.3

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

2.2.2.2 Porta OU ou OR

É a porta que executa a função OU. Representaremos a porta OU pelo símbolo da Figura 2.5.

 


Figura 2.5

A porta OU executa a tabela verdade de função OU, ou seja, teremos a saída igual a 1 quando uma ou mais variáveis de entrada forem iguais a 1 e 0 se, e somente se, todas as variáveis de entrada forem iguais a 0.

Podemos estender o conceito para mais de duas variáveis de entrada. Como exemplo, vamos mostrar uma porta OU, sua tabela verdade e a expressão booleana com quatro variáveis de entrada:

 


Figura 2.6

Tabela 2.4

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1

A	B	C	D	S
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Na tabela, as quatro variáveis de entrada possibilitam 16 combinações ($2^4 = 16$).

2.2.3 Função NÃO ou NOT

A função NÃO é aquela que inverte ou complementa o estado da variável, ou seja, se a variável estiver em 0, a saída vai para 1, e se estiver em 1, a saída vai para 0. É representada algebricamente da seguinte forma: $S = \bar{A}$ ou $S = A'$, em que se lê **A barra** ou **NÃO A**.

Esta barra ou apóstrofo sobre a letra que representa a variável significa que ela sofre uma inversão. Também podemos dizer que $\bar{A}$ significa a negação de A.

Para entendermos melhor a função NÃO, vamos representá-la pelo circuito da Figura 2.7. Analisamos utilizando as mesmas convenções dos casos anteriores.

 


Figura 2.7

Situações possíveis

- 1ª)** Quando a chave A estiver aberta (0), passa corrente pela lâmpada e ela acende (1): $A = 0 \Rightarrow S = \bar{A} = 1$.
- 2ª)** Quando a chave A estiver fechada (1), curto-circuitamos a lâmpada e ela se apaga (0): $A = 1 \Rightarrow S = \bar{A} = 0$.

2.2.3.1 Tabela Verdade da Função NÃO ou NOT

A Tabela 2.5 apresenta casos possíveis da função NÃO.

Tabela 2.5

A	S
0	1
1	0

2.2.3.2 Inversor

O inversor é o bloco lógico que executa a função NÃO.

Suas representações simbólicas encontram-se na Figura 2.8.



(antes de um outro bloco lógico)

Figura 2.8

A função NÃO ou complementar também é conhecida como função NOT, termo derivado do inglês.

2.2.4 Função NÃO E, NE ou NAND

Como o próprio nome “NÃO E” diz, essa função é uma composição da função E com a função NÃO, ou seja, temos a função E invertida. É representada algebricamente da seguinte forma:

$S = \overline{(A \cdot B)} \Rightarrow$ o traço indica que temos a inversão do produto $A \cdot B$.

2.2.4.1 Tabela Verdade da Função NE ou NAND

A Tabela 2.6 apresenta a função NE para duas variáveis de entrada.

Tabela 2.6

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Pela tabela verdade, podemos notar que essa função é o inverso da função E.

2.2.4.2 Porta NE ou NAND

A porta NE é o bloco lógico que executa a função NE.

Sua representação simbólica é vista na Figura 2.9.

 


Figura 2.9

Podemos também formar uma porta NE pela composição de uma porta E com um inversor ligado à sua saída. A Figura 2.10 mostra esta situação.

 


Figura 2.10

A porta NE, como outros blocos lógicos, pode ter duas ou mais entradas. O termo NAND, também usual, é derivado do inglês.

2.2.5 Função NÃO OU, NOU ou NOR

Analogamente à função NE, a função NOU é a composição da função NÃO com a função OU, ou seja, a função NOU será o inverso da função OU. É representada da seguinte forma:

$$S = \overline{(A+B)} \Rightarrow \text{o traço indica a inversão da soma booleana } A + B.$$

2.2.5.1 Tabela Verdade da Função NOU ou NOR

A Tabela 2.7 apresenta a função NOU para duas variáveis de entrada.

Tabela 2.7

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Podemos notar pela tabela verdade que a função NOU representa a função OU invertida.

2.2.5.2 Porta NOU ou NOR

A porta NOU é o bloco lógico que executa a função NOU. Sua representação simbólica está na Figura 2.11.

 


Figura 2.11

De maneira análoga, podemos formar uma porta NOU utilizando uma OU e um inversor ligado à sua saída. Esta situação é vista na Figura 2.12.

 


Figura 2.12

Podemos ter portas NOU com mais de duas entradas. O termo NOR, também na prática utilizado, é derivado do inglês.

2.2.6 Quadro Resumo

Tabela 2.8 (parte 1)

 
 
 
 
 
Blocos Lógicos Básicos						
Porta	Símbolo Usual	Tabela Verdade			Função Lógica	Expressão
E AND		A	B	S	Função E: assume 1 quando todas as variáveis forem 1 e 0 nos outros casos.	S = AB
		0	0	0		
		0	1	0		
		1	0	0		
		1	1	1		
OU OR		A	B	S	Função OU: assume 0 quando todas as variáveis forem 0 e 1 nos outros casos.	S = A + B
		0	0	0		
		0	1	1		
		1	0	1		
		1	1	1		

Tabela 2.8 (parte 2)

BLOCOS LÓGICOS BÁSICOS																			
Porta	Símbolo Usual	Tabela Verdade	Função Lógica	Expressão															
NÃO NOT INVERSOR		<table><tr><th>A</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	S	0	1	1	0	Função NÃO: inverte a variável aplicada à sua entrada.	$S = \overline{A}$									
A	S																		
0	1																		
1	0																		
NE NAND		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Função NE: inverso da função E.	$S = \overline{AB}$
A	B	S																	
0	0	1																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
NOU NOR		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	Função NOU: inverso da função OU.	$S = \overline{A+B}$
A	B	S																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	0																	

2.3 Expressões Booleanas obtidas de Circuitos Lógicos

Todo circuito lógico executa uma expressão booleana e, por mais complexo que seja, é formado pela interligação das portas lógicas básicas. Podemos obter a expressão booleana que é executada por um circuito lógico qualquer. Para mostrar o procedimento, vamos obter a expressão que o circuito da Figura 2.13 executa:

 


Figura 2.13

Para facilitar, vamos dividir o circuito em duas partes:

 


Figura 2.14

Na saída S_1 , temos o produto $A.B$, pois sendo este bloco uma porta E, sua expressão de saída será $S_1 = A.B$. Como S_1 é injetada em uma das entradas da porta OU pertencente à segunda parte do circuito e na outra entrada está a variável C , a expressão de saída será $S = S_1 + C$.

Para determinarmos a expressão final, basta substituírmos a expressão de S_1 na expressão anterior, obtendo então:

$$S = A.B + C$$

que é a expressão que o circuito executa.

Outra maneira mais simples de resolvermos o problema é escrevermos nas saídas dos diversos blocos básicos do circuito as expressões por eles executadas. A Figura 2.15 ilustra este procedimento:

 


Figura 2.15

$$\therefore S = A.B + C$$

2.3.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Escreva a expressão booleana executada pelo circuito da Figura 2.16.

 


Figura 2.16

Vamos, agora, escrever as expressões de saída de cada bloco básico do circuito:

 


Figura 2.17

$$\therefore S = (A + B).(C + D)$$

- 2) Determine a expressão booleana característica do circuito da Figura 2.18.

 


Figura 2.18

Seguindo o processo descrito, temos:

 


Figura 2.19

$$\therefore S = A . B + \bar{C} + (\overline{C . D})$$

3) Idem, para o circuito da Figura 2.18.

 


Figura 2.20

Antes da solução, convém recordarmos que os círculos colocados nas terminais de entrada junto das portas representam também inversores. Solucionando, temos:

 


Figura 2.21

$$\therefore S = \left[\overline{A . B . (B . C) . (B + D)} \right]$$

4) Qual a expressão executada pelo circuito da Figura 2.22?

 


Figura 2.22

Resolução

 


Figura 2.23

$$\therefore S = \left[(\overline{A} \cdot B) + (\overline{A} \cdot \overline{B}) + \overline{C} \right] \cdot (C + D)$$

2.4 Circuitos obtidos de Expressões Booleanas

Vimos, no tópico anterior, que podemos obter uma expressão booleana que um circuito lógico executa. Podemos também desenhar um circuito lógico que executa uma expressão booleana qualquer, ou seja, podemos desenhar um circuito a partir de sua expressão característica.

O método para a resolução consiste em identificar as portas lógicas na expressão e desenhá-las com as respectivas ligações a partir das variáveis de entrada. Para exemplificar, vamos obter o circuito que executa a expressão $S = (A + B) \cdot C \cdot (B + D)$.

Vamos solucionar respeitando a hierarquia das funções da aritmética elementar, ou seja, iniciaremos a solução primeiramente pelos parênteses.

Para o primeiro parêntese, temos a soma booleana $A + B$; logo, o circuito que o executa é uma porta OU. Para o segundo existe a soma booleana $B + D$; logo, o circuito é uma porta OU. Até o momento temos:

 


Figura 2.24

A seguir, ocorre uma multiplicação booleana dos dois parênteses, juntamente com a variável C, sendo o circuito que executa esta multiplicação uma porta E:

 


Figura 2.25

Substituindo as saídas ① e ② no bloco da Figura 2.25, obtemos o circuito completo, Figura 2.26.

 


Figura 2.26

2.4.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Desenhe o circuito responsável por executar a expressão booleana $S = A.B.C + (A+B).C$.

Primeiramente, para identificar as portas lógicas, vamos numerar cada termo da expressão:

$$S = \underbrace{A.B.C}_{(1)} + \underbrace{(A+B).C}_{(3)}$$

(2)

(4)

Assim sendo, temos:

- ① porta E com A, B e C.
- ② porta OU com A e B.
- ③ porta E com ② e C.
- ④ porta OU com ① e ③.

Para facilitar as ligações, pode-se utilizar uma rede ou barra de variáveis de entrada. A Figura 2.27 mostra o circuito final, composto pela ligação das portas envolvidas com uma rede de variáveis de entrada.

 


Figura 2.27

2) Idem para a expressão: $S = [\overline{(\overline{A+B}) + (\overline{C \cdot D})}] \cdot \overline{D}$.

Solucionando, conforme já explicado, temos:

$$S = \underbrace{\underbrace{\overline{(\overline{A+B})}}_{(1)} + \underbrace{\overline{(C \cdot D)}}_{(2)}}_{(3)} \cdot \overline{D}$$

(4)

Desenhando e interligando as portas a partir de uma rede de variáveis de entrada, obtemos o circuito da Figura 2.28.

 


Figura 2.28

3) Idem para a expressão: $S = \overline{\overline{(\overline{A \cdot B}) + (\overline{C \cdot D})}} \cdot E + \overline{A} \cdot (\overline{A \cdot D \cdot E} + C \cdot D \cdot E)$.

Solução

$$S = \underbrace{\underbrace{\overline{(\overline{A \cdot B})}}_{(1)} + \underbrace{\overline{(C \cdot D)}}_{(2)}}_{(5)} \cdot E + \overline{A} \cdot \underbrace{(\overline{A \cdot D \cdot E})}_{(3)} + \underbrace{C \cdot D \cdot E}_{(4)}$$

(6)

(7) (8)

(9)

 


Figura 2.29

2.5 Tabelas Verdade obtidas de Expressões Booleanas

Uma maneira de fazer o estudo de uma função booleana é a utilização da tabela verdade que, como vimos anteriormente, é um mapa onde se colocam todas as situações possíveis de uma dada expressão, juntamente com o valor por esta assumido.

Para extrairmos a tabela verdade de uma expressão, acompanhamos o seguinte procedimento:

- 1º) Montamos o quadro de possibilidades.
- 2º) Montamos colunas para os vários membros da expressão.
- 3º) Preenchemos essas colunas com seus resultados.
- 4º) Montamos uma coluna para o resultado final.
- 5º) Preenchemos essa coluna com os resultados finais.

Para esclarecer este processo, vamos utilizar a seguinte expressão:

$$S = A \cdot \bar{B} \cdot C + A \cdot \bar{D} + \bar{A} \cdot B \cdot D.$$

A expressão possui quatro variáveis: A, B, C e D; logo, temos 2^4 possibilidades de combinação de entrada.

Vamos, a seguir, montar o quadro de possibilidades com quatro variáveis de entrada, três colunas auxiliares, sendo uma para cada membro da expressão, e uma coluna para o resultado final (S):

Tabela 2.9

				1º membro A . $\overline{B}$. C	2º membro A . $\overline{D}$	3º membro $\overline{A}$. B . D	Resultado final S
A	B	C	D				
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	1
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0	0

Convém observar que na coluna relativa ao 1º membro colocamos os resultados da multiplicação de A com o inverso da variável B e C ($A . \overline{B} . C$), na do 2º membro, o resultado de $A \overline{D}$ e na do 3º, o resultado de $\overline{A} . B . D$. Na coluna de resultado final (S) colocamos a soma booleana (porta OU) dos três termos da expressão.

Um outro modo de resolução, porém mais prático, consiste no preenchimento direto da coluna com o resultado final. Para isso, basta montar o quadro de possibilidades conforme o número de variáveis, reconhecer na expressão operações notáveis que permitem a conclusão do resultado final de imediato e, por exclusão, ir executando as operações até o preenchimento total da tabela.

Para melhor entendimento, vamos levantar a tabela da expressão $S = \bar{A} + B + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$, utilizando esse modo mais prático.

Primeiramente, vamos montar o quadro de possibilidade para as três variáveis envolvidas na expressão:

Tabela 2.10

A	B	C	S
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

Logo após, vamos preencher a tabela utilizando os casos notáveis, que permitam a conclusão do resultado final imediato:

- ① Nos casos em que $A = 0$ ($\bar{A} = 1$), temos $S = 1$, pois sendo $\bar{A} = 1$, temos na expressão $S = 1 + B + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} = 1$ (qualquer que sejam os valores assumidos pela variável B ou pelo termo $A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$).
- ② Nos casos remanescentes em que $B = 1$, temos $S = 1$, pois da mesma forma que nos casos anteriores, $S = \bar{A} + 1 + A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} = 1$.
- ③ O termo $A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ será igual a 1, somente no caso remanescente 100, levando para este caso a saída da expressão para 1 ($S = 1$).
- ④ Por exclusão, ou ainda, por substituição dos valores, concluímos que no último caso (101), temos na saída $S = 0$.

A Tabela 2.11 apresenta o resultado com todos os casos preenchidos e assinalados conforme a análise efetuada.

Tabela 2.11

A	B	C	S	
0	0	0	1	①
0	0	1	1	
0	1	0	1	
0	1	1	1	
1	0	0	1	③
1	0	1	0	④
1	1	0	1	②
1	1	1	1	

2.5.1 Exercícios Resolvidos

1) Prove as identidades relacionadas a seguir:

a) $\overline{A} \cdot \overline{B} \neq \overline{A \cdot B}$

b) $\overline{A} + \overline{B} \neq \overline{A + B}$

c) $\overline{A} \cdot \overline{B} = \overline{A + B}$

d) $\overline{A} + \overline{B} = \overline{A \cdot B}$

Podemos provar estas identidades levantando as respectivas tabelas verdade. Para facilitar, vamos colocar um quadro de possibilidades (duas variáveis: A e B) e colunas para os termos comuns entre as expressões:

Tabela 2.12

A	B	$\overline{A} \cdot \overline{B}$	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$	$\overline{A + B}$
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0

Como podemos notar pela tabela, os termos $\overline{A} \cdot \overline{B}$ e $\overline{A} \cdot \overline{B}$ assumem resultados diferentes (a) para as mesmas possibilidades de entrada, o mesmo ocorrendo com $\overline{A} + \overline{B}$ e $\overline{A} + \overline{B}$ (b), porém o termo $\overline{A} \cdot \overline{B}$ assume resultado idêntico a $\overline{A} + \overline{B}$ (c), o mesmo acontecendo entre $\overline{A} + \overline{B}$ e $\overline{A} \cdot \overline{B}$ (d).

2) Levante a tabela verdade da expressão:

$$S = (A + B) \cdot \overline{(B \cdot C)}.$$

Seguindo o processo já visto, temos:

- ① Pela análise do termo $(A + B)$, concluímos que nos casos da tabela em que $A = B = 0$, temos $S = 0$, pois $S = (0 + 0) \cdot \overline{(B \cdot C)}$. Para qualquer outro caso remanescente, este termo será igual a 1, sendo necessária a análise de $\overline{(B \cdot C)}$, para a conclusão dos outros resultados finais.
- ② Nos casos remanescentes da tabela, em que $B = 0$ ou $C = 0$, temos $S = 1$, pois $\overline{(0 \cdot C)}$ ou $\overline{(B \cdot 0)}$ são iguais a 1, que multiplicado por $(A + B) = 1$, resulta em $S = 1$.
- ③ Nos dois últimos casos, em que $B = C = 1$, temos $S = 0$, pois $S = (A + B) \cdot \overline{(1 \cdot 1)} = 0$.

Passando os casos analisados para a tabela, temos:

Tabela 2.13

A	B	C	S	
0	0	0	0	} ①
0	0	1	0	
0	1	0	1	— ②
0	1	1	0	— ③
1	0	0	1	} ②
1	0	1	1	
1	1	0	1	} ②
1	1	1	0	— ③

3) Monte a tabela verdade da expressão:

$$S = \overline{[(A + B) \cdot C]} + \overline{[D \cdot (B + C)]}.$$

Solução

- ① Nos casos em que $C = 0$, temos $S = 1$, pois o 1º termo da expressão será igual a 1: $S = \overline{[(A + B) \cdot 0]} + \dots = 1$.
- ② O mesmo ocorre nos casos remanescentes em que $D = 0$, pois temos que $S = \dots + \overline{[0 \cdot (B + C)]} = 1$.
- ③ Nos casos remanescentes em que $B = 1$, temos $S = 0$, pois estando B presente nos dois termos, temos $S = \overline{[(A + 1) \cdot 1]} + \overline{[1 \cdot (1 + C)]} = 0 + 0 = 0$ (para estes casos restantes $C = 1$ e $D = 1$).
- ④ Sendo $B = 0$ para os casos restantes, em que $A = 0$, temos $S = 1$, pois $S = \overline{[(0 + 0) \cdot 1]} + \dots = 1$.
- ⑤ No último caso (1011), por simples substituição, concluímos que $S = 0$.

A Tabela 2.14 mostra o resultado final com todos estes casos preenchidos e assinalados.

Tabela 2.14

A	B	C	D	S	
0	0	0	0	1	} ①
0	0	0	1	1	
0	0	1	0	1	— ②
0	0	1	1	1	— ④
0	1	0	0	1	} ①
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	0	— ③
1	0	0	0	1	} ①
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	— ②
1	0	1	1	0	— ⑤
1	1	0	0	1	} ①
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	— ②
1	1	1	1	0	— ③

4) Analise o comportamento do circuito da Figura 2.30.

 


Figura 2.30

Para estudar o comportamento de um circuito lógico utilizamos sua tabela verdade. Necessitamos, então, obter primeiramente a expressão que o circuito executa. Assim sendo, temos:

 


Figura 2.31

$$S = \overline{[(\overline{A.C}) + D + B]} + C.(\overline{A.C.D})$$

Nesta expressão, para facilitar a obtenção do resultado final, vamos utilizar colunas auxiliares para obter os resultados relativos ao 1º e 2º termos. A Tabela 2.15 apresenta a conclusão dos resultados.

Tabela 2.15

A	B	C	D	$\overline{[(A.C)+B+D]}$	$C . (\overline{ACD})$	S
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	0
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	0

2.6 Expressões Booleanas obtidas de Tabelas Verdade

Até aqui aprendemos como obter expressões a partir de circuitos, circuitos a partir de expressões e tabelas verdade a partir de circuitos ou expressões. Este item ensina como obter expressões e circuitos a partir de tabelas verdade, sendo este o caso mais comum em projetos práticos, pois geralmente necessitamos representar situações através de tabelas verdade e a partir delas obter a expressão booleana e, conseqüentemente, o circuito lógico.

Para demonstrar este procedimento, vamos obter a expressão da Tabela 2.16.

Tabela 2.16

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

Observando a tabela, notamos que a expressão é verdadeira ($S = 1$) nos casos em que $A = 0$ e $B = 0$ ou $A = 1$ e $B = 0$ ou $A = 1$ e $B = 1$. Para obter a expressão, basta montar os termos relativos aos casos em que a expressão for verdadeira e somá-los:

Caso 00: $S = 1$ quando $A = 0$ e $B = 0$ ($\bar{A} = 1$ e $\bar{B} = 1$) $\Rightarrow \bar{A} \cdot \bar{B}$

Caso 10: $S = 1$ quando $A = 1$ e $B = 0$ ($A = 1$ e $\bar{B} = 1$) $\Rightarrow A \cdot \bar{B}$

Caso 11: $S = 1$ quando $A = 1$ e $B = 1$ $\Rightarrow A \cdot B$

$$\therefore S = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot \bar{B} + A \cdot B$$

Notamos que o método permite obter, qualquer que seja a tabela, uma expressão padrão formada sempre pela soma de produtos. O próximo capítulo, relativo à álgebra de Boole, estuda o processo de simplificação desta, bem como de outras expressões booleanas, possibilitando a obtenção de circuitos mais simplificados.

2.6.1 Exercícios Resolvidos

- 1) Determine a expressão que executa a Tabela 2.17 e desenhe o circuito lógico.

Tabela 2.17

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Para solucionar, extraímos os casos em que a expressão é verdadeira ($S = 1$): 000 ou 010 ou 110 ou 111.

$$\therefore S = \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot \bar{C} + A \cdot B \cdot C$$

Da expressão extraímos o circuito lógico:

 


Figura 2.32

2) Obtenha a expressão booleana da Tabela 2.18.

Tabela 2.18

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Da tabela extraímos os casos em que a expressão é verdadeira (S = 1):

0100 ou 0110 ou 1000 ou 1011.

$$\therefore S = \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}CD$$

2.7 Blocos Lógicos OU EXCLUSIVO e COINCIDÊNCIA

Estudaremos, neste tópico, os blocos OU Exclusivo e Coincidência que são muito importantes na área de Eletrônica Digital, pois juntamente com as outras portas lógicas formam outros circuitos elementares dentro dos sistemas digitais.

Embora estes circuitos sejam blocos lógicos básicos, podemos considerá-los também como circuitos combinacionais, pois como veremos em capítulos posteriores, sua obtenção provém de uma tabela verdade (situação), que gera uma expressão característica, da qual esquematizamos o circuito.

2.7.1 Bloco OU EXCLUSIVO

A função que ele executa, como o próprio nome diz, consiste em fornecer 1 à saída quando as variáveis de entrada forem diferentes entre si. Com esta pequena apresentação podemos montar sua tabela verdade e obter pelo mesmo processo visto até aqui a expressão característica e, posteriormente, esquematizar o circuito:

Tabela 2.19

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Da tabela obtemos sua expressão característica:

$$S = \bar{A} . B + A . \bar{B}$$

Da expressão esquematizamos o circuito representativo da função OU Exclusivo, visto na Figura 2.33.

 
 


Figura 2.33

A notação algébrica que representa a função OU Exclusivo é $\mathbf{S} = \mathbf{A} \oplus \mathbf{B}$, onde se lê A OU Exclusivo B, sendo $S = A \oplus B = \bar{A} \cdot B + A \cdot \bar{B}$. O circuito OU Exclusivo pode ser representado tanto pelo circuito da Figura 2.33 como pelo símbolo visto na Figura 2.34, sendo este mais simples.

**Figura 2.34**

Uma importante observação é que, ao contrário de outros blocos lógicos básicos, o circuito OU Exclusivo só pode ter duas variáveis de entrada, fato devido à sua definição básica. O circuito OU Exclusivo também é conhecido como Exclusive OR (EXOR), termo derivado do inglês.

2.7.2 Bloco COINCIDÊNCIA

A função que ele executa, como seu próprio nome diz, é a de fornecer 1 à saída quando houver uma coincidência nos valores das variáveis de entrada.

 
Vamos, agora, montar sua tabela verdade:

Tabela 2.20

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A tabela gera a expressão $S = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$.

A partir desta expressão, vamos esquematizar o circuito:

**Figura 2.35**

A notação algébrica que representa a função Coincidência é **S = A ⊙ B**, onde se lê A Coincidência B, sendo $S = A \odot B = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$. O símbolo do circuito Coincidência é visto na Figura 2.36.

 


Figura 2.36

Se compararmos as tabelas verdade dos blocos OU Exclusivo e Coincidência, vamos concluir que eles são complementares, ou seja, teremos a saída de um invertida em relação à saída do outro. Assim sendo, podemos escrever:



$A \oplus B = \overline{A \odot B}$

O bloco Coincidência é também denominado NOU Exclusivo e do inglês Exclusive NOR.

Da mesma forma que o OU Exclusivo, o bloco Coincidência é definido apenas para duas variáveis de entrada.

2.7.3 Quadro Resumo

Tabela 2.21

  BLOCOS LÓGICOS BÁSICOS																			
Porta	Símbolo Usual	Tabela Verdade	Função Lógica	Expressão															
OU EXCLUSIVO EXCLUSIVE OR		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	B	S	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	Função OU Exclusivo: assume 1 quando as variáveis assumirem valores diferentes entre si.	$S = \overline{A} \cdot B + A \cdot \overline{B}$ $S = A \oplus B$
A	B	S																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	0																	
NOU EXCLUSIVO EXCLUSIVE NOR COINCIDÊNCIA		<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>S</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	S	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	Função Coincidência: assume 1 quando houver coincidência entre os valores das variáveis.	$S = \overline{A} \cdot \overline{B} + A \cdot B$ $S = A \odot B$
A	B	S																	
0	0	1																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	

2.7.4 Exercícios Resolvidos

- 1) A partir dos sinais aplicados às entradas da porta da Figura 2.37, desenhe a forma de onda na saída S.

 


Figura 2.37

Para a solução, devemos desenhar o sinal de saída bit a bit, efetuando a operação OU Exclusivo entre os níveis, colocando $S = 1$ nos casos $A = 0$ e $B = 1$ ou $A = 1$ e $B = 0$. Assim sendo, temos:

 


Figura 2.38

- 2) Determine a expressão e a tabela verdade do circuito da Figura 2.39.

 


Figura 2.39

Vamos primeiramente obter a expressão que o circuito executa:

 


Figura 2.40

Logo após, a partir da expressão, vamos levantar sua tabela verdade:

- ① Nos casos em que $A = D = 0$, temos $S = 1$, pois o termo $\overline{A} . \overline{D}$ será igual a 1 : $S = \dots + 1 = 1$.
- ② Nos casos remanescentes em que $A = 1$ e $B = 0$ ou $A = 0$ e $B = 1$, temos $S = 0$, pois o termo $(A \oplus B + \overline{B}.C.\overline{D})$ será 0 e este multiplica o outro termo da expressão.
- ③ Nos casos remanescentes em que $D = 0$, temos $S = 0$, pois o termo $[\dots + \overline{D}]$ da mesma forma será 0.
- ④ Para o caso restante, em que $\overline{B} . C = 1$ ($B = 0$ e $C = 1$), da mesma forma $S = 0$.
- ⑤ Para os casos restantes em que $B = 1$, temos $S = 1$, pois o parêntese $(\overline{A} + \overline{B})$ será 0, sendo $S = 1 . [0 + 0 + 0] + 0 = 1$.
- ⑥ No último caso $S = 1$, pois sendo $A = 0$ valem as mesmas considerações do caso ⑤.

A Tabela 2.22 mostra a tabela obtida da expressão com os casos analisados assinalados.

Tabela 2.22

A	B	C	D	S	
0	0	0	0	1	①
0	0	0	1	1	⑥
0	0	1	0	1	①
0	0	1	1	0	④
0	1	0	0	1	①
0	1	0	1	0	②
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	
1	0	1	0	0	③
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	0	
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	⑤

2.8 Equivalência entre Blocos Lógicos

Vamos estudar, neste tópico, como podemos obter circuitos equivalentes a inversores a partir das portas NE e NOU, e ainda, como formar portas NOU e OU utilizando portas NE, E e inversores, e por último, como obter portas NE e E utilizando portas OU, NOU e inversores.

Todas estas equivalências são muito importantes na prática, na montagem de sistemas digitais, pois possibilitam maior otimização na utilização dos circuitos integrados comerciais, assegurando principalmente a redução de componentes e a consequente minimização do custo dos sistemas.

2.8.1 Inversor a partir de uma Porta NE

Vamos analisar a tabela verdade de uma porta NE:

Tabela 2.23

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

No caso $A = 0$ e $B = 0$ a saída assume valor 1, e no caso $A = 1$ e $B = 1$ a saída assume valor 0.

Interligando os terminais de entrada da porta, fornecemos o mesmo nível às duas entradas ($A = B$). Sendo este nível igual a 0, a saída é igual a 1, e sendo este nível igual a 1, a saída é 0, estando assim formado um inversor. A Figura 2.41 mostra uma porta NE com as entradas curto-circuitadas, formando um inversor, e a Tabela 2.24 apresenta sua função lógica.

 


Figura 2.41

Tabela 2.24

E	S
0	1
1	0

Uma outra maneira de realizar a mesma equivalência consiste em fixar uma das entradas da porta NE no nível 1 e utilizar a outra como entrada do inversor. A observação dos dois últimos casos da Tabela 2.23 explica este modo de ligação (sendo $A = 1$: $B = 0 \Rightarrow S = 1$ e $B = 1 \Rightarrow S = 0$). A Figura 2.42 ilustra o outro modo de obter um inversor a partir de uma porta NE.

 


Figura 2.42

2.8.2 Inversor a partir de uma Porta NOU

Analogamente ao caso anterior, vamos analisar a tabela verdade de uma porta NOU:

Tabela 2.25

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Interligando A e B, caímos num caso idêntico ao do item anterior, transformando a porta NOU em um inversor. A Figura 2.43 e a Tabela 2.25 mostram esta situação.

 


Figura 2.43

Tabela 2.26

E	S
0	1
1	0

Observando a Tabela 2.25 nos dois primeiros casos, concluímos que uma outra maneira é aterrar (fornecer nível 0) uma das entradas e utilizar a outra como entrada do inversor ($A = 0 : B = 0 \Rightarrow S = 1$ e $B = 1 \Rightarrow S = 0$). A Figura 2.44 apresenta esta outra maneira de obter um inversor a partir de uma porta NOU.

 


Figura 2.44

2.8.3 Portas NOU e OU a partir de E, NE e Inversores

Estas equivalências são obtidas a partir dos **Teoremas de De Morgan** a serem estudados no capítulo relativo à álgebra de Boole, sendo um deles a identidade $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$, mostrando que uma porta NOU pode ser formada por um E com suas entradas invertidas. A Figura 2.45 mostra esta equivalência e a Tabela 2.27 prova a igualdade.

 


Figura 2.45

Tabela 2.27

A	B	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

Colocando um inversor à saída de cada bloco da Figura 2.45, obtemos a equivalência entre uma OU (obtida pela anulação mútua dos inversores) e uma NE com as duas entradas invertidas, conforme a Figura 2.46.

 


Figura 2.46

As equivalências podem ser estendidas para portas com mais de duas variáveis de entrada.

2.8.4 Portas NE e E a partir de OU, NOU e Inversores

A partir da identidade $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ (outro teorema de De Morgan) obtemos a equivalência entre uma porta NE e a porta OU com suas entradas invertidas. A Figura 2.47 mostra esta equivalência e a Tabela 2.28 prova a igualdade.

 


Figura 2.47

Tabela 2.28

A	B	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Da mesma forma que no caso anterior, colocando um inversor à saída de cada bloco, obtemos a equivalência entre uma E (obtida pela anulação mútua dos inversores) e uma NOU com suas entradas invertidas, conforme mostra a Figura 2.48.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Figura 2.48

Também nestes casos, as equivalências podem ser estendidas para portas com mais de 2 variáveis de entrada.

2.8.5 Quadro Resumo

Tabela 2.29

Bloco Lógico	Bloco Equivalente
	   
	
	
	
	

2.8.6 Exercícios Resolvidos

- 1) Desenhe o circuito OU Exclusivo, utilizando apenas portas NE.
- Para a solução, vamos primeiramente desenhar o circuito na sua forma comum:

 


Figura 2.49

Em seguida, vamos efetuar um novo desenho, substituindo cada bloco lógico pelo equivalente composto apenas por portas NE. A Figura 2.50 mostra o novo desenho, com as equivalências identificadas.

 


Figura 2.50

O circuito obtido pode ser ainda minimizado devido ao surgimento de inversores em série (saídas dos conjunto equivalentes a E com entradas do conjunto equivalente a OU). A Figura 2.51 mostra o circuito final com a simplificação feita.

 


Figura 2.51

- 2)** Desenhe o circuito que executa a expressão somente com portas NOU:

$$S = A + (B \odot C) \cdot (\overline{\overline{A} \cdot \overline{B} \cdot C}) + (\overline{\overline{A} \cdot \overline{C} + \overline{B}}).$$

A primeira etapa, que é o desenho do circuito a partir da expressão, de maneira convencional, é vista na Figura 2.52.

 


Figura 2.52

A segunda etapa é um novo desenho com os blocos substituídos pelos seus equivalentes compostos somente com NOU. Devemos lembrar que a equivalência vale, da mesma forma, para blocos lógicos básicos de mais entradas. Este circuito é visto na Figura 2.53.

 


Figura 2.53

No circuito, assinalamos com x os inversores eliminados por estarem dispostos em série. Da mesma forma, foram eliminados e assinalados os inversores perto da rede de entrada, pela simples ligação no fio inverso da variável.

Exercícios Propostos

- 1) De forma análoga aos circuitos das Figuras 2.1, 2.4 e 2.7, esquematize os circuitos representativos das funções NE e NOU.
- 2) Determine a expressão característica do circuito da Figura 2.54.

 


Figura 2.54

- 3) Idem ao anterior, para o circuito da Figura 2.55.

 


Figura 2.55

4) Idem aos anteriores, para o circuito da Figura 2.56.

 


Figura 2.56

5) Desenhe o circuito que executa a expressão:

$$S = \overline{A} \cdot [\overline{B} \cdot C + A \cdot (\overline{C + D}) + B \cdot \overline{C} \cdot D] + B \cdot \overline{D}$$


6) Idem ao anterior, para a expressão:

$$S = (A \odot B).[\overline{A \cdot \bar{B} + (\bar{\bar{B}} + \bar{\bar{D}}) + C \cdot \bar{D} + (\bar{B} \cdot \bar{C})}] + \bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D$$

7) Levante a tabela verdade da expressão:

$$S = \overline{C} \cdot \overline{[A \cdot \overline{B} + B \cdot (\overline{A} + C)]}$$

8) Escreva a expressão característica do circuito mostrado na Figura 2.57 e levante a respectiva tabela verdade.

 **Figura 2.57**

9) Desenhe o circuito a partir da expressão e levante sua tabela verdade:

$$S = \overline{[(\overline{B} + \overline{C} + \overline{D}) \cdot (\overline{A} + B + C) + C] + A \cdot \overline{B} \cdot C + \overline{B} \cdot (\overline{A} + C)}$$

10) Levante a tabela verdade da expressão:

$$S = (B \oplus D) \cdot [\overline{A + B \cdot (C + \overline{D})} + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}]$$

11) Prove que $A \odot (B \oplus C) = A \oplus (B \odot C)$.

12) Determine a expressão booleana a partir da Tabela 2.30.

Tabela 2.30

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

13) Desenhe o circuito que executa a Tabela 2.31.

Tabela 2.31

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0

A	B	C	D	S
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

14) Desenhe o sinal na saída S do circuito da Figura 2.58.

 


Figura 2.58

15) Mostre que o circuito seguinte é um OU Exclusivo.

 


Figura 2.59

16) Mostre que o esquema a seguir é um circuito Coincidência.

 


Figura 2.60

17) Levante a tabela verdade e esquematize o circuito que executa a expressão $S = \{[A \cdot B + C] \oplus [A + B]\} \odot C$.

18) Esquematize o circuito Coincidência, utilizando apenas portas NOU.

19) Esquematize o circuito OU Exclusivo, utilizando somente quatro portas NE.

20) Idem para o Coincidência, somente com quatro portas NOU.

21) Desenhe o circuito que executa a expressão do exercício 5 somente com portas NE.

22) Idem para a expressão do 6, somente com portas NOU.

23) Levante a tabela verdade e, a partir dela, desenhe o circuito somente com portas NE:

$$S = (B \oplus C) \cdot \overline{[\overline{D} + A \cdot \overline{C} + D \cdot (A + \overline{B} + C)]}$$

24) Esquematize o circuito da Figura 2.56 (exercício 4) apenas com portas NOU.

Álgebra de Boole e Simplificação de Circuitos Lógicos

3.1 Introdução

No capítulo anterior, trabalhamos com os circuitos lógicos sem nos preocuparmos com simplificações. Na prática, porém, esses circuitos obtidos admitem geralmente simplificações.

Para entrarmos no estudo da simplificação dos circuitos lógicos, é preciso fazer um breve estudo da Álgebra de Boole, pois através de seus postulados, propriedades, teoremas fundamentais e identidades efetuamos as mencionadas simplificações. Além disso, notamos que é na Álgebra de Boole que estão todos os fundamentos da Eletrônica Digital.

3.2 Variáveis e Expressões na Álgebra de Boole

As variáveis booleanas são representadas por letras, podendo assumir apenas dois valores distintos: 0 ou 1. Denominamos expressão booleana a sentença matemática composta de termos cujas variáveis são booleanas, da mesma forma, podendo assumir como resultado final 0 ou 1.

3.3 Postulados

A seguir, apresentamos os postulados da complementação, da adição e da multiplicação da Álgebra de Boole e as respectivas identidades resultantes.

3.3.1 Postulados da Complementação

Este postulado mostra como são as regras da complementação na Álgebra de Boole. Chamaremos de $\bar{A}$ o complemento de A:

$$1^{\circ}) \text{ Se } A = 0 \rightarrow \bar{A} = 1$$

$$2^{\circ}) \text{ Se } A = 1 \rightarrow \bar{A} = 0$$

Por meio do postulado da complementação podemos estabelecer a seguinte identidade:

$$\bar{\bar{A}} = A$$

Se $A = 1$, temos $\bar{A} = 0$ e se $\bar{A} = 0 \rightarrow \bar{\bar{A}} = 1$.

Se $A = 0$, temos $A = 1$ e se $A = 1 \rightarrow \bar{\bar{A}} = 0$.

Assim sendo, podemos escrever $\bar{\bar{A}} = A$.

O bloco lógico que executa o postulado da complementação é o inversor.

3.3.2 Postulado da Adição

Este postulado mostra como são as regras da adição na Álgebra de Boole.

1º) $0 + 0 = 0$

2º) $0 + 1 = 1$

3º) $1 + 0 = 1$

4º) $1 + 1 = 1$

Através deste postulado podemos estabelecer as seguintes identidades:

$A + 0 = A$. A pode ser 0 ou 1. Vejamos, então, todas as possibilidades:

$$A = 0 \rightarrow 0 + 0 = 0$$

$$A = 1 \rightarrow 1 + 0 = 1$$

Notamos que o resultado será sempre igual à variável A.

$A + 1 = 1$. Vejamos todas as possibilidades:

$$A = 0 \rightarrow 0 + 1 = 1$$

$$A = 1 \rightarrow 1 + 1 = 1$$

Notamos que se somarmos 1 a uma variável, o resultado será sempre 1.

$A + A = A$. Vejamos todas as possibilidades:

$$A = 0 \rightarrow 0 + 0 = 0$$

$$A = 1 \rightarrow 1 + 1 = 1$$

Notamos que se somarmos a mesma variável, o resultado será ela mesma.

$A + \bar{A} = 1$. Vejamos todas as possibilidades:

$$A = 0 \rightarrow \bar{A} = 1 \rightarrow 0 + 1 = 1$$

$$A = 1 \rightarrow \bar{A} = 0 \rightarrow 1 + 0 = 1$$

Notamos que sempre que somarmos a uma variável o seu complemento, teremos como resultado 1.

O bloco lógico que executa o postulado da adição é o OU.

3.3.3 Postulado da Multiplicação

É o postulado que determina as regras da multiplicação booleana:

1º) $0 \cdot 0 = 0$

2º) $0 \cdot 1 = 0$

3º) $1 \cdot 0 = 0$

4º) $1 \cdot 1 = 1$

Com este postulado podemos estabelecer as seguintes identidades:

$A \cdot 0 = 0$. Podemos confirmar, verificando todas as possibilidades:

$$A = 0 \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$$

$$A = 1 \rightarrow 1 \cdot 0 = 0$$

Notamos que todo número multiplicado por 0 é 0.

$A \cdot 1 = A$. Analisando todas as possibilidades, temos:

$$A = 0 \rightarrow 0 \cdot 1 = 0$$

$$A = 1 \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$$

Notamos que o resultado destas expressões numéricas é sempre igual a A.

$A \cdot A = A$. Esta identidade, à primeira vista estranha, é verdadeira, como podemos confirmar pela análise de todas as possibilidades:

$$A = 0 \rightarrow 0 \cdot 0 = 0$$

$$A = 1 \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$$

Notamos que os resultados serão sempre iguais a A.

$A \cdot \bar{A} = 0$. Vamos analisar todas as possibilidades:

$$A = 0 \rightarrow 0 \cdot 1 = 0$$

$$A = 1 \rightarrow 1 \cdot 0 = 0$$

Notamos que para ambos os valores possíveis que a variável pode assumir, o resultado da expressão será sempre 0.

O bloco lógico que executa o postulado da multiplicação é o E.

3.4 Propriedades

A seguir descrevemos as principais propriedades algébricas, úteis principalmente no manuseio e na simplificação de expressões. Tal como na matemática comum, valem na Álgebra de Boole as propriedades comutativa, associativa e distributiva.

3.4.1 Propriedade Comutativa

Esta propriedade é válida tanto na adição como na multiplicação:

Adição: $A + B = B + A$

Multiplicação: $A \cdot B = B \cdot A$

3.4.2 Propriedade Associativa

Da mesma forma que na anterior, temos a propriedade associativa válida na adição e na multiplicação:

Adição: $A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$

Multiplicação: $A \cdot (B \cdot C) = (A \cdot B) \cdot C = A \cdot B \cdot C$

3.4.3 Propriedade Distributiva

$$A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$$

Vamos verificar esta propriedade na tabela verdade, analisando todas as possibilidades:

Tabela 3.1

A	B	C	A(B + C)	AB + AC
0	0	0	0	0
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	1	1

Notamos, pela Tabela 3.1, que as expressões se equivalem.

3.5 Teoremas de De Morgan

Os teoremas de De Morgan são muito empregados na prática, em simplificações de expressões booleanas e ainda no desenvolvimento de circuitos digitais, como veremos em tópicos posteriores.

3.5.1 1º Teorema de De Morgan

O complemento do produto é igual à soma dos complementos:

$$\overline{(A.B)} = \overline{A} + \overline{B}$$

Para provar este teorema, vamos montar a tabela verdade de cada membro e comparar os resultados:

Tabela 3.2

A	B	$\overline{A} . \overline{B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	0	0

Notamos a igualdade de ambas as colunas.

Este teorema foi aplicado no item referente à equivalência entre blocos lógicos (capítulo 2).

O teorema pode ser estendido para mais de duas variáveis:

$$\overline{(A.B.C \dots N)} = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \dots + \bar{N}$$

3.5.2 2º Teorema de De Morgan

O complemento da soma é igual ao produto dos complementos.

Este teorema é uma extensão do primeiro:

$$\overline{(A.B)} = \bar{A} + \bar{B} \quad \leftarrow 1^\circ \text{ Teorema}$$

Podemos reescrevê-lo da seguinte maneira:

$$A.B = \overline{(\bar{A} + \bar{B})}$$

Notamos que A é o complemento de $\bar{A}$ e que B é o complemento de $\bar{B}$. Vamos chamar $\bar{A}$ de X e $\bar{B}$ de Y . Assim sendo, temos:

$$\bar{X}.\bar{Y} = \overline{(X + Y)}$$

Reescrevendo, em termos de A e B , temos:

$$\bar{A}.\bar{B} = \overline{(A + B)} \quad \leftarrow 2^\circ \text{ Teorema}$$

Da mesma forma que no anterior, o teorema pode ser estendido para mais de duas variáveis:

$$\overline{(A + B + C + \dots + N)} = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C} \dots \bar{N}$$

Notamos também a aplicação deste teorema no item relativo à equivalência entre blocos lógicos.

3.6 Identidades Auxiliares

A seguir, vamos deduzir três identidades úteis para a simplificação de expressões.

3.6.1 $A + A \cdot B = A$

Provamos esta identidade utilizando a propriedade distributiva. Vamos evidenciar A no 1º termo:

$$A(1 + B) = A$$

Do postulado da soma temos $1 + B = 1$; logo, podemos escrever:

$$A \cdot 1 = A \quad \therefore A + AB = A$$

3.6.2 $(A+B) \cdot (A+C) = A + B \cdot C$

Vamos agora provar esta identidade:

$$(A+B) \cdot (A+C)$$

$$= A \cdot A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C \quad \rightarrow \text{Propriedade distributiva}$$

$$= A + A \cdot C + A \cdot B + B \cdot C \quad \rightarrow \text{Identidade } A \cdot A = A$$

$$= A \cdot (1 + B + C) + B \cdot C \quad \rightarrow \text{Propriedade distributiva}$$

$$= A \cdot 1 + B \cdot C \quad \rightarrow \text{Identities: } 1 + X = 1 \text{ e } A \cdot 1 = A$$

$$\therefore (A+B) \cdot (A+C) = A + B \cdot C$$

3.6.3 $A + \overline{A} \cdot B = A + B$

Vamos provar esta identidade:

$$A + \overline{A} \cdot B = \overline{\overline{A + \overline{A} \cdot B}} \rightarrow \text{Identidade } \overline{\overline{X}} = X$$

$$= \overline{\overline{A} \cdot \overline{(\overline{A} \cdot B)}} \quad \rightarrow 2^\circ \text{ Teorema de De Morgan: } \overline{(X + Y)} = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$

$$= \overline{\overline{A} \cdot (\overline{A + B})} \quad \rightarrow 1^\circ \text{ Teorema de De Morgan aplicado no parênteses: } \overline{(X \cdot Y)} = \overline{X} + \overline{Y}$$

$$= \overline{(\overline{A} \cdot A + \overline{A} \cdot \overline{B})} \quad \rightarrow \text{propriedade distributiva e identidade } \overline{A} \cdot A = 0$$

$$= \overline{(\overline{A} \cdot \overline{B})}$$

$$= (A + B) \quad \rightarrow 1^\circ \text{ Teorema de De Morgan}$$

$$\therefore (A + \overline{A} \cdot B) = A + B$$

3.7 Quadro Resumo

Tabela 3.3

POSTULADOS		
Complementação	Adição	Multiplicação
$A = 0 \rightarrow \overline{A} = 1$ $A = 1 \rightarrow \overline{A} = 0$	$0 + 0 = 0$ $0 + 1 = 1$ $1 + 0 = 1$ $1 + 1 = 1$	$0 . 0 = 0$ $0 . 1 = 0$ $1 . 0 = 0$ $1 . 1 = 1$
IDENTIDADES		
Complementação	Adição	Multiplicação
$\overline{\overline{A}} = A$	$A + 0 = A$ $A + 1 = 1$ $A + A = A$ $A + \overline{A} = 1$	$A . 0 = 0$ $A . 1 = A$ $A . A = A$ $A . \overline{A} = 0$
PROPRIEDADES		
Comutativa:	$A + B = B + A$ $A . B = B . A$	
Associativa:	$A + (B + C) = (A + B) + C = A + B + C$ $A . (B . C) = (A . B) . C = A . B . C$	
Distributiva:	$A . (B + C) = A . B + A . C$	
TEOREMAS DE DE MORGAN		
$\overline{(A . B)} = \overline{A} + \overline{B}$ $\overline{(A + B)} = \overline{A} . \overline{B}$		
IDENTIDADES AUXILIARES		
$A + A . B = A$ $A + \overline{A} . B = A + B$ $(A + B) . (A + C) = A + B . C$		

3.8 Simplificação de Expressões Booleanas

Utilizando o conceito da Álgebra de Boole, podemos simplificar expressões e, conseqüentemente, circuitos.

Para efetuar estas simplificações existem basicamente dois processos. O primeiro deles é a simplificação pela Álgebra de Boole; o segundo, a utilização dos mapas de Veitch-Karnaugh, como mostra o item 3.9. Para elucidar, vamos utilizar, por exemplo, a expressão:

$$S = ABC + A\bar{C} + A\bar{B}$$

Vamos simplificá-la utilizando a Álgebra de Boole. Primeiramente é preciso evidenciar o termo A:

$$S = A(BC + \bar{C} + \bar{B})$$

Agora, aplicando a propriedade associativa, temos:

$$S = A[BC + (\bar{C} + \bar{B})]$$

Aplicando a identidade $\overline{\overline{X}} = X$, temos:

$$S = A[BC + \overline{(\bar{C} + \bar{B})}]$$

Aplicando o teorema de De Morgan, temos:

$$S = [BC + (\overline{BC})].A$$

Chamando BC de Y; logo $(\overline{BC}) = \bar{Y}$. Temos então:

$$S = A(Y + \bar{Y})$$

Como $Y + \bar{Y} = 1$, logo $S = A . 1 = A \therefore S = A$

Esta expressão mostra a importância da simplificação e a conseqüente minimização do circuito, pois os resultados são idênticos aos valores assumidos pela variável A. Assim sendo, todo o circuito pode ser substituído por um único fio ligado à variável A.

Como um outro exemplo, vamos simplificar a expressão:

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}C$$

Tirando $\bar{A} \cdot \bar{C}$ em evidência nos dois primeiros termos, temos:

$$S = \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot (\bar{B} + B) + A\bar{B}C$$

Aplicando a identidade $\bar{B} + B = 1$, temos:

$$S = \bar{A} \cdot \bar{C} \cdot (\bar{B} + B) + A\bar{B}C = \bar{A} \cdot \bar{C} + A\bar{B}C \quad \therefore S = \bar{A}\bar{C} + A\bar{B}C$$

3.8.1 Exercícios Resolvidos

1) Simplifique as expressões booleanas apresentadas a seguir:

a) $S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C$

Evidenciando $\bar{C}$, temos:

$$S = \bar{A}BC + \bar{C}(\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + AB)$$

Evidenciando $\bar{A}$ e A , temos:

$$S = \bar{A}BC + \bar{C}[\bar{A}(\bar{B} + B) + A(\bar{B} + B)]$$

$$S = \bar{A}BC + \bar{C}(\bar{A} \cdot 1 + A \cdot 1) \rightarrow \text{identidade } \bar{X} + X = 1$$

$$S = \bar{A}BC + \bar{C}(\bar{A} + A)$$

$$S = \bar{A}BC + \bar{C} \cdot 1 \rightarrow \text{identidade } \bar{X} + X = 1$$

$$S = \overline{(\bar{A}BC + \bar{C})} \rightarrow \text{identidade } \overline{\bar{X}} = X$$

$$S = \overline{(\bar{A}BC) \cdot C} \rightarrow \text{teorema de De Morgan: } \overline{(X + Y)} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$$

$$S = \overline{(A + \bar{B} + \bar{C}) \cdot C} \rightarrow \text{teorema de De Morgan: } \overline{(X \cdot Y \cdot Z)} = \bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z}$$

$$S = \overline{(AC + \bar{B}C + \bar{C} \cdot C)} \rightarrow \text{propriedade distributiva}$$

$$S = \overline{C \cdot (A + \bar{B})} \rightarrow \text{propriedade distributiva e identidade } X \cdot \bar{X} = 0$$

$$S = \overline{\bar{C} + (A + \bar{B})} \rightarrow \text{teorema de De Morgan: } \overline{(X \cdot Y)} = \bar{X} + \bar{Y}$$

$$S = \overline{(\bar{C} + \bar{A} \cdot B)} \rightarrow \text{teorema de De Morgan: } \overline{(X + Y)} = \bar{X} \cdot \bar{Y}$$

$$\therefore S = \bar{C} + \bar{A} \cdot B$$

b) $S = (A + B + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C)$

Aplicando a propriedade distributiva, temos:

$$S = A\bar{A} + A\bar{B} + AC + \bar{A}B + B\bar{B} + BC + \bar{A}C + \bar{B}C + CC$$

Vamos usar as identidades $X \cdot \bar{X} = 0$ e $X \cdot X = X$ e reescrever:

$$S = A\bar{B} + AC + \bar{A}B + BC + \bar{A}C + \bar{B}C + C$$

Colocando C em evidência, temos:

$$S = A\bar{B} + C(A + B + \bar{A} + \bar{B} + 1) + \bar{A}B$$

Usando as identidades $X + 1 = 1$ e $X \cdot 1 = X$, obtemos o resultado final:

$$S = A\bar{B} + \bar{A}B + C$$

c) $S = \left[\overline{(\bar{A}\bar{C}) + B + D} \right] + C(\bar{A}\bar{C}D)$

Aplicando o teorema de De Morgan ao 1º e 2º termos, obtemos:

$$S = (\bar{A} + \bar{C} + B + D) + C(\bar{A} + \bar{C} + \bar{D})$$

Agora, aplicando o teorema de De Morgan ao 1º termo e a propriedade distributiva ao 2º termo, temos:

$$S = A\bar{C}\bar{D}\bar{B} + \bar{A}\bar{C} + C\bar{C} + C\bar{D}$$

Reescrevendo, aplicando a identidade $X \cdot \bar{X} = 0$, temos:

$$S = A\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{C} + C\bar{D}$$

Evidenciando o termo $C\bar{D}$, vamos ter:

$$S = C\bar{D}(A\bar{B} + 1) + \bar{A}\bar{C}$$

$$S = C\bar{D} \cdot 1 + \bar{A}\bar{C} \rightarrow \text{identidade } X + 1 = 1$$

$$\therefore S = C\bar{D} + \bar{A}\bar{C}$$

2) A partir da expressão $S = \overline{(A \odot B)}$, obtenha $S = A \oplus B$.

O primeiro passo é substituir a expressão do circuito coincidência pela sua equivalente:

$$S = \overline{(A \odot B)}$$

$$S = \overline{(\bar{A}\bar{B} + AB)}$$

Aplicando De Morgan $\overline{(X+Y)} = \bar{X}.\bar{Y}$, temos:

$$S = \overline{(\bar{A} \bar{B})} . (\bar{A} \bar{B})$$

Aplicando o outro teorema, $\overline{(X.Y)} = \bar{X} + \bar{Y}$, em cada parênteses, temos:

$$S = (A + B) . (\bar{A} + \bar{B})$$

Aplicando a propriedade distributiva, temos:

$$S = A\bar{A} + \bar{A}B + A\bar{B} + \bar{B}B$$

Como $A\bar{A} = 0$ e $\bar{B}B = 0$, temos:

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} \Rightarrow S = A \oplus B$$

3) Obtenha o circuito simplificado que executa a expressão:

$$S = (A \oplus B) \left[\overline{B(A + \bar{C}) + \bar{D}(\bar{A} + B + \bar{C})} \right]$$

Aplicando a propriedade distributiva e De Morgan respectivamente aos termos do colchete, obtém-se:

$$S = (A \oplus B) \overline{AB + B\bar{C} + \bar{D}A\bar{B}C}$$

Reescrevendo o último termo, em ordem, surge:

$$S = (A \oplus B) \overline{AB + B\bar{C} + A\bar{B}C\bar{D}}$$

Aplicando De Morgan ao 2º parêntese, temos:

$$S = (A \oplus B) (\bar{A}\bar{B}) (\bar{B}\bar{C}) (\bar{A}\bar{B}C\bar{D})$$

Aplicando novamente em cada parêntese e substituindo o 1º pela expressão equivalente do OU Exclusivo, obtemos:

$$S = (\bar{A}B + A\bar{B}) (\bar{A} + \bar{B}) (\bar{B} + C) (\bar{A} + B + \bar{C} + D)$$

Efetuando a multiplicação entre os dois primeiros parênteses, eliminando os termos resultantes, em que $\bar{A}.A = 0$ e $\bar{B}.B = 0$, obtemos:

$$S = (\bar{A}\bar{A}B + A\bar{B}\bar{B}) (\bar{B} + C) (\bar{A} + B + \bar{C} + D)$$

Como $X \cdot X = X$, temos:

$$S = (\bar{A}B + A\bar{B})(\bar{B} + C)(\bar{A} + B + \bar{C} + D)$$

Da mesma forma, efetuando a multiplicação entre os dois últimos, obtemos:

$$S = (\bar{A}B + A\bar{B})(\bar{A}\bar{B} + \bar{B}\bar{C} + \bar{B}D + \bar{A}C + BC + CD)$$

Novamente multiplicando, temos:

$$S = \bar{A}BC + \bar{A}BC + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}D + A\bar{B}CD$$

Tirando em evidência $\bar{A}BC$ para os três primeiros termos e $A\bar{B}$ para os últimos, temos:

$$S = \bar{A}BC(1 + 1 + D) + A\bar{B}(\bar{C} + D + CD)$$

Fazendo $(1 + D) = 1$ e colocando em evidência D no 2º parêntese, temos:

$$S = \bar{A}BC + A\bar{B}[\bar{C} + D(1 + C)]$$

Como $1 + C = 1$, temos:

$$S = \bar{A}BC + A\bar{B}(\bar{C} + D)$$

$$\therefore S = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}D$$

A partir da expressão, desenhamos o circuito simplificado visto na Figura 3.1.

 


Figura 3.1

3.9 Simplificação de Expressões Booleanas através dos Diagramas de Veitch-Karnaugh

Vimos a simplificação de expressões mediante a utilização de postulados, propriedades e identidades da Álgebra de Boole. Nestes itens, vamos tratar da simplificação de expressões por meio dos diagramas de Veitch-Karnaugh.

Estes mapas ou diagramas permitem a simplificação de maneira mais rápida dos casos extraídos de tabelas verdade, obtidas de situações quaisquer. Serão estudados os diagramas para duas, três, quatro e cinco variáveis.

3.9.1 Diagrama de Veitch-Karnaugh para Duas Variáveis

A Figura 3.2 mostra o diagrama de Veitch-Karnaugh para duas variáveis:

 


Figura 3.2

No mapa encontramos todas as possibilidades assumidas entre as variáveis A e B. A Figura 3.3 mostra todas as regiões do mapa.

 


Figura 3.3 - Regiões do mapa de Veitch-Karnaugh.

- (a) região onde $A = 1$.
- (b) região onde $A = 0$ ($\bar{A} = 1$).
- (c) região onde $B = 1$.
- (d) região onde $B = 0$ ($\bar{B} = 1$).

Com duas variáveis podemos obter quatro possibilidades:

Tabela 3.4

A	B	
0	0	→ caso 0
0	1	→ caso 1
1	0	→ caso 2
1	1	→ caso 3

No caso 0, temos $A = 0$ e $B = 0$. A região do diagrama que mostra esta condição é a da intersecção das regiões em que $A = 0$ e $B = 0$:

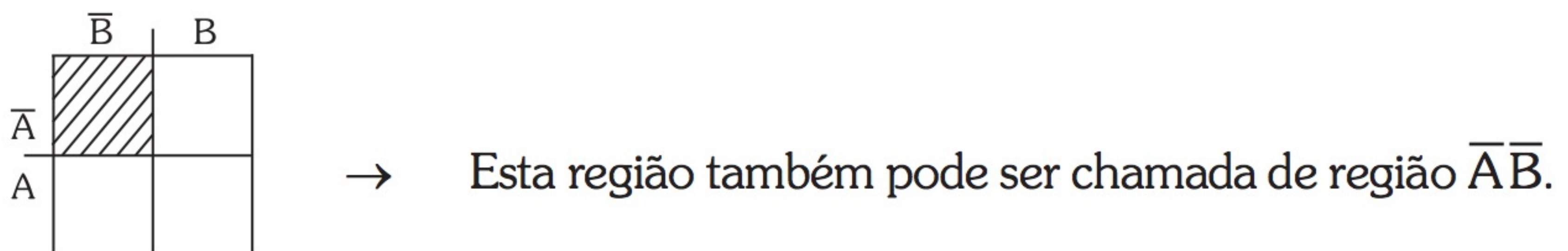


Figura 3.4

No caso 1, temos $A = 0$ e $B = 1$. A região do diagrama que mostra esta condição é a da intersecção das regiões em que $A = 0$ ($\bar{A} = 1$) e $B = 1$.

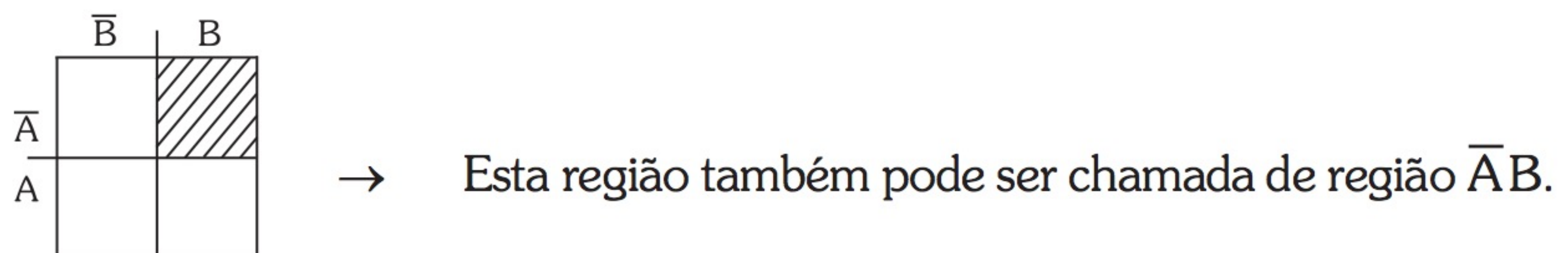


Figura 3.5

No caso 2 temos a intersecção das regiões em que $A = 1$ e $B = 0$ ($\bar{B} = 1$). Fazendo esta intersecção, temos:

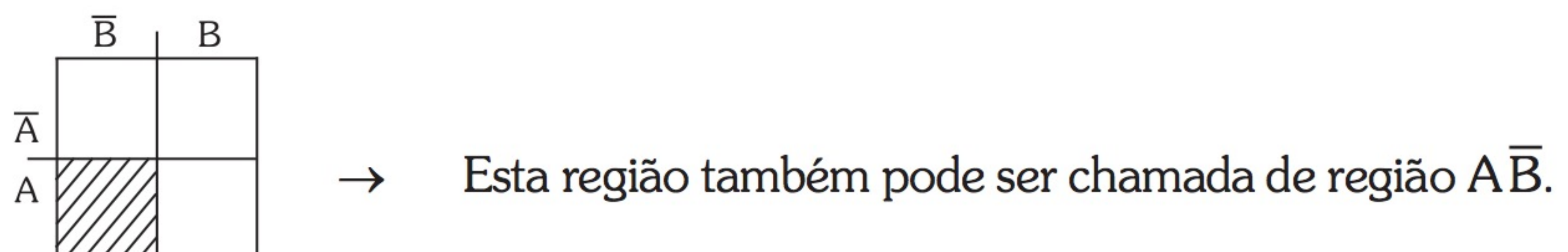


Figura 3.6

No caso 3, temos a intersecção das regiões em que $A = 1$ e $B = 1$. Fazendo esta intersecção, temos:

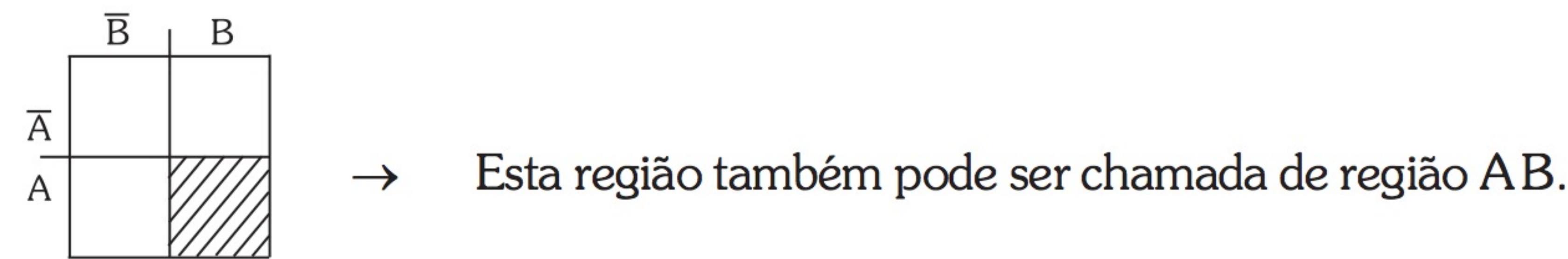


Figura 3.7

Podemos distribuir as quatro possibilidades neste diagrama da seguinte forma:

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	Caso 0 $\bar{A} \ \bar{B}$ 0 0	Caso 1 $\bar{A} \ B$ 0 1
A	Caso 2 $A \ \bar{B}$ 1 0	Caso 3 $A \ B$ 1 1

Figura 3.8

Logo, notamos que cada linha da tabela verdade possui sua região própria no diagrama de Veitch-Karnaugh.

Essas regiões são, portanto, os locais onde devem ser colocados os valores que a expressão assume nas diferentes possibilidades.

Para entendermos melhor o significado destes conceitos, vamos utilizar os exemplos:

- 1) A tabela verdade mostra o estudo de uma função de duas variáveis. Vamos colocar seus resultados no diagrama de Veitch-Karnaugh.

Tabela 3.5

A	B	S	
0	0	0	→ caso 0
0	1	1	→ caso 1
1	0	1	→ caso 2
1	1	1	→ caso 3

Utilizando o método desenvolvido no capítulo 2, obtemos a expressão característica da função:

$$S = \bar{A}B + A\bar{B} + AB$$

Passando para o mapa os casos da tabela verdade, conforme o esquema de colocação da Figura 3.8, obtém-se:

	$\overline{B}$	B
$\overline{A}$	0	1
A	1	1

Figura 3.9

Entendida a colocação dos valores assumidos pela expressão em cada caso no diagrama de Veitch-Karnaugh, vamos verificar como podemos efetuar as simplificações.

Para obter a expressão simplificada do diagrama, utilizamos o seguinte método:

Tentamos agrupar as regiões onde S é igual a 1, no menor número possível de agrupamentos. As regiões onde S é 1, que não puderem ser agrupadas, serão consideradas isoladamente. Para um diagrama de duas variáveis, os agrupamentos possíveis são os seguintes:

a) Quadra

Conjunto de quatro regiões, onde S é igual a 1. No diagrama de duas variáveis, é o agrupamento máximo proveniente de uma tabela onde todos os casos valem 1. Assim sendo, a expressão final simplificada obtida é $S = 1$. A Figura 3.10 ilustra esta situação:

 


Figura 3.10

b) Pares

Conjunto de duas regiões onde S é 1, as quais têm um lado em comum, ou seja, são vizinhas. As Figuras 3.11 e 3.12 mostram exemplos de dois pares agrupados e suas respectivas expressões, dentre os quatro possíveis em duas variáveis:

 


Figura 3.11

 


Figura 3.12

c) Termos isolados

Regiões onde S é 1, sem vizinhança para agrupamentos. São os próprios casos de entrada, sem simplificação. A Figura 3.13 exemplifica dois termos isolados, sem possibilidade de agrupamento.

 


Figura 3.13

Para o exemplo, efetuando os agrupamentos, temos:

 


Figura 3.14

Feito isto, escrevemos a expressão de cada par, ou seja, a região que o par ocupa no diagrama.

O par 1 ocupa a região onde A é igual a 1, então sua expressão será Par 1 = A.

O par 2 ocupa a região onde B é igual a 1, então sua expressão será Par 2 = B.

Notamos também que nenhum 1 ficou fora dos agrupamentos, e ainda que o mesmo 1 pode pertencer a mais de um agrupamento.

Para obter a expressão simplificada, basta somarmos os termos obtidos nos agrupamentos:

$$S = \text{Par 1} + \text{Par 2} \quad \therefore \quad S = A + B$$

Como podemos notar, esta é a expressão de uma porta OU, pois a tabela verdade também é a da porta OU. Outro fato a ser notado é que a expressão obtida é visivelmente menor do que a extraída diretamente da tabela verdade, acarretando um circuito mais simples, diminuindo, conseqüentemente, a dificuldade de montagem e o custo do sistema.

2) Vamos simplificar o circuito que executa a tabela verdade a seguir:

Tabela 3.6

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Obtendo a expressão diretamente da tabela, temos:

$$S = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B}$$

Transportando a tabela para o diagrama, mediante processo já visto, temos:

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	1
A	1	0

Figura 3.15

Agora, vamos agrupar os pares:

 


Figura 3.16

Vamos escrever as expressões dos pares:

$$\text{par 1} \rightarrow \bar{A} \qquad \text{par 2} \rightarrow \bar{B}$$

Somando as expressões dos pares, temos a expressão simplificada:

$$S = \bar{A} + \bar{B}$$

Notamos que a tabela verdade é a de uma porta NE. Aplicando o teorema de De Morgan à expressão, após a simplificação, encontramos a expressão de uma porta NE:

$$S = \overline{AB}$$

3.9.2 Diagramas de Veitch-Karnaugh para Três Variáveis

O diagrama de Veitch-Karnaugh para três variáveis está na Figura 3.17.

 


Figura 3.17

No mapa encontramos todas as possibilidades assumidas entre as variáveis A, B e C. A Figura 3.18 mostra as regiões deste mapa.

 


Figura 3.18 - Regiões do mapa de Veitch-Karnaugh.

- (a)** Região na qual $A = 1$.
- (b)** Região na qual $\bar{A} = 1$ ($A = 0$).
- (c)** Região na qual $B = 1$.
- (d)** Região na qual $\bar{B} = 1$ ($B = 0$).
- (e)** Região na qual $C = 1$.
- (f)** Região na qual $\bar{C} = 1$ ($C = 0$).

Neste diagrama também há uma região para cada caso da tabela verdade. A Tabela 3.7 e a Figura 3.19 mostram casos para três variáveis e as respectivas localizações no mapa.

Tabela 3.7

Caso	A	B	C
0	0	0	0
1	0	0	1
2	0	1	0
3	0	1	1
4	1	0	0
5	1	0	1
6	1	1	0
7	1	1	1

	$\overline{B}$		B
$\overline{A}$	Caso 0 0 0 0 $\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	Caso 1 0 0 1 $\overline{A}\overline{B}C$	Caso 3 0 1 1 $\overline{A}B\overline{C}$
A	Caso 4 1 0 0 $A\overline{B}\overline{C}$	Caso 5 1 0 1 $A\overline{B}C$	Caso 7 1 1 1 ABC
	$\overline{C}$	C	$\overline{C}$

Figura 3.19

Vamos analisar a localização somente de uma das possibilidades, visto que as outras são de maneira análoga. Assim sendo, vamos localizar no diagrama o caso 3:

Caso	A	B	C
3	0	1	1

No diagrama, será a intersecção das regiões que $A = 0$ ($\overline{A} = 1$), $B = 1$ e $C = 1$. Esta pode ser chamada de região $\overline{A}BC$. A Figura 3.20 mostra esta localização no diagrama, para a colocação do respectivo caso de entrada da coluna S.

 


Figura 3.20

Para melhor compreensão, vamos, como exemplo, transpor para o diagrama as situações de saída da Tabela 3.8.

Tabela 3.8

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Expressão extraída da tabela verdade:

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC\bar{C}$$

Transpondo a tabela para o diagrama, temos:

	$\bar{B}$		B	
	Caso 0	Caso 1	Caso 3	Caso 2
$\bar{A}$	1	0	1	1
A	Caso 4	Caso 5	Caso 7	Caso 6
	1	0	0	1
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$	

Figura 3.21

Para efetuarmos a simplificação, seguimos o mesmo processo visto anteriormente, somente que, para três variáveis, os agrupamentos possíveis são os seguintes:

a) Oitava

Agrupamento máximo, em que todas as localidades valem 1. A Figura 3.22 apresenta esta situação:

	$\bar{B}$		B	
$\bar{A}$	1	1	1	1
A	1	1	1	1
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$	

← Oitava : S=1

Figura 3.22

b) Quadras

Quadras são agrupamentos de quatro regiões, sendo S igual a 1, adjacentes ou em sequência. Vamos agora formar algumas quadras possíveis num diagrama de três variáveis, a título de exemplo:

 


Figura 3.23 - (a) Quadra $\bar{A}$; (b) Quadra $\bar{B}$; (c) Quadra $\bar{C}$.

c) Pares

A Figura 3.24 apresenta, como exemplo, dois pares entre os 12 possíveis em um diagrama de três variáveis:

 


Figura 3.24

d) Termos isolados

Vejamos na Figura 3.25 alguns exemplos de termos isolados, que, como já dissemos, são os casos de entrada sem simplificação.

 


Figura 3.25

Para o exemplo, agrupamos primeiramente uma quadra e, logo após, um par, conforme mostra a Figura 3.26.

 


Figura 3.26

Notamos que esse par não depende de C, pois está localizado tanto em C como em C-bar, resultando sua expressão independente de C, ou seja, o termo A-bar B.

O passo final é somarmos as expressões referentes aos agrupamentos. A expressão final minimizada será $S = \overline{A}B + \overline{C}$.

Como outro exemplo, vamos minimizar o circuito que executa a Tabela 3.9.

Tabela 3.9

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

Transpondo para o diagrama, temos:

 


Figura 3.27

Efetutando os agrupamentos, notamos que obtemos apenas três pares:

 


Figura 3.28

A expressão minimizada será $S = \overline{A}C + A\overline{B} + A\overline{C}$.

Poderíamos também ter agrupado de outra maneira, conforme mostra a Figura 3.29.

 


Figura 3.29

A expressão gerada seria, então, $S = \overline{A}C + A\overline{C} + \overline{B}C$.

Estas duas expressões, aparentemente diferentes, possuem o mesmo comportamento em cada possibilidade, fato este comprovado, levantando-se as respectivas tabelas verdade.

3.9.3 Diagrama de Veitch-Karnaugh para Quatro Variáveis

O diagrama para quatro variáveis é visto na Figura 3.30.



 


Figura 3.30

 
A Figura 3.31 mostra as regiões assumidas pelas variáveis A, B, C e D neste mapa.




(a) Região onde $A = 1$.

 

 
(b) Região onde $\overline{A} = 1$ ($A = 0$).




(c) Região onde $B = 1$.

 

 
(d) Região onde $\overline{B} = 1$ ($B = 0$).




(e) Região onde $C = 1$.

 

 (f) Região onde $\overline{C} = 1$ ($C = 0$).



(g) Região onde $D = 1$.

 

(h) Região onde $\overline{D} = 1$ ($D = 0$).

Figura 3.31

Neste tipo de diagrama, também temos uma região para cada caso da tabela verdade, como podemos verificar no diagrama completo, Figura 3.32.

Tabela 3.10

Casos	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1
10	1	0	1	0
11	1	0	1	1
12	1	1	0	0
13	1	1	0	1
14	1	1	1	0
15	1	1	1	1

		$\overline{C}$		C		
$\overline{A}$	Caso 0 0 0 0 0 $\overline{A} \overline{B} \overline{C} \overline{D}$	Caso 1 0 0 0 1 $\overline{A} \overline{B} \overline{C} D$	Caso 3 0 0 1 1 $\overline{A} \overline{B} C D$	Caso 2 0 0 1 0 $\overline{A} \overline{B} C \overline{D}$	$\overline{B}$	
	Caso 4 0 1 0 0 $\overline{A} B \overline{C} \overline{D}$	Caso 5 0 1 0 1 $\overline{A} B \overline{C} D$	Caso 7 0 1 1 1 $\overline{A} B C D$	Caso 6 0 1 1 0 $\overline{A} B C \overline{D}$	B	
	Caso 12 1 1 0 0 A B $\overline{C} \overline{D}$	Caso 13 1 1 0 1 A B $\overline{C} D$	Caso 15 1 1 1 1 A B C D	Caso 14 1 1 1 0 A B C $\overline{D}$		
	Caso 8 1 0 0 0 A $\overline{B} \overline{C} \overline{D}$	Caso 9 1 0 0 1 A $\overline{B} \overline{C} D$	Caso 11 1 0 1 1 A $\overline{B} C D$	Caso 10 1 0 1 0 A $\overline{B} C \overline{D}$	$\overline{B}$	
A	$\overline{D}$		D		$\overline{D}$	

Figura 3.32

Vamos analisar a colocação de uma das possibilidades, visto que as outras são análogas.

Tomemos como exemplo o caso 8:

$A\overline{B}\overline{C}\overline{D} \rightarrow 1000$

$A = 1, B = 0 (\overline{B} = 1), C = 0 (\overline{C} = 1) \text{ e } D = 0 (\overline{D} = 1)$

Da intersecção dessas regiões obtemos a região $A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$, que é a referente ao caso 8:

 


Figura 3.33

Para esclarecermos melhor a colocação do diagrama e analisarmos outros casos, vamos transpor para ele a Tabela 3.11.

Tabela 3.11

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Expressão de S, extraída da tabela verdade:

$$S = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}BCD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}CD + AB\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}D + ABCD$$

Transpondo a tabela para o diagrama, temos:

		$\overline{C}$		C		
		0	1	1	1	$\overline{B}$
$\overline{A}$		0	1	1	0	B
A		1	1	1	0	
		1	1	1	0	$\overline{B}$
		$\overline{D}$	D		$\overline{D}$	

Figura 3.34

Para efetuarmos a simplificação, seguimos o mesmo processo para os diagramas de três variáveis, somente que neste caso, o principal agrupamento será a oitava.

Devemos ressaltar que no diagrama os lados extremos opostos se comunicam, ou seja, é possível formar oitavas, quadras e pares com os termos localizados nos lados extremos opostos.

Vamos, como exemplo, verificar alguns desses casos no diagrama:

a) Exemplos de pares

 


Figura 3.35

b) Exemplos de quadras

 


Figura 3.36

c) Exemplos de oitavas

 


Figura 3.37

Convém observar que, neste mapa, as oitavas representam as próprias regiões A , $\bar{A}$, B , $\bar{B}$, C , $\bar{C}$, D e $\bar{D}$ e que o agrupamento máximo (mapa totalmente preenchido com 1) constitui-se em uma hexa, ou seja, agrupamento com 16 regiões valendo 1.

Após essa ressalva, vamos minimizar a expressão do nosso exemplo. Inicialmente, agrupamos as oitavas, em seguida as quadras, a seguir os pares e, por último, os termos isolados, se existirem. Expressões dos agrupamentos:

 


Figura 3.38

Somando as expressões, temos a expressão final minimizada, que é:
 $S = D + A\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$

Como outro exemplo, vamos minimizar o circuito que executa a Tabela 3.12.

Tabela 3.12

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1

A	B	C	D	S
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Transpondo a tabela verdade para o diagrama, temos:

		$\overline{C}$	C	
$\overline{A}$	0	1	1	0
	1	1	1	1
	0	0	1	0
A	0	0	0	1
	$\overline{D}$	D	$\overline{D}$	
				$\overline{B}$
				B

Figura 3.39

No diagrama, temos duas quadras, um par e um termo isolado.

		$\overline{C}$	C		quadra $\overline{A} D$
$\overline{A}$	0	1	1	0	
	1	1	1	1	quadra $\overline{A} B$
	0	0	1	0	
A	0	0	0	1	
	$\overline{D}$	D	$\overline{D}$		termo isolado $A \overline{B} C \overline{D}$
					par $B C D$

Figura 3.40

A expressão minimizada de S será a soma de todos esses agrupamentos:

$$S = A\overline{B}C\overline{D} + BCD + \overline{A}B + \overline{A}D$$

3.9.4 Exercícios Resolvidos

1) Simplifique as expressões obtidas das tabelas a seguir, utilizando os diagramas de Veitch-Karnaugh.

a)

Tabela 3.13

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

Transpondo para o diagrama de três variáveis e reconhecendo os agrupamentos, temos:

 


Figura 3.41

A expressão minimizada será $S = C + \bar{A}\bar{B}$.

b)

Tabela 3.14

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

Transpondo para o diagrama e agrupando, temos:

 


Figura 3.42

$\therefore S = A\bar{C} + \bar{A}BC$

c)

Tabela 3.15

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1

A	B	C	D	S
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

Transpondo da tabela para o diagrama, temos:

	$\overline{C}$		C		
	1	0	0	1	$\overline{B}$
$\overline{A}$	1	1	1	1	B
A	1	0	1	1	
	1	0	0	1	$\overline{B}$
	$\overline{D}$	D	$\overline{D}$		

Figura 3.43

Agrupando o diagrama, temos:

	$\overline{C}$		C			
	1	0	0	1	$\overline{B}$	$\Leftarrow$ oitava $\overline{D}$
$\overline{A}$	1	1	1	1		
A	1	0	1	1	B	$\Leftarrow$ quadras: $\overline{A}B$ e BC
	1	0	0	1	$\overline{B}$	
	$\overline{D}$	D	$\overline{D}$			

Figura 3.44

A expressão minimizada será $S = \overline{A}B + BC + \overline{D}$.

d)

Tabela 3.16

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

Transpondo para o diagrama, temos:

	$\overline{C}$		C		
	1	1	1	0	$\overline{B}$
$\overline{A}$	1	0	0	1	
A	0	0	1	0	B
	0	0	1	1	$\overline{B}$
	$\overline{D}$	D	$\overline{D}$		

Figura 3.45

Podemos agrupar da seguinte maneira:

 


Figura 3.46

Neste diagrama, temos cinco pares gerando a expressão:

$$S = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}B\bar{D} + ACD + A\bar{B}C$$

Também podemos agrupar desta outra maneira:

 


Figura 3.47

Da mesma forma, gerando a expressão:

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{D} + \bar{B}CD + ACD + A\bar{B}C$$

Simplificamos a expressão S por dois modos de agrupamentos, obtendo dois resultados aparentemente diferentes. Se analisarmos esses resultados nas respectivas tabelas verdade, veremos que têm o mesmo comportamento.

Expressão simplificada de S :

$$S = \bar{A}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}B\bar{D} + ACD + A\bar{B}C$$

ou

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{D} + \bar{B}CD + ACD + A\bar{B}C$$

2) Minimize as expressões a seguir usando os diagramas de Veitch-Karnaugh:

a) $S = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ABC$

Colocando os termos diretamente no diagrama, temos:

 


Figura 3.48

Existem neste diagrama dois pares:

 


Figura 3.49

A expressão minimizada será $S = \overline{A}\overline{C} + BC$.

b) $S = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}C\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + A\overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}\overline{C}D + A\overline{B}C\overline{D} + A\overline{B}CD$

Transportando diretamente a expressão para o diagrama, temos:

 


Figura 3.50

Agrupando os termos no diagrama, obtém-se:

 


Figura 3.51

A expressão simplificada será $S = ABD + \bar{C}D + \bar{B}\bar{D}$.

c) $S = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD$

Passando a expressão para o diagrama, temos:

 


Figura 3.52

Efetando os agrupamentos, temos:

Um termo isolado: $\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

Quatro quadras: AB , CD , BC e AC

		$\bar{C}$	C	
		1	0	$\bar{B}$
$\bar{A}$	0	0	1	B
A	1	1	1	$\bar{B}$
	0	0	1	
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$	

Figura 3.53

É importante ressaltar que uma oitava agrupada representa maior simplificação que uma quadra, e uma quadra agrupada maior simplificação que um par, e este, maior simplificação que um termo isolado. Assim sendo, deve-se preferir agrupar em oitavas, e se não for possível, em quadras e também se não for possível, em pares, mesmo que alguns casos já tenham sido considerados em outros agrupamentos, lembrando sempre que devemos ter o menor número de agrupamentos possível.

A expressão final minimizada será:

$$S = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + AB + CD + BC + AC$$

3.9.5 Diagrama para Cinco Variáveis

O diagrama de Veitch-Karnaugh para simplificar expressões com cinco variáveis de entrada é visto na Figura 3.54.

 


Figura 3.54

Vamos verificar algumas das regiões deste diagrama:

a) Região onde $A = 1$

 


Figura 3.55

b) Região onde $B = 1$

 


Figura 3.56

c) Região onde $C = 1$

 


Figura 3.57

d) Região onde $D = 1$

 


Figura 3.58

e) Região onde $E = 1$

 


Figura 3.59

De forma análoga, o diagrama possui as regiões relativas às variáveis opostas às mostradas, ou seja, $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$, $\bar{D}$, e $\bar{E}$. Todas essas regiões são denominadas hexas.

A colocação de uma condição, neste diagrama, faz-se de maneira análoga às anteriores.

Vamos, por exemplo, verificar a região onde $A = 1$, $B = 0$, $C = 1$, $D = 0$ e $E = 0$, ou seja, $A \bar{B} C \bar{D} \bar{E}$:

 


Figura 3.60

Para efetuarmos a simplificação num diagrama de cinco variáveis, devemos tentar primeiramente em hexas, em seguida em oitavas, em quadras, em pares e por último em termos isolados.

Para visualizarmos melhor as hexas, oitavas, quadras e pares, devemos enxergar o diagrama da esquerda sobreposto ao da direita, conforme mostra a Figura 3.61.

 


Figura 3.61

Podemos visualizar, por exemplo, que par, oitava e quadra formam-se nos dois planos.

Vamos, agora, fazer a transposição e a simplificação da Tabela 3.17 para melhor entendimento destes conceitos.

Tabela 3.17

A	B	C	D	E	S
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1

A	B	C	D	E	S
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

Transpondo para o diagrama, temos:

 


Figura 3.62

Resumindo os agrupamentos obtidos, temos:

$$2 \text{ quadras : } \begin{cases} C\bar{D}E \\ ABC \end{cases}$$

$$5 \text{ pares : } \begin{cases} \bar{A}\bar{B}\bar{D}\bar{E} \\ \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} \\ \bar{A}B\bar{D}\bar{E} \\ \bar{A}\bar{B}DE \\ ACD\bar{E} \end{cases}$$

A expressão minimizada será:

$$S = C\bar{D}E + ABC + \bar{A}\bar{B}\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{D}\bar{E} + \bar{A}\bar{B}DE + ACD\bar{E}$$

3.9.5.1 Exercício Resolvido

Simplifique a expressão da Tabela 3.18.

Tabela 3.18

A	B	C	D	E	S
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	1

Numerando os casos das 32 possibilidades das cinco variáveis de 0 a 31, obtemos a localização no diagrama, encontrada na Figura 3.63.

 


Figura 3.63

Colocando os casos no diagrama, temos:

 


Figura 3.64

Os agrupamentos para obtenção da expressão final simplificada estão na Figura 3.65.

 


Figura 3.65

A expressão simplificada será $S = \bar{B}\bar{D} + \bar{C}\bar{D}\bar{E} + ABD + AC\bar{D}\bar{E}$.

3.9.6 Diagramas com Condições Irrelevantes

Chamamos de condição irrelevante (X) a situação de entrada em que a saída pode assumir 0 ou 1 indiferentemente. Esta condição ocorre principalmente pela impossibilidade prática do caso de entrada acontecer, sendo utilizada em várias situações nos capítulos posteriores. Para sua utilização em diagramas de Veitch-Karnaugh, devemos, para cada condição irrelevante, adotar 0 ou 1, dos dois, aquele que possibilitar melhor agrupamento e, conseqüentemente, maior simplificação.

Para esclarecer este processo, vamos utilizar a Tabela 3.19.

Tabela 3.19

A	B	C	S
0	0	0	X
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

Transpondo esta tabela para o diagrama, temos:

	$\overline{B}$		B	
$\overline{A}$	X	1	1	1
A	0	0	0	0
	$\overline{C}$	C	$\overline{C}$	C

Figura 3.66

O símbolo (X) indica que neste caso a saída pode assumir 0 ou 1, indiferentemente, pois a situação de entrada é impossível de acontecer ou, ainda, possibilita qualquer dos dois valores na saída. Para fins de simplificação, devemos adotar $X = 1$, pois assim sendo, agrupamos uma quadra em vez de dois pares (no caso de $X = 0$), representando maior simplificação da expressão de saída: $S = \overline{A}$.

Convém ressaltar que em uma tabela verdade podemos ter várias condições irrelevantes que devem ser consideradas independentemente, conforme agrupamento em que se encontram. Para exemplificar, vamos simplificar a expressão extraída da Tabela 3.20.

Tabela 3.20

A	B	C	D	S
0	0	0	0	X
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	X
0	1	0	0	1
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	X
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	X
1	1	1	0	0
1	1	1	1	X

Passando para o diagrama de quatro variáveis, temos:

		$\overline{C}$		C		
$\overline{A}$		X	0	X	1	$\overline{B}$
		1	0	1	1	
A		0	X	X	0	B
		0	1	0	X	
		$\overline{D}$	D	$\overline{D}$		

Figura 3.67

O próximo passo é agrupar as regiões que valem 1, utilizando a condição irrelevante (X) para completar o agrupamento. Convém lembrar que, para maior simplificação, devemos ter um número mínimo de agrupamentos, cada um deles, porém, com o maior número de células possível. Assim sendo, temos:

 


Figura 3.68

Notamos, na Figura 3.68, que as condições irrelevantes pertencentes aos agrupamentos receberam valor 1, enquanto as deixadas de fora, valor 0.

A expressão simplificada será composta por duas quadras e um par, sendo esta: $S = \bar{A}C + \bar{A}\bar{D} + A\bar{C}D$.

3.9.6.1 Exercícios Resolvidos

- 1) A Tabela 3.21 representa as possibilidades de saída obtidas de um projeto envolvendo três variáveis A, B e C. Determine a expressão simplificada.

Tabela 3.21

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	X
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	X
1	0	1	1
1	1	0	X
1	1	1	X

A Figura 3.69 apresenta a colocação dos valores da tabela no diagrama (a) e os respectivos agrupamentos para a obtenção da expressão simplificada (b).



Figura 3.69

A expressão simplificada será composta pelas duas quadras obtidas:
 $S = \bar{B} + C$.

2) Simplifique a expressão representativa da Tabela 3.22.

Tabela 3.22

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	X
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	X
1	0	1	1	1
1	1	0	0	X
1	1	0	1	1
1	1	1	0	X
1	1	1	1	0

Passando os valores da tabela para o diagrama, temos:

		$\bar{C}$		C		
		1	X	0	1	$\bar{B}$
$\bar{A}$		1	1	0	1	B
A		X	1	0	X	
		1	0	1	X	$\bar{B}$
		$\bar{D}$	D	$\bar{D}$		

Figura 3.70

Logo após, efetuamos os agrupamentos visando obter a expressão simplificada de forma máxima:

		$\bar{C}$		C		
		1	X	0	1	$\bar{B}$
$\bar{A}$		1	1	0	1	B
A		X	1	0	X	
		1	0	1	X	$\bar{B}$
		$\bar{D}$	D	$\bar{D}$		

Figura 3.71

Como resultado obtemos a oitava $\bar{D}$, a quadra $B\bar{C}$ e o par $A\bar{B}C$, gerando a expressão $S = \bar{D} + B\bar{C} + A\bar{B}C$.

É importante observar que, se tivéssemos agrupado precipitadamente ao início do exercício a quadra $\bar{A}\bar{C}$, geraríamos erradamente um termo a mais na expressão final. Para melhor condução do processo de agrupamento, devemos iniciar sempre pelos agrupamentos obrigatórios e bem definidos.

3.9.7 Casos que não Admitem Simplificação

Vamos, neste tópico, efetuar uma análise das expressões representativas das funções OU Exclusivo e Coincidência, no que se refere às suas colocações nos diagramas de Veitch-Karnaugh.

A Figura 3.72 mostra a colocação destas expressões nos diagramas, no caso de duas variáveis.



Figura 3.72

(a) $S = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$

(b) $S = A \odot B = \bar{A}\bar{B} + AB$

Pela figura, notamos que as expressões encontram-se na forma de máxima simplificação, não havendo outra possibilidade, pois em cada diagrama há dois termos isolados que são as próprias expressões de entrada.

No caso de utilizar três variáveis, as expressões são, respectivamente, $S = A \oplus B \oplus C$ e $S = A \odot B \odot C$. Para levantarmos suas tabelas verdade, devemos tomar as variáveis de duas em duas, ou seja, efetuar primeiro as operações entre duas das variáveis e com o resultado obtido efetuar a operação com a terceira variável. Esse processo se deve ao fato de as funções OU Exclusivo e Coincidência não serem válidas para mais de duas variáveis de entrada, podendo ser aplicado tomando primeiramente duas quaisquer das três variáveis da expressão, indiferentemente. As Tabelas 3.23 e 3.24 mostram os resultados das operações $S = A \oplus B \oplus C$ e $S = A \odot B \odot C$, em todas as possibilidades.

Tabela 3.23

A	B	C	$(A \oplus B) \oplus C$	$A \oplus (B \oplus C)$	$(A \oplus C) \oplus B$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Tabela 3.24

A	B	C	$(A \odot B) \odot C$	$A \odot (B \odot C)$	$(A \odot C) \odot B$
0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Passando a coluna S (iguais em todos os casos) para o diagrama, temos:

	$\overline{B}$	B	
$\overline{A}$	0	①	0
A	①	0	0
	$\overline{C}$	C	$\overline{C}$

Figura 3.73

Da mesma forma, há apenas termos isolados, não havendo possibilidade de simplificação.

Extraindo a expressão da tabela inicial ou do diagrama, temos:

$$S = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B\overline{C} + A\overline{B}\overline{C} + ABC$$

Evidenciando $\overline{A}$ e A, temos:

$$S = \overline{A}(\overline{B}C + B\overline{C}) + A(\overline{B}\overline{C} + BC)$$

Substituindo os parênteses respectivamente por $B \oplus C$ e $B \odot C$, temos:

$$S = \overline{A}(B \oplus C) + A(B \odot C)$$

Como $B \odot C = \overline{(B \oplus C)}$, reescrevemos:

$$S = \overline{A}(B \oplus C) + A \overline{(B \oplus C)}$$

Chamando $(B \oplus C)$ de X , obtém-se:

$$S = \bar{A}X + A\bar{X} = A \oplus X$$

Substituindo X , temos:

$$S = A \oplus B \oplus C$$

Inicialmente, se tivéssemos evidenciado outras variáveis, teríamos outras ordens no resultado, de conformidade com as tabelas levantadas. Ainda, se tivéssemos substituído $B \oplus C$ por $\overline{(B \odot C)}$, obteríamos $S = A \odot B \odot C$, que analogamente, conforme as tabelas, é equivalente a $S = A \oplus B \oplus C$.

Se estendermos o estudo para mais variáveis, obteremos:

$$\text{Para quatro variáveis: } S = \overline{A \oplus B \oplus C \oplus D} = A \odot B \odot C \odot D$$

$$\text{Para cinco variáveis: } S = A \oplus B \oplus C \oplus D \oplus E = A \odot B \odot C \odot D \odot E$$

De posse de resultados, concluímos que para um número de par de variáveis, temos a função OU Exclusivo como sendo o complemento da função Coincidência e para um número ímpar de variáveis existe a função OU Exclusivo como sendo igual à função Coincidência.

3.9.8 Agrupamentos de Zeros

Podemos, alternativamente, agrupar as células que valem 0 para obtermos a expressão simplificada em diagramas de Veitch-Karnaugh, porém, com esta prática, obtemos o complemento da função, ou seja, a saída $\bar{S}$. Para ilustrar esta situação, vamos simplificar a expressão da Tabela 3.25.

Tabela 3.25

A	B	C	S
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1

A	B	C	S
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Passando para o diagrama e efetuando o agrupamento, temos:

 


Figura 3.74

Pela figura notamos que obtemos um par formado por zeros. Conforme o exposto, a expressão será $\bar{S} = \bar{A} \bar{C}$ sendo $S = (\bar{A} \bar{C})$.

Aplicando o teorema De Morgan a esta expressão, temos:


$$S = \overline{(\bar{A} \cdot \bar{C})} = A + C$$

$$\therefore S = A + C$$

Convém observar que a mesma expressão seria obtida, resultado dos agrupamentos de duas quadras, se houvéssemos utilizado o procedimento convencional anteriormente estudado.

 3.9.9 Outra Forma de Apresentação do Diagrama de Veitch-Karnaugh

Em vez de representarmos o diagrama dividindo-o em regiões, como visto até aqui, podemos representá-lo de uma forma análoga, conforme a Figura 3.75.



(a)

 


Figura 3.75 - (a) 2 variáveis; (b) 3 variáveis; (c) 4 variáveis; (d) 5 variáveis.

Pela figura, podemos notar que os diagramas são semelhantes, possuindo apenas a identificação das regiões pelo valor assumido pela variável (exemplo: $A = 0 \Rightarrow$ região $\bar{A}$, $A = 1 \Rightarrow$ região A). Tanto a colocação dos casos como os agrupamentos obtidos se fazem de maneira análoga, levando aos mesmos resultados. A Figura 3.76 apresenta os dois estilos dos diagramas de quatro variáveis sobrepostos, em que se observam claramente os níveis assumidos pelas variáveis, idênticos para ambos os mapas.

 


Figura 3.76

Exercícios Propostos

1) Simplifique cada expressão, utilizando a Álgebra de Boole:

a) $S = ABC\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + ABC + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C}$

b) $S = AB\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}\bar{D} + \bar{A}BC\bar{D} + ABC\bar{D} + A\bar{B}C\bar{D} + ABCD$

2) Simplifique utilizando a Álgebra de Boole:

$$S = \overline{[(\bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + B + C) + C]} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{B}(\overline{A + C})$$

3) Idem para a expressão:

$$S = A[\overline{\bar{B}(\bar{C} + D)} + \overline{\bar{A}(\bar{B} + C)}] + C\bar{D} + A\bar{B}C + AB$$

4) Idem para a expressão:

$$S = \overline{(A \oplus B + \bar{B}C\bar{D})} \cdot \overline{[\bar{D} + \bar{B}C + D(\bar{A} + \bar{B})]} + \bar{A}\bar{D}$$

5) Idem para a expressão:

$$S = \overline{[(B + C\bar{D} + \bar{D} + AC)(A + \bar{B} + \bar{C}) + \bar{B}(C + \bar{A}BC + AC)]} (A + B)$$

6) Desenhe o circuito que executa a expressão, simplificado:

$$S = \overline{(\bar{B} + \bar{D})} \{ \bar{B} + C \odot D + \bar{A} [\bar{B}\bar{C} + \bar{B}C + A + B(\bar{C} + \bar{D})] \}$$

7) Simplifique com a Álgebra de Boole:

$$S = \overline{(\bar{A}B + C\bar{D} + AD)} \cdot \overline{\bar{B}[C \oplus D + \bar{A}(\bar{B} + \bar{C}) + A\bar{B}\bar{C}] + \bar{A}}$$

8) Demonstre que:

$$A \odot (B \oplus C) = A \oplus (B \odot C)$$

- 9) Através dos diagramas de Veitch-Karnaugh, determine a expressão simplificada de S_1 e S_2 da Tabela 3.26:

Tabela 3.26

A	B	S_1	S_2
0	0	1	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	1	0

- 10) Simplifique as expressões de S_1 , S_2 , S_3 e S_4 da Tabela 3.27, utilizando os mapas de Veitch-Karnaugh:

Tabela 3.27

A	B	C	S_1	S_2	S_3	S_4
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	0	1	1	1	1	0
1	1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1

11) Idem ao anterior para a Tabela 3.28:

Tabela 3.28

A	B	C	D	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
0	0	0	0	1	1	0	0
0	0	0	1	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	1

12) Simplifique as expressões utilizando diagramas de Veitch-Karnaugh:

a) $S = A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + ABC$

b) $S = \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + \bar{A}BCD + A\bar{B}\bar{C}D + ABCD + A\bar{B}C\bar{D}$

c) $S = \bar{B}\bar{D} + \bar{A} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}CD + \bar{A}\bar{C}$

d) $S = ABC + AB + \bar{A}BCD + BD + CD + \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D}$

13) Determine as expressões simplificadas para S_1 e S_2 da Tabela 3.29:

Tabela 3.29

A	B	C	D	E	S ₁	S ₂
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1

A	B	C	D	E	S ₁	S ₂
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

14) Simplifique as expressões de S₁ e S₂ da Tabela 3.30:

Tabela 3.30

A	B	C	S ₁	S ₂
0	0	0	X	1
0	0	1	0	X
0	1	0	1	0
0	1	1	X	0
1	0	0	1	0
1	0	1	X	1
1	1	0	X	X
1	1	1	1	X

15) Determine as expressões simplificadas de S_1 , S_2 , S_3 e S_4 da Tabela 3.31:

Tabela 3.31

A	B	C	D	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄
0	0	0	0	1	X	0	X
0	0	0	1	X	X	0	0
0	0	1	0	X	1	0	X
0	0	1	1	X	0	1	1
0	1	0	0	1	X	X	1
0	1	0	1	0	1	X	X
0	1	1	0	X	0	1	0
0	1	1	1	X	1	0	1
1	0	0	0	X	1	X	0
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	X	X	0	0
1	0	1	1	1	1	0	X
1	1	0	0	X	0	1	1
1	1	0	1	X	1	0	1
1	1	1	0	1	1	X	1
1	1	1	1	0	X	1	X

16) Desenhe os circuitos minimizados que executam as saídas S_1 e S_2 da tabela verdade:

Tabela 3.32

A	B	C	D	E	S ₁	S ₂
0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0	X
0	0	0	1	0	1	1
0	0	0	1	1	0	X
0	0	1	0	0	1	X
0	0	1	0	1	1	1
0	0	1	1	0	0	X
0	0	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	1	X
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	X
1	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	X
1	0	1	0	1	1	1

A	B	C	D	E	S ₁	S ₂
1	0	1	1	0	0	0
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	X
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	1	1	X
1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	X

17) Obtenha a expressão simplificada:

$$S = (\bar{A} + B) \{ \overline{\bar{B} + (B \oplus C) [\bar{A}B\bar{C} + B(A + \bar{D}) + B\bar{C} + \bar{B}D]} + ABD \}$$

18) Prove que:

$$\overline{A \oplus B \oplus C \oplus D} = A \odot B \odot C \odot D$$

Circuitos Combinacionais

1ª Parte

4.1 Introdução

Um dos capítulos importantes da Eletrônica Digital é o que trata dos circuitos combinacionais. Pelo seu estudo podemos compreender o funcionamento de circuitos, tais como somadores, subtratores, circuitos que executam prioridades, codificadores, decodificadores e outros muito utilizados na construção de sistemas digitais.

O circuito combinacional é aquele cuja saída depende única e exclusivamente das combinações entre as variáveis de entrada.

Podemos utilizar um circuito lógico combinacional para solucionar problemas em que necessitamos de uma resposta, quando acontecerem determinadas situações, representadas pelas variáveis de entrada. Para construirmos esses circuitos, necessitamos de suas expressões características que, como vimos no capítulo anterior, são obtidas das tabelas verdade que representam as situações já mencionadas.

A Figura 4.1 ilustra a sequência do processo em que, a partir da situação, obtemos a tabela verdade e a partir dela, através das técnicas já conhecidas, a expressão simplificada e o circuito final.

 


Figura 4.1

4.2 Projetos de Circuitos Combinacionais

Nos itens subsequentes, mostramos como obter um circuito para resolver um problema utilizando a Eletrônica Digital a partir de uma situação prática. Os projetos apresentados a seguir, embora simulem situações reais, são didáticos e servem para descrever o método de realização, podendo ser empregados na prática como modelos para a solução de pequenos problemas ou, ainda, para a construção de circuitos periféricos dentro de sistemas digitais mais complexos, utilizando circuitos integrados específicos e microprocessadores. A Figura 4.2 mostra o esquema geral de um circuito combinacional composto pelas variáveis de entrada, o circuito propriamente dito e sua(s) saída(s).



Figura 4.2

Notamos que o circuito lógico pode possuir diversas variáveis de entrada e uma ou mais saídas conforme o caso do projeto. A seguir estudamos, a título de exemplo, casos de duas, três e quatro variáveis.

4.2.1 Circuitos com Duas Variáveis

 


Figura 4.3

A Figura 4.3 representa o cruzamento das ruas A e B. Neste cruzamento, queremos instalar um sistema automático para os semáforos com as seguintes características:

- 1ª)** Quando houver carros transitando somente na Rua B, o semáforo 2 deve permanecer verde para que essas viaturas possam trafegar livremente.
- 2ª)** Quando houver carros transitando somente na Rua A, o semáforo 1 deve permanecer verde pelo mesmo motivo.
- 3ª)** Quando houver carros transitando nas Ruas A e B, é preciso abrir o semáforo para a Rua A, pois é preferencial.

Para solucionarmos este problema, podemos utilizar um circuito lógico. Para montarmos o circuito lógico necessitamos de sua expressão. Vamos, agora, analisando a situação, obter sua tabela verdade.

Primeiramente, vamos estabelecer as seguintes convenções:

- a) Existência de carro na Rua A: $A = 1$.
- b) Não existência de carro na Rua A: $A = 0$ ou $\overline{A} = 1$.
- c) Existência de carro na Rua B: $B = 1$.
- d) Não existência de carro na Rua B: $B = 0$ ou $\overline{B} = 1$.
- e) Verde do sinal 1 aceso: $V_1 = 1$.
- f) Verde do sinal 2 aceso: $V_2 = 1$.
- g) Quando $V_1 = 1 \rightarrow$ vermelho do semáforo 1 apagado: $V_{m1} = 0$,
verde do semáforo 2 apagado: $V_2 = 0$,
e vermelho do semáforo 2 aceso: $V_{m2} = 1$.
- h) Quando $V_2 = 1 \rightarrow V_1 = 0$, $V_{m2} = 0$ e $V_{m1} = 1$.

Vamos montar a tabela verdade:

Tabela 4.1

Situação	A	B	V_1	V_{m1}	V_2	V_{m2}
0	0	0				
1	0	1				
2	1	0				
3	1	1				

A situação 0 ($A = 0$ e $B = 0$) representa a ausência de veículos em ambas as ruas. Se não temos carros, tanto faz qual sinal permanece aberto. Vamos adotar, por exemplo, que o verde do sinal 2 permaneça aceso. Neste caso, preenchemos a tabela verdade da seguinte maneira:

Situação	A	B	V ₁	V _{m1}	V ₂	V _{m2}
0	0	0	0	1	1	0

$$(V_2 = 1 \rightarrow V_1 = 0, V_{m1} = 1 \text{ e } V_{m2} = 0)$$

A situação 1 (A = 0 e B = 1) representa a presença de veículo na Rua B e ausência de veículo na Rua A; logo, devemos acender o sinal verde para a Rua B (V₂ = 1). Temos, então:

Situação	A	B	V ₁	V _{m1}	V ₂	V _{m2}
1	0	1	0	1	1	0

$$(V_2 = 1 \rightarrow V_1 = 0, V_{m1} = 1 \text{ e } V_{m2} = 0)$$

A situação 2 (A = 1 e B = 0) representa a presença de veículo na Rua A e ausência de veículo na Rua B; logo, devemos acender o sinal verde para a Rua A (V₁ = 1). Temos, então:

Situação	A	B	V ₁	V _{m1}	V ₂	V _{m2}
2	1	0	1	0	0	1

$$(V_1 = 1 \rightarrow V_2 = 0, V_{m2} = 1 \text{ e } V_{m1} = 0)$$

A situação 3 (A = 1 e B = 1) representa a presença de veículos em ambas as ruas; logo, devemos acender o sinal verde para a Rua A, pois é preferencial. Temos, então:

Situação	A	B	V ₁	V _{m1}	V ₂	V _{m2}
3	1	1	1	0	0	1

$$(V_1 = 1 \rightarrow V_{m1} = 0, V_2 = 0 \text{ e } V_{m2} = 1)$$

A tabela totalmente preenchida é vista a seguir:

Analisando as expressões obtidas, concluímos que a presença de carros na via preferencial ($A = 1$) acarreta o acendimento do verde do semáforo 1 e o vermelho do 2 ($V_1 = V_{m2} = 1$) e, ainda, devido à ação do inversor no circuito, o apagamento do verde do semáforo 2 e vermelho do sinal 1 ($V_2 = V_{m1} = 0$). Da mesma forma, a ausência de carros nesta via ($A = 0$) causa a condição contrária ($V_1 = V_{m2} = 0$ e $V_2 = V_{m1} = 1$), que possibilita a abertura da via secundária, sendo a variável B (indicadora de veículos na Rua B) eliminada das expressões pelo processo de simplificação, pois torna-se desnecessária em função das situações consideradas no projeto.

4.2.2 Circuitos com Três Variáveis

Vamos elaborar um circuito lógico que permita controlar uma bomba para encher uma caixa-d'água no alto de um edifício a partir de outra, como reservatório, colocada no térreo. O circuito, através da informação de sensores, convenientemente dispostos nas caixas, deve atuar na bomba e numa eletroválvula ligada à canalização de entrada.

Para realizar o projeto, vamos primeiramente traçar um esquema de ligação, determinar e convencionar as variáveis de entrada e saída do circuito lógico. Este esquema é visto na Figura 4.6.

 


Figura 4.6

Vamos estabelecer as convenções:

Sensores A, B e C:

- ♦ presença de água = nível 1
- ♦ ausência de água = nível 0

Bomba Bo:

- ♦ ligada = nível 1
- ♦ desligada = nível 0

Eletroválvula Ev:

- ♦ ligada = nível 1
- ♦ desligada = nível 0

Em seguida, através da análise de cada caso, vamos levantar a tabela verdade:

caso: $A = 0, B = 0 \text{ e } C = 0.$

O caso representa ausência de água nos 3 sensores. Devemos ligar a eletroválvula ($Ev = 1$) para abastecer a caixa 1 e não ligar a bomba ($Bo = 0$), pois não há água no sensor B.

caso: $A = 0, B = 0 \text{ e } C = 1.$

Devemos ligar a eletroválvula ($Ev = 1$) e não ligar a bomba ($Bo = 0$), pois a caixa 1 encontra-se vazia e a caixa 2 cheia.

caso: $A = 0, B = 1 \text{ e } C = 0.$

Devemos ligar a bomba ($Bo = 1$) e a eletroválvula ($Ev = 1$), pois há água no sensor B e não nos demais.

caso: $A = 0, B = 1 \text{ e } C = 1.$

Devemos ligar apenas a eletroválvula ($Ev = 1 \text{ e } Bo = 0$), pois a caixa 1 está incompleta e a caixa 2 cheia.

caso: $A = 1, B = 0 \text{ e } C = 0.$

Este caso, em condições normais, é impossível de ocorrer, pois representa, na caixa 1, a presença de água apenas no sensor A e não no B. Para fins de tabela verdade, devemos considerá-lo uma condição irrelevante ($Ev = X \text{ e } Bo = X$).

caso: $A = 1, B = 0$ e $C = 1$.

Da mesma forma que o anterior, temos: $Ev = X$ e $Bo = X$.

caso: $A = 1, B = 1$ e $C = 0$.

Devemos apenas ligar a bomba ($B_o = 1$ e $E_v = 0$), pois a caixa 1 está cheia e a caixa 2 não.

caso: $A = 1, B = 1$ e $C = 1$.


Não devemos ligar a eletroválvula ($Ev = 0$) e nem a bomba ($Bo = 0$), pois as caixas estão cheias.

A Tabela 4.3 mostra todos os casos, conforme a análise efetuada.


Tabela 4.3

A	B	C	Ev	Bo
0	0	0	1	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	1	0
1	0	0	X	X
1	0	1	X	X
1	1	0	0	1
1	1	1	0	0

 Vamos agora, através de mapas de Veitch-Karnaugh, efetuar as simplificações de E_v e B_o . Os mapas são vistos na Figura 4.7.



(a)

 

(b)

**Figura 4.7 - a) Simplificação de Ev.
b) Simplificação de Bo.**

Expressão simplificada da eletroválvula: $Ev = \bar{A}$

Expressão simplificada da bomba: $Bo = B\bar{C}$

Efetuada a análise das expressões dos resultados, concluímos que a eletroválvula irá funcionar ($Ev = 1$) apenas na ausência de água no sensor A ($Ev = \bar{A}$), e a bomba ($Bo = 1$), por sua vez, na presença de água em B e ausência em C ($Bo = B\bar{C}$).

A Figura 4.8 mostra o circuito lógico obtido a partir das expressões simplificadas.

 


Figura 4.8

4.2.3 Circuitos com Quatro Variáveis

Uma indústria possui 4 máquinas de alta potência, podendo ser ligadas, no máximo, 2 delas simultaneamente. Vamos elaborar um circuito lógico para efetuar este controle, respeitando a prioridade de funcionamento da máquina 1 sobre a 2, da 2 sobre a 3 e da 3 sobre a 4.

Esquemáticamente, temos:

 


Figura 4.9

O comando de entrada designado pela variável A aciona a máquina 1 (M_1) via circuito lógico. O comando B aciona a máquina 2 (M_2) e assim sucessivamente para M_3 e M_4 via comandos C e D. Assim sendo, o circuito lógico recebe as informações dos comandos e liga no máximo duas máquinas, conforme a prioridade de funcionamento.

Vamos estabelecer as variáveis de entrada e saída do circuito lógico e as convenções do projeto:

Variáveis de entrada:

- ◆ Comandos de entrada para acionar as máquinas: A, B, C e D

Convenções utilizadas:

- ◆ liga = nível 1
- ◆ desliga = nível 0

Saídas de acionamento: M₁, M₂, M₃ e M₄

Convenções utilizadas:

- ◆ liga = nível 1
- ◆ desliga = nível 0

Estabelecidas as convenções, montamos a tabela verdade:

Tabela 4.4

A	B	C	D	M ₁	M ₂	M ₃	M ₄	
0	0	0	0	0	0	0	0	→ nenhuma máquina é acionada.
0	0	0	1	0	0	0	1	→ M ₄ é acionada.
0	0	1	0	0	0	1	0	→ M ₃ é acionada.
0	0	1	1	0	0	1	1	→ M ₃ e M ₄ são acionadas.
0	1	0	0	0	1	0	0	→ M ₂ é acionada.
0	1	0	1	0	1	0	1	→ M ₂ e M ₄ são acionadas.
0	1	1	0	0	1	1	0	→ M ₂ e M ₃ são acionadas.
0	1	1	1	0	1	1	0	→ Apenas M ₂ e M ₃ são acionadas, pois são prioritárias.
1	0	0	0	1	0	0	0	→ M ₁ é acionada.
1	0	0	1	1	0	0	1	
1	0	1	0	1	0	1	0	→ M ₁ e M ₄ são acionadas.
1	0	1	1	1	0	1	0	→ M ₁ e M ₃ são acionadas.
1	1	0	0	1	1	0	0	→ M ₁ e M ₃ são acionadas pela prioridade.
1	1	0	1	1	1	0	0	
1	1	1	0	1	1	0	0	→ Apenas M ₁ e M ₂ são acionadas, pois são prioritárias em relação às demais.
1	1	1	1	1	1	0	0	

Logo após, obtemos as expressões de saída simplificadas através dos diagramas de Veitch-Karnaugh:

 


Figura 4.10

Por último, obtemos o circuito mostrado na Figura 4.11.

 


Figura 4.11

Analisando as expressões obtidas, podemos concluir que as máquinas M_1 e M_2 serão acionadas quando houver solicitação (A ou $B = 1$), pois elas são prioritárias em relação às outras ($M_1 = A$ e $M_2 = B$). A máquina M_3 , por sua vez, será acionada quando houver intenção ($C = 1$) e só haver acionamento no máximo de uma das máquinas mais prioritárias M_1 ou M_2 ($M_3 = \overline{A}C + \overline{B}C$). Da mesma forma, a máquina M_4 só será acionada quando houver intenção ($D = 1$) e com no máximo mais uma das máquinas mais prioritárias ($M_4 = \overline{A}\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}D + \overline{B}\overline{C}D$).

Analogamente, podemos aplicar o mesmo processo para outras situações práticas que envolvam casos com prioridades, bem como de mais variáveis.

4.2.4 Exercícios Resolvidos

- 1) Elabore um circuito lógico para encher ou esvaziar um tanque industrial por meio de duas eletroválvulas, sendo uma para a entrada do líquido e outra para o escoamento de saída. O circuito lógico, através da informação de um sensor de nível máximo no tanque e de um botão interruptor de duas posições, deve atuar nas eletroválvulas para encher o tanque totalmente (botão ativado) ou, ainda, esvaziá-lo totalmente (botão desativado).

Para solucionar, vamos traçar o esquema de ligação, determinar e convencionar as variáveis de entrada e saída do circuito lógico. Este esquema é ilustrado na Figura 4.12.

 


Figura 4.12

Variáveis de entrada: sensor de líquido A e botão interruptor I .

Variáveis de saída: eletroválvulas E_{VE} e E_{VS} .

Convenções

Sensor A:

- ♦ presença de água = nível 1
- ♦ ausência de água = nível 0

Interruptor I:

- ♦ ativado = nível 1
- ♦ desativado = nível 0

Eletroválvulas E_{VE} e E_{VS} :

- ♦ ligada = nível 1
- ♦ desligada = nível 0

Em seguida, pela análise de cada caso, vamos levantar a tabela verdade:

- caso:** $I = 0$ e $A = 0 \Rightarrow$ O caso representa o botão desativado e a ausência de líquido no sensor. O circuito não deve ligar a eletroválvula de entrada ($E_{VE} = 0$), mas deve ligar a eletroválvula de saída ($E_{VS} = 1$) para o total escoamento do líquido remanescente abaixo do nível do sensor.
- caso:** $I = 0$ e $A = 1 \Rightarrow$ O caso representa o botão desativado para esvaziamento do tanque e a presença de líquido no sensor. O circuito deve ligar apenas a eletroválvula de saída ($E_{VE} = 0$ e $E_{VS} = 1$).
- caso:** $I = 1$ e $A = 0 \Rightarrow$ Representa o botão ativado para encher o tanque, não havendo presença de líquido no sensor. O circuito deve ligar apenas a eletroválvula de entrada ($E_{VE} = 1$ e $E_{VS} = 0$).
- caso:** $I = 1$ e $A = 1 \Rightarrow$ Representa o tanque cheio e o botão ativado. Nenhuma das eletroválvulas deve ser ligada ($E_{VE} = 0$ e $E_{VS} = 0$).

A Tabela 4.5 mostra todos os casos, conforme a análise efetuada.

Tabela 4.5

I	A	E_{VE}	E_{VS}
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Para simplificar a saída E_{VE} , não necessitamos do diagrama de Veitch-Karnaugh, pois teríamos apenas um termo isolado, sendo de qualquer maneira, a expressão simplificada $E_{VE} = I\bar{A}$.

O mapa para a simplificação da saída E_{VS} é mostrado na Figura 4.13.

 


Figura 4.13

O circuito lógico obtido das expressões simplificadas é visto na Figura 4.14.

 


Figura 4.14

Analisando as expressões, concluímos que a eletroválvula de entrada vai funcionar ($E_{VE} = 1$) quando o botão interruptor estiver ativado ($I = 1$) e não houver a presença de líquido no sensor ($A = 0$), pois $E_{VE} = I\bar{A}$, e a eletroválvula de saída ($E_{VS} = 1$) funcionará apenas quando o botão interruptor não estiver ativado ($I = 0$), pois $E_{VS} = \bar{I}$.

2) Obtenha um circuito combinacional que funcione como uma chave seletora digital com duas entradas e uma saída digital. O circuito, em função do nível lógico aplicado a uma entrada de seleção, deve comutar à saída os sinais aplicados às entradas digitais.

Para solucionar, primeiramente, vamos esquematizar o circuito em blocos para a atribuição das variáveis de entrada e saída do sistema:

 


Figura 4.15

Em seguida, vamos estabelecer a convenção para a atuação da variável de seleção A:

- ♦ $A = 0 \rightarrow I_0$ é comutado à saída S.
- ♦ $A = 1 \rightarrow I_1$ é comutado à saída S.

Logo após, montamos a tabela verdade colocando todas as possibilidades entre as variáveis de entrada dos níveis (I_0 e I_1), juntamente com a destinada à seleção (A):

Tabela 4.6

A	I_0	I_1	S
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$S = I_0$

$S = I_1$

Feito isto, obtemos a expressão simplificada através do mapa de Veitch-Karnaugh visto na Figura 4.16.

	$\bar{I}_0$	I_0	
$\bar{A}$	0	0	(1) (1)
A	0	(1) (1)	0
	$\bar{I}_1$	I_1	$\bar{I}_1$

 $\Rightarrow S = \bar{A} I_0 + A I_1$

Figura 4.16

Notamos, pela expressão, que quando $A = 0$, o nível presente na entrada I_0 aparece à saída S , pois o segundo termo da expressão anula-se, e da mesma forma, quando $A = 1$, aparece I_1 , pois o primeiro anula-se. A partir da expressão desenhamos o circuito final mostrado na Figura 4.17.

 


Figura 4.17

- 3)** Desenhe um circuito para, em um conjunto de três chaves, detectar um número par destas ligadas.

Para compensar o problema prático, principalmente da família TTL, de o terminal de entrada em vazio equivaler a nível lógico 1 (veja capítulo sobre a “Família de Circuitos Lógicos”), vamos aterrar um lado das chaves, provocando no acionamento delas um nível lógico 0 no respectivo fio, ou seja, convencionar que chave fechada equivale a 0. O esquema, em blocos, é visto na Figura 4.18.

 


Figura 4.18

Vamos convencionar também que nos casos em que o número de chaves fechadas for par, a saída será igual a 1 ($S = 1$) e nos casos ímpares será 0 ($S = 0$).

A Tabela 4.7 mostra a análise de todos os casos.

Tabela 4.7

A	B	C	S	
0	0	0	0	→ 3 chaves fechadas (ímpar): S = 0
0	0	1	1	→ 2 chaves fechadas: S = 1
0	1	0	1	→ idem, S = 1
0	1	1	0	→ 1 chave fechada: S = 0
1	0	0	1	→ 2 chaves fechadas : S = 1
1	0	1	0	→ 1 chave fechada: S = 0
1	1	0	0	→ idem, S = 0
1	1	1	1	→ nenhuma chave fechada (par): S = 1

Transpondo a tabela para o diagrama, temos:

 


Figura 4.19

Notamos que este é um dos casos que não admitem simplificação (ver item correspondente no capítulo 3), sendo a resposta $A \oplus B \oplus C$.

Por meio da expressão obtida desenhamos o circuito da Figura 4.20.

 


Figura 4.20

Exercícios Propostos

- 1) A Figura 4.21 mostra o entroncamento das ruas A, B e C. Neste cruzamento, queremos instalar um conjunto de semáforos para as seguintes funções:
- a) Quando o semáforo 1 abrir para a rua A, automaticamente os semáforos 2 e 3 devem fechar, para possibilitar ao motorista ambas as conversões.
 - b) Analogamente, quando o semáforo 2 abrir, devem fechar os semáforos 1 e 3.
 - c) Pelo mesmo motivo, quando o semáforo 3 abrir, devem fechar os semáforos 1 e 2.

Devemos seguir também as seguintes prioridades:

- a) O motorista que está na rua A tem prioridade em relação ao motorista que está na rua B.
- b) O motorista que está na rua B tem prioridade em relação ao motorista que está na rua C.
- c) O motorista que está na rua C tem prioridade em relação ao motorista que está na rua A.
- d) Quando houver carros nas três ruas, a rua A é preferencial.
- e) Quando não houver nenhum carro nas ruas, devemos abrir o sinal para a rua A.

Obtenha as expressões e os circuitos dos sinais verdes e vermelhos, dos semáforos 1, 2 e 3.

 


Figura 4.21

- 2) Desenhe um circuito para, em um conjunto de três chaves, detectar um número ímpar destas ligadas. Convencionar que chave fechada equivale a nível 0.
- 3) Refaça o exercício resolvido nº 1, colocando um sensor (B) no fundo do tanque para acusar o seu esvaziamento total.
- 4) Estenda o projeto do exercício resolvido nº 2 para uma chave seletora digital de quatro entradas e uma saída, sendo comutada por duas variáveis de seleção. Desenhe o circuito completo.
- 5) Projete um circuito lógico para abastecer três tanques (T1, T2 e T3) de glicose em pavimentos distintos em uma indústria de balas e biscoitos, através do controle de duas bombas, conforme esquematizado na Figura 4.22. O abastecimento principal é feito por caminhão-tanque que fornece o produto diretamente ao T1 disposto no piso térreo localizado à entrada da empresa. Desenvolva o projeto supondo que o nível máximo de T1 seja controlado pelo caminhão, coloque os sensores de controle nas caixas, convencie as variáveis e desenhe o circuito final.

 


Figura 4.22

- 6) Analise e faça a interpretação prática das expressões obtidas no exercício 5.
- 7) Elabore um circuito lógico para encher ou esvaziar um tanque industrial por meio de duas eletroválvulas, sendo uma para a entrada do líquido e outra para o escoamento de saída. O circuito lógico, através da informação de sensores convenientemente dispostos no tanque e de um comando elétrico com dois botões interruptores, sendo cada um de duas posições, deve atuar nas eletroválvulas para encher o tanque até a metade (botão de baixo ativado), encher totalmente (ambos ativados ou apenas o de cima) ou ainda esvaziá-lo totalmente (botões desativados).

- 8) Analise e faça a interpretação prática das expressões obtidas no exercício 7.
- 9) Elabore o circuito lógico para controlar o elevador representado esquematicamente na Figura 4.23.

As variáveis de saída M_S e M_D deverão comandar o motor para fazer o elevador subir ($M_S = 1$ e $M_D = 0$), descer ($M_S = 0$ e $M_D = 1$), parar ($M_S = M_D = 0$) e ainda continuar um movimento iniciado ($M_S = M_D = 1$).

As variáveis de entrada serão os interruptores memorizadores dentro da cabine (T interligado com o botão de chamada no piso térreo e S interligado com o do piso superior) e os sensores (P_T e P_S) colocados nos pisos, para indicar a presença correta do compartimento no andar. Considere o não funcionamento do motor com qualquer das portas abertas, o desativamento da chamada na chegada ao piso de destino e a devida temporização antes do início de um novo ciclo de operação.

 


Figura 4.23

- 10) Analise e faça a interpretação prática das expressões obtidas no exercício 9.

Circuitos Combinacionais

2ª Parte

5.1 Introdução

O capítulo anterior mostrou o processo de obtenção de circuitos lógicos combinacionais utilizados na solução de problemas a partir de situações práticas de maneira geral. Este capítulo estuda outros destinados principalmente a aplicações específicas, empregados sobretudo na arquitetura interna de circuitos integrados e, ainda, em sistemas digitais.

Entre os circuitos destinados a estas finalidades destacamos os codificadores, decodificadores e os circuitos aritméticos (meio somador, somador completo, meio subtrator e subtrator completo), abordados de forma básica como projetos combinacionais, para melhor entendimento, sendo entretanto encontrados, na prática, disponíveis em circuitos integrados comerciais ou internos a sistemas mais complexos, tais como microprocessadores e circuitos integrados dedicados.

Para a construção dos codificadores e decodificadores, vamos inicialmente conhecer alguns códigos digitais, que serão muito úteis nos exemplos e exercícios de execução dos projetos já referidos.

5.2 Códigos

São vários os códigos dentro do campo da Eletrônica Digital, existindo situações em que a utilização de um é vantajosa em relação a outro. Vamos, neste tópico, descrever os códigos mais conhecidos.

5.2.1 Código BCD 8421

Vamos iniciar explicando que no nome deste código, a sigla BCD representa as iniciais de Binary Coded Decimal, que significa uma codificação do sistema decimal em binário. Os termos seguintes (8421) significam os valores dos algarismos num dado número binário, que conforme estudado no capítulo 1, representam, respectivamente, 2^3 , 2^2 , 2^1 e 2^0 .

A formação deste código é encontrada na Tabela 5.1.

Tabela 5.1

Decimal	BCD 8421			
	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
5	0	1	0	1
6	0	1	1	0
7	0	1	1	1
8	1	0	0	0
9	1	0	0	1

O número de bits de um código é o número de dígitos binários que ele possui. Notamos, então, que o código BCD 8421 é de 4 bits e, ainda, que é válido de 0 a 9₁₀.

5.2.2 Outros Códigos BCD de 4 Bits

Existem vários outros, dentre os quais vamos destacar o BCD 7421, o BCD 5211 e o BCD 2421.

A regra de conversão desses códigos para o sistema decimal é análoga à vista para o BCD 8421. As formações desses códigos estão na Tabela 5.2.

Tabela 5.2

Decimal	BCD 7421	BCD 5211	BCD 2421
0	0000	0000	0000
1	0001	0001	0001
2	0010	0011	0010
3	0011	0101	0011
4	0100	0111	0100
5	0101	1000	1011
6	0110	1001	1100
7	1000	1011	1101
8	1001	1101	1110
9	1010	1111	1111

5.2.3 Código Excesso 3

Este nada mais é do que a transformação do número decimal no binário correspondente, somando-se três unidades.

Exemplo: $0_{10} = 0000 \rightarrow$ somando-se três unidades, temos 0011.

A formação do código é vista na Tabela 5.3.

Tabela 5.3

Decimal	Excesso 3			
	A	B	C	D
0	0	0	1	1
1	0	1	0	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	0	1	1	1

Decimal	Excesso 3			
5	1	0	0	0
6	1	0	0	1
7	1	0	1	0
8	1	0	1	1
9	1	1	0	0

Este código é utilizado em alguns casos nos circuitos aritméticos.

5.2.4 Código Gray

Sua principal característica é que de um número a outro apenas um bit varia. Sua formação é mostrada na Tabela 5.4.

Tabela 5.4

Decimal	Gray			
	A	B	C	D
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	0
4	0	1	1	0
5	0	1	1	1
6	0	1	0	1
7	0	1	0	0
8	1	1	0	0
9	1	1	0	1
10	1	1	1	1
11	1	1	1	0

Decimal	Gray			
12	1	0	1	0
13	1	0	1	1
14	1	0	0	1
15	1	0	0	0

O código Gray, transpondo para o diagrama de Veitch-Karnaugh, apresenta a seguinte ordem de colocação:

	$\overline{C}$		C		
	0	1	2	3	$\overline{B}$
$\overline{A}$	7	6	5	4	B
A	8	9	10	11	
	15	14	13	12	$\overline{B}$
	$\overline{D}$	D		$\overline{D}$	

Figura 5.1

5.2.5 Códigos de 5 Bits

Destacamos apenas os dois mais importantes:

1) Código 2 entre 5

Trata-se de um código que possui sempre 2 bits iguais a 1, dentro de 5 bits. Sua formação é apresentada na Tabela 5.5.

Tabela 5.5

Decimal	2 entre 5				
	A	B	C	D	E
0	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
2	0	0	1	1	0

Decimal	2 entre 5				
3	0	1	0	0	1
4	0	1	0	1	0
5	0	1	1	0	0
6	1	0	0	0	1
7	1	0	0	1	0
8	1	0	1	0	0
9	1	1	0	0	0

2) Código Johnson

Trata-se de um código que será utilizado na construção do contador Johnson. Sua formação é apresentada na Tabela 5.6.

Tabela 5.6

Decimal	Johnson				
	A	B	C	D	E
0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1
2	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	1
4	0	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0
8	1	1	0	0	0
9	1	0	0	0	0

5.2.6 Código 9876543210

Este código de 10 bits foi bastante utilizado na época em que os sistemas mostradores de algarismos eram válvulas eletrônicas (Nixie e Numitron). Algumas dessas válvulas possuíam cada algarismo composto por uma placa ou filamento, arranjado apropriadamente no formato do número.

Notamos no código que em dez saídas somente uma vale 1 em cada caso, acendendo assim o algarismo correspondente. A formação desse código é vista na Tabela 5.7.

Tabela 5.7

Decimal	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
5	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
7	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.3 Codificadores e Decodificadores

Vamos tratar de circuitos que efetuam a passagem de um determinado código para outro. Primeiramente, vamos fazer uma análise do significado das palavras codificador e decodificador.

Chamamos de codificador o circuito combinacional que torna possível a passagem de um código conhecido para um desconhecido. Como exemplo, podemos citar o circuito inicial de uma calculadora que transforma uma entrada decimal, através do sistema de chaves de um teclado, em saída binária para que o circuito interno processe e faça a operação.

Chamamos de decodificador o circuito que faz o inverso, ou seja, passa um código desconhecido para um conhecido. No exemplo citado é o circuito que recebe o resultado da operação em binário e o transforma em saída decimal, na forma compatível para um mostrador digital apresentar os algarismos.

A Figura 5.2 ilustra o exemplo utilizado.

 


Figura 5.2

Os termos codificador e decodificador, porém, diferenciam-se em função do referencial. Se para o usuário da calculadora o sistema de entrada é um codificador, para o processador será um decodificador, pois passa de um código desconhecido para ele (decimal), para um conhecido (binário). Na prática, é comum utilizar a denominação de decodificador para o sistema que passa de um código para outro, quaisquer que sejam.

5.3.1 Codificador Decimal/Binário

Neste item vamos elaborar um codificador para transformar um código decimal em binário (BCD8421). A entrada do código decimal é feita através de um conjunto de chaves numeradas de 0 a 9 e a saída por quatro fios, para fornecer um código binário de 4 bits, correspondente à chave acionada. A Figura 5.3 mostra a estrutura geral desse sistema, sendo convencionado que a chave fechada equivale a nível 0, para evitar o problema prático, principalmente da família TTL (ver capítulo 9), e que um terminal de entrada em vazio é equivalente a nível lógico 1.



Figura 5.3

A seguir, vamos construir a tabela verdade do codificador que relaciona cada chave de entrada decimal com a respectiva saída em binário:

Tabela 5.8

Chave	A	B	C	D
Ch0	0	0	0	0
Ch1	0	0	0	1
Ch2	0	0	1	0
Ch3	0	0	1	1
Ch4	0	1	0	0
Ch5	0	1	0	1
Ch6	0	1	1	0
Ch7	0	1	1	1
Ch8	1	0	0	0
Ch9	1	0	0	1

Pela tabela concluímos que a saída A vale 1 quando Ch8 ou Ch9 for acionada. A saída B quando Ch4, Ch5, Ch6 ou Ch7 for acionada. A saída C quando Ch2, Ch3, Ch6 ou Ch7 for acionada. A saída D quando Ch1, Ch3, Ch5, Ch7 ou Ch9 for acionada.

Usaremos para a construção do circuito uma porta NE em cada saída, pois ela fornece nível 1 quando qualquer uma de suas entradas assumir nível 0, situação compatível com a convenção adotada para o conjunto de chaves. A ligação das entradas de cada porta será feita, conforme a análise efetuada, às chaves responsáveis pelos níveis 1 de cada saída.

O circuito, assim constituído, é visto na Figura 5.4.

 


Figura 5.4

Pela figura, notamos que a chave Ch0 não está ligada a nenhuma das entradas das portas, sendo irrelevante o seu acionamento, pois a saída também será igual a 0 ($A = B = C = D = 0$) quando nenhuma das chaves for acionada.

5.3.2 Decodificador Binário/Decimal

A estrutura geral desse decodificador é vista na Figura 5.5.



Figura 5.5


Vamos montar a tabela verdade do circuito no qual as entradas são bits do código BCD 8421 e as saídas são os respectivos bits do código decimal 9876543210.

Tabela 5.9

BCD 8421				Código 9876543210									
A	B	C	D	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2	S1	S0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0


O código BCD 8421 não possui números maiores que 9; logo, tanto faz o valor assumido nas possibilidades excedentes, visto que, quando passarmos do código BCD 8421 para o código 9876543210, estas não vão ocorrer. Nos diagramas da Veitch-Karnaugh, consequentemente, consideraremos estes casos como condições irrelevantes. A Figura 5.6 mostra os diagramas de todas as saídas do decodificador (S_9 a S_0) e suas respectivas simplificações.

S₉

 


(a) $S_9 = AD$

S₈

 


(b) $S_8 = A\overline{D}$

S₇

 

(c) $S_7 = BCD$

S₆

 

(d) $S_6 = BCD\overline{D}$

S₅

	$\bar{C}$	C	
	0	0	$\bar{B}$
$\bar{A}$	0	1	B
A	X	X	$\bar{B}$
	0	X	$\bar{B}$
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

(e) $S_5 = B\bar{C}D$

S₄

	$\bar{C}$	C	
	0	0	$\bar{B}$
$\bar{A}$	1	0	B
A	X	X	$\bar{B}$
	0	X	$\bar{B}$
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

(f) $S_4 = B\bar{C}\bar{D}$

S₃

	$\bar{C}$	C	
	0	0	$\bar{B}$
$\bar{A}$	0	0	B
A	X	X	$\bar{B}$
	0	X	$\bar{B}$
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

(g) $S_3 = \bar{B}CD$

S₂

	$\bar{C}$	C	
	0	0	$\bar{B}$
$\bar{A}$	0	0	B
A	X	X	$\bar{B}$
	0	X	$\bar{B}$
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

(h) $S_2 = \bar{B}C\bar{D}$

S₁

	$\bar{C}$	C	
	0	1	$\bar{B}$
$\bar{A}$	0	0	B
A	X	X	$\bar{B}$
	0	X	$\bar{B}$
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

(i) $S_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$


S₀

	$\bar{C}$	C	
	1	0	$\bar{B}$
$\bar{A}$	0	0	B
A	X	X	$\bar{B}$
	0	X	$\bar{B}$
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

(j) $S_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$

Figura 5.6

A partir das expressões simplificadas obtemos o circuito do decodificador mostrado na Figura 5.7.

 **Figura 5.7**

5.3.3 Projetos de Decodificadores

Agindo de forma análoga ao processo estudado no decodificador binário/decimal, podemos construir decodificadores que passem de qualquer código para qualquer outro. Para isso, basta montarmos a tabela verdade, simplificar as expressões de saída e implementarmos o circuito.

Para exemplificar, vamos elaborar o decodificador de BCD 8421 para Excesso 3. Inicialmente, montamos a tabela verdade:

S₁

	$\bar{C}$	C	
$\bar{A}$	1	1	$\bar{B}$
A	1	1	B
	X	X	$\bar{B}$

Figura 5.10

Agrupamentos: 2 quadras e $\bar{C}\bar{D}$ e CD.
 $\therefore S_1 = \bar{C}\bar{D} + CD$ ou $S_1 = C \odot D$

S₀

	$\bar{C}$	C	
$\bar{A}$	1	0	$\bar{B}$
A	1	0	B
	X	X	$\bar{B}$

Figura 5.11

Agrupamento: 1 oitava $\bar{D}$.
 $\therefore S_0 = \bar{D}$

O circuito decodificador, obtido a partir das expressões, é visto na Figura 5.12.

 


Figura 5.12

No circuito, ao ser aplicado o código BCD 8421 nos terminais de entrada A, B, C e D, temos nos terminais de saída S_3 , S_2 , S_1 e S_0 o código Excesso 3.

Vamos, a seguir, para exemplificar a utilização de um código diferente de BCD 8421 na entrada, elaborar o decodificador inverso, ou seja, que transforme do código Excesso 3 para BCD 8421.

Agindo da mesma maneira, montamos a tabela verdade:

Tabela 5.11

Excesso 3				BCD 8421			
A	B	C	D	S_8	S_4	S_2	S_1
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1

Da mesma forma, os casos não existentes são considerados irrelevantes.

Vamos simplificar essas saídas mediante a utilização dos diagramas de Veitch-Karnaugh. Na colocação, devemos achar a região indicada pela possibilidade assumida pela entrada, e, nesta região, colocar o valor assumido pela saída, pois, neste caso, o código de entrada é o Excesso 3, não sendo válida a ordem de colocação, já vista, para o BCD 8421.

Transpondo as saídas para os diagramas, temos:

S₈

	$\bar{C}$	C	
	X	0	X
$\bar{A}$	0	0	0
A	1	X	X
	0	1	0
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

Figura 5.13

Agrupamentos: 1 quadra AB e
1 par ACD.

$$\therefore S_8 = AB + ACD$$

S₄

	$\bar{C}$	C	
	X	0	X
$\bar{A}$	0	1	0
A	0	X	X
	1	1	0
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

Figura 5.14

Agrupamentos: 2 quadras $\bar{B}\bar{D}$ e
 $\bar{B}\bar{C}$ e 1 par BCD.

$$\therefore S_4 = \bar{B}\bar{D} + \bar{B}\bar{C} + BCD$$

S₂

	$\bar{C}$	C	
	X	1	X
$\bar{A}$	0	1	1
A	0	X	X
	0	1	1
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

Figura 5.15

Agrupamento: 2 quadras $\bar{C}D$ e $C\bar{D}$.

$$\therefore S_2 = \bar{C}D + C\bar{D} \text{ ou } S_2 = C \oplus D$$

S₁

	$\bar{C}$	C	
	X	0	X
$\bar{A}$	1	0	1
A	1	X	X
	1	0	1
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$

Figura 5.16

Agrupamento: 1 oitava $\bar{D}$.

$$\therefore S_1 = \bar{D}$$

O circuito deste decodificador é mostrado na Figura 5.17.

 


Figura 5.17

Se no circuito aplicarmos nas entradas A, B, C e D o código Excesso 3, teremos nas saídas S_8 , S_4 , S_2 e S_1 o código BCD 8421.

5.3.4 Decodificador para Display de 7 Segmentos

O **display de 7 segmentos** possibilita escrevermos números decimais de 0 a 9 e alguns outros símbolos que podem ser letras ou sinais. A Figura 5.8 representa uma unidade do display genérica com a nomenclatura de identificação dos segmentos usual em manuais práticos.

 


Figura 5.18

Entre as tecnologias de fabricação das unidades de display usaremos o mais comum que é o display a LED, que possui cada segmento composto por um LED, existindo um tipo denominado **catodo comum** e outro **anodo comum**.

O display catodo comum é aquele que possui todos os catodos dos LEDs interligados, sendo necessário aplicar nível 1 no anodo respectivo para acender cada segmento. Já o de anodo comum possui todos os anodos interligados, sendo preciso aplicar nível 0 ao catodo respectivo.

 
 
 
 
 
 
 
 
A título de exemplo vamos elaborar um decodificador para a partir de um código binário (BCD 8421) escrever a sequência de 0 a 9 em um display de 7 segmentos catodo comum. O esquema geral desse decodificador é visto na Figura 5.19.




Figura 5.19

Para efetuar o projeto desse decodificador, devemos verificar em cada caractere os segmentos que devem ser acesos e atribuir o nível 1 (no caso do catodo comum), em função da respectiva entrada no código binário. A Tabela 5.12 apresenta a sequência de caracteres, o respectivo código de entrada e os níveis aplicados em cada segmento para que tal ocorra.

Tabela 5.12


Caracteres	Display	BCD 8421				Código para 7 Segmentos						
		A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1		0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2		0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3		0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4		0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5		0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6		0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7		0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8		1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9		1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

 Para fins de simplificação, vamos considerar os casos fora da sequência como irrelevantes. Transpondo as saídas para os diagramas, temos:




(a) $a = A + C + BD + \bar{B}\bar{D}$

ou $a = A + C + B \odot D$

 


(b) $b = \bar{B} + \bar{C}\bar{D} + CD$


ou $b = \bar{B} + C \odot D$

 


(c) $c = B + \bar{C} + D$

 

 
(d) $d = A + \bar{B}\bar{D} + \bar{B}C + C\bar{D} + B\bar{C}D$



(e) $e = \bar{B}\bar{D} + C\bar{D}$

 

 (f) $f = A + \bar{C}\bar{D} + B\bar{C} + B\bar{D}$



$$(g) \quad g = A + B\bar{C} + \bar{B}C + C\bar{D}$$

$$\text{ou } g = A + B \oplus C + C\bar{D}$$

Figura 5.20

O circuito do decodificador BCD 8421 para display de 7 segmentos obtido encontra-se na Figura 5.21.

Convém observar que o circuito poderia ser otimizado, pois as expressões dos segmentos possuem vários termos em comum, resultando no emprego de um menor número de portas. Porém, para melhor clareza didática, ele foi deixado na sua forma original de acordo com as expressões extraídas dos diagramas.

Um outro ponto a ser realçado é que numa montagem prática, a ligação do display se faz, conforme a família lógica, com resistores para observar os limites máximos de corrente nos LEDs, ou ainda utilizando outras estratégias para controlar o brilho, como, por exemplo, blocos open-collector (ver capítulo sobre “Famílias de Circuitos Lógicos”).

Os displays de 7 segmentos podem ainda escrever outros caracteres, que são frequentemente utilizados em sistemas digitais para representar outras funções, bem como formar palavras-chave em software de programação. A Tabela 5.13 mostra como exemplo outras possibilidades de caracteres.

Tabela 5.13

<i>A</i>	<i>b</i>	<i>C</i> / <i>c</i>	<i>d</i>	<i>E</i> / <i>e</i>	<i>F</i>
<i>G</i> / <i>g</i>	<i>H</i> / <i>h</i>	<i>I</i> / <i>i</i>	<i>J</i>	<i>L</i>	<i>N</i>
<i>n</i>	<i>O</i> / <i>o</i>	<i>P</i>	<i>q</i>	<i>r</i>	<i>S</i>
<i>t</i>	<i>u</i>	<i>U</i>	<i>y</i>	<i>-</i>	<i>3</i>

Para efetuar o projeto, basta verificar caso a caso quais segmentos devem acender e montar, assim, a tabela verdade.

 


Figura 5.21

5.3.5 Exercícios Resolvidos

1) Elabore o decodificador BCD 8421 para 2 entre 5.


Agimos de maneira análoga aos exemplos anteriores, montando primeira-mente a tabela verdade:

Tabela 5.14

BCD 8421				2 entre 5				
A	B	C	D	S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0


Da mesma forma, vamos considerar as saídas não existentes como condições irrelevantes. Transpondo as saídas para os diagramas, temos:

S₄

 

(a) $S_4 = A + BC$

S₃

 

(b) $S_3 = B\bar{C} + AD + \bar{B}CD$

S₂

		$\bar{C}$		C	
	0	1	0	1	$\bar{B}$
$\bar{A}$	0	1	0	0	
A	X	X	X	X	B
	1	0	X	X	$\bar{B}$
	$\bar{D}$	D		$\bar{D}$	

(c) $S_2 = A\bar{D} + \bar{B}C\bar{D} + \bar{A}C\bar{D}$

S₁

		$\bar{C}$		C		$\bar{B}$
		1	0	0	1	
$\bar{A}$	1	0	1	0		
A	X	X	X	X		B
	0	0	X	X		$\bar{B}$
	$\bar{D}$	D	$\bar{D}$			

(d) $S_1 = \bar{A}\bar{B}\bar{D} + \bar{A}C\bar{D} + BCD$

S₀

		$\bar{C}$		C		$\bar{B}$
		1	1	1	0	
$\bar{A}$	0	0	0	1		
A	X	X	X	X		B
	0	0	X	X		$\bar{B}$
	$\bar{D}$	D		$\bar{D}$		

(e) $S_0 = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + BCD + \bar{B}CD$

Figura 5.22

O circuito obtido a partir das expressões é visto na Figura 5.23.

 


Figura 5.23

2) Projete um decodificador que transforme do código Gray para o sistema binário comum.

Vamos montar a tabela verdade:

Tabela 5.15

Código Gray				Binário			
A	B	C	D	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	1	0	0	1	0	0
0	1	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	1	1	0	1	0
1	1	1	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	1	1	1

Devemos lembrar que a colocação no diagrama de Veitch-Karnaugh se faz de acordo com a possibilidade assumida pelas variáveis de entrada, sendo neste caso o código Gray. Feita esta observação, vamos, então, simplificar as expressões:

S₃

		$\bar{C}$	C	
$\bar{A}$	A	0	0	
	A	0	0	B
$\bar{B}$	B	1	1	
	$\bar{B}$	1	1	$\bar{D}$
		$\bar{D}$	D	

(a) $S_3 = A$ **Figura 5.24****S₂**

		$\bar{C}$	C	
$\bar{A}$	A	0	0	
	A	1	1	B
$\bar{B}$	B	0	0	
	$\bar{B}$	1	1	$\bar{D}$
		$\bar{D}$	D	

(b) $S_2 = \bar{A}B + A\bar{B}$ ou $S_2 = A \oplus B$ **S₁**

		$\bar{C}$	C	
$\bar{A}$	A	0	0	
	A	1	1	B
$\bar{B}$	B	0	0	
	$\bar{B}$	1	1	$\bar{D}$
		$\bar{D}$	D	

$$S_1 = \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$

Figura 5.25

Fatorando a expressão, temos $S_1 = \bar{A} \overbrace{(\bar{B}C + B\bar{C})}^X + A \overbrace{(B\bar{C} + \bar{B}C)}^{\bar{X}}$.

Lembrando que $\bar{X}Y + X\bar{Y} = X \oplus Y$, podemos escrever:

$$S_1 = \bar{A}X + A\bar{X} = A \oplus X \quad \therefore S_1 = A \oplus B \oplus C$$

S₀

		$\bar{C}$		C		
		0	1	0	1	$\bar{B}$
$\bar{A}$		1	0	1	0	B
A		0	1	0	1	
		1	0	1	0	$\bar{B}$
		$\bar{D}$	D	$\bar{D}$		

$S_0 = A \oplus B \oplus C \oplus D$
(ver no capítulo 3 o item Casos que não Admitem Simplificação).

Figura 5.26

A partir destas expressões, obtemos o circuito final:

 


Figura 5.27

- 3) Projete um decodificador para, a partir de um código binário, escrever a sequência da Figura 5.28 em um display de 7 segmentos catodo comum.

CARACTERE	5	t	o	P	-	E	r	8
CASO	0	1	2	3	4	5	6	7

Figura 5.28


Para escrever os oito símbolos mostrados na figura, um código binário de 3 bits é suficiente. A Tabela 5.16 apresenta o código binário de entrada e os níveis aplicados em cada segmento para escrever a sequência de caracteres.

Tabela 5.16

	A	B	C	a	b	c	d	e	f	g
	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1
	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1
	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1
	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1
	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	1	0	1	1	0	0	1	1	1	1
	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1


A Figura 5.29 apresenta o diagrama e a simplificação do circuito de saída para cada segmento.

a

 


(a) $a = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + BC + AC$

b

 


(b) $b = BC$

c

 

(c) $c = \overline{A}\overline{C} + ABC$

d

 

(d) $d = \overline{A}\overline{C} + AC + \overline{B}C$
ou $d = A \odot C + \overline{B}C$

e

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	0	1

(e) $e = B + C$ **f**


	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	1
A	0	1

(f) $f = \bar{A}\bar{B} + C$ **g**

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	1	1
A	1	1

(g) $g = 1$ **Figura 5.29**

O circuito extraído das expressões simplificadas está na Figura 5.30.

 **Figura 5.30**


Conforme mostra a simplificação, o segmento g permanecer aceso em todos os casos, pois $g = 1$. No circuito, no caso de uma montagem prática, essa ligação deve ser feita através de um resistor, convenientemente calculado conforme o V_{cc} , para não danificar o display.

5.4 Circuitos Aritméticos

Dentro do conjunto de circuitos combinacionais aplicados para finalidade específica nos sistemas digitais, destacam-se os circuitos aritméticos. São utilizados, principalmente, para construir a **ULA (Unidade Lógica Aritmética)** dos microprocessadores e, ainda, encontrados disponíveis em circuitos integrados comerciais. Este tópico aborda os principais circuitos aritméticos e seus subsistemas derivados.

 5.4.1 Meio Somador

Antes de iniciarmos o assunto, vamos relembrar alguns tópicos importantes da soma de dois números binários:



Após esta breve introdução, vamos montar uma tabela verdade da soma de dois números binários de um algarismo:

Tabela 5.17

A	B	S	Ts
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Ts → transporte de saída

(0 + 0 = 0 → Ts = 0)

(0 + 1 = 1 → Ts = 0)

(1 + 0 = 1 → Ts = 0)

(1 + 1 = 0 → Ts = 1)

Representando cada número por 1 bit, podemos, então, montar um circuito que possui como entradas A e B, e como saída, a soma dos algarismos (S) e o respectivo transporte de saída (Ts). As expressões características do circuito, extraídas da tabela, são:

$$S = A \oplus B$$

$$T_s = AB$$

O circuito a partir destas expressões é ilustrado na Figura 5.31.

 


Figura 5.31

A representação em bloco desse circuito é vista na Figura 5.32.


 


Figura 5.32

Esse circuito Meio Somador é também conhecido como **Half Adder**, sendo a saída de transporte denominada **carry out**, ambos os termos derivados do inglês.

 5.4.2 Somador Completo

O Meio Somador possibilita efetuar a soma de números binários com um algarismo. Para fazer a soma de números binários de mais algarismos, esse circuito torna-se insuficiente, pois não possibilita a introdução do transporte de entrada proveniente da coluna anterior. Para melhor compreensão, vamos analisar o caso da soma $1110_2 + 110_2$. Assim sendo, temos:



A coluna 1 tem como resultado um transporte de saída igual a 0. A coluna 2 tem como resultado 0 e um transporte de saída igual a 1. A coluna 3 tem um transporte de entrada igual a 1 (T_s da coluna anterior), possui resultado 1 e transporte de saída igual a 1. A coluna 4 tem transporte de entrada igual a 1, resultado 0 e transporte de saída 1. A coluna 5 possui apenas um transporte de entrada (T_s da coluna 4) e, obviamente, seu resultado será igual a 1.

Para fazermos a soma de dois números binários de mais algarismos, basta somarmos coluna a coluna, levando em conta o transporte de entrada que nada mais é do que o T_s da coluna anterior.

O Somador Completo é um circuito para efetuar a soma completa de uma coluna, considerando o transporte de entrada. Vamos, agora, montar a tabela verdade deste circuito:

Tabela 5.18

A	B	T_E	S	T_s
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

$T_E \rightarrow$ transporte de entrada

$(0 + 0 + 0 = 0 \rightarrow T_s = 0)$

$(0 + 0 + 1 = 1 \rightarrow T_s = 0)$

$(0 + 1 + 0 = 1 \rightarrow T_s = 0)$

$(0 + 1 + 1 = 0 \rightarrow T_s = 1)$

$(1 + 0 + 0 = 1 \rightarrow T_s = 0)$

$(1 + 0 + 1 = 0 \rightarrow T_s = 1)$

$(1 + 1 + 0 = 0 \rightarrow T_s = 1)$

$(1 + 1 + 1 = 1 \rightarrow T_s = 1)$

Vamos escrever as expressões características, sem simplificação, de um Somador Completo:

$$S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}\bar{T}_E + ABT_E$$

$$T_s = \bar{A}BT_E + A\bar{B}T_E + AB\bar{T}_E + ABT_E$$

Transpondo para diagramas de Veitch-Karnaugh, temos:

S

	$\bar{B}$		B	
$\bar{A}$	0	1	0	1
A	1	0	1	0
	$\bar{T}_E$	T_E	$\bar{T}_E$	T_E

Figura 5.33

Conforme já estudado, podemos escrever:

$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

Ts

	$\bar{B}$		B	
$\bar{A}$	0	0	1	0
A	0	1	1	1
	$\bar{T}_E$	T_E	$\bar{T}_E$	T_E

$$T_s = BT_E + AT_E + AB$$

Figura 5.34

Vamos, pelas expressões, esquematizar o circuito Somador Completo:

 


Figura 5.35

Da mesma forma, o circuito apresentado em bloco é visto na Figura 5.36.

 


Figura 5.36

O circuito Somador Completo é também conhecido como **Full Adder**, sendo a entrada de transporte denominada **carry in**, ambos os termos derivados do inglês.

Vamos, para exemplo de aplicação, montar um sistema em blocos que efetua a soma de dois números de 4 bits, conforme o esquema a seguir:

	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀
+	B ₃	B ₂	B ₁	B ₀
S ₄	S ₃	S ₂	S ₁	S ₀

Para efetuar a soma dos bits A₀ e B₀ dos números (1ª coluna), vamos utilizar um Meio Somador, pois não existe transporte de entrada, mas para as outras colunas utilizaremos Somadores Completos, pois precisamos considerar os transportes provenientes das colunas anteriores. O sistema montado está na Figura 5.37.

 


Figura 5.37

Generalizando para um sistema que efetua a soma de dois números de m bits ($m = n + 1$), temos:

	A_n	A_{n-1}	$\dots$	A_1	A_0	
+	B_n	B_{n-1}	$\dots$	B_1	B_0	
	S_{n+1}	S_n	S_{n-1}	$\dots$	S_1	S_0


 


Figura 5.38

5.4.3 Somador Completo a partir de Meio Somadores

Podemos construir um Somador Completo a partir de dois Meio Somadores. Para isso, vamos analisar as expressões de ambos os blocos:

Meio Somador:

 


$$S = X \oplus Y$$

$$T_s = XY$$

Figura 5.39

Somador Completo:

 

$$S = A \oplus B \oplus T_E$$

$$T_s = \bar{A}BT_E + A\bar{B}T_E + AB\bar{T}_E + ABT_E$$

Figura 5.40

Fatorando a expressão de T_s , temos:

$$T_s = T_E (\bar{A}B + A\bar{B}) + AB (\bar{T}_E + T_E) \therefore T_s = T_E (A \oplus B) + AB$$

Ligando A e B nas entradas do Meio Somador 1, temos:

 


Figura 5.41

Ligando a saída S do Meio Somador 1 à entrada X do outro Meio Somador e à entrada Y deste, a variável T_E , temos:

 


Figura 5.42

Notamos que a saída S do Meio Somador 2 apresenta a soma completa de dois números.

Analisando as saídas T_{s1} e T_{s2} , notamos que são os termos da expressão de T_s de um Somador Completo; logo, se fizermos a soma dessas duas saídas (Porta OU), teremos na saída o T_s de um Somador Completo. A Figura 5.43 mostra o circuito completo com essa ligação.

 


Figura 5.43

5.4.4 Meio Subtrator

Antes de iniciar o assunto, vamos relembrar alguns tópicos importantes da subtração de números binários:

0 - 0 = 0

0 - 1 = 1 e transporta 1 (“empresta” 1)

1 - 0 = 1

1 - 1 = 0

Vamos montar a tabela verdade de uma subtração de dois números binários de um algarismo:

Tabela 5.19

A	B	S	Ts
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

(0 - 0 = 0 → Ts = 0)

(0 - 1 = 1 → Ts = 1)

(1 - 0 = 1 → Ts = 0)

(1 - 1 = 0 → Ts = 0)

Representando cada número por 1 bit, podemos montar um circuito com as entradas A e B, e como saída, a subtração (S) e o transporte de saída (Ts).

As expressões características do circuito, extraídas da tabela, são:

S = A ⊕ B

Ts = $\bar{A}B$

O circuito a partir destas é visto na Figura 5.44.

 


Figura 5.44

Em bloco, o circuito recebe a representação da Figura 5.45.

 



Figura 5.45

Do inglês, o circuito recebe a denominação **Half Subtractor**.

 5.4.5 Subtrator Completo

O Meio Subtrator possibilita efetuar a subtração de números binários de um algarismo. Para fazer uma subtração com números de mais algarismos, esse circuito torna-se insuficiente, pois não possibilita a entrada do transporte (T_E), proveniente da coluna anterior.

Para compreendermos melhor, vamos analisar a subtração $1100_2 - 11_2$. Assim sendo, temos:



A coluna 1 tem como resultado de saída 1 e apresenta um transporte de saída igual a 1. A coluna 2 tem um transporte de entrada igual a 1 (T_s da coluna anterior), um resultado igual a 0 e um $T_s = 1$. A coluna 3 tem $T_E = 1$, resultado igual a 0 e $T_s = 0$. A coluna 4 tem $T_E = 0$, resultado igual a 1 e $T_s = 0$.

Para fazermos a subtração de números binários de mais algarismos, basta subtrairmos coluna a coluna, levando em conta o transporte de entrada, que nada mais é do que o T_s da coluna anterior.

O Subtrator Completo é um circuito que efetua a subtração completa de uma coluna, ou seja, considera o transporte de entrada proveniente da coluna anterior. Vamos, agora, montar a tabela verdade deste circuito:

Tabela 5.20

A	B	T _E	S	T _s
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

As expressões características extraídas da tabela são:

$$S = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + A\bar{B}\bar{T}_E + ABT_E$$

$$T_s = \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}B\bar{T}_E + \bar{A}BT_E + ABT_E$$

Vamos simplificar estas expressões:

S:

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	1	0
	$\bar{T}_E$	T_E

(a) $S = A \oplus B \oplus T_E$

Ts:

	$\bar{B}$	B
$\bar{A}$	0	1
A	0	1
	$\bar{T}_E$	T_E

(b) $T_s = \bar{A}B + \bar{A}T_E + BT_E$

Figura 5.46

O circuito derivado das expressões é visto na Figura 5.47.

 


Figura 5.47

Em bloco, recebe a representação da Figura 5.48.

 


Figura 5.48

A denominação derivada do inglês é **Full Subtractor**.

Da mesma forma, podemos esquematizar um sistema subtrator para dois números de m bits ($m = n + 1$). A Figura 5.49 mostra um sistema subtrator genérico para dois números de m bits.

 



Figura 5.49

Neste sistema, a saída de transporte (T_s) do último bloco torna-se desnecessária se o número $A_n...A_0$ (minuendo) for maior ou igual a $B_n...B_0$ (subtraendo), porém pode ser utilizada no caso contrário para sinalizar que o resultado é negativo, estando, então, na notação do complemento de 2.

5.4.6 Subtrator Completo a partir de Meio Subtratores

Podemos construir um Subtrator Completo a partir de dois Meio Subtratores. Para isso, vamos analisar as expressões de ambos os blocos:


Meio Subtrator:

 

$$S = X \oplus Y$$
$$T_S = \overline{X}Y$$

Figura 5.50

Subtrator Completo:

 

$$\begin{aligned} S &= A \oplus B \oplus T_E \\ T_S &= \bar{A}\bar{B}T_E + \bar{A}BT_E + A\bar{B}T_E + ABT_E \end{aligned}$$

Figura 5.51

Fatorando a expressão de T_s , temos:

$$T_S = T_E (\bar{A}\bar{B} + AB) + \bar{A}B(\bar{T}_E + T_E)$$

$$T_s = T_E (A \odot B) + \bar{A}B \quad \therefore \quad T_s = T_E (\overline{A \oplus B}) + \bar{A}B$$

Ligando A e B nas entradas X e Y do Meio Subtrator 1, temos:

 


Figura 5.52

Ligando a saída S na entrada X do 2º bloco, e à entrada Y, a variável T_E , temos:

 


Figura 5.53

Notamos que a saída S do Meio Subtrator 2 apresenta a subtração completa de dois números.

Analisando as saídas Ts_1 e Ts_2 , notamos que são os termos da expressão de Ts de um Subtrator Completo. Se injetarmos Ts_1 e Ts_2 nas entradas de uma porta OU, teremos na saída o Ts de um Subtrator Completo. O circuito com essa ligação é visto na Figura 5.54.

 


Figura 5.54

5.4.7 Somador/Subtrator Completo

Podemos esquematizar um circuito que efetue as duas operações. Para isso, vamos introduzir uma outra entrada que, permanecendo em nível 0, faz o circuito efetuar uma soma completa, e permanecendo em nível 1, faz efetuar uma subtração completa.

Vamos montar a tabela verdade do circuito, sendo M a variável de controle ($M = 0 \rightarrow$ soma e $M = 1 \rightarrow$ subtração):

Tabela 5.21

M	A	B	T _E	S	Ts
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Soma Completa (M = 0)

Subtração Completa (M = 1)

Vamos simplificar as saídas S e Ts através dos diagramas de Veitch-Karnaugh:

S

 


Figura 5.55

Do diagrama, obtemos:

$$S = A\bar{B}\bar{T}_E + \bar{A}\bar{B}T_E + ABT_E + \bar{A}BT_E$$

Fatorando a expressão, temos:

$$S = \bar{A}(\bar{B}T_E + B\bar{T}_E) + A(\bar{B}\bar{T}_E + BT_E)$$

$$S = \bar{A}(B \oplus T_E) + A(\bar{B} \odot T_E)$$

$$S = \bar{A}(B \oplus T_E) + A(\overline{B \oplus T_E})$$

$$\therefore S = A \oplus B \oplus T_E$$

Ts

	$\bar{B}$	B	
	0	0	$\bar{A}$
$\bar{M}$	0	1	1
M	0	0	1
	0	1	$\bar{A}$
	0	0	$\bar{A}$
	$\bar{T}_E$	T_E	$\bar{T}_E$

Figura 5.56

Do diagrama, obtemos $Ts = BT_E + \bar{M}AB + \bar{M}AT_E + M\bar{A}B + M\bar{A}T_E$.

Fatorando a expressão, temos:

$$Ts = BT_E + B(\bar{M}A + M\bar{A}) + T_E(M\bar{A} + \bar{M}A)$$

$$Ts = BT_E + B(M \oplus A) + T_E(M \oplus A)$$

$$Ts = BT_E + (M \oplus A)(B + T_E)$$

Vamos, então, esquematizar o circuito:

 


Figura 5.57

A Figura 5.58 mostra a representação deste circuito Somador/Subtrator Completo em bloco:

 


Figura 5.58

5.4.8 Exercícios Resolvidos

- 1) Desenhe um sistema somador para dois números de 2 bits apenas com blocos de Somadores Completos.

Para obter esse sistema, necessitamos de um Meio Somador e um Somador Completo. A solução é obtida aplicando nível 0 (terra) à entrada de transporte do (T_E) do somador relativo ao bit menos significativo, transformando-o em Meio Somador, pois essa entrada fica eliminada. A Figura 5.59 apresenta esse sistema composto apenas de Somadores Completos.

 


Figura 5.59

- 2) Desenvolva um circuito com uma entrada de controle M, para fornecer à saída o complemento de 1 de um número binário de 1 bit ($M = 0 \Rightarrow$ Saída = número de entrada e $M = 1 \Rightarrow$ Saída = complemento de 1).

Para solucionar, vamos levantar a tabela verdade, considerando a variável de controle M.

Tabela 5.22

M	A	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$\left. \begin{array}{cc} \text{Saída} = \text{número de entrada} \end{array} \right\}$
 $\left. \begin{array}{cc} \text{Saída} = \text{complemento de 1} \end{array} \right\}$

A partir da tabela, obtemos a expressão $S = \overline{M}A + M\overline{A}$ ou $S = M \oplus A$, sendo o circuito derivado mostrado na Figura 5.60.

 


Figura 5.60

Pelo circuito podemos constatar que para M igual a 0 a saída é igual ao bit A da entrada ($A = 0 \Rightarrow 0 \oplus 0 = 0$ e $A = 1 \Rightarrow 0 \oplus 1 = 1$), e para M igual a 1 a saída é oposta ($A = 0 \Rightarrow 1 \oplus 0 = 1$ e $A = 1 \Rightarrow 1 \oplus 1 = 0$).

- 3) Esquematize, em blocos, um sistema subtrator para dois números com 2 bits.

O sistema proposto realiza a subtração do número A_1A_0 com o número B_1B_0 . Assim sendo, temos:

$$\begin{array}{r}
 A_1 \quad A_0 \\
 - \quad B_1 \quad B_0 \\
 \hline
 S_1 \quad S_0
 \end{array}$$

Para a primeira coluna da operação, vamos utilizar um Meio Subtrator, pois não há transporte de entrada. Para a segunda coluna, porém, utilizamos um Subtrator Completo, pois ele possui entrada para o bit proveniente da coluna anterior. O circuito, assim esquematizado, está na Figura 5.61.

 
 
 
 
 
 


Figura 5.61

5.5 Quadro Resumo

Tabela 5.23

Códigos					
Decimal	BCD 8421	Excesso 3	Gray	2 entre 5	Johnson
0	0 0 0 0	0 0 1 1	0 0 0 0	0 0 0 1 1	0 0 0 0 0
1	0 0 0 1	0 1 0 0	0 0 0 1	0 0 1 0 1	0 0 0 0 1
2	0 0 1 0	0 1 0 1	0 0 1 1	0 0 1 1 0	0 0 0 1 1
3	0 0 1 1	0 1 1 0	0 0 1 0	0 1 0 0 1	0 0 1 1 1
4	0 1 0 0	0 1 1 1	0 1 1 0	0 1 0 1 0	0 1 1 1 1
5	0 1 0 1	1 0 0 0	0 1 1 1	0 1 1 0 0	1 1 1 1 1
6	0 1 1 0	1 0 0 1	0 1 0 1	1 0 0 0 1	1 1 1 1 0
7	0 1 1 1	1 0 1 0	0 1 0 0	1 0 0 1 0	1 1 1 0 0
8	1 0 0 0	1 0 1 1	1 1 0 0	1 0 1 0 0	1 1 0 0 0
9	1 0 0 1	1 1 0 0	1 1 0 1	1 1 0 0 0	1 0 0 0 0

Display de 7 Segmentos		
	catodo comum	Cada segmento acende com 1 aplicado ao respectivo anodo.
	anodo comum	Cada segmento acende com 0 aplicado ao respectivo catodo.
Circuitos Aritméticos		
Meio Somador		$S = A \oplus B$ $Ts = AB$
Meio Subtrator		$S = A \oplus B$ $Ts = \bar{A}B$
Somador Completo		$S = A \oplus B \oplus T_E$ $Ts = AB + (A \oplus B) \cdot T_E$ $Ts = AB + AT_E + BT_E$
Subtrator Completo		$S = A \oplus B \oplus TE$ $Ts = \bar{A}B + \overline{(A \oplus B)} \cdot T_E$ $Ts = \bar{A}B + \bar{A}T_E + BT_E$
Somador/Subtrator Completo M = 0 → Somador M = 1 → Subtrator		$S = A \oplus B \oplus TE$ $Ts = BT_E + (M \oplus A) \cdot (B + T_E)$

Exercícios Propostos

- 1) Elabore um codificador decimal/binário para, a partir de um teclado com chaves numeradas de 0 a 3, fornecer nas saídas o código correspondente. Considere que as entradas das portas em vazio equivalem à aplicação de nível lógico 1.
- 2) Projete um circuito combinacional para, em um conjunto de quatro fios, fornecer nível 0 em apenas um deles por vez (estando os demais em nível 1), conforme seleção binária aplicada às entradas digitais.
- 3) Elabore um decodificador 3 para 8 em que, conforme as combinações entre os três fios de entrada, um entre os oito fios de saída é ativado (nível 1).
- 4) Desenvolva um circuito que transforme do código BCD 8421 para o código Johnson.
- 5) Projete um decodificador do código Gray para o Excesso 3. Dê apenas as expressões simplificadas.
- 6) Projete um decodificador para, a partir de um código binário, escrever a sequência de 1 a 5 em um display de 7 segmentos catodo comum.
- 7) Idem ao anterior, para escrever a sequência da Figura 5.62 em um display de 7 segmentos anodo comum.

CARACTERE	C	d	P	L	A	Y	E	r
CASO	0	1	2	3	4	5	6	7

Figura 5.62

- 8) Monte a tabela e simplifique as expressões do decodificador do código Gray para hexadecimal, visualizado em um display de 7 segmentos catodo comum.
- 9) Faça o projeto e desenhe o circuito para, a partir de um código binário, escrever a sequência do sistema hexadecimal em um display de 7 segmentos anodo comum.
- 10) Mostre como um bloco Somador Completo pode ser utilizado para efetuar a soma de três números de 1 bit.
- 11) Esquematize, em blocos, um sistema subtrator para dois números de 4 bits.

- 12)** Utilizando o sistema obtido no exercício 11, faça um estudo e conclua o resultado obtido no caso de o minuendo ($A_3 A_2 A_1 A_0$) ser menor que o subtraendo ($B_3 B_2 B_1 B_0$).
- 13)** Elabore um Meio Somador/Meio Subtrator ($M = 0 \rightarrow$ Meio Somador e $M = 1 \rightarrow$ Meio Subtrator).
- 14)** Esquematize, em blocos, um sistema Somador/Subtrator Completo para dois números de 4 bits.
- 15)** Estenda o circuito obtido no exercício resolvido nº 2 (item 5.4.8), para um de 4 bits.
- 16)** Utilizando blocos de Somadores Completos, elabore um sistema subtrator para dois números de 2 bits.
- 17)** Utilizando blocos de Somadores Completos, elabore um sistema para dois números de 2 bits que faça soma ou subtração, conforme o nível aplicado a uma entrada de controle M ($M = 0 \rightarrow$ soma e $M = 1 \rightarrow$ subtração).

Flip-Flop, Registradores e Contadores

6.1 Introdução

O campo da Eletrônica Digital é basicamente dividido em duas áreas, sendo lógica combinacional e lógica sequencial.

Os circuitos combinacionais, como estudado, apresentam as saídas, única e exclusivamente, dependentes das variáveis de entrada.

Os circuitos sequenciais têm as saídas dependentes das variáveis de entrada e/ou de seus estados anteriores que permanecem armazenados, sendo, geralmente, sistemas pulsados, ou seja, operam sob comando de uma sequência de pulsos denominada **clock**.

Este capítulo trata do estudo dos flip-flops e de circuitos nos quais fazem o papel de elemento principal.

6.2 Flip-Flops

De forma geral, podemos representar o flip-flop como um bloco com duas saídas: Q e $\bar{Q}$, entradas para as variáveis e uma entrada de controle (clock). A saída Q é a principal do bloco. A Figura 6.1 ilustra um flip-flop genérico.

 


Figura 6.1

Esse dispositivo possui basicamente dois estados de saída. Para o flip-flop assumir um desses estados, é necessário que haja uma combinação das variáveis e do pulso de controle (clock). Após esse pulso, o flip-flop permanece neste estado até a chegada de um novo pulso de clock e, então, de acordo com as variáveis de entrada, muda ou não de estado.

Os dois estados possíveis são:

1) $Q = 0 \rightarrow \bar{Q} = 1$

2) $Q = 1 \rightarrow \bar{Q} = 0$

Vamos, a seguir, analisar alguns circuitos de flip-flops e suas respectivas operações.

6.2.1 Flip-Flop RS Básico

Primeiramente, vamos analisar o flip-flop RS básico, construído a partir de portas NE e inversores, cujo circuito é visto na Figura 6.2.

 


Figura 6.2

Notamos que os elos de realimentação fazem com que as saídas sejam injetadas juntamente com as variáveis de entrada, ficando claro, então, que os estados que as saídas vão assumir dependem de ambas.

Para analisarmos o comportamento do circuito, vamos construir a tabela verdade, levando em consideração as duas variáveis de entrada (S e R) e a saída Q anterior (Qa) à aplicação das entradas:

Tabela 6.1

	S	R	Qa	Qf
0	0	0	0	
1	0	0	1	
2	0	1	0	
3	0	1	1	
4	1	0	0	
5	1	0	1	
6	1	1	0	
7	1	1	1	

estado anterior da saída Q.

estado que a saída deve assumir (estado futuro) após a aplicação das entradas.

A saída que o flip-flop vai assumir (Qf), portanto, será em função das entradas S, R e da saída anterior (Qa).

Vamos, agora, analisar cada caso possível:

Caso 0: $S = 0$, $R = 0$ e $Q_a = 0 \rightarrow \bar{Q}_a = 1$

 


Figura 6.3

Podemos notar que este estado é estável; logo, o valor que a saída Q vai assumir será igual ao seu valor anterior à aplicação das entradas:

$$Q_f = Q_a = 0$$

Caso 1: $S = 0$, $R = 0$ e $Q_a = 1 \rightarrow \bar{Q}_a = 0$

 


Figura 6.4

Este também será um estado estável; logo, o valor que a saída Q do flip-flop vai assumir será igual ao seu valor anterior:

$$Q_f = Q_a = 1$$

Caso 2: $S = 0$, $R = 1$ e $Q_a = 0 \rightarrow \bar{Q}_a = 1$

 


Figura 6.5

Este estado é estável; logo, Q vai assumir o valor 0:

$Q_f = 0$.

Caso 3: $S = 0$, $R = 1$ e $Q_a = 1 \rightarrow \bar{Q}_a = 0$

 


Figura 6.6

Notamos, agora, que a saída Q está num estado instável, pois $\bar{Q}$ vai mudar para 1, forçando assim que Q assumo valor 0 e aí sim, temos um estado estável; logo, podemos escrever para este caso $Q_f = 0$ (pois Q vai assumir valor 0).

Caso 4: $S = 1$, $R = 0$ e $Q_a = 0 \rightarrow \bar{Q}_a = 1$

 


Figura 6.7

Notamos que este é um estado instável, pois Q vai assumir forçosamente valor 1 e, por conseguinte, $\bar{Q}$ assumirá valor 0; logo, podemos escrever $Q_f = 1$.

Caso 5: $S = 1$, $R = 0$ e $Q_a = 1 \rightarrow \bar{Q}_a = 0$

 


Figura 6.8

Notamos que este é um estado estável; logo, podemos escrever para este caso $Q_f = 1$.

Caso 6: $S = 1,$ $R = 1$ e $Q_a = 0 \rightarrow \overline{Q}_a = 1$

 


Figura 6.9

Este é um estado instável, pois Q forçosamente vai assumir valor 1. Notamos, também, que $\overline{Q}$ vai assumir valor 1. Podemos escrever para este caso $Q_f = \overline{Q}_f = 1$.

Este caso não pode ser permitido na entrada, pois força o flip-flop a assumir um estado de saída, no qual a saída Q será igual à saída complementar $\overline{Q}$.

Caso 7: $S = 1,$ $R = 1$ e $Q_a = 1 \rightarrow \overline{Q}_a = 0$

 


Figura 6.10

Notamos que esta é uma situação instável e análoga ao caso 6; logo, também será uma situação não permitida.

A Tabela 6.2 apresenta o resultado da análise de todos estes casos.

Tabela 6.2

S	R	Q_a	Q_f	$\overline{Q}_f$	
0	0	0	0	1	} fixa $Q_f = Q_a$
0	0	1	1	0	
0	1	0	0	1	} fixa Q_f em 0
0	1	1	0	1	
1	0	0	1	0	} fixa Q_f em 1
1	0	1	1	0	
1	1	0	1	1	} não permitido
1	1	1	1	1	

Podemos, então, resumir a tabela verdade de um flip-flop RS básico:

Tabela 6.3

S	R	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	×

A entrada S é denominada **Set**, pois quando acionada (nível 1), passa a saída para 1 (estabelece ou fixa 1), e a entrada R é denominada **Reset**, pois quando acionada (nível 1), passa a saída para 0 (recompõe ou zera o flip-flop). Estes termos são muito usuais na área de eletrônica digital, sendo provenientes do idioma inglês.

Esse circuito vai mudar de estado apenas no instante em que mudam as variáveis de entrada. Veremos em seguida como é o circuito de um flip-flop RS que tem sua mudança de estado controlada pela entrada de clock.

6.2.2 Flip-Flop RS com Entrada Clock

Para que o flip-flop RS básico seja controlado por uma sequência de pulsos de clock, basta trocarmos os dois inversores por portas NE, e às outras entradas dessas portas, injetarmos o clock. O circuito, com essas modificações, é ilustrado na Figura 6.11.

 


Figura 6.11

Neste circuito, quando a entrada do clock for igual a 0, o flip-flop vai permanecer no seu estado, mesmo que variem as entradas S e R. Isso pode ser confirmado pela análise do circuito, em que concluímos que para clock = 0, as saídas das portas NE de entrada serão sempre iguais a 1, independentemente dos valores assumidos por S e R. A Figura 6.12 ilustra esta situação.

 


Figura 6.12

Quando a entrada clock assumir valor 1, o circuito vai comportar-se como um flip-flop RS básico, pois as portas NE de entrada funcionarão como os inversores do circuito anteriormente visto. A Tabela 6.4 resume a operação desse flip-flop em função da entrada clock.

Tabela 6.4

CK	Qf
0	Qa
1	RS básico

De maneira geral, podemos concluir que o circuito vai funcionar quando a entrada clock assumir valor 1 e manterá travada essa saída quando a entrada clock passar para 0. O flip-flop RS pode ser representado pelo bloco da Figura 6.13.

 


Figura 6.13

6.2.3 Flip-Flop JK

O flip-flop JK nada mais é que um flip-flop RS realimentado da maneira mostrada na Figura 6.14.

 


Figura 6.14

Vamos, agora, levantar a tabela verdade do flip-flop JK com entrada clock igual a 1:

Tabela 6.5

J	K	Qa	Q̄a	S	R	Qf	
0	0	0	1	0	0	Qa	} Qa
0	0	1	0	0	0	Qa	
0	1	0	1	0	0	Qa (Qa = 0)	} 0
0	1	1	0	0	1	0	
1	0	0	1	1	0	1	} 1
1	0	1	0	0	0	Qa(Qa = 1)	
1	1	0	1	1	0	Q̄a(Qa = 0)	} Q̄a
1	1	1	0	0	1	Q̄a(Qa = 1)	

A tabela simplificada resultante será:

Tabela 6.6

J	K	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	Q̄a

No caso $J = 1$ e $K = 1$, para obter $Qf = \overline{Qa}$ é necessário que a entrada clock volte à situação 0 em um tempo conveniente após a aplicação das entradas; caso contrário, a saída entra em constante mudança (oscilação), provocando novamente uma indeterminação. Esse tempo deve levar em conta o **tempo de atraso de propagação** de cada porta lógica, a ser abordado no capítulo 9. Outra possibili-

dade, para melhor desempenho, é inserir blocos de atraso em série com as linhas de realimentação no circuito e comutar a entrada clock da mesma forma, ou seja, para obter na saída $Q_f = \overline{Q}_a$.

O circuito do flip-flop JK é constituído da seguinte forma:

 


Figura 6.15

6.2.4 Flip-Flop JK com Entradas Preset e Clear

O flip-flop JK pode assumir valores $Q = 1$ ou $Q = 0$ mediante utilização das entradas **Preset (PR)** e **Clear (CLR)**. Essas entradas são inseridas no circuito, conforme mostra a Figura 6.16.

 


Figura 6.16

Analisando este circuito, podemos notar que com a entrada clock igual a 0 e conseqüente bloqueio da passagem das entradas J e K, podemos impor ao circuito saída Q igual a 1 através da aplicação à entrada Preset de nível 0. De forma análoga, podemos fazer $Q = 0$ mediante aplicação à entrada Clear de nível 0. Podemos notar também que com essas entradas permanecendo iguais a 1, o circuito funciona normalmente como sendo um flip-flop JK.

As entradas Preset e Clear não podem assumir valor 0, simultaneamente, pois acarretaria à saída uma situação não permitida. A entrada Clear é também denominada Reset, termo este, da mesma forma que os outros, derivado do inglês.

A Tabela 6.7 resume a atuação das entradas Preset e Clear para esse flip-flop.

Tabela 6.7

CLR	PR	Qf
0	0	não permitido
0	1	0
1	0	1
1	1	funcionamento normal

Para facilitar, podemos utilizar um bloco representativo como o da Figura 6.17, com todas as entradas.

 


Figura 6.17

Os círculos na simbologia do bloco indicam que as entradas Preset e Clear são ativas em 0, ou seja, funcionam respectivamente com nível 0 aplicado. Para utilizar estas entradas como ativas em 1, basta colocar inversores e na simbologia excluir os círculos aqui empregados.

6.2.5 Flip-Flop JK Mestre-Escravo

O flip-flop JK apresenta uma característica indesejável. Quando o clock for igual a 1, o circuito funciona como um circuito combinacional, pois há passagem das entradas J, K e também da realimentação. Nessa situação, se houver uma mudança nas entradas J e K, o circuito apresenta uma nova saída, podendo alterar seu estado tantas vezes quantas alterarem os estados das entradas J e K.

Para resolver este problema, foi criado o flip-flop **JK Mestre-Escravo (JK Master-Slave)** cujo circuito é apresentado na Figura 6.18.

 


Figura 6.18

Primeiramente, devemos notar que quando o clock for igual a 1, há a passagem das entradas J e K (circuito mestre), porém não há passagem das saídas Q_1 e $\overline{Q}_1$ (entradas S e R do circuito escravo), pois enquanto o clock do circuito mestre for igual a 1, no circuito escravo será 0, bloqueando suas entradas. Quando o clock passar para 0, as saídas Q_1 e $\overline{Q}_1$ ficam bloqueadas no último estado assumido e entram em R e S desbloqueadas, mudando o estado do circuito escravo e, conseqüentemente, das saídas Q e $\overline{Q}$. Nota-se que o problema da variação das entradas J e K foi resolvido, pois o circuito só reconhece as entradas J e K no instante da passagem do clock para 0.

O gráfico da Figura 6.19 exemplifica uma das possíveis mudanças de estado do flip-flop JK Mestre-Escravo. Verificamos a atuação do clock e todo o processo de mudança de estados.

 


Figura 6.19

Enquanto o clock permanece em 0, notamos que **J** e **K** podem variar à vontade que o flip-flop mantém a saída constante, pois Q_1 e $\overline{Q}_1$ (**S** e **R**) permanecem fixos (instantes de t_0 a t_1 e de t_2 a t_3). No momento em que o clock passa para 1 (instantes t_1 e t_3), os pontos Q_1 e $\overline{Q}_1$ mudam de estado conforme as entradas **J** e **K**, porém a saída **Q** permanece constante, pois a entrada de clock do circuito escravo ($\overline{\text{CK}}$) está em 0 (instantes de t_1 a t_2 e de t_3 a t_4). O circuito mestre assume o estado que for imposto pelas entradas **J** e **K** no momento em que o clock mudar para 0 (t_2), permanecendo nesse estado até que o clock volte a mudar (t_3). A saída assumida pelo circuito mestre vai impor ao circuito escravo o seu estado, e este só vai mudar na próxima vez em que o clock mudar de 1 para 0 (t_4).

A Tabela 6.8 resume a operação do flip-flop JK Mestre-Escravo:

Tabela 6.8

J	K	Qf
0	0	Qa
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q}a$

Esta tabela é idêntica à de um flip-flop JK básico, porém a saída Q vai assumir valores, conforme a situação das entradas JK, somente após a passagem do clock para 0. Assim sendo, o circuito denomina-se JK Mestre-Escravo **sensível à descida de clock**. Para obter um circuito **sensível à subida de clock** basta colocarmos um inversor interno à entrada clock.

A Figura 6.20 mostra o bloco JK Mestre-Escravo e a simbologia para identificar o circuito sensível à descida de clock (a) e à subida de clock (b).

 


Figura 6.20

O círculo no bloco da Figura 6.20(a) indica que o clock é ativo quando passa de 1 para 0.

6.2.6 Flip-Flop JK Mestre-Escravo com Entradas Preset e Clear

 


Figura 6.21

O controle de Preset, quando assumir valor 0, faz com que a saída do circuito (Q) assumo valor 1. O mesmo ocorre com o controle de Clear, fazendo com que a saída assumo valor 0. Notamos que ambos, por estarem ligados simultaneamente aos circuitos Mestre e Escravo, atuam independentemente da entrada clock. Todas as situações possíveis são descritas na Tabela 6.9.

Tabela 6.9

CLR	PR	Qf
0	0	não permitido
0	1	0
1	0	1
1	1	funcionamento normal

A Figura 6.22 mostra o bloco representativo do flip-flop JK Mestre-Escravo com as entradas Preset e Clear ativas em 0.

 


Figura 6.22

6.2.7 Flip-Flop T

Esse flip-flop é obtido a partir de um JK Mestre-Escravo com as entradas J e K curto-circuitadas (uma ligada à outra); logo, quando J assumir valor 1, K também assume valor 1, e quando J assumir valor 0, K também assume valor 0. Obviamente, no caso desta ligação, não vão ocorrer nunca entradas como J = 0 e K = 1; J = 1 e K = 0. A Figura 6.23 mostra a ligação e o bloco representativo do flip-flop T obtido.

 


Figura 6.23

A tabela verdade completa será:

Tabela 6.10

J	K	T	Qf
0	0	0	Qa
0	1	não existe	/
1	0	não existe	/
1	1	1	Q̄a

Eliminando os casos não existentes, obtemos a tabela verdade do flip-flop T:

Tabela 6.11

T	Qf
0	Qa
1	$\overline{Qa}$

Devido ao fato de o flip-flop T, com a entrada T igual a 1, complementar a saída ($\overline{Qa}$) a cada descida de clock, este será utilizado como célula principal dos **contadores assíncronos** que serão estudados adiante. A sigla **T** vem de **Toggle** (comutado).

O flip-flop T não é encontrado na série de circuitos integrados comerciais, sendo na prática montado a partir de um JK Mestre-Escravo, conforme já visto.

6.2.8 Flip-Flop D

É obtido a partir de um flip-flop JK Mestre-Escravo com a entrada K invertida (por inversor) em relação a J. Logo, neste flip-flop, temos as seguintes entradas possíveis: J = 0 e K = 1; J = 1 e K = 0. Obviamente, não vão ocorrer os casos J = 0 e K = 0; J = 1 e K = 1. A Figura 6.24 mostra como ele é obtido e seu bloco representativo.

 


Figura 6.24

A tabela verdade completa será, então:

Tabela 6.12

J	K	D	Qf
0	0	não existe	/
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	não existe	/

Eliminando os casos não existentes, obtemos a tabela do flip-flop D.

Tabela 6.13

D	Qf
0	0
1	1

Pela capacidade de passar para a saída (Qf) e armazenar o dado aplicado na entrada D, esse flip-flop será empregado como célula de **registradores de deslocamento** e em outros sistemas de memória, a serem estudados adiante. A sigla **D** vem de **Data** (dado), termo original em inglês.

6.2.9 Exercícios Resolvidos

- 1) Levante a tabela verdade do flip-flop da Figura 6.25 e identifique as entradas S e R.

 


Figura 6.25

Para solucionar, vamos levantar a tabela em função das entradas X e Y:

- 1º) $X = 0$ e $Y = 0$: Para $Qa = 0$ ($\overline{Q}a = 1$), a saída não se alterará ($Qf = 0$), pois os níveis são concordantes com a operação das portas NOU envolvidas, sendo uma situação estável. O mesmo ocorre com $Qa = 1$ ($\overline{Q}a = 0$), em que $Qf = 1$.

- 2º) $X = 0$ e $Y = 1$: O nível 1 aplicado em Y faz com que a respectiva porta NOU apresente saída igual a 0 ($\overline{Q_f} = 0$) e, consequentemente, $Q_f = 1$, pois o nível 0 de $\overline{Q_f}$ é aplicado juntamente ao nível 0 da entrada X , na outra porta NOU, forçando a saída $Q_f = 1$, independentemente dos estados de saída anteriores.
- 3º) $X = 1$ e $Y = 0$: Este caso será exatamente oposto ao anterior, pois a aplicação do nível 1 em X faz com que a saída assumira valor 0 ($Q_f = 0$), independentemente das situações das saídas antes da aplicação das entradas.
- 4º) $X = 1$ e $Y = 1$: Estes níveis aplicados forçam ambas as saídas a assumir valor 0 ($Q_f = \overline{Q_f} = 0$), caracterizando-se um caso não permitido.

A Tabela 6.14 apresenta todos os resultados, conforme a análise efetuada.

Tabela 6.14

X	Y	Qf
0	0	Qa
0	1	1
1	0	0
1	1	×

De posse da tabela, concluímos que a entrada X , quando ativa (nível 1), fixa a saída em 0, tendo a função de Reset ($X = R$), e a entrada Y , quando ativa (nível 1), fixa a saída em 1, tendo a função de Set ($Y = S$). O flip-flop com as entradas identificadas é encontrado na Figura 6.26.

 


Figura 6.26

- 2) Determine as formas de onda das saídas Q e $\bar{Q}$ do flip-flop T visto na Figura 6.27, em função dos sinais aplicados nas entradas.

 


Figura 6.27

Para determinarmos essas formas de onda, devemos considerar a atuação das entradas Preset ($PR = 0 \rightarrow Q_f = 1$), Clear ($CLR = 0 \rightarrow Q_f = 0$) e do sinal T na descida de clock ($T = 0 \rightarrow Q_f = Q_a$ e $T = 1 \rightarrow Q_f = \bar{Q}_a$). Assim sendo, a Figura 6.28 apresenta os sinais Q e $\bar{Q}$, com os casos de mudança indicados.

 


Figura 6.28

Análise dos casos de mudança:

- 0** - $Q_f = 0$, pois $CLR = 0$ inicialmente.
- 1** - 1ª descida de clock: $Q_f = 1$, pois $T = 1$ ($Q_f = \bar{Q}_a$).
- 2** - 2ª descida de clock: $Q_f = 1$, pois $T = 0$ ($Q_f = Q_a$).
- 3** - $Q_f = 0$, pois $CLR = 0$.
- 4** - 3ª descida de clock: $Q_f = 0$, pois $T = 0$.
- 5** - $Q_f = 1$, pois $PR = 0$.
- 6** - 4ª descida de clock: $Q_f = 1$, pois $PR = 0$.

6.3 Registradores de Deslocamento

Durante o período em que sua entrada clock for igual a 0, o flip-flop pode armazenar um bit apenas (saída Q). Porém, se necessitarmos guardar uma informação de mais de um bit, o flip-flop torna-se insuficiente. Para isso utilizamos um sistema denominado **Registrador de Deslocamento (Shift Register)**. Trata-se de um certo número de flip-flops JK mestre-escravo ligados de tal forma que as saídas de cada bloco sejam aplicadas nas entradas J e K respectivas do flip-flop seguinte, sendo o primeiro com suas entradas ligadas na forma de um flip-flop D. A Figura 6.29 representa um Registrador de Deslocamento generalizado para $N + 1$ bits.

 


Figura 6.29

Pelo fato de os flip-flops envolvidos atuarem como os do tipo D, este circuito, para facilitar, pode ser construído apenas com flip-flops D. A Figura 6.30 mostra a mesma estrutura geral, porém composta apenas com flip-flops D.

 


Figura 6.30

O funcionamento deste sistema, juntamente com suas aplicações, é tratado nos itens subsequentes.

6.3.1 Conversor Série-Paralelo

Antes de estudarmos o comportamento do Registrador de Deslocamento como **Conversor Série-Paralelo**, vamos explicar o que significa **informação série** e **informação paralela**.

Chamamos de informação paralela aquela na qual todos os bits se apresentam simultaneamente. Uma informação paralela precisa de tantos fios quantos forem os bits contidos nela, além, logicamente, do fio referencial do sistema (terra). Para exemplificar, vamos utilizar uma informação de 4 bits:



Figura 6.31

Essa informação necessita de quatro fios para ser transmitida ou inserida no bloco.

Informação série é aquela que utiliza apenas um fio, e os bits de informação vêm sequencialmente, um após o outro. Como exemplo, vamos utilizar a mesma informação, porém em série:

 


Figura 6.32

Notamos que esta informação necessita de um fio para ser transmitida ou inserida no bloco.

O Registrador de Deslocamento pode ser usado para converter uma informação série em paralela, ou seja, funcionar como Conversor Série-Paralelo. A configuração básica nessa situação, para uma informação de 4 bits, é vista na Figura 6.33.

 


Figura 6.33

Como exemplo, vamos aplicar a informação série $I = 1010$ ($I_3 I_2 I_1 I_0$) à entrada série do registrador e analisar as saídas Q_0 , Q_1 , Q_2 e Q_3 , após os pulsos de clock. Deve-se ressaltar que esses flip-flops atuam como mestre-escravo e têm sua comutação no instante da descida do pulso de clock. Assim sendo, temos:

 


Figura 6.34

Entraremos com a informação (1010), como mostrado na Figura 6.34, na entrada série e os pulsos de clock na respectiva entrada (CK).

Vamos supor que, inicialmente, as saídas Q_3 , Q_2 , Q_1 e Q_0 do registrador estejam em nível 0. Ao ser injetado na entrada o 1º bit de informação ($I_0 = 0$) e ocorrer a descida do pulso de clock, o flip-flop 3 vai apresentar na saída 0 ($D_3 = 0 \rightarrow Q_3 = 0$). Após este pulso de clock, aparece na entrada o bit seguinte de informação ($I_1 = 1$) e na descida do 2º pulso de clock temos a passagem de I_0 para o flip-flop 2 ($D_2 = 0 \rightarrow Q_2 = 0$) e Q_3 assume o valor do bit de informação I_1 (entrada série = $D_3 = 1 \rightarrow Q_3 = 1$).

Após a descida do 3º pulso de clock, ficamos com a seguinte situação:

$$\Rightarrow Q_1 = 0 \quad (D_1 = Q_2 = 0 \rightarrow Q_1 = 0),$$

$$\Rightarrow Q_2 = 1 \quad (D_2 = Q_3 = 1 \rightarrow Q_2 = 1) \text{ e}$$

$$\Rightarrow Q_3 = 0 \quad (D_3 = I_2 = 0 \rightarrow Q_3 = 0).$$

Após o 4º pulso de clock, ocorre a seguinte situação:

$\Rightarrow Q_0=0 \text{ (D}_0=Q_1=0 \rightarrow Q_0=0)$

$\Rightarrow Q_1=1 \text{ (D}_1=Q_2=1 \rightarrow Q_1=1)$

$\Rightarrow Q_2=0 \text{ (D}_2=Q_3=0 \rightarrow Q_2=0)$

$\Rightarrow Q_3=1 \text{ (D}_3=I_3=1 \rightarrow Q_3=1)$

Notamos que, após o 4º pulso de clock, a informação I estará armazenada no registrador de deslocamento e aparecerá nas saídas Q₃, Q₂, Q₁ e Q₀ como uma informação paralela.

Para resumir, vamos representar toda a sequência sob a forma da tabela verdade:

Tabela 6.15

Informação	descidas de clock	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
I ₀ = 0	1ª	0	0	0	0
I ₁ = 1	2ª	1	0	0	0
I ₂ = 0	3ª	0	1	0	0
I ₃ = 1	4ª	1	0	1	0

É pelo motivo de deslocar a informação a cada pulso de clock que esse dispositivo é denominado Registrador de Deslocamento.

6.3.2 Conversor Paralelo-Série

Para entrarmos com uma informação paralela, necessitamos de um registrador que apresente entradas Preset e Clear, pois com elas fazemos com que o registrador armazene a informação paralela. O registrador com essas entradas é visto na Figura 6.35.

 


Figura 6.35

Primeiramente, vamos estudar o funcionamento da entrada **ENABLE**. Quando a entrada enable estiver em 0, as entradas preset (PR) dos flip-flops assumem, respectivamente, níveis 1, fazendo com que o registrador atue normalmente. Quando a entrada enable for igual a 1, as entradas preset dos flip-flops assumem os valores complementares das entradas PR_3 , PR_2 , PR_1 e PR_0 ; logo, os flip-flops assumem os valores que estiverem, respectivamente, em PR_3 , PR_2 , PR_1 e PR_0 . Para entendermos melhor, vamos analisar uma célula do registrador:

 


Figura 6.36

Para zerar (clear) o flip-flop ($Q_3 = 0$), vamos inicialmente aplicar nível 0 à entrada clear.

Com $\text{enable} = 0$, a entrada PR do flip-flop assume nível 1 e este terá funcionamento normal como célula do registrador de deslocamento em questão, mantendo a saída no estado em que se encontra.

Com $\text{enable} = 1$ e $\text{PR}_3 = 0$, a entrada PR do flip-flop assume nível 1; logo, a saída Q_3 mantém o seu estado ($Q_3 = 0$). Com $\text{enable} = 1$ e $\text{PR}_3 = 1$, a entrada PR do flip-flop assume nível 0, forçando a saída a assumir nível 1 ($Q_3 = 1$).

Após essa análise, concluímos que, se zerarmos o registrador (aplicando 0 à entrada clear), e logo após introduzirmos a informação paralela (I_3, I_2, I_1 e I_0) pelas entradas $\text{PR}_3, \text{PR}_2, \text{PR}_1$ e PR_0 , as saídas Q_3, Q_2, Q_1 e Q_0 assumirão, respectivamente, os valores da informação. Essa maneira de entrarmos com a informação no registrador é chamada entrada paralela de informação, sendo a entrada enable responsável pela habilitação dela.

Para que o registrador de deslocamento funcione como **Conversor Paralelo-Série**, necessitamos zerá-lo e em seguida introduzir a informação como já descrito, recolhendo na saída Q_0 a mesma informação de modo série. É fácil de notar que a saída Q_0 assume primeiramente o valor I_0 e a cada descida do pulso de clock vai assumir sequencialmente os valores I_1, I_2 e I_3 .

6.3.3 Registrador de Entrada Série e Saída Série

Podemos utilizar o registrador de deslocamento com entrada série e o consequente armazenamento da informação nele, e recolher a informação também de modo série. Notamos que nessa aplicação, após a entrada da informação, se inibirmos a entrada de clock, a informação permanece no registrador até que haja uma nova entrada. Assim sendo, é fácil observar que o registrador funcionou como uma memória. A entrada de informação série se faz na entrada série do registrador e pode ser recolhida na saída Q_0 do registrador.

6.3.4 Registrador de Entrada Paralela e Saída Paralela

A entrada paralela, como já visto, se faz através dos terminais preset e clear. Se inibirmos a entrada de clock, a informação contida no registrador pode ser acessada pelos terminais de saída Q_3, Q_2, Q_1 e Q_0 .

6.3.5 Registrador de Deslocamento utilizado como Multiplicador ou Divisor por 2

Se entrarmos com uma informação num registrador de deslocamento, teremos as seguintes situações nas saídas:

 


Figura 6.37

Se essa informação for considerada um número binário e deslocarmos o registrador uma casa à direita, entrando com 0 na entrada série, teremos a seguinte situação:

 


Figura 6.38

Podemos notar que essa operação, em binário, significa dividirmos um número por 2. Para exemplificar, vamos utilizar a informação:

$$I = 1\ 0\ 1\ 0\ (10_{10})$$

$$\text{Registrador} \Rightarrow Q_3 = 1, Q_2 = 0, Q_1 = 1 \text{ e } Q_0 = 0$$

Se fizermos um deslocamento para a direita, teremos na saída a seguinte situação:


$$Q_3 = 0, Q_2 = 1, Q_1 = 0, Q_0 = 1$$

Notamos que a informação recolhida na saída será:


$$I = 0\ 1\ 0\ 1\ (5_{10})$$

Podemos verificar que o número foi dividido por 2. Esta operação de deslocarmos a informação para a direita é também conhecida por **Shift-Right**, termo designativo em inglês.

Podemos estruturar um registrador que permita o deslocamento para a esquerda. Se entrarmos com uma informação no registrador, teremos:

 **Figura 6.39**

Se aplicarmos um deslocamento à esquerda, levando a saída Q_0 para 0, teremos a seguinte situação:

 **Figura 6.40**

Podemos notar que essa operação significa multiplicarmos um número binário por 2. Para exemplificar, utilizaremos a informação:

$$I = 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad (1_{10})$$

Registrador $\Rightarrow Q_3 = 0, Q_2 = 0, Q_1 = 0$ e $Q_0 = 1$

Se fizermos um deslocamento para a esquerda, teremos na saída a seguinte situação:

$$Q_3 = 0, \quad Q_2 = 0, \quad Q_1 = 1 \quad e \quad Q_0 = 0$$

A informação recolhida na saída será:

$$I = 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ (2_{10})$$

Podemos facilmente verificar que o número foi multiplicado por 2.

O deslocamento à esquerda é também conhecido como **Shift-Left**, termo designativo em inglês.

6.3.6 Exercícios Resolvidos

- 1) A partir dos sinais aplicados às entradas, esboce as formas de onda das saídas para o Registrador de Deslocamento de 4 bits, visto na Figura 6.41.

 


Figura 6.41

Para solucionar, vamos considerar cada descida de clock e verificar, a partir da entrada série (ES), o nível de saída registrado em cada bloco anterior. A Figura 6.42 apresenta os sinais de saída resultantes deste processo, sendo o registrador inicialmente zerado pela forma de onda da entrada clear.

 


Figura 6.42

- 2)** Esquematize o circuito de um Registrador de Deslocamento de 4 bits, para efetuar a operação de deslocamento à esquerda.

Esse registrador pode ser estruturado pela simples troca da nomenclatura dos terminais de saída, fazendo o sistema deslocar a informação do bit menos significativo Q_0 (LSB) para o bit mais significativo Q_3 (MSB). Esta estrutura é exposta na Figura 6.43.

 


Figura 6.43

6.4 Contadores

Contadores são circuitos digitais que variam os seus estados, sob o comando de um clock, de acordo com uma sequência predeterminada. São utilizados principalmente para contagens diversas, divisão de frequência, medição de frequência e tempo, geração de formas de onda e conversão de analógico para digital.

Basicamente estes sistemas são divididos em duas categorias, que são **Contadores Assíncronos e Síncronos**.

6.4.1 Contadores Assíncronos

Seus flip-flops funcionam de maneira assíncrona (sem sincronismo), não tendo entradas clock em comum. Nesse tipo de circuito, a entrada clock se faz apenas no primeiro flip-flop, sendo as outras derivadas das saídas dos blocos anteriores.

Vamos, a seguir, analisar os principais contadores assíncronos.

6.4.1.1 Contador de Pulsos

A principal característica de um contador de pulsos é apresentar nas saídas o sistema binário em sequência.

Seu circuito básico apresenta um grupo de quatro flip-flops T ou JK Mestre-Escravo, os quais possuem a entrada T ou, no caso, J e K iguais a 1, originando na saída $Q_f = \overline{Q}_a$, a cada descida de clock.

A entrada dos pulsos se faz pela entrada clock do primeiro flip-flop, sendo as entradas clock dos flip-flops seguintes conectadas às saídas Q dos respectivos antecessores, conforme circuito da Figura 6.44.

 


Figura 6.44

Vamos fazer, inicialmente, com que todos os flip-flops assumam saídas iguais a 0, através da aplicação de um nível 0 à entrada clear. A cada descida do pulso de clock, o primeiro flip-flop muda de estado, sendo esta troca aplicada à entrada do segundo flip-flop, fazendo com que este troque de estado a cada descida da saída Q_0 , assim sucessivamente.

Vamos analisar este comportamento na Tabela 6.16.

Tabela 6.16

Descidas de clock	Saídas				
	Q ₀	Q ₁	Q ₂	Q ₃	
1ª	0	0	0	0	(Estado inicial, imposto por CLR = 0)
2ª	1	0	0	0	(Após a 1ª descida de clock: Q ₀ =1)
3ª	0	1	0	0	(Após a 2ª descida: Q ₀ = 0 e Q ₁ =1, obtido pela descida de Q ₀)
4ª	1	1	0	0	(Q ₀ = e Q ₁ permanece igual a 1)
5ª	0	0	1	0	(Q ₀ =0 ⇒ Q ₁ =0 ⇒ Q ₂ =1)
6ª	1	0	1	0	(Q ₀ =1, Q ₁ e Q ₂ permanecem)
7ª	0	1	1	0	(Q ₀ =0 ⇒ Q ₁ =1)
8ª	1	1	1	0	(Q ₀ =1)
9ª	0	0	0	1	(Q ₀ =0 ⇒ Q ₁ =0 ⇒ Q ₂ =0 ⇒ Q ₃ =1)
10ª	1	0	0	1	(Q ₀ =1)
11ª	0	1	0	1	(Q ₀ =0 ⇒ Q ₁ =1)
12ª	1	1	0	1	(Q ₀ =1)
13ª	0	0	1	1	(Q ₀ =0 ⇒ Q ₁ =0 ⇒ Q ₂ =1)
14ª	1	0	1	1	(Q ₀ =1)
15ª	0	1	1	1	(Q ₀ =0 ⇒ Q ₁ =1)
16ª	1	1	1	1	(Q ₀ =1)
17ª	0	0	0	0	(Q ₀ =0 ⇒ Q ₁ =0 ⇒ Q ₂ =0 ⇒ Q ₃ =1)

Considerando Q₀ como bit menos significativo (LSB) e Q₃ como mais significativo (MSB), temos nas saídas o sistema binário em sequência (0000 a 1111). Notamos ainda que após a 16ª descida de clock, o contador reinicia a contagem. A Figura 6.45 apresenta toda a sequência obtida graficamente, a partir da variação aplicada à entrada clock do sistema.

 


Figura 6.45

Analisando os gráficos, notamos que o período de Q_0 é o dobro do período do clock; logo, a frequência de Q_0 será a metade da frequência do clock, pois $f = 1/T$. Analisando a saída Q_1 , vemos que seu período é o dobro de Q_0 e o quádruplo do clock; logo, sua frequência será a metade de Q_0 e um quarto da frequência do pulso de clock. Isso se estende sucessivamente aos demais flip-flops. Assim sendo, uma das aplicações dos contadores será a de dividir a frequência de sinais (onda quadrada) aplicados à entrada clock. No caso deste contador, a divisão será por um número múltiplo de 2^N , sendo **N** o número de flip-flops utilizados.

6.4.1.2 Contador de Década

O contador de década é o circuito que efetua a contagem em números binários de 0 a 9_{10} (dez algarismos). Isso significa acompanhar a sequência do código BCD 8421 de 0000 até 1001.

Para construir este circuito, utilizamos o contador de pulsos, interligando as entradas clear dos flip-flops.

Para que o contador conte somente de 0 a 9, deve-se jogar um nível 0 na entrada clear assim que surgir o caso 10 (1010), ou seja, no décimo pulso. O circuito de um contador de década assíncrono é apresentado na Figura 6.46.

 


Figura 6.46

Temos, neste caso, a seguinte tabela verdade:

Tabela 6.17

Descidas de clock	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	CLR
1ª	0	0	0	0	1
2ª	0	0	0	1	1
3ª	0	0	1	0	1
4ª	0	0	1	1	1
5ª	0	1	0	0	1
6ª	0	1	0	1	1
7ª	0	1	1	0	1
8ª	0	1	1	1	1
9ª	1	0	0	0	1
10ª	1	0	0	1	1
	1	0	1	0	0

Após a décima descida de clock, o contador tende a assumir o estado $Q_0 = 0$, $Q_1 = 1$, $Q_2 = 0$, $Q_3 = 1$ (1010_2), porém, neste instante, a entrada clear vai para 0, zerando o contador, ou seja, fazendo com que assumo o estado 0 (0000), reiniciando a contagem.

Outra forma de obter o mesmo clear ou reset no caso 1010, utilizando uma porta NE com menos entradas, consiste em ligarmos apenas Q_3 e Q_1 nesta, pois só serão iguais a 1 simultaneamente neste caso, zerando as saídas do mesmo jeito. A Figura 6.47 ilustra esse procedimento.

 


Figura 6.47

Este contador pode ser utilizado como divisor de frequência por 10 para uma onda quadrada aplicada à entrada clock, pois possui dez estados de saída.

6.4.1.3 Contador Sequencial de 0 a n

Vimos no item anterior um contador que faz a contagem de 0 até 9_{10} . Utilizando o mesmo processo, podemos fazer um contador contar de 0 até um número n qualquer. Para isso, basta verificar quais as saídas do contador para o caso seguinte a n, colocá-las numa porta NE e à saída desta ligar as entradas clear dos flip-flops.

Para exemplificar, vamos elaborar o circuito de um contador de 0 a 5_{10} . Neste caso, desejamos que o contador recomece a contagem após o estado 5, ou seja, passe para 0 todos os flip-flops.

Neste caso, o estado seguinte a n será o 6, ocasionando nas saídas $Q_2 = 1$, $Q_1 = 1$ e $Q_0 = 0$ (110). Quando ocorrer então, deve haver um 0 nas entradas clear interligadas, levando o contador a 0. Devemos, para tanto, ter na entrada da porta NE a ligação de Q_2 e Q_1 , pois na sequência da contagem, estas vão assumir níveis 1 simultaneamente apenas no caso 110. A Figura 6.48 mostra o circuito assim configurado.

 


Figura 6.48

No circuito, utilizamos somente três flip-flops, pois são suficientes para contarmos de 0 a 7_{10} ($2^3 = 8$).

6.4.1.4 Contadores Assíncronos Decrescentes

Como estudamos no item 6.4, os contadores se dividem em síncronos e assíncronos. Esta classificação é feita de acordo com a operação do clock do sistema.

Os contadores podem também ser classificados pelo tipo de contagem que executam, ou seja, se executam contagem crescente ou decrescente. Recebem os nomes de **contadores crescentes** e **contadores decrescentes** respectivamente.

Os contadores estudados até o momento são crescentes, pois contam os números progressivamente de 0 a n.

Vamos estudar agora os contadores que efetuam as contagens decrescentes. A Tabela 6.18 apresenta uma contagem decrescente de 15₁₀ a 0.

Tabela 6.18

Decimal	Binário			
15	1	1	1	1
14	1	1	1	0
13	1	1	0	1
12	1	1	0	0
11	1	0	1	1
10	1	0	1	0
9	1	0	0	1
8	1	0	0	0
7	0	1	1	1
6	0	1	1	0
5	0	1	0	1
4	0	1	0	0
3	0	0	1	1
2	0	0	1	0
1	0	0	0	1
0	0	0	0	0

O circuito que efetua a contagem decrescente é o mesmo circuito que efetua a contagem crescente, com a única diferença de extrairmos as saídas dos terminais $\overline{Q}_0$, $\overline{Q}_1$, $\overline{Q}_2$ e $\overline{Q}_3$, sendo o terminal $\overline{Q}_0$ o bit menos significativo. Podemos notar, pela tabela verdade, que a contagem decrescente nada mais é que o complemento da contagem crescente. Assim sendo, o circuito é visto na Figura 6.49.

 


Figura 6.51

6.4.1.5 Contador Assíncrono Crescente/Decrescente

Podemos construir um contador que execute a contagem crescente ou decrescente. Para isso, utilizamos uma variável de controle que, quando assume 1, faz o circuito executar contagem crescente e quando assume 0, faz a contagem decrescente. Este circuito é mostrado na Figura 6.52.

 


Figura 6.52

No circuito, quando o controle X estiver em 1, as saídas $\bar{Q}_0$, $\bar{Q}_1$ e $\bar{Q}_2$ estarão bloqueadas, fazendo com que entrem as saídas Q_0 , Q_1 e Q_2 nas entradas clock dos flip-flops respectivamente. Isso faz com que o contador conte crescentemente.

Quando o controle X estiver em 0, a situação se inverte; por conseguinte, o contador conta decrescentemente.

Notamos, ainda, que Q_0 será a saída do bit menos significativo (LSB).

O contador crescente/decrescente é também denominado **Up/Down Counter**, termo designativo em inglês.

6.4.1.6 Exercícios Resolvidos

- 1) Esquematize, utilizando flip-flop JK Mestre-Escravo, um contador para trabalhar como divisor de frequência por 5. Esboce as formas de onda da entrada e saída para tal finalidade.

Para efetuar a divisão de frequência por 5, necessitamos elaborar um contador de 0 a 4₁₀ (cinco estados de saída). Sendo o caso 5 convertido em binário igual a 101, esse contador necessita de apenas três flip-flops, bastando, para a volta a 0, aplicar os dois dígitos iguais a 1 a uma porta NE ligada às entradas clear, pois estes valerão 1 simultaneamente pela primeira vez na sequência de 3 bits. O contador assim disposto é mostrado na Figura 6.53.

 


Figura 6.53

A forma de onda de entrada (E) é aplicada à entrada clock do primeiro flip-flop, sendo obtida pelo terminal Q₂ do último flip-flop. Essas formas de onda são mostradas na Figura 6.54.

 
 


Figura 6.54

Notamos pela figura que, embora a forma de onda do Q₂ não seja simétrica, o seu período será cinco vezes maior em relação à aplicada em clock.

- 2)** Elabore um contador decrescente de 7_{10} a 0. O circuito deve possuir um terminal que, quando aterrado, estabelece o caso inicial.

Este circuito pode ser obtido por três flip-flops (111 a 000), sendo as entradas clock do 2º e 3º blocos acionadas pelas saídas $\overline{Q}$ das anteriores. Para estabelecer o caso inicial, basta interligarmos as entradas preset dos flip-flops. O circuito configurado com flip-flops JK Mestre-Escravo está na Figura 6.55.

**Figura 6.55**

6.4.2 Contadores Síncronos

Esses contadores possuem entradas clock curto-circuitadas, ou seja, o clock entra em todos os flip-flops simultaneamente, fazendo todos atuarem de forma sincronizada.

Para que haja mudanças de estado, devemos estudar o comportamento das entradas J e K dos vários flip-flops, para que tenhamos nas saídas as sequências desejadas.

Para estudarmos os contadores síncronos devemos sempre escrever a tabela verdade, estudando quais devem ser as entradas J e K dos vários flip-flops, para que eles assumam o estado seguinte. Para isso, vamos utilizar a tabela verdade do flip-flop JK:

Tabela 6.19

J	K	Qf	
0	0	Qa	(mantém o estado)
0	1	0	(fixa 0)
1	0	1	(fixa 1)
1	1	$\overline{Qa}$	(inverte o estado)

A partir desta tabela construímos outra, relacionando os estados de saída e as entradas J e K:

Tabela 6.20

	Qa	Qf	J	K
1)	0	0	0	X
2)	0	1	1	X
3)	1	0	X	1
4)	1	1	X	0

Vamos, a seguir, analisar cada caso:

- 1) Se o flip-flop estiver em 0 ($Qa = 0$) e quisermos que o estado a ser assumido seja 0 ($Qf = 0$), podemos tanto manter o estado do flip-flop ($J = 0, K = 0 \Rightarrow Qf = Qa$) como fixar 0 ($J = 0, K = 1 \Rightarrow Qf = 0$); logo, se $J = 0$ e $K = X$, temos a passagem de $Qa = 0$ para $Qf = 0$.
- 2) Se o flip-flop estiver em 0 ($Qa = 0$) e quisermos que o estado a ser assumido seja 1 ($Qf = 1$), podemos tanto inverter o estado ($J = 1, K = 1 \Rightarrow Qf = \overline{Qa}$) como fixar 1 ($J = 1, K = 0 \Rightarrow Qf = 1$); logo, se $J = 1$ e $K = X$, temos a passagem de $Qa = 0$ para $Qf = 1$.
- 3) Quando o flip-flop estiver em 1 ($Qa = 1$) e quisermos que ele vá para 0 ($Qf = 0$), podemos inverter o estado ($J = 1, K = 1 \Rightarrow Qf = \overline{Qa}$) ou fixar 0 ($J = 0, K = 1 \Rightarrow Qf = 0$); logo, se $J = X$ e $K = 1$, temos a passagem de $Qa = 1$ para $Qf = 0$.
- 4) Quando o flip-flop estiver em 1 ($Qa = 1$) e quisermos que ele permaneça em 1 ($Qf = 1$), podemos manter o estado ($J = 0, K = 0 \Rightarrow Qf = Qa$) ou fixar 1 ($J = 1, K = 0 \Rightarrow Qf = 1$); logo, se $J = X$ e $K = 0$, temos a passagem de $Qa = 1$ para $Qf = 1$.

De posse dos resultados das entradas J e K dos flip-flops para a sequência desejada, obtidos da tabela, efetuamos as simplificações e montamos um circuito combinacional que em função das saídas dos flip-flops vai atuar nessas entradas para processar as mudanças de estado.

Genericamente, um contador síncrono possui o esquema da Figura 6.56.

 


Figura 6.56

Nos próximos itens vamos, a título de exemplo, efetuar projetos de contadores síncronos para gerar sequências conhecidas ou de grande aplicabilidade na prática.

6.4.2.1 Contador Síncrono Gerador de Código Binário de 4 Bits

Para gerar esse código, necessitamos de quatro flip-flops JK Mestre-Escravo, ou seja, um flip-flop para cada bit do código. A Tabela 6.21 mostra a sequência proposta.

Tabela 6.21

ck	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
1 ^a	0	0	0	0
2 ^a	0	0	0	1
3 ^a	0	0	1	0
4 ^a	0	0	1	1
5 ^a	0	1	0	0
6 ^a	0	1	0	1
7 ^a	0	1	1	0
8 ^a	0	1	1	1
9 ^a	1	0	0	0
10 ^a	1	0	0	1
11 ^a	1	0	1	0
12 ^a	1	0	1	1
13 ^a	1	1	0	0
14 ^a	1	1	0	1
15 ^a	1	1	1	0
16 ^a	1	1	1	1

Esta tabela apresenta a sequência que as saídas dos flip-flops devem assumir em função da presença de pulsos de clock. Para o projeto, devemos estudar, para cada caso, o comportamento das entradas J e K dos flip-flops e levantar o circuito necessário para gerar a sequência.

Vamos supor que, ao ligarmos o contador, ele assuma o seguinte estado inicial:

Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	0

Ele deve, após o primeiro pulso de clock, passar para o estado seguinte:

Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	1

Sob a presença do primeiro pulso de clock, temos:

- ♦ **Q₃**: estava em 0, deve passar para 0; logo, antes do primeiro pulso de clock, devemos ter as seguintes entradas nesse flip-flop: J₃ = 0 e K₃ = X (J = 0 e K = X ⇒ Q_a = 0 passa para Q_f = 0).
- ♦ **Q₂**: caso análogo a Q₃; logo, J₂ = 0 e K₂ = X.
- ♦ **Q₁**: idem; logo, J₁ = 0 e K₁ = X.
- ♦ **Q₀**: estava em 0, após o primeiro pulso de clock deve mudar para 1; logo, antes do primeiro pulso de clock, devemos ter as seguintes entradas nesse flip-flop: J₀ = 1 e K₀ = X (J = 1 e K = X ⇒ Q_a = 0 passa para Q_f = 1).

A partir da análise podemos escrever a primeira linha da tabela verdade.

Descida do pulso de clock	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J ₃	K ₃	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
1ª	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X
	0	0	0	1								

O contador está, agora, no estado:

Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0	1

E deve, após o segundo pulso de clock, passar para:

Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	1	0

Vamos, então, analisar as entradas J e K para este caso:

- ♦ **Q_3** : estava em 0 e deve permanecer em 0; logo, antes do segundo pulso de clock devemos ter a seguinte situação de entrada: $J_3 = 0$ e $K_3 = X$.
- ♦ **Q_2** : possui caso análogo a Q_3 ; logo, $J_2 = 0$ e $K_2 = X$.
- ♦ **Q_1** : estava em 0 e deve passar para 1; logo, antes do segundo pulso de clock, devemos ter a seguinte situação de entrada no flip-flop: $J_1 = 1$ e $K_1 = X$.
- ♦ **Q_0** : estava em 1 e deve passar para 0; logo, antes do segundo pulso de clock, devemos ter a seguinte situação de entrada: $J_0 = X$ e $K_0 = 1$.

Podemos, a partir disso, escrever a segunda linha da tabela verdade:

Descida do pulso de clock	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	J_3	K_3	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0
1ª	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X
2ª	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	X	1
	0	0	1	0								

Para fixarmos melhor o procedimento, vamos analisar mais uma mudança do contador, ou seja, após a descida do 3º pulso de clock, a passagem do estado 2 para o estado 3:

		Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
estado 2	→	0	0	1	0
estado 3	→	0	0	1	1

- ♦ **Q_3** : vai de 0 para 0 $\Rightarrow J_3 = 0$ e $K_3 = X$
- ♦ **Q_2** : vai de 0 para 0 $\Rightarrow J_2 = 0$ e $K_2 = X$
- ♦ **Q_1** : vai de 1 para 1 $\Rightarrow J_1 = X$ e $K_1 = 0$
- ♦ **Q_0** : vai de 0 para 1 $\Rightarrow J_0 = 1$ e $K_0 = X$

A tabela verdade, até a terceira linha, será:

Descidas do pulso de clock	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J ₃	K ₃	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
1ª	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X
2ª	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	X	1
3ª	0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	1	X
	0	0	1	1								

Utilizando o mesmo procedimento para os outros casos, obtemos a tabela completa:


Tabela 6.22

Descidas do pulso de clock	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J ₃	K ₃	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
1ª	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X
2ª	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	X	1
3ª	0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	1	X
4ª	0	0	1	1	0	X	1	X	X	1	X	1
5ª	0	1	0	0	0	X	X	0	0	X	1	X
6ª	0	1	0	1	0	X	X	0	1	X	X	1
7ª	0	1	1	0	0	X	X	0	X	0	1	X
8ª	0	1	1	1	1	X	X	1	X	1	X	1
9ª	1	0	0	0	X	0	0	X	0	X	1	X
10ª	1	0	0	1	X	0	0	X	1	X	X	1
11ª	1	0	1	0	X	0	0	X	X	0	1	X
12ª	1	0	1	1	X	0	1	X	X	1	X	1
13ª	1	1	0	0	X	0	X	0	0	X	1	X
14ª	1	1	0	1	X	0	X	0	1	X	X	1
15ª	1	1	1	0	X	0	X	0	X	0	1	X
16ª	1	1	1	1	X	1	X	1	X	1	X	1

No projeto, o estado 0 foi considerado após o estado 15, pois ao final, o contador deve reiniciar a contagem.

Para obter as expressões de $J_3, K_3, J_2, K_2, J_1, K_1, J_0$ e K_0 simplificadas, vamos utilizar diagramas de Veitch-Karnaugh:


J₃

 

$$J_3 = Q_2 Q_1 Q_0$$

$$\therefore J_3 = K_3 = Q_2 Q_1 Q_0$$


J₂

 

$$J_2 = Q_1 Q_0$$


$$\therefore J_2 = K_2 = Q_1 Q_0$$

K₃

 

$$K_3 = Q_2 Q_1 Q_0$$

K₂

 

$$K_2 = Q_1 Q_0$$

J₁

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	0	1	X
Q_3	0	1	X
$\bar{Q}_2$	0	1	X
Q_2	0	1	X
$\bar{Q}_0$	0	1	X
Q_0	0	1	X

(e)

$$J_1 = Q_0$$

$$\therefore J_1 = K_1 = Q_0$$

K₁

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	X	1
Q_3	X	X	1
$\bar{Q}_2$	X	X	1
Q_2	X	X	1
$\bar{Q}_0$	X	X	1
Q_0	X	X	1

(f)

$$K_1 = Q_0$$

J₀

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	1	X	X
Q_3	1	X	X
$\bar{Q}_2$	1	X	X
Q_2	1	X	X
$\bar{Q}_0$	1	X	X
Q_0	1	X	X

(g)

$$J_0 = 1$$

$$\therefore J_0 = K_0 = 1$$

K₀


	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	1	1
Q_3	X	1	1
$\bar{Q}_2$	X	X	X
Q_2	X	X	X
$\bar{Q}_0$	X	1	X
Q_0	X	1	X

(h)

$$K_0 = 1$$

Figura 6.57

O circuito completo desse contador é visto na Figura 6.58.

 **Figura 6.58**

As entradas clear e preset dos flip-flops poderiam, da mesma forma que nos contadores assíncronos, ser utilizadas para estabelecer o caso inicial, zerar o contador, ou ainda, fixar qualquer caso no decorrer da contagem.

6.4.2.2 Contador de Década

Vamos construir um contador de década síncrono. Para isso, utilizaremos o mesmo processo já estudado.

Primeiramente, vamos verificar o comportamento das entradas J e K:

Tabela 6.23

Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J ₃	K ₃	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	0	X	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	0	X	X	0	1	X	X	1
0	1	1	0	0	X	X	0	X	0	1	X
0	1	1	1	1	X	X	1	X	1	X	1
1	0	0	0	X	0	0	X	0	X	1	X
1	0	0	1	X	1	0	X	0	X	X	1

Supondo conseguir o estado inicial pelas entradas clear, vamos considerar os estados não pertencentes à sequência como irrelevantes.

Vamos, agora, transpor os casos para os diagramas e simplificar:

J₃

	$\overline{Q}_1$		Q_1		
$\overline{Q}_3$	0	0	0	0	$\overline{Q}_2$
	0	0	1	0	
Q_3	X	X	X	X	Q_2
	X	X	X	X	$\overline{Q}_2$
	$\overline{Q}_0$		Q_0		

(a)

$$J_3 = Q_2 Q_1 Q_0$$

J₂

	$\overline{Q}_1$		Q_1		
$\overline{Q}_3$	0	0	1	0	$\overline{Q}_2$
	X	X	X	X	
Q_3	X	X	X	X	Q_2
	0	0	X	X	$\overline{Q}_2$
	$\overline{Q}_0$		Q_0		

(c)

$$J_2 = Q_1 Q_0$$

J₁

	$\overline{Q}_1$		Q_1		
$\overline{Q}_3$	0	1	X	X	$\overline{Q}_2$
	0	1	X	X	
Q_3	X	X	X	X	Q_2
	0	0	X	X	$\overline{Q}_2$
	$\overline{Q}_0$		Q_0		

(e)

$$J_1 = Q_0 \overline{Q}_3$$

K₃

	$\overline{Q}_1$		Q_1		
$\overline{Q}_3$	X	X	X	X	$\overline{Q}_2$
	X	X	X	X	
Q_3	0	X	X	0	Q_2
	0	1	X	0	$\overline{Q}_2$
	$\overline{Q}_0$		Q_0		

(b)

$$K_3 = Q_0$$

K₂

	$\overline{Q}_1$		Q_1		
$\overline{Q}_3$	X	X	X	X	$\overline{Q}_2$
	0	0	1	0	
Q_3	X	X	X	X	Q_2
	X	X	X	X	$\overline{Q}_2$
	$\overline{Q}_0$		Q_0		

(d)

$$K_2 = Q_1 Q_0$$

K₁

	$\overline{Q}_1$		Q_1		
$\overline{Q}_3$	X	X	1	0	$\overline{Q}_2$
	X	X	1	0	
Q_3	X	X	X	X	Q_2
	X	X	X	X	$\overline{Q}_2$
	$\overline{Q}_0$		Q_0		

(f)

$$K_1 = Q_0$$

J_0

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	1	X	X
Q_3	1	X	1
	X	X	X
	1	X	X
	$\bar{Q}_0$	Q_0	$\bar{Q}_0$

(g)


 $J_0 = 1$ K_0

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	1	1
Q_3	X	1	X
	X	X	X
	X	1	X
	$\bar{Q}_0$	Q_0	$\bar{Q}_0$

(h)

 $K_0 = 1$ **Figura 6.59**

Mediante as expressões obtidas, vamos esquematizar o circuito do contador de década síncrono:

 **Figura 6.60**

6.4.2.3 Contador Gerador de uma Sequência Qualquer

Podemos construir um contador que gere uma sequência qualquer. Para isso, basta estabelecermos a sequência e seguirmos o método já conhecido, ou seja, o da determinação das entradas J e K. Os estados que não fizerem parte da sequência devem ser considerados condições irrelevantes, ou ser encadeados objetivando atingir o estado inicial.

Para exemplificarmos, vamos construir um contador que gere a seguinte sequência: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 10 \rightarrow 13 \rightarrow 0$.

O **loop** que o contador deve efetuar para acompanhar a sequência é visto no **diagrama de estados** da Figura 6.61.

 


Figura 6.61

Os estados que não pertencem à sequência são 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 e 15. Vamos fazer, então, com que o contador, estando no estado 4, após o pulso de clock, vá para o estado 5, deste para o 6 e assim sucessivamente, até que do estado 15 vá para 0 que inicia a sequência. Esquemáticamente, temos:

 


Figura 6.62

Esse contador, na pior das hipóteses (no estado 4), vai entrar no loop da sequência após o décimo pulso de clock. Vamos, agora, montar a tabela verdade:

Tabela 6.24

Estados	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J ₃	K ₃	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X
1	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	X	1
2	0	0	1	0	0	X	0	X	X	0	1	X
3	0	0	1	1	1	X	0	X	X	0	X	1
10	1	0	1	0	o estado 3 antecede o 10							
4	0	1	0	0	0	X	X	0	0	X	1	X
5	0	1	0	1	0	X	X	0	1	X	X	1
6	0	1	1	0	0	X	X	0	X	0	1	X
7	0	1	1	1	1	X	X	1	X	1	X	1
8	1	0	0	0	X	0	0	X	0	X	1	X
9	1	0	0	1	X	0	0	X	1	X	X	0
11	1	0	1	1	o estado 9 antecede o 11							
10	1	0	1	0	X	0	1	X	X	1	1	X
13	1	1	0	1	o estado 10 antecede o 13							
11	1	0	1	1	X	0	1	X	X	1	X	1
12	1	1	0	0	X	0	X	0	1	X	0	X
14	1	1	1	0	o estado 12 antecede o 14							
13	1	1	0	1	X	1	X	1	0	X	X	1
0	0	0	0	0	o estado 13 antecede o 0							
14	1	1	1	0	X	0	X	0	X	0	1	X
15	1	1	1	1	X	1	X	1	X	1	X	1
0	0	0	0	0	o estado 15 antecede o 0							

Mediante a utilização dos diagramas, vamos obter as expressões simplificadas das entradas J e K dos flip-flops:

J₃

	$\overline{Q_1}$	Q_1	
$\overline{Q_3}$	0	1	$\overline{Q_2}$
	0	1	
Q_3	X	X	Q_2
	X	X	
	$\overline{Q_0}$	Q_0	$\overline{Q_0}$

(a)

$$J_3 = Q_1 Q_0$$

J₂

	$\overline{Q_1}$	Q_1	
$\overline{Q_3}$	0	0	$\overline{Q_2}$
	X	X	
Q_3	X	X	Q_2
	0	1	
	$\overline{Q_0}$	Q_0	$\overline{Q_0}$

(c)

$$J_2 = Q_3 Q_1$$

K₃

	$\overline{Q_1}$	Q_1	
$\overline{Q_3}$	X	X	$\overline{Q_2}$
	X	X	
Q_3	0	1	Q_2
	0	0	
	$\overline{Q_0}$	Q_0	$\overline{Q_0}$

(b)

$$K_3 = Q_2 Q_0$$

K₂

	$\overline{Q_1}$	Q_1	
$\overline{Q_3}$	X	X	$\overline{Q_2}$
	0	1	
Q_3	0	1	Q_2
	X	X	
	$\overline{Q_0}$	Q_0	$\overline{Q_0}$

(d)

$$K_2 = Q_3 Q_0 + Q_1 Q_0$$

J₁

	$\bar{Q}_1$		Q_1	
$\bar{Q}_3$	0	1	X	$\bar{Q}_2$
	0	1	X	
Q_3	1	0	X	Q_2
	0	1	X	$\bar{Q}_2$
	$\bar{Q}_0$		Q_0	$\bar{Q}_0$

(e)

$$J_1 = Q_0 \bar{Q}_3 + Q_0 \bar{Q}_2 + Q_3 Q_2 \bar{Q}_0$$

$$J_1 = Q_0 (\bar{Q}_3 + \bar{Q}_2) + \bar{Q}_0 (Q_3 Q_2)$$

$$J_1 = Q_0 (\overline{Q_3 Q_2}) + \bar{Q}_0 (Q_3 Q_2)$$

$$J_1 = Q_0 \oplus (Q_3 Q_2)$$

J₀

	$\bar{Q}_1$		Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	X	X	$\bar{Q}_2$
	0	X	X	
Q_3	X	X	X	Q_2
	1	X	X	$\bar{Q}_2$
	$\bar{Q}_0$		Q_0	$\bar{Q}_0$

(g)

$$J_0 = \bar{Q}_3 + \bar{Q}_2 + Q_1$$

K₁

	$\bar{Q}_1$		Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	X	0	$\bar{Q}_2$
	X	X	1	Q_2
Q_3	X	X	1	$\bar{Q}_2$
	X	X	1	
	$\bar{Q}_0$		Q_0	$\bar{Q}_0$

(f)

$$K_1 = Q_2 Q_0 + Q_3 \bar{Q}_2$$

K₀


	$\bar{Q}_1$		Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	1	1	$\bar{Q}_2$
	X	1	1	Q_2
Q_3	X	1	1	$\bar{Q}_2$
	X	0	1	
	$\bar{Q}_0$		Q_0	$\bar{Q}_0$

(h)

$$K_0 = \bar{Q}_3 + Q_2 + Q_1$$

Figura 6.63

O circuito obtido das expressões é mostrado na Figura 6.64.

 **Figura 6.64**

6.4.2.4 Contador em Anel

Este contador, também conhecido em inglês como **Ring Counter**, gera a sequência da Tabela 6.25.

Tabela 6.25

	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	0	1
1	0	0	1	0
2	0	1	0	0
3	1	0	0	0


Vamos levantar, de modo análogo aos anteriores, o comportamento das entradas J e K, perante a sequência apresentada. Para isso, montamos a tabela verdade:

Tabela 6.26

	Q ₃	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J ₃	K ₃	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
→	0	0	0	1	0	X	0	X	1	X	X	1
	0	0	1	0	0	X	1	X	X	1	0	X
	0	1	0	0	1	X	X	1	0	X	0	X
...	1	0	0	0	X	1	0	X	0	X	1	X

Se obtivermos o estado inicial através das entradas preset e clear, faremos o contador permanecer sempre no loop da sequência; logo, os outros estados tornam-se irrelevantes. Podemos, então, transcrever a tabela verdade para os diagramas:


J₃

 

(a)

J₃ = Q₂

K₃

 


(b)

K₃ = $\overline{Q_2}$ *

* Embora pudéssemos ligar a entrada K₃ em 1 (agrupamento máximo), podemos também ligá-la à saída $\overline{Q_2}$ (agrupamento da oitava $\overline{Q_2}$).


J₂

 

(c)

J₂ = Q₁

K₂

 

(d)

K₂ = $\overline{Q_1}$ *

J₁

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	1	X
Q_3	0	X	X
$\bar{Q}_2$	X	X	X
Q_2	X	X	X
$\bar{Q}_0$	X	X	X
Q_0	0	X	X
$\bar{Q}_0$	X	X	X

(e)

$J_1 = Q_0$

J₀

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	X	0
Q_3	0	X	X
$\bar{Q}_2$	X	X	X
Q_2	X	X	X
$\bar{Q}_0$	X	X	X
Q_0	1	X	X
$\bar{Q}_0$	X	X	X

(g)

$J_0 = Q_3$

* K_2 , K_1 e K_0 análogos a K_3 .

K₁

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	X	1
Q_3	X	X	X
$\bar{Q}_2$	X	X	X
Q_2	X	X	X
$\bar{Q}_0$	X	X	X
Q_0	X	X	X
$\bar{Q}_0$	X	X	X

(f)

$K_1 = \bar{Q}_0^*$

K₀

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{Q}_3$	X	1	X
Q_3	X	X	X
$\bar{Q}_2$	X	X	X
Q_2	X	X	X
$\bar{Q}_0$	X	X	X
Q_0	X	X	X
$\bar{Q}_0$	X	X	X

(h)

$K_0 = \bar{Q}_3^*$

Figura 6.65

Após obter as expressões, vamos esquematizar o circuito do contador em anel:

 


Figura 6.66

6.4.2.5 Contador Johnson

A Figura 6.67 apresenta o circuito do contador Johnson.

 


Figura 6.67

Podemos notar que, sendo o estado inicial 0, nas entradas J_0 e K_0 teremos 1 e 0 respectivamente. Logo após o primeiro pulso de clock, o contador apresenta o seguinte estado:

Q_0	Q_1	Q_2	Q_3	Q_4
1	0	0	0	0

Esta realimentação ($J_0 = \overline{Q_4}$ e $K_0 = Q_4$) faz com que o contador execute a sequência do código Johnson sucessivamente, em função dos pulsos de clock, conforme a tabela:

Tabela 6.27

Clock	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1º	0	0	0	0	0
2º	0	0	0	0	1
3º	0	0	0	1	1
4º	0	0	1	1	1
5º	0	1	1	1	1
6º	1	1	1	1	1
7º	1	1	1	1	0
8º	1	1	1	0	0
9º	1	1	0	0	0
10º	1	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

Após o quinto pulso de clock, a saída Q_4 torna-se 1; logo, $\overline{Q}_4 = 0$. Isso faz com que as entradas J_0 e K_0 fiquem iguais a 0 e 1 respectivamente, gerando a continuação da sequência vista na Tabela 6.27.

Para forçar o contador a iniciar no estado 0, podemos, logo de início, zerar o contador, ou seja, aplicar uma descida de pulso nas entradas clear de todos os flip-flops do circuito, podendo estas ser interligadas.

6.4.2.6 Exercícios Resolvidos

- 1) Projete um contador síncrono de 3 bits para efetuar a contagem crescente ($X = 0 \rightarrow 0$ a 7_{10}) ou decrescente ($X = 1 \rightarrow 7_{10}$ a 0), através de uma variável de controle X .

Os contadores síncronos crescentes e decrescentes são casos particulares dos contadores geradores de sequências quaisquer. A única diferença é a introdução da variável X , que quando está em 0, faz com que o contador efetue a contagem crescente, e quando está em 1, efetue a contagem decrescente. A Tabela 6.28 apresenta a sequência proposta.

Tabela 6.28

		X	Q ₂	Q ₁	Q ₀	
Contagem Crescente	{	0	0	0	0	0
		0	0	0	1	1
		0	0	1	0	2
		0	0	1	1	3
		0	1	0	0	4
		0	1	0	1	5
		0	1	1	0	6
		0	1	1	1	7
Contagem Decrescente	{	1	1	1	1	7
		1	1	1	0	6
		1	1	0	1	5
		1	1	0	0	4
		1	0	1	1	3
		1	0	1	0	2
		1	0	0	1	1
		1	0	0	0	0


Vamos, inicialmente, estudar o comportamento das entradas JK:

Tabela 6.29

X	Q ₂	Q ₁	Q ₀	J ₂	K ₂	J ₁	K ₁	J ₀	K ₀
0	0	0	0	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	X	0	1	X	X	1
0	1	1	0	X	0	X	0	1	X
0	1	1	1	X	1	X	1	X	1
1	1	1	1	X	0	X	0	X	1
1	1	1	0	X	0	X	1	1	X
1	1	0	1	X	0	0	X	X	1
1	1	0	0	X	1	1	X	1	X
1	0	1	1	0	X	X	0	X	1
1	0	1	0	0	X	X	1	1	X
1	0	0	1	0	X	0	X	X	1
1	0	0	0	1	X	1	X	1	X


A seguir, vamos simplificar o circuito das entradas J e K dos flip-flops, através dos diagramas de Veitch-Karnaugh:

J₂

 

(a) $J_2 = X \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{X} Q_1 Q_0$

K₂

 

(b) $K_2 = X \bar{Q}_1 \bar{Q}_0 + \bar{X} Q_1 Q_0$

J₁

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{X}$	0	1	$\bar{Q}_2$
	0	1	Q_2
X	1	0	$\bar{Q}_2$
	1	0	Q_2
	$\bar{Q}_0$	Q_0	$\bar{Q}_0$

(c) $J_1 = X\bar{Q}_0 + \bar{X}Q_0$

$\therefore J_1 = K_1 = X \oplus Q_0$

K₁

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{X}$	X	X	$\bar{Q}_2$
	X	X	Q_2
X	X	0	$\bar{Q}_2$
	X	0	Q_2
	$\bar{Q}_0$	Q_0	$\bar{Q}_0$

(d) $K_1 = X\bar{Q}_0 + \bar{X}Q_0$

J₀

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{X}$	1	X	$\bar{Q}_2$
	1	X	Q_2
X	1	X	$\bar{Q}_2$
	1	X	Q_2
	$\bar{Q}_0$	Q_0	$\bar{Q}_0$

(e) $J_0 = 1$

K₀

	$\bar{Q}_1$	Q_1	
$\bar{X}$	X	1	$\bar{Q}_2$
	X	1	Q_2
X	X	1	$\bar{Q}_2$
	X	1	Q_2
	$\bar{Q}_0$	Q_0	$\bar{Q}_0$

(f) $K_0 = 1$

Figura 6.68

Vamos esquematizar o circuito de um contador crescente ou decrescente:

 


Figura 6.69

- 2) Determine o diagrama de estados para o contador da Figura 6.70, sabendo que no instante inicial os flip-flops foram “resetados”.

 


Figura 6.70

Para determinarmos o diagrama de estados, devemos obter as situações das saídas desse contador síncrono em função das entradas J e K dos flip-flops a cada descida de clock. Assim sendo, temos:

situação inicial	$\Rightarrow Q_0 = 0$ (CLR = 0)	$Q_1 = 0$ (CLR = 0)	$Q_2 = 0$ (CLR = 0)
entradas J e K:	$\Rightarrow J_0 = 1, K_0 = 1$	$J_1 = 1, K_1 = 1$	$J_2 = 1, K_2 = 1$
1ª descida	$\Rightarrow Q_0 = 1$ (Qf = $\bar{Q}a$)	$Q_1 = 1$ (Qf = $\bar{Q}a$)	$Q_2 = 1$ (Qf = $\bar{Q}a$)
entradas J e K:	$\Rightarrow J_0 = 1, K_0 = 0$	$J_1 = 1, K_1 = 1$	$J_2 = 0, K_2 = 0$
2ª descida	$\Rightarrow Q_0 = 1$ (Qf = 1)	$Q_1 = 0$ (Qf = $\bar{Q}a$)	$Q_2 = 1$ (Qf = Qa)
entradas J e K:	$\Rightarrow J_0 = 1, K_0 = 0$	$J_1 = 1, K_1 = 1$	$J_2 = 1, K_2 = 1$
3ª descida	$\Rightarrow Q_0 = 1$ (Qf = 1)	$Q_1 = 1$ (Qf = $\bar{Q}a$)	$Q_2 = 0$ (Qf = $\bar{Q}a$)
entradas J e K:	$\Rightarrow J_0 = 1, K_0 = 0$	$J_1 = 1, K_1 = 1$	$J_2 = 0, K_2 = 0$
4ª descida	$\Rightarrow Q_0 = 1$ (Qf = 1)	$Q_1 = 0$ (Qf = $\bar{Q}a$)	$Q_2 = 0$ (Qf = Qa)
entradas J e K:	$\Rightarrow J_0 = 1, K_0 = 0$	$J_1 = 1, K_1 = 1$	$J_2 = 1, K_2 = 1$
5ª descida	$\Rightarrow Q_0 = 1$ (Qf = 1)	$Q_1 = 1$ (Qf = $\bar{Q}a$)	$Q_2 = 1$ (Qf = $\bar{Q}a$)

Notamos que após a quinta descida de clock, o contador volta às mesmas saídas obtidas após a primeira descida, repetindo o ciclo de contagem.

A Tabela 6.30 descreve o resultado das saídas, obtidas da análise efetuada, na ordem conveniente.

Tabela 6.30

Q ₂	Q ₁	Q ₀
0	0	0
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	1

A partir da tabela, concluímos que o contador do caso 0 vai para o 7₁₀, deste para o 5₁₀, deste para o 3₁₀, deste para o 1₁₀ e deste para o 7₁₀, reiniciando o ciclo de contagem. Assim sendo, obtemos o diagrama de estados da Figura 6.71.

 


Figura 6.71

6.4.3 Contadores utilizados em Circuitos Temporizadores

Os contadores podem ser usados em várias aplicações nos sistemas digitais. Nos itens subsequentes, vamos destacar as aplicações em sistemas temporizadores a relógios digitais.

6.4.3.1 Contador de 0 a 59

É um contador muito usado nos tipos de circuitos mencionados, pois a cada 60 segundos deve contar um minuto e a cada 60 minutos deve contar uma hora.

Podemos construir um contador de 0 a 59 de várias maneiras. A primeira é montar um contador assíncrono de 0 a n , em que n é igual a 59. O processo de obtenção desse tipo de contador foi abordado no item 6.4.1.3.

A segunda maneira é utilizar dois contadores assíncronos, sendo um de 0 a 9_{10} (contador de década) e outro de 0 a 5_{10} , ligados conforme mostra a Figura 6.72.

 


Figura 6.72

Notamos que a cada dez pulsos na entrada 1, temos uma descida de pulso na entrada 2, e após o pulso 60, temos o contador novamente no estado inicial.

A terceira maneira é utilizar um contador síncrono que execute a sequência de 0 a 59 (item 6.4.2.3), porém para levantarmos a tabela verdade desse contador, o trabalho seria exaustivo, pois precisaríamos utilizar seis flip-flops.

A quarta maneira é utilizar dois contadores síncronos, sendo um de década e o outro de 0 a 5_{10} , ligados de maneira análoga ao sistema visto na Figura 6.72 com contadores assíncronos.

6.4.3.2 Contador de 1 a 12

Esse contador é utilizado para a contagem de horas. No caso da contagem de 1 a 12, é mais utilizado o contador síncrono, pois permite facilmente estabelecer o início da contagem pelo projeto. Para esquematizar, basta que sigamos o procedimento descrito no item 6.4.2.3.

6.4.3.3 Diagrama de Blocos de um Relógio Digital

Com os elementos descritos até o momento podemos esquematizar o diagrama de blocos de um relógio digital básico. Veja a Figura 6.73.

 


Figura 6.73

Analisando este diagrama de blocos, notamos que a cada pulso do gerador de frequência, o contador de segundos apresenta sua contagem num display de 7 segmentos, gerando também o pulso de clock para o contador de minutos, que também apresenta contagem no display de minutos. Este contador gera o pulso de clock para o contador de horas. Assim sendo, podemos ver nos displays a contagem relativa às horas, minutos e segundos do relógio.

6.4.3.4 Exercícios Resolvidos

- 1) Escolha dois blocos contadores e interligue-os de maneira a formar um sistema contador de 0 a 29_{10} . O sistema deve ter uma entrada para estabelecer o clear inicial.

Para realizar uma contagem de 0 a 29_{10} , necessitamos de um contador de 0 a 9_{10} para o dígito menos significativo e outro de 0 a 2_{10} para o mais significativo. Esses contadores podem ser assíncronos ou síncronos, sendo a ligação dos blocos de maneira assíncrona, tendo a saída do bit mais significativo (MSB) do contador de 0 a 9_{10} ligada à entrada clock do outro de 0 a

2_{10} , para movimentá-lo na descida do décimo pulso. A Figura 6.74 mostra o esquema da ligação para que tal contagem se realize, bem como a interligação das entradas clear.

 


Figura 6.74

- 2) Modifique o circuito do exercício anterior para efetuar a contagem de 0 a 27_{10} (28 estados). O circuito deve manter a entrada para estabelecimento do clear inicial.

A Tabela 6.31 apresenta a contagem de 0 a 27_{10} , obtida através dos dois módulos separadamente.

Tabela 6.31

Q'1 Q'0			Q3 Q2 Q1 Q0			
0	0	(0)	0	0	0	0 (0)
		.			.	
		.			.	
		.			.	
0	0	(0)	1	0	0	1 (9)
0	1	(1)	0	0	0	0 (0)
		.			.	
		.			.	
		.			.	
0	1	(1)	1	0	0	1 (9)
1	0	(2)	0	0	0	0 (0)
		.			.	
		.			.	
		.			.	
1	0	(2)	0	1	1	0 (6)
1	0	(2)	0	1	1	1 (7)

Pela tabela observamos que cada ciclo completo do contador de 0 a 9_{10} incrementa uma unidade no contador de 0 a 2_{10} até o sistema chegar conjuntamente ao número 27_{10} .

Para que o circuito volte a 0, após o caso 27, ou seja, no caso 28, é necessário colocar no clear geral uma porta NE com as entradas ligadas em Q_3 do contador de 0 a 9_{10} e Q_1 do de 0 a 2_{10} , pois 28 será obtido pela composição de 2 ($Q'_1 = 1$ e $Q'_0 = 0$) e 8 ($Q_3 = 1$, $Q_2 = 0$, $Q_1 = 0$ e $Q_0 = 0$).

O clear geral para uso externo pode ser mantido pela simples inserção de uma porta E no circuito, ligada entre a NE e o clear comum aos dois blocos, ficando o outro terminal da E responsável pelo clear. A Figura 6.75 mostra a interligação dos blocos com todas as modificações descritas efetuadas.

 


Figura 6.75

Notamos, pela figura, que aplicando 0 no terminal clear, temos a saída da porta E em nível 0, independentemente do estado de saída do contador, levando este à situação de clear (estado 0).

Exercícios Propostos

- 1) Esquematize um flip-flop RS com entrada clock apenas com portas NOU. Para o circuito obtido, escreva as tabelas, mostrando a atuação de R, S e clock.
- 2) Em função dos sinais aplicados, determine a forma de onda da saída Q, para o flip-flop da Figura 6.76.

 


Figura 6.76

- 3) Idem ao anterior, para a flip-flop da Figura 6.77.

 


Figura 6.77

- 4) Esboce as formas de onda para o registrador de deslocamento da Figura 6.78, em função dos sinais aplicados, considerando a entrada enable igual a 0.

 


Figura 6.78

- 5) Determine a situação das saídas Q_3 , Q_2 , Q_1 e Q_0 para o circuito do exercício anterior, após três descidas de clock, sabendo que $PR_3 = 1$, $PR_2 = 0$, $PR_1 = 0$, $PR_0 = 0$ e $ES = 0$, que inicialmente houve a passagem do clear de 0 para 1, que o enable passou de 0 para 1 e logo após de 1 para 0.
- 6) No exercício anterior, o que aconteceria se ligássemos a saída Q_0 à entrada ES e, logo após, aplicássemos à entrada clock sucessivas descidas de pulsos?
- 7) A Figura 6.79 mostra a situação de saída de um registrador de deslocamento de 6 bits, configurado para efetuar deslocamento à esquerda. Determine a nova situação de saída no caso de o pulso de clock aplicado ao sistema descer duas vezes.

Q_5	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	0	0	1	1	0

Figura 6.79

- 8) No exercício anterior, o que aconteceu numericamente com o resultado, após a aplicação dos pulsos?
- 9) Elabore um contador assíncrono de 0 a 8_{10} .
- 10) Altere o circuito obtido no exercício anterior, colocando uma entrada clear no contador para utilização externa.
- 11) Desenhe um contador assíncrono de 1 a 12_{10} . O circuito deve possuir uma entrada para estabelecer o caso inicial, através do nível 0 aplicado.
- 12) Esquematize um contador para trabalhar como divisor de frequência por 50.
- 13) Elabore um contador assíncrono de 9_{10} a 0. O circuito deve possuir um terminal que, quando aterrado, estabelece o caso inicial (9_{10}).
- 14) Idem ao exercício anterior, para um contador de 18_{10} a 0.
- 15) Desenhe o circuito de um contador assíncrono de 0 a 3_{10} para operar de forma crescente/decrescente, conforme nível aplicado a uma entrada X de controle ($X = 1 \Rightarrow$ crescente e $X = 0 \Rightarrow$ decrescente).

- 16) Elabore o circuito de um contador síncrono que execute a sequência mostrada no diagrama da Figura 6.80. Considere os casos não pertencentes ao diagrama como irrelevantes.

 


Figura 6.80

- 17) Projete um contador síncrono para gerar a sequência do código Excesso 3, conforme o diagrama de estados da Figura 6.81.

 


Figura 6.81

- 18) Obtenha as expressões simplificadas dos flip-flops de um contador síncrono para gerar a sequência de 9_{10} a 0.
- 19) Determine o diagrama de estados do contador mostrado na Figura 6.82. Considere que inicialmente a entrada clear foi acionada.

 


Figura 6.82

- 20) Escolha dois blocos contadores e interligue-os de maneira a formar um sistema contador de 0 a 54_{10} . Desenhe o esquema de ligação, colocando uma entrada clear para utilização externa.

Conversores Digital-Analógicos e Análogo-Digitais

7.1 Introdução

Este capítulo trata dos conversores digital-analógicos e análogo-digitais. Para iniciarmos este estudo, vamos, primeiramente, estudar o significado dos termos analógico e digital.

Entende-se por analógica toda variação contínua de uma variável. Todas as grandezas físicas (velocidade, pressão, temperatura, corrente elétrica, tensão, resistência etc.) variam de forma analógica, isto é, para atingir um valor desejado de uma grandeza qualquer, é necessário que ela passe por todos os valores intermediários de forma contínua.

Qualquer variação existente pode ser observada por um gráfico no qual se relacionam a grandeza que varia, o tempo ou outra referência física. O gráfico da Figura 7.1 apresenta, a título de exemplo, uma variação contínua ou analógica genérica.

 


Figura 7.1

Em resumo, uma variável analógica pode assumir todos os valores dentro de sua faixa de atuação.

Entende-se por digital toda variação discreta, ou seja, a passagem de um valor a outro se dá por saltos. Como exemplo, vamos observar na Figura 7.2 o gráfico de uma variação digital.

 


Figura 7.2

Uma conclusão imediata que podemos tirar, comparando a variação analógica com a digital, é que na primeira, entre um valor e outro, existem infinitos valores; já a segunda possui um número finito de valores; no exemplo, na variação digital entre X e Y temos apenas três valores: X, Y e Z.

Para reforçar estes conceitos, vamos analisar dois dispositivos, sendo um de variação analógica e outro digital.

Variação Analógica: Potenciômetro

 


Figura 7.3

Variação Digital: Chave Seletora

 


Figura 7.4

Como outros exemplos de variações digitais, vamos citar os códigos digitais, pois neles passamos de um estado para outro sem infinitos valores intermediários. Dentre os códigos digitais destacamos o BCD 8421, de aplicação mais comum em conversores.

Em vários casos na eletrônica digital, necessitamos converter sinais analógicos em digitais e vice-versa. Para estas aplicações, utilizamos os conversores análogo-digitaes e digital-analógicos respectivamente.

Esses circuitos são muito utilizados em instrumentação digital, transmissão de informações de modo digital e em outros sistemas que, da mesma forma, relacionam variações analógicas com variações digitais.

7.2 Conversores Digital-Analógicos

Estes circuitos são utilizados quando precisamos converter uma variação digital em analógica. A informação digitalizada, geralmente, é feita no código BCD 8421 e é a partir dele que se faz a conversão para a saída analógica. Na saída analógica temos essa mesma informação em níveis de tensão correspondentes ao valor binário injetado na entrada. A Figura 7.5 mostra a estrutura geral de um conversor Digital-Analógico (D/A).

 


Figura 7.5

7.2.1 Conversor Digital-Analógico Básico

O circuito apresentado a seguir é o mais simples que efetua a conversão digital-analógica. Ele utiliza como componentes apenas resistores.

 


Figura 7.6

Para entendermos o funcionamento do circuito, devemos lembrar que o nível 0 de tensão corresponde a 0V, ou seja, equivale a ligarmos o ponto ao terra; e o nível 1 de tensão corresponde a uma tensão predeterminada, geralmente igual a V_{cc} . Outra consideração que devemos observar é que R' , que é o resistor no qual vamos ter a tensão de saída, precisa ser muito menor que R para que não influa no circuito.

Se tivermos nível 1 em A e 0 nas demais entradas (1000_2), a tensão de R' será:

$$V_s = \frac{V_{cc} \cdot R'}{R + R'}, \text{ como } R' \ll R: V_s = \frac{V_{cc} \cdot R'}{R}$$

Se tivermos nível 1 em B e 0 nas demais entradas (0100_2), a tensão R' será:

$$V_s = \frac{V_{cc} \cdot R'}{2 \cdot R}$$

Podemos observar que neste último caso o valor da tensão V_s é a metade do caso anterior.

Continuando, se tivermos nível 1 na entrada C e 0 nas demais entradas (0010_2), a tensão de saída será:

$$V_s = \frac{V_{cc} \cdot R'}{4 \cdot R}$$

Por último, se tivermos nível 1 na entrada D e 0 nas demais entradas (0001_2), a tensão de saída será:

$$V_s = \frac{V_{cc} \cdot R'}{8 \cdot R}$$

Se considerarmos esta última saída igual a 1V, teremos que as anteriores serão, proporcionalmente, 2, 4 e 8V.

Se tivermos, por exemplo, as entradas A e C em 1 e as demais em 0 ($1010_2 = 10_{10}$), teremos a seguinte tensão de saída:


$$\begin{aligned} V_s &= \frac{V_{cc} \cdot R'}{R} + \frac{V_{cc} \cdot R'}{4 \cdot R} = V_s = \frac{V_{cc} \cdot R'}{R} \cdot \left(1 + \frac{1}{4}\right) = \\ &= \frac{V_{cc} \cdot R'}{R} \cdot \frac{5}{4} \therefore V_s = \frac{V_{cc} \cdot R' \cdot 5}{4 \cdot R} \end{aligned}$$

Se compararmos esta tensão de saída com a tensão que foi considerada como referência, veremos que é dez vezes maior:

$$\frac{\frac{V_{cc} \cdot R' \cdot 5}{4 \cdot R}}{\frac{V_{cc} \cdot R'}{8 \cdot R}} = 10$$

Dando-se valores adequados aos resistores e a V_{cc} , na saída ocorre uma tensão proporcional à entrada injetada.

Para fixarmos melhor o funcionamento do circuito básico, vamos dar valores aos elementos do circuito e verificar, a título de exemplo, algumas das possíveis conversões:

 **Figura 7.7**

Para o valor de R adotamos $5K\Omega$ e para R' , 8Ω , fazendo com que na saída tenhamos um valor numericamente proporcional à entrada.

Para fixar o funcionamento, vamos exemplificar algumas conversões:

Exemplo 1

Entrada:

A	B	C	D
0	0	0	0

 $\leftrightarrow 0_{10}$

Temos, neste caso, as tensões de entrada iguais a 0 e, obviamente, uma tensão de saída igual a 0V.

$$\therefore V_s = 0V$$

Exemplo 2

Entrada:

A	B	C	D
0	1	0	1

 $\leftrightarrow 5_{10}$

Neste caso, temos:

0V na entrada A

5V na entrada B ($V_{cc} = 5V$)

0V na entrada C

5V na entrada D ($V_{cc} = 5V$)

O circuito com esses níveis de entrada é visto na Figura 7.8.

 


Figura 7.8

Calculando V_s , temos:

$$V_s = 8 \cdot \left(\frac{5}{10000} + \frac{5}{40000} \right) = 5\text{mV}$$

$\therefore$ para a entrada 0101 (5_{10}): $V_s = 5\text{mV}$.

No exemplo, podemos notar a proporcionalidade entre o valor digital da entrada e o valor analógico de tensão de saída.

Exemplo 3

$$\text{Entrada: } \begin{array}{c|c|c|c} A & B & C & D \\ \hline 1 & 0 & 0 & 1 \end{array} \leftrightarrow 9_{10}$$

Neste caso, temos:

5V na entrada A

0V na entrada B

0V na entrada C

5V na entrada D

O circuito com os níveis é mostrado na Figura 7.9.

 


Figura 7.9

Calculando V_s , temos:

$$V_s = \left(\frac{5}{5000} + \frac{5}{40000} \right) \cdot 8 = 9\text{mV}$$

$\therefore$ para a entrada 1001 (9_{10}): $V_s = 9\text{mV}$.

A Tabela 7.1 mostra a conversão de todos os casos do código BCD 8421, através desse circuito básico:

Tabela 7.1

Entrada digital				Saída analógica
A	B	C	D	V (mV)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9

Se considerarmos na entrada os casos superiores a 9_{10} , pertencentes ao código BCD8421, obtemos, da mesma forma, os níveis correspondentes de sinais analógicos.

O circuito básico, apesar de funcionar corretamente, possui uma característica desvantajosa que é apresentar um baixo valor de tensão de saída. Para resolvermos este problema, utilizaremos um circuito um pouco mais sofisticado, fazendo uma amplificação do sinal de saída, utilizando um amplificador operacional.

7.2.2 Conversor Digital-Analógico com Amplificador Operacional

Antes de iniciar o estudo do circuito conversor que utiliza o amplificador operacional, vamos fazer algumas considerações básicas sobre este último.

Características principais do amplificador operacional:

- 1) Alta impedância de entrada.
- 2) Baixa impedância de saída.
- 3) Tensão de saída igual a 0 quando as entradas 1 e 2 tiverem mesma tensão.

A simbologia utilizada para este bloco é mostrada na Figura 7.10.

 


Figura 7.10

A Figura 7.11 mostra a montagem de um amplificador inversor de ganho estabilizado com utilização do amplificador operacional:

 


Figura 7.11

O ganho do amplificador apresentado será:

$$G = -\frac{V_s}{V_e} = -\frac{R_0}{R_1}$$

O ponto X apresenta baixo potencial, pois o amplificador operacional tem como característica básica um elevado ganho; vem daí este ponto ser conhecido como terra virtual, pois esse baixo potencial será praticamente o mesmo da entrada não inversora que está ligada à massa.

Outra característica importante é a saturação da tensão de saída, que na realidade, é limitada pela tensão de alimentação do amplificador operacional, fato devido à saturação dos circuitos internos.

Uma importante utilização do amplificador operacional é a de **circuito comparador**, o que executa a comparação de duas tensões, aplicadas às entradas inversoras e não inversoras. Quando a tensão de entrada inversora for maior que a outra, o operacional terá na saída a tensão de $-V_{cc}$, pois ocorre a saturação. No caso contrário, a saída está em $+V_{cc}$. Quando as tensões forem estritamente iguais, o operacional apresenta a saída 0. Qualquer diferença faz com que o operacional sature em $+V_{cc}$ ou $-V_{cc}$, pois por menor que seja, é amplificada por um ganho elevado, fazendo assim com que a saída entre em saturação. Essa aplicação do amplificador operacional será utilizada no circuito conversor análogo-digital (item 7.3).

A Figura 7.12 mostra a montagem de um somador de tensões, utilizando o amplificador operacional.

 


Figura 7.12

Este circuito apresenta a seguinte tensão de saída:

$$V_s = - \left(\frac{R_0}{R_1} \cdot V_1 + \frac{R_0}{R_2} \cdot V_2 + \frac{R_0}{R_3} \cdot V_3 + \dots + \frac{R_0}{R_n} \cdot V_n \right)$$

Esta expressão representa uma soma ponderada das tensões.

Após esta breve apresentação do amplificador operacional, podemos mostrar o circuito de um conversor digital-analógico com a sua utilização. Esse circuito nada mais é que uma aplicação do circuito somador ponderado de tensões.

 


Figura 7.13

A tensão V_s é dada por:

$$V_s = - \frac{R_0}{R} \cdot \left(\frac{V_A}{1} + \frac{V_B}{2} + \frac{V_C}{4} + \frac{V_D}{8} \right)$$

As tensões V_A , V_B , V_C e V_D podem assumir apenas dois valores: nível 1 de tensão e nível 0 de tensão; logo, podemos escrever:

$$V_s = - \frac{V \cdot R_0}{R} \cdot \left(\frac{A}{1} + \frac{B}{2} + \frac{C}{4} + \frac{D}{8} \right)$$

em que V é a tensão de nível 1; A , B , C e D são os bits do código BCD 8421.

Como se pode observar na expressão, a saída analógica V_s é proporcional à entrada digital, efetuada através do código BCD 8421.

Para mostrarmos o funcionamento do circuito, vamos elaborar alguns exemplos numéricos de conversão. Usaremos neste caso $V_{cc} = 16V$, $R_0 = R = 5K$, para que na saída tenhamos um valor numericamente proporcional à entrada. Adotaremos, também, como nível 1 uma tensão igual a 8V.

O circuito, com os valores, é visto na Figura 7.14.

 


Figura 7.14

Exemplo 1

Entrada:

A	B	C	D
0	0	1	1

↔ 3₁₀

Neste caso, temos:

- 0V na entrada A
- 0V na entrada B
- 8V na entrada C
- 8V na entrada D

 


Figura 7.15

$$V_s = -\frac{8.5K}{5K} \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) \rightarrow V_s = -3V$$

Exemplo 2

Entrada:

A	B	C	D
0	1	1	1

$\leftrightarrow 7_{10}$

Neste caso, temos: 0V na entrada A

8V na entrada B

8V na entrada C

8V na entrada D

 


Figura 7.16

$$V_s = -\frac{8.5K}{5K} \cdot \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right) \rightarrow V_s = -7V$$

Podemos notar que, com a utilização do operacional, elevamos o nível de tensão de saída de mV (milivolts) para V (Volts).

O quadro de conversões encontra-se na Tabela 7.2.

Tabela 7.2

Entrada digital				Saída analógica
A	B	C	D	V (V)
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	2
0	0	1	1	3
0	1	0	0	4
0	1	0	1	5
0	1	1	0	6
0	1	1	1	7
1	0	0	0	8
1	0	0	1	9

Podemos notar, ainda, que embora o código de entrada (BCD8421) seja definido até 9_{10} , se aplicarmos os outros casos remanescentes do sistema binário comum, teremos da mesma forma a saída convertida no correspondente nível analógico.

7.2.3 Conversor Digital-Analógico com Chave Seletora Digital

Podemos construir um circuito conversor digital-analógico com chave seletora digital na entrada. Esse circuito é praticamente análogo ao anterior, somente com a diferença de possuir em sua entrada a mencionada chave. Essa chave seletora nada mais é que um conjunto de portas E que possuem um terminal de entrada permanente, ligado em nível 1, e outro ligado à entrada propriamente dita. A finalidade da chave é isolar a impedância de saída do circuito que será ligado à entrada, fornecendo, portanto, um nível de tensão de entrada digital bem definido.

Seu circuito básico é visto na Figura 7.17.

 


Figura 7.17

A tensão de saída terá a mesma expressão que a do circuito anterior:

$$V_s = -\frac{V \cdot R_0}{R} \cdot \left(A + \frac{B}{2} + \frac{C}{4} + \frac{D}{8} \right)$$

Analisando cada porta, vemos que sua saída apresenta nível 1 quando a entrada for 1, e 0 quando a entrada for 0, sendo um nível fixo e bem definido de tensão. Os exemplos de conversão serão análogos aos do circuito anterior, visto que a configuração básica da montagem não foi alterada.

7.2.4 Conversor Digital-Analógico utilizando Rede R-2R

O circuito estudado a seguir faz a conversão digital-analógica, com a vantagem de utilizar somente resistores como componentes. O processo de conversão é explicado juntamente com o funcionamento do circuito.

Veja o conversor digital-analógico utilizando rede R-2R na Figura 7.18.

 
 
 


Figura 7.18

Sendo A o bit mais significativo, vamos aplicar nível 1 de tensão em A e 0 nas outras entradas. O circuito, nesta situação, é visto na Figura 7.19.

**Figura 7.19**

 
Efetuada as associações dos resistores, encontramos o circuito simplificado da Figura 7.20.

**Figura 7.20**

Através do divisor de tensão obtido, determinamos V_s :

$$V_s = \frac{V_{cc} \cdot R}{2R + R} = \frac{V_{cc}}{3}$$

Vamos aplicar na entrada B nível 1 de tensão e nas outras, nível 0. O circuito, nesta situação, é visto na Figura 7.21.

**Figura 7.21**

Simplificando, temos:

 


Figura 7.22

Calculando a tensão de saída, temos:

$$V_s = \frac{V_{cc} \cdot R}{2R + R} = \frac{V_{cc}}{3}$$

Vamos aplicar agora, na entrada C, nível 1 de tensão e nas outras, nível 0. O circuito, nesta situação, é mostrado na Figura 7.23.

 


Figura 7.23

Da mesma forma, simplificando, temos:

 


Figura 7.24

Com o intuito de calcular V_s , vamos determinar V'_s :

$$V'_s = \frac{V_{cc}}{3}$$

A partir de V'_s , obtemos V_s :

 


Figura 7.25

$$\therefore V_s = \frac{V_{cc}}{12}$$

Vamos, por último, aplicar na entrada D nível 1 de tensão, e nas outras nível 0.

Nesta situação, temos:

 


Figura 7.26

Calculando V''_s temos

 


Figura 7.27

 


Figura 7.28

Após termos analisado cada entrada, podemos notar que para todas elas possuímos uma impedância igual a $3R$, que é um fator que ajuda a manter o potencial de entrada constante. A tensão de saída, quando possuímos somente a entrada do bit mais significativo, é igual a $V_{cc}/3$ e para o bit menos significativo, a saída será $1/8$ desse nível ($V_{cc}/24$). Se entrarmos com o código binário nas entradas ABCD, sendo A a entrada do bit mais significativo, teremos a tensão V_s como uma saída analógica proporcional à entrada digital. Nos casos com nível 1 em mais de uma entrada, na saída aparece a soma ponderada das tensões, o que pode ser facilmente verificado pelo Teorema da Superposição.

Para compreender melhor o funcionamento do circuito, vamos estudar alguns exemplos numéricos. A Figura 7.29 apresenta o mesmo circuito com valores de resistores e V_{cc} adotados.

 


Figura 7.29

Exemplo 1

Situação de Entrada:

A	B	C	D
1	1	0	0

Vamos calcular a tensão de saída para este caso:

 


Figura 7.30

A tensão V_s pode ser calculada utilizando o Teorema da Superposição, ou seja, considerando uma fonte de cada vez:

 


Figura 7.31

Assim sendo, temos:

$$V_{s_A} = \frac{V_{cc}}{3} = \frac{6}{3} = 2V$$

Considerando a outra fonte, temos:

 


Figura 7.32

$$\therefore V_{s_B} = \frac{V_{cc}}{6} = \frac{6}{6} = 1V$$

Pelo teorema da superposição, podemos escrever:

$$V_s = V_{s_A} + V_{s_B} = 2 + 1 = 3V$$

Temos então que para uma entrada digital igual a 1100_2 (12_{10}) existe uma saída analógica de 3V.

Exemplo 2

Entrada:

A	B	C	D
1	0	0	0

Esta é similar à que já foi calculada no caso anterior (V_{sA}), apresentando uma tensão de saída:

$$V_s = \frac{V_{cc}}{3} = \frac{6}{3} = 2V$$

Logo, para uma entrada digital igual a 1000_2 (8_{10}), existe uma saída analógica de 2V.

Podemos notar que a saída não é numericamente igual ao valor digital de entrada, porém é diretamente proporcional a esse valor.

entrada: $\frac{12_{10}}{3V} = \frac{8_{10}}{2V} = 4 \rightarrow$

saída: fator de proporcionalidade é igual a 4.

Se adotássemos um valor de nível 1 igual a 24V, o valor de saída seria numericamente igual à entrada. Na prática, porém, utilizam-se como nível 1 tensões menores, como, por exemplo, 5V.

No exemplo, com nível 1 igual a 6V, obtemos a seguinte tabela de conversão:

Tabela 7.3

Entrada digital				Saída analógica	X4
A	B	C	D	V (V)	V (V)
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0,25	1
0	0	1	0	0,50	2
0	0	1	1	0,75	3
0	1	0	0	1,00	4
0	1	0	1	1,25	5
0	1	1	0	1,50	6
0	1	1	1	1,75	7
1	0	0	0	2,00	8
1	0	0	1	2,25	9
1	0	1	0	2,50	10
1	0	1	1	2,75	11
1	1	0	0	3,00	12
1	1	0	1	3,25	13
1	1	1	0	3,50	14
1	1	1	1	3,75	15

7.2.5 Conversor Digital-Analógico com Rede R-2R utilizando Amplificador Operacional

O amplificador operacional é usado neste circuito com duas finalidades. A primeira é oferecer uma tensão de saída com fator de proporcionalidade qualquer, independento da tensão fixada para nível 1, bastando, para isso, modificar o ganho através da relação de resistências. A outra finalidade é o melhor acoplamento do conversor com outros circuitos, pois o operacional isola a impedância da rede R-2R com a carga.

O circuito básico é visto na Figura 7.33.

 


Figura 7.33

Lembrando que X pode ser considerado um ponto de terra, podemos concluir que V_s será:

$$V_s = -V_1 \cdot \frac{R_0}{2R}$$

V_1 pode ser calculado como é mostrado no item anterior e, ainda, o ganho do operacional pode ser ajustado ao valor necessário no projeto.

7.2.6 Conversor Digital-Analógico para mais algarismos

Podemos ter um número decimal de mais de um algarismo representado no código BCD 8421. Isso se faz representando algarismo por algarismo através do código. Como exemplo, o número 384_{10} pode ser representado da seguinte forma:

3				8				4			
0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0
A	B	C	D	A'	B'	C'	D'	A''	B''	C''	D''

Para converter um número decimal de mais de um algarismo, utilizamos os circuitos básicos ampliados para recebermos outros algarismos. O circuito, para converter números com três algarismos, é visto na Figura 7.34.

 


Figura 7.34

A entrada dos 4 bits que representam o algarismo mas significativo é feita através de A, B, C e D, seguindo-se de A', B', C', D', A'', B'', C'', D'' e assim sucessivamente de acordo com a significância dos algarismos.

A tensão analógica da saída V_s tem a seguinte expressão:

$$V_s = -\frac{R_0}{R} \cdot \left[\left(\frac{V_A}{1} + \frac{V_B}{2} + \frac{V_C}{4} + \frac{V_D}{8} \right) + \left(\frac{V_{A'}}{10} + \frac{V_{B'}}{20} + \frac{V_{C'}}{40} + \frac{V_{D'}}{80} \right) + \left(\frac{V_{A''}}{100} + \frac{V_{B''}}{200} + \frac{V_{C''}}{400} + \frac{V_{D''}}{800} \right) \right]$$

Para compreender esse circuito, vamos realizar um exemplo numérico: 495_{10} . Assim sendo, temos:

Entradas:

A	B	C	D
0	1	0	0

$(4)_{10}$

A'	B'	C'	D'
1	0	0	1

$(9)_{10}$

A''	B''	C''	D''
0	1	0	1

$(5)_{10}$

Vamos aplicar cada algarismo à entrada correspondente, conforme o circuito da Figura 7.35, em que foram adotados os valores dos resistores, do V_{cc} e do nível 1.

 


Figura 7.35

Utilizando a fórmula de V_s , podemos escrever:

$$V_s = -5 \cdot \frac{160}{100} \cdot \left[\left(\frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{80} \right) + \left(\frac{1}{200} + \frac{1}{800} \right) \right]$$

$$V_s = -4,95V$$

Podemos notar a proporcionalidade de tensão de saída com os dígitos de entrada.

Também é possível efetuar esse tipo de conversão utilizando um circuito com redes R-2R, conforme mostra a Figura 7.36.

 


Figura 7.36

Reverendo o funcionamento do circuito conversor digital-analógico com rede R-2R e do amplificador operacional, pode-se facilmente compreender o seu funcionamento.

A tensão V_s , nesta situação, é dada por:

$$V_s = -\frac{R_0}{2R} \cdot \left(V_1 + \frac{V_{10}}{10} + \frac{V_{100}}{100} \right)$$

7.2.7 Conversão de um código qualquer em analógico

Uma maneira simples de converter uma informação codificada num código qualquer em uma informação analógica é efetuar, primeiramente, a conversão desse código no código BCD 8421 e, em seguida, efetuar a conversão digital-analógica utilizando um dos processos estudados nos itens precedentes.

A Figura 7.37 apresenta a estrutura geral desse processo.

 


Figura 7.37

7.2.8 Exercícios Resolvidos

- 1) Sabendo que as portas lógicas do conversor D/A da Figura 7.38 pertencem à família TTL (nível 1 de saída = 5V), calcule as tensões analógicas de saída para as entradas 1010_2 e 1111_2 .

 


Figura 7.38

Utilizando a expressão geral do conversor D/A com amplificador operacional desenvolvida no item 7.2.2 e os dados do circuito, obtemos o resultado para cada uma das entradas:

entrada $1010_2 \Rightarrow$

$$V_s = -\frac{V \cdot R_0}{R} \cdot \left(A + \frac{B}{2} + \frac{C}{4} + \frac{D}{8} \right)$$

$$V_s = -\frac{5 \cdot 1600}{1000} \cdot \left(1 + 0 + \frac{1}{4} + 0 \right)$$

$$\therefore V_s = -10V$$

entrada $1111_2 \Rightarrow$

$$V_s = -\frac{5 \cdot 1600}{1000} \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} \right)$$

$$\therefore V_s = -15V$$

- 2)** Dimensione um conversor D/A com amplificador operacional e rede R-2R para, a partir da entrada binária no código BCD8421, fornecer à saída o nível analógico correspondente. Adote como nível de entrada o valor 5V.

Este conversor, assim especificado, deve reproduzir uma saída na faixa de 0 a $-9V$, sendo seu circuito o da Figura 7.39.

 


Figura 7.39

Considerando a tensão de saída máxima, no caso igual a $-9V$, podemos dimensionar a tensão de alimentação em $\pm 9V$.

Utilizando a rede R-2R, vamos calcular o valor de V_1 indicado no circuito da Figura 7.39 através do caso 1000 aplicado à entrada digital, sendo o nível 1 de entrada a 5V. A Figura 7.40 mostra o caso 1000 aplicado à rede R-2R para o cálculo de V_1 .


 


Figura 7.40

 Efetuando associações entre os resistores, obtemos o circuito equivalente visto na Figura 7.41 e através dele equacionamos e calculamos V_1 .



$$V_1 = \frac{5 \cdot R}{3 \cdot R}$$

$$V_1 = \frac{5}{3}$$

$$V_1 = 1,67V$$

Figura 7.41

Para o dimensionamento dos resistores, vamos utilizar a expressão do circuito, concluída no item 7.25:

$$V_s = -V_1 \cdot \frac{R_0}{2R}$$

Uma vez que o caso 1000 equivale à saída analógica igual a $-8V$, substituindo na expressão, obtemos a relação entre os resistores:

$$-8 = -1,67 \cdot \frac{R_0}{2R}$$

$$\frac{16}{1,67} = \frac{R_0}{R}$$

$$\therefore \frac{R_0}{R} = 9,6$$

Em função deste fator, adotaremos $R = 1250\Omega$ e $R_0 = 12K\Omega$.

7.3 Conversor Análogo-Digital

Este capítulo explicou a conversão digital-analógica, mas também existe a necessidade de efetuarmos a conversão reversa, ou seja, a conversão análogo-digital (A/D). Vamos estudar a seguir o circuito que efetua essa conversão.

O processo de conversão análogo-digital consiste, basicamente, em entrar com a informação de forma analógica e recolher na saída essa mesma informação de forma digital, como esquematizado na Figura 7.42.

 


Figura 7.42

O circuito que efetua essa conversão é um pouco mais sofisticado que o dos conversores digital-analógicos, pois necessita de um contador e um conversor digital-analógico para efetuar a conversão. Sua configuração básica é vista na Figura 7.43.

 


Figura 7.43

O circuito é basicamente constituído por um contador de década que gera o código BCD 8421 nas saídas A', B', C' e D'. Essas saídas são injetadas num conversor digital-analógico, fazendo com que ele apresente na saída uma tensão de referência. Esta é injetada em uma das entradas de um circuito comparador, montado a partir de um amplificador operacional; à outra entrada é injetado o sinal analógico a ser convertido.

A saída desse comparador gera o clock dos flip-flops do circuito de saída e também aciona uma chave digital (porta E), que bloqueia ou não a entrada do clock do contador de década.

Feita esta breve apresentação do circuito, vamos fazer uma análise do funcionamento de cada uma de suas partes integrantes.

O contador de década, que possui funcionamento já conhecido, apresenta o seguinte diagrama de estados:

 


Figura 7.44

A ligação das saídas A', B', C' e D' do contador nas entradas de um conversor digital-analógico faz com que este transforme a informação digital em analógica. A tensão de saída do conversor, que serve de referência para a comparação, é mostrada no gráfico da Figura 7.45.

 


Figura 7.45

O comparador possui na sua entrada não inversora o sinal analógico a ser convertido (V_E), e na outra entrada, o sinal de referência, fornecido pelo circuito conversor digital-analógico (V_R). A comparação desses sinais resulta na saída do comparador, uma tensão de nível 0, quando V_R for menor que V_E , conforme esquematizado na Figura 7.46.

 


Figura 7.46

A chave digital (porta E) tem em uma entrada o clock, e na outra entrada a saída do comparador. Enquanto a saída do comparador estiver em nível 1 ($V_R < V_E$), a chave dá passagem ao pulso de clock que aciona as mudanças de estado do contador. A partir do momento em que a saída do comparador for para 0, essa chave bloqueia a passagem do clock, fazendo com que o contador permaneça no seu estado que será numericamente igual à tensão de entrada analógica.

Para entendermos o funcionamento do circuito até este ponto, vamos elaborar um exemplo numérico para $V_E = 4V$:

 


Figura 7.47

Saída do contador a partir do instante t_1 :

A'	B'	C'	D'	
0	1	0	0	$\Rightarrow 4_{10}$

A saída S do comparador também funciona como clock dos flip-flops D e, no instante em que S passa de 1 para 0, eles armazenam a informação contida nas saídas A', B', C' e D', que é o valor codificado da tensão analógica de entrada. As saídas desses flip-flops permanecem nesse estado até que seja reiniciado o processo.

Para reiniciarmos o processo de conversão, basta aplicarmos um pulso 0 à entrada clear do contador. Isso faz com que este assuma estado 0, fazendo com que V_R retorne a 0, S volte a nível 1 e por fim libere a passagem do clock do contador, reiniciando assim o processo de conversão do novo valor de V_E .

Os gráficos da Figura 7.48 mostram a atuação de cada parte principal do circuito por meio de um exemplo, em que a tensão analógica de entrada está em 3V e passa para 2V. A função dos flip-flops de saída é manter a saída durante a reiniciação do processo, ou seja, quando o contador reinicia a contagem, mantendo, portanto, a situação de saída anterior. Assim que o contador for bloqueado com a nova informação, é dado um pulso 0 de clock nos flip-flops, obtendo a armazenagem dela, permanecendo na saída, até que o comparador forneça um novo pulso de descida.

 


Figura 7.48

Uma das características que deve ser previamente estudada, dependendo da aplicação do circuito, é a sensibilidade, pois o circuito como foi apresentado arredonda o valor analógico, resultando na saída apenas números inteiros. Como exemplo, tomemos o caso da conversão de uma tensão de 1,2V:

 


Figura 7.49

Quando a entrada analógica for um valor fracionário, ele é arredondado para o número imediatamente superior, e na saída, temos o valor convertido em digital na forma do código BCD 8421.

Podemos perceber que, dependendo do valor analógico de entrada, o erro de conversão é elevado. Um meio de solucionarmos este problema é trocar o contador de década por dois contadores, de forma a efetuar a contagem de 0 a 99_{10} . Isso faz com que, na saída do conversor digital-analógico, a tensão V_R possua dez divisões em cada um de seus degraus. Obviamente, isso reduz o erro. O gráfico da Figura 7.50 ilustra a situação.

 


Figura 7.50

No exemplo com $V_E = 1,2V$, o contador de 0 a 99_{10} para a contagem no estado 12, então podemos converter a saída do contador do algarismo mais significativo e, separadamente, a do algarismo menos significativo, gerando na saída:



Podemos notar no exemplo que a conversão apresenta mais um algarismo de precisão. O circuito que efetua essa conversão está na Figura 7.51.



 


Figura 7.51

 Se necessitarmos de mais algarismos de precisão, basta alterarmos o circuito, inserindo mais contadores de década e, conseqüentemente, mais quatro flip-flops de saída para cada algarismo. A Figura 7.52 mostra o estado das saídas do conversor A/D para os vários intervalos de variação da variável de entrada:



 (a) Saída Digital com conversão de um algarismo em função da faixa de variação V_E .



(b) Saída Digital com conversão de dois algarismos em função da faixa de variação V_E .

Figura 7.52

As conversões análogo-digitais e digital-analógicas são largamente utilizadas em processamento de sinais, processos de medidas, instrumentação e controle eletrônico.

7.3.1 Voltímetro Digital

Podemos utilizar o conversor análogo-digital como um voltímetro digital, pois se na entrada injetamos a tensão a ser medida, nos bits de saída essa tensão é codificada no código BCD 8421. Se na saída digital colocarmos um decodificador do código BCD 8421 para um display de 7 segmentos, podemos ler o seu valor.

 


Figura 7.53

7.4 Geradores de Formas de Ondas Digitais

Os geradores de formas de ondas digitais são dispositivos muito difundidos ultimamente. Trata-se da aplicação de alguns dos circuitos já estudados, tais como contadores e conversores digital-analógicos. O processo de geração de forma de onda é de simples compreensão e vamos estudá-lo esquematizando circuitos para gerar desde formas de onda simples até uma forma de onda qualquer. Uma primeira apresentação em blocos é vista na Figura 7.54.

 


Figura 7.54

7.4.1 Gerador de Rampa Digital

Vamos iniciar com um dos mais simples geradores digitais que é o de rampa. Utilizamos, neste caso, como contador gerador de estados um de 0 a n. O circuito é visto na Figura 7.55.

 


Figura 7.55

Fazendo n igual a 9, temos um contador de década, sendo a respectiva forma de onda de saída mostrada na Figura 7.56.

 


Figura 7.56

Essa forma de onda também é uma aproximação de um sinal dente de serra. Se quisermos uma definição melhor, basta colocarmos um contador de 0 a n , e sendo n um número maior, isso faz com que tenhamos um maior número de degraus.

Esse circuito permite também um controle do valor da amplitude da tensão de saída, bastando alterar o ganho do amplificador ($g = R_0 / 2R$). Assim sendo, se aumentarmos R_0 , aumentamos o valor do ganho e, conseqüentemente, o valor da amplitude do sinal e, se diminuirmos R_0 , diminuiremos essa amplitude.

Um outro controle que esse circuito permite é o de frequência. Para isso, basta variarmos a frequência do pulso de clock. Se esta for maior, o período T será menor e, por conseguinte, a frequência do sinal será maior. Se a frequência do pulso de clock for menor, implica na frequência de $v(t)$ menor.

7.4.2 Gerador de Forma de Onda Triangular

O seu processo de obtenção é análogo ao anterior, bastando projetarmos um contador que faça inicialmente a contagem crescente e, em seguida, a decrescente.

Para efetuar este projeto, vamos utilizar o contador crescente/decrecente, já estudado, cuja esquematização em bloco está na Figura 7.57.

 


Figura 7.57

Conforme já visto neste circuito, se a entrada de controle X for igual a 1, o contador faz a contagem crescente de 0 a 15₁₀ e se X for igual a 0, faz a contagem decrescente de 15₁₀ a 0.

Para conseguirmos que o contador conte crescentemente até atingir o estado 15 e, na sequência, volte decrescentemente até o estado 0, é necessário acrescentar o circuito de controle da Figura 7.58.

 


Figura 7.58

Quando o contador estiver no estado 0, o ponto Y, que em todos os outros casos é igual a 1, estará em 0, e as entradas J e K do flip-flop de controle serão 0 e 1 respectivamente, impondo o estado seguinte igual a 0 na saída Q. Estando X em 1, o contador faz a contagem crescente, e durante a passagem de todos os outros estados, as entradas J e K permanecem em 0, o que mantém a entrada X no contador em 1, continuando a contagem crescente. O contador, ao atingir o estado 15, faz com que as entradas J e K do flip-flop de controle sejam 1 e 0

respectivamente, forçando, assim, o estado seguinte da saída Q para 1. Em consequência disso, X será, até chegar o estado 0, igual a 0 e o contador vai continuar a contagem decrescente. Ao chegar o estado 0, recomeça, como já explicado, a contagem crescente. Assim, este contador executa a contagem crescente, após a decrescente e assim sucessivamente.

O circuito gerador de tensão triangular é visto na Figura 7.59.

 


Figura 7.59

O controle de amplitude dessa tensão é feito pelo aumento ou diminuição do ganho do amplificador, e o controle de frequência é feito pela variação da frequência de clock, análogo ao circuito gerador de rampa, anteriormente visto.

A Figura 7.60 mostra a forma de onda analógica obtida na saída do circuito.

 


Figura 7.60

Podemos notar que, para qualquer forma de onda, se aumentarmos o número de degraus, mais próximos da forma de onda estaremos, porém maior a frequência de clock de que vamos necessitar.

7.4.3 Gerador de uma forma de onda qualquer

Podemos gerar uma forma de onda qualquer com geradores de formas de onda digitais. Para isso devemos, primeiramente, digitalizar a forma de onda que queremos gerar e, em seguida, executar o projeto conforme o processo mostrado no exemplo a seguir.

A Figura 7.61 mostra a digitalização de uma forma de onda triangular assimétrica por oito estados (contador de 3 bits).

 


Figura 7.61

Após a digitalização da onda, verificamos os estados que o contador deve assumir. Para este exemplo, devemos construir um contador com o seguinte diagrama de estados:

 


Figura 7.62

Para que o diagrama de estados seja executado corretamente pelo contador, utilizamos uma variável auxiliar X. Assim sendo, montamos a tabela verdade:

Tabela 7.4

X	A	B	C
0	0	0	0
0	0	0	1
0	0	1	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	0	1
0	1	1	0
0	1	1	1
1	1	0	1
1	0	1	1

X = 0 → Crescente

X = 1 → Decrescente

Considerando essa variável auxiliar, o diagrama de estados passa a ser:

 


Figura 7.63

Se analisarmos apenas as entradas A, B e C, veremos que o contador executa o diagrama de estados, visto anteriormente.

A partir do diagrama, montamos a tabela verdade do contador com as situações das entradas J e K dos flip-flops.

Tabela 7.5

	X	A	B	C	J _x	K _x	J _A	K _A	J _B	K _B	J _C	K _C
0	0	0	0	0	0	X	0	X	0	X	1	X
0	0	0	1	1	0	X	0	X	1	X	X	1
0	0	1	0	0	0	X	0	X	X	0	1	X
0	0	1	1	1	0	X	1	X	X	1	X	1
0	1	0	0	0	0	X	X	0	0	X	1	X
0	1	0	1	1	0	X	X	0	1	X	X	1
0	1	1	0	0	0	X	X	0	X	0	1	X
0	1	1	1	1	1	X	X	0	X	1	X	0
1	1	0	0	1	X	0	X	1	1	X	X	0
1	0	1	1	1	X	1	0	X	X	1	X	1

Da tabela verdade tiramos as expressões simplificadas de J e K:

J_x

	$\overline{B}$		B		
$\overline{X}$	0	0	0	0	$\overline{A}$
	0	0	1	0	
	X	X	X	X	A
X	X	X	X	X	$\overline{A}$
	$\overline{C}$	C	$\overline{C}$		

(a) $J_x = ABC$

K_x

	$\overline{B}$		B		
$\overline{X}$	X	X	X	X	$\overline{A}$
	X	X	X	X	
	X	0	X	X	A
X	X	X	1	X	$\overline{A}$
	$\overline{C}$	C	$\overline{C}$		

(b) $K_x = B$

J_A

	$\overline{B}$		B		
$\overline{X}$	0	0	1	0	$\overline{A}$
	X	X	X	X	
	X	X	X	X	A
X	X	X	0	X	$\overline{A}$
	$\overline{C}$	C	$\overline{C}$		

(c) $J_A = BC\overline{X}$

K_A

	$\overline{B}$		B		
$\overline{X}$	X	X	X	X	$\overline{A}$
	0	0	0	0	
	X	1	X	X	A
X	X	X	X	X	$\overline{A}$
	$\overline{C}$	C	$\overline{C}$		

(d) $K_A = X$

J_B

	$\bar{B}$	B	
$\bar{X}$	0	1	$\bar{A}$
	0	1	$\bar{A}$
X	X	1	A
	X	X	A
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

(e) $J_B = C$ **K_B**

	$\bar{B}$	B	
$\bar{X}$	X	X	$\bar{A}$
	X	X	$\bar{A}$
X	X	X	A
	X	1	$\bar{A}$
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

(f) $K_B = C$ **J_C**


	$\bar{B}$	B	
$\bar{X}$	1	X	$\bar{A}$
	1	X	$\bar{A}$
X	X	X	A
	X	X	A
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

(g) $J_C = 1$ **K_C**

	$\bar{B}$	B	
$\bar{X}$	X	1	$\bar{A}$
	X	1	$\bar{A}$
X	X	0	A
	X	0	A
	$\bar{C}$	C	$\bar{C}$

(h) $K_C = \bar{A} + \bar{B}\bar{X}$ **Figura 7.64**

O esquema do contador é visto na Figura 7.65.

 **Figura 7.65**

A Figura 7.66 ilustra o diagrama de blocos desse gerador da forma de onda triangular assimétrica.

 


Figura 7.66

Seguindo o processo visto no exemplo anterior, podemos esquematizar um gerador de uma forma de onda qualquer, bastando para isso projetar o contador conveniente e ligar suas saídas às entradas de um conversor digital-analógico.

7.4.4 Exercícios Resolvidos

- 1) Esboce um ciclo completo da forma de onda às saídas do conversor D/A visto na Figura 7.67, sabendo que o contador é da família TTL (nível de saída = 5V) e que a frequência de clock é 1 MHz.

 


Figura 7.67

O primeiro passo para a solução é o cálculo do período do sinal de clock, para determinar o intervalo de tempo de cada estado de saída do contador,

e assim obter a graduação do eixo de tempo do sinal de saída. Assim sendo, temos:

$$T = \frac{1}{f} \rightarrow T = \frac{1}{1 \cdot 10^6} = 1\mu s$$

$$\therefore \Delta t = 1\mu s$$

Cabe ressaltar que a duração de cada estado de saída do contador é igual a um período, pois cada saída assume o novo estado na descida do pulso de clock, após decorrido um ciclo completo deste.

O passo seguinte é calcular a tensão de entrada no amplificador operacional, isto é, a queda de tensão no último resistor de 500Ω (V_1). Para tanto, vamos utilizar a entrada 1000 que equivale ao estado 8. O circuito simplificado com essa entrada aplicada é visto na Figura 7.68.

 


Figura 7.68

A tensão V_1 será:

$$V_1 = \frac{V_{cc}}{3} \rightarrow V_1 = \frac{5}{3} = 1,67V$$

Aplicando a expressão de saída do amplificador operacional, já visto, obtemos:

$$V_s = -V_1 \cdot \frac{R_0}{2R} \rightarrow V_s = \frac{-1,67 \cdot 600}{500} = -2V$$

Dividindo esta por 8, obtemos o intervalo de tensão de saída relativo a cada estado, obtendo a graduação do outro eixo. Assim sendo, temos:

$$\Delta V = \frac{-2}{8} = -0,25V$$

De posse dos intervalos de cada eixo, construímos o gráfico da saída analógica visto na Figura 7.69.

 


Figura 7.69

- 2) Determine a frequência de clock necessária para gerar o sinal digitalizado da Figura 7.70, e o intervalo de tensão de saída relativo a cada estado do contador.

 


Figura 7.70

Para determinarmos a frequência de clock, vamos extrair do gráfico o período do sinal e dividi-lo pelo número de intervalos de tempo ocupados pelo sinal digitalizado constantes no gráfico para, assim, obter o período relativo à forma de onda de clock. Assim sendo, temos:

$$T_{\text{sinal}} = 0,70\text{ms}$$

$$\text{número de intervalos de tempo} = 28$$

$$T_{\text{clock}} = \frac{0,7 \cdot 10^{-3}}{28} = 25 \cdot 10^{-6} = 25\mu\text{s}$$

Determinando a frequência de clock, temos:

$$f_{\text{clock}} = \frac{1}{T_{\text{clock}}} \rightarrow f_{\text{clock}} = \frac{1}{25 \cdot 10^{-6}} = 40\text{KHz}$$

$$\therefore f_{\text{clock}} = 40\text{KHz}$$

Para obtermos o intervalo de tensão relativo a cada estado de saída, basta dividir o valor de amplitude máxima pelo número de intervalos, sendo ambos extraídos do gráfico. Assim sendo, temos:

$$\text{Amplitude máxima} = 0,9\text{V}$$

$$\text{Número de intervalos do eixo de tensão} = 18$$

$$\Delta V = \frac{0,9}{18} = 0,05\text{V}$$

$$\therefore \Delta V = 0,05\text{V}$$

Exercícios Propostos

- 1) Elabore um conversor digital-analógico, utilizando amplificador operacional, com as características:

$$\text{nível 1} = 5\text{V}$$

$$\text{nível 0} = 0\text{V}$$

$$\text{alimentação} = +15\text{V}/-15\text{V}$$

A saída analógica deve ser lida na escala de um voltímetro de 0 a 20V, com entrada digital variando de 0 a 15_{10} .

- 2) Idem para um conversor digital-analógico, utilizando amplificador operacional e rede R-2R.

- 3) Elabore um conversor digital-analógico, utilizando amplificador operacional, com as características:
- nível 1 = 5V
- nível 0 = 0V
- alimentação do operacional = +10V / -10V
- A saída analógica deve ser lida na escala de 0 a 10V de um voltímetro, com entrada digital variando de 0 a 99_{10} em dois algarismos do código BCD 8421.
- 4) Idem, utilizando um conversor digital-analógico com amplificador operacional e rede R-2R.
- 5) Desenhe o esquema de um conversor D/A com amplificador operacional com entrada digital para 8 bits. Escreva a expressão geral desse circuito.
- 6) No circuito do exercício anterior, adotando $R = 1K\Omega$, $R_0 = 1,5K\Omega$, nível 1 = 5V e $V_{cc} = \pm 15V$, calcule a tensão de saída para as seguintes entradas digitais:
- a) $1F_{16}$ c) AB_{16}
- b) 56_{16} d) FF_{16}
- 7) Desenhe a estrutura de um voltímetro digital de 0 a 9,9V, de modo que a tensão de saída seja escrita em display de dois dígitos.
- 8) Utilizando a estrutura obtida no exercício anterior, coloque todos os níveis de entrada e saída dos blocos para a medição de uma entrada analógica igual a 3,2V.
- 9) Esboce a forma de onda na saída para o circuito da Figura 7.71, sendo o nível 1 do contador igual a 5V e a frequência de clock 200KHz.

 


Figura 7.71

- 10)** Esquematize o circuito completo para gerar a forma de onda mostrada na Figura 7.72. Determine a frequência de clock necessária.

 


Figura 7.72

- 11)** Projete o circuito para gerar a forma de onda da Figura 7.73. Determine a frequência de clock necessária.

 


Figura 7.73

- 12)** Para o sinal do exercício resolvido (2) do item 7.4.4, Figura 7.70, determine o diagrama de estados do contador.

Circuitos Multiplex, Demultiplex e Memórias

8.1 Introdução

Neste capítulo, vamos abordar os circuitos **Multiplex** e **Demultiplex**, que são empregados em sistemas digitais, bem como na área de transmissão de dados.

Os circuitos multiplex são utilizados nos casos em que necessitamos enviar um certo número de informações, contidas em vários canais, a um só canal.

Os circuitos demultiplex efetuam a função inversa à dos multiplex, ou seja, enviam as informações, vindas de um único canal, a vários canais.

As memórias são blocos que armazenam informações codificadas digitalmente. Dividem-se basicamente em dois grupos: as memórias de escrita e leitura e as memórias apenas de leitura. Têm sua grande aplicação em sistemas digitais, utilizados principalmente na área de informática.

Vamos iniciar o capítulo desenvolvendo alguns conceitos básicos que serão utilizados nos tipos de circuitos mencionados, no que se refere ao endereçamento.

8.2 Geração de Produtos Canônicos

Como foi visto no capítulo 2, com **n** variáveis booleanas podemos fazer **2ⁿ** combinações. Por exemplo, com duas variáveis podemos formar $2^2 = 4$ possibilidades, sendo estas:

$$\mathbf{0)} \bar{A} \cdot \bar{B} \rightarrow A = 0 \quad e \quad B = 0$$

$$\mathbf{1)} \bar{A} \cdot B \rightarrow A = 0 \quad e \quad B = 1$$

$$\mathbf{2)} A \cdot \bar{B} \rightarrow A = 1 \quad e \quad B = 0$$

$$\mathbf{3)} A \cdot B \rightarrow A = 1 \quad e \quad B = 1$$

Vamos considerar a expressão referente ao caso 0: $P_0 = \bar{A} \cdot \bar{B}$. Este produto será igual a 1 somente quando $A = B = 0$.

No caso 1, temos $P_1 = \bar{A} \cdot B$, que será igual a 1 somente quando $A = 0$ e $B = 1$.

No caso 2, temos $P_2 = A \cdot \bar{B}$, que será igual a 1 somente quando $A = 1$ e $B = 0$.

No caso 3, temos $P_3 = A \cdot B$, que será igual a 1 somente quando $A = 1$ e $B = 1$.

Estes quatro produtos possíveis com duas variáveis são denominados **produtos canônicos**. Então, com **n** variáveis, temos **2ⁿ** produtos canônicos.

8.2.1 Circuito básico Gerador de Produtos Canônicos

Podemos esquematizar circuitos para gerar produtos canônicos. Um primeiro e mais simples de ser entendido é o constituído por portas E e inversores. A Figura 8.1 mostra um exemplo para duas variáveis de entrada.

 


Figura 8.1

Seguindo o mesmo esquema básico, para três variáveis, temos o circuito da Figura 8.2.

Analogamente, se quisermos gerar os produtos canônicos com **n** variáveis, necessitamos, então, de **2ⁿ** portas E de **n** entradas cada.

 


Figura 8.2

8.2.2 Matriz de Simples Encadeamento

Um segundo processo de geração de produtos canônicos é conhecido como **Matriz de Simples Encadeamento**, que utiliza somente portas E de duas entradas. O circuito no caso de duas variáveis é idêntico ao já visto, utilizando quatro portas E de duas entradas. Para três variáveis, temos o circuito mostrado na Figura 8.3.

 


Figura 8.3

Notamos que este circuito foi desenvolvido a partir do circuito de duas variáveis, visto no item anterior. Se quisermos montar um gerador de produtos canônicos de quatro variáveis, basta colocarmos duas portas E com entradas $\bar{D}$ e D, respectivamente, em cada saída do circuito de três variáveis e assim, sucessivamente, para maior número de variáveis.

Para n variáveis, temos **N** portas de duas entradas em que **N** = $2^n + 1 - 4$.

Esse tipo de matriz é também conhecido como **piramidal**.

8.2.3 Matriz de Duplo Encadeamento

O terceiro processo, que é o mais utilizado por apresentar uma rápida resposta com um menor número de portas E, é conhecido como **Matriz de Duplo Encadeamento**. Esse tipo de matriz é muito importante pelo fato de ser utilizado em circuitos multiplex e na estrutura de algumas memórias.

Vamos construir uma matriz de duplo encadeamento para a geração de produtos canônicos de quatro variáveis.

 


Figura 8.4

Para entendermos o funcionamento dessa matriz, vamos utilizar, por exemplo, a entrada 5_{10} (0101_2). Neste caso, P_5 ($\bar{A} B \bar{C} D$) está em nível 1 e as demais saídas em nível 0. Analisando os demais casos, veremos que cada um apresenta uma saída 1 para uma entrada específica.

8.3 Multiplex

Como dissemos no início deste capítulo, o circuito multiplex é utilizado para enviar as informações de vários canais (fios) a um só canal (fio). Esquemmatizando o bloco multiplex, temos:

 


Figura 8.5

A entrada de seleção tem como finalidade escolher qual das informações de entrada, ou qual dos canais de informações deve ser ligado à saída.

Um circuito elementar que faz uma multiplexação é uma chave seletora de um polo e n posições, esquematizada na Figura 8.6.

 


Figura 8.6

Se quisermos ligar, por exemplo, a informação I_1 na saída, basta selecionarmos a posição 1 da chave seletora. Se quisermos conectar à saída a informação I_2 , selecionamos a posição 2 e assim sucessivamente.

Este processo é o funcionamento básico de um multiplex. As entradas de seleção vão indicar qual a informação a ser conectada à saída, ou seja, no exemplo, as variáveis de seleção vão comutar a posição da chave seletora.

O circuito lógico básico que efetua a função de um multiplex de 2 canais é visto na Figura 8.7.

 


Tabela 8.1

A	S
0	I ₀
1	I ₁

Figura 8.7

No caso do multiplex básico para duas informações de entradas I_0 e I_1 , temos uma variável de seleção (A). Quando A for igual a 0, teremos na saída a mesma informação que a entrada I_0 ; se I_0 for igual a 0, S será igual a 0 e se I_0 for igual a 1, S será igual a 1. Neste caso, a informação I_1 é bloqueada pela porta E referente a I_1 , pois o outro terminal desta estará ligado em A que vale 0.

Quando A for igual a 1, I_0 é bloqueado e, analogamente, a informação I_1 aparece na saída.

8.3.1 Projeto do circuito de um Multiplex

Para projetarmos um multiplex, devemos relacionar, principalmente, a possibilidade de que as entradas de seleção assumam a informação de entrada que deve ser conectada à saída. Para isso, montamos uma tabela verdade em que são colocadas todas as possibilidades de seleção e respectivas informações que devem aparecer na saída.

Para mostrarmos passo a passo a elaboração de multiplex, vamos iniciar efetuando o projeto de um multiplex de 4 canais ou entradas de informações.

Para que possamos conectar aleatoriamente quatro entradas à saída, necessitamos de duas variáveis de seleção. Com isso, podemos montar a tabela verdade:

Tabela 8.2

Variáveis de seleção		Saída
A	B	S
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

Montando a tabela, relacionamos os valores assumidos pela saída para cada possibilidade das variáveis de seleção, obtendo a partir disso o respectivo produto canônico.

Variáveis de seleção	Situação na saída
Caso 0 0 ($P_0 = \overline{A} \cdot \overline{B}$)	$S = I_0$
Caso 0 1 ($P_1 = \overline{A} \cdot B$)	$S = I_1$
Caso 1 0 ($P_2 = A \cdot \overline{B}$)	$S = I_2$
Caso 1 1 ($P_3 = A \cdot B$)	$S = I_3$

Em função destas expressões, esquematizamos o circuito. A Figura 8.8 mostra o circuito obtido do multiplex de 4 canais proposto.

 


Figura 8.8

Para entendermos o funcionamento do circuito, vamos analisar um dos casos possíveis, por exemplo, o caso em que as variáveis de seleção estiverem na condição $A = 1$ e $B = 0$.

Quando ocorrer este caso, o gerador de produtos canônicos apresenta $P_2 = 1$, com isso a porta E ligada à saída P_2 estará com um dos terminais em nível lógico 1; logo, na sua saída temos o valor que I_2 assumir, ou seja, se I_2 for igual a 0, a saída desta será 0; se I_2 for igual a 1, a saída será 1. Sabendo que neste caso todas as outras entradas da porta OU estarão em 0, concluímos que, quando as variáveis de seleção estiverem na condição $(A \bar{B})$, S será igual a I_2 . Para analisarmos os outros casos, basta proceder de forma análoga.

O circuito foi esquematizado desta maneira para maior compreensão. Normalmente é representado conforme a Figura 8.9.

 


Figura 8.9

Representando o multiplex obtido em bloco, temos:

 


Figura 8.10

Vamos agora, como exemplo, elaborar o circuito de um multiplex de 16 canais segundo o mesmo processo. Para comutarmos 16 entradas necessitamos de quatro variáveis de seleção. O número de informações que as entradas de seleção podem comutar é 2^n , sendo n o número de entradas de seleção. Assim sendo, montamos a tabela verdade:

Tabela 8.3

Variáveis de seleção				Informações
A	B	C	D	S
0	0	0	0	I ₀
0	0	0	1	I ₁
0	0	1	0	I ₂
0	0	1	1	I ₃
0	1	0	0	I ₄
0	1	0	1	I ₅
0	1	1	0	I ₆
0	1	1	1	I ₇
1	0	0	0	I ₈
1	0	0	1	I ₉
1	0	1	0	I ₁₀
1	0	1	1	I ₁₁
1	1	0	0	I ₁₂
1	1	0	1	I ₁₃
1	1	1	0	I ₁₄
1	1	1	1	I ₁₅

O circuito que executa essa função é visto na Figura 8.11.

 


Figura 8.11

Representando apenas em bloco, temos:

 


Figura 8.12

O funcionamento deste circuito é análogo ao de duas variáveis. Podemos notar que cada informação de entrada possui apenas uma combinação das variáveis de seleção que a conecta à saída, portanto, se quisermos conectar à saída uma determinada informação, precisamos injetar nas entradas de seleção sua respectiva combinação. A essa combinação damos o nome de **endereço**, conceito facilmente compreensível, pois, ao injetarmos as variáveis de seleção, estamos endereçando através de um código binário a informação que deve ser conectada à saída.

8.3.2 Outras maneiras de formar um bloco Multiplex

Podemos formar blocos multiplex através de quaisquer geradores de produtos canônicos. Esquematicamente, temos:

 


Figura 8.13

Para exemplificar, vamos esquematizar um multiplex de 8 canais com três variáveis de seleção, usando os principais geradores de produtos canônicos.

8.3.2.1 Multiplex utilizando Matriz de Simples Encadeamento

 


Figura 8.14

Injetando o endereço de uma dada informação, ela é desbloqueada (o produto canônico correspondente será igual a 1) e conectada à saída.

8.3.2.2 Multiplex utilizando Matriz de Duplo Encadeamento

 


Figura 8.15

Esta maneira de construção do multiplex é uma das mais utilizadas, pois apresenta uma rápida comutação.

8.3.3 Ampliação da capacidade de um circuito Multiplex

Podemos, a partir de circuitos multiplex de baixa capacidade, formar outros para um maior número de informações de entrada. Para entendermos o processo, vamos montar um multiplex de 4 canais de informação, a partir de outros de apenas 2 canais de informação. A Figura 8.16 mostra, em blocos, o multiplex obtido.

 


Figura 8.16

Ao entrarmos com o endereço 00 ($\bar{A} \cdot \bar{B}$), encontramos na saída a informação I_0 . Como podemos notar, no circuito, quando B for igual a 0, as saídas intermediárias S_0 e S_1 estarão com as informações I_0 e I_2 respectivamente. Quando A for 0, teremos na saída S somente o valor de saída intermediária S_0 , que neste caso estará com o valor I_0 ; logo, ao injetarmos neste circuito o endereço 00, teremos na saída a informação I_0 . Podemos analisar de modo análogo os outros endereços:

- ◆ Endereço 01 ($\bar{A} \cdot B$): a saída assume o valor de I_1 .
- ◆ Endereço 10 ($A \cdot \bar{B}$): a saída assume o valor de I_2 .
- ◆ Endereço 11 ($A \cdot B$): a saída assume o valor de I_3 .

Dentro da série de circuitos integrados comerciais, também encontramos circuitos multiplex de oito canais de informações (três variáveis de seleção). Com a utilização desses blocos, seguindo este processo, podemos formar circuitos multiplex com capacidade muito maior.

Para ilustrar, vamos elaborar a seguir um exemplo de confecção de circuito multiplex com capacidade superior a oito canais. Vamos efetuar a confecção de um multiplex de 16 canais utilizando blocos de 8 canais de informação.

Para isso, devemos conectar os blocos da maneira vista na Figura 8.17.

 


Figura 8.17

Nos blocos multiplex 1 e 2, as variáveis B, C e D selecionam os dois canais de entrada, que possuem endereços iguais (BCD), nas saídas S_0 e S_1 . O multiplex 3, por possuir as entradas de seleção curto-circuitadas, apresenta somente os endereços 000 ($A = 0$) ou 111 ($A = 1$); logo, este bloco efetua a seleção final através da variável A, complementar ao endereço. Podemos observar que no multiplex 3, as saídas S_0 e S_1 devem ser ligadas nas entradas cujos endereços são 000 e 111, pois devido ao tipo de ligação das variáveis de seleção, as outras entradas jamais são endereçadas. Após esta análise, concluímos que o conjunto executa a função de um sistema multiplex de 16 canais de informação.

8.3.4 Multiplex com Endereçamento Sequencial

Podemos utilizar um multiplex que apresente, sequencialmente na saída, os dados correspondentes aos canais de informação. Para isso, basta conectarmos às entradas de seleção um circuito contador que gere a sequência de contagem desejada. Para ilustrar este procedimento, a Figura 8.18 mostra um multiplex de 8 canais com seleção sequencial feita por um contador de 0 a 7 (oito estados).

 


Figura 8.18

Uma das utilidades desse sistema é a conversão de uma informação paralela em uma informação série, pois se o contador gerar a sequência binária, teremos sequencialmente na saída as informações I_0 , I_1 , I_2 até I_{N-1} . Essa configuração, porém, não faz com que o multiplex funcione obrigatoriamente como um conversor paralelo-série, pois dado o endereço de um canal de entrada, a saída varia de acordo com a variação deste; logo, se surgir na entrada um trem de pulsos, ele é recolhido na saída.

8.3.5 Utilização do Multiplex na construção de Circuitos Combinacionais

O circuito multiplex pode ser utilizado também para a montagem de circuitos combinacionais quaisquer. Para isso, basta montar a tabela verdade do circuito, como no capítulo 2.

As saídas que o circuito deve apresentar em cada uma das possibilidades devem ser injetadas nos canais de informação. Assim, quando ocorrer uma das possibilidades, as variáveis de seleção vão endereçar a respectiva informação, que terá o seu valor definido de acordo com a tabela verdade.

Para exemplificar, vamos esquematizar o circuito que executa a Tabela 8.4, utilizando blocos multiplex.

Tabela 8.4

A	B	C	S ₁	S ₂
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

Vamos, agora, estabelecer os valores dos canais de informação de cada um dos multiplex, que vão apresentar as saídas S₁ e S₂:

Tabela 8.5

Variáveis de seleção			MUX 1	MUX 2
A	B	C	S ₁	S ₂
0	0	0	I ₀ = 0	I ₀ = 0
0	0	1	I ₁ = 1	I ₁ = 0
0	1	0	I ₂ = 1	I ₂ = 0
0	1	1	I ₃ = 0	I ₃ = 1
1	0	0	I ₄ = 1	I ₄ = 0
1	0	1	I ₅ = 0	I ₅ = 1
1	1	0	I ₆ = 0	I ₆ = 1
1	1	1	I ₇ = 1	I ₇ = 1

Partindo da tabela, vamos escrever os valores que as informações de entrada devem assumir:

$$\text{MUX 1: } I_0 = I_3 = I_5 = I_6 = 0$$

$$I_1 = I_2 = I_4 = I_7 = 1$$

$$\text{MUX 2: } I_0 = I_1 = I_2 = I_4 = 0$$

$$I_3 = I_5 = I_6 = I_7 = 1$$

Vamos injetar esses valores nos respectivos canais de informação. O esquema do circuito, nesta situação, é visto na Figura 8.19.

 


Figura 8.19

Esse circuito apresenta as saídas S_1 e S_2 de acordo com as variáveis de seleção de entrada, seguindo a tabela verdade.

Para verificarmos o funcionamento do circuito, vamos analisar um dos casos, pois os outros serão análogos. Analisaremos, por exemplo, o caso das entradas ABC iguais a 011 respectivamente.

Ambos os multiplex vão endereçar o canal de informação I_3 ; logo, nas saídas S_1 e S_2 , temos respectivamente 0 e 1, que estão colocados respectivamente nas entradas.

Este exemplo mostra que podemos esquematizar um circuito combinacional pela utilização de blocos multiplex.

A vantagem do emprego do multiplex é a facilidade de esquematização de circuitos, principalmente quando temos um número elevado de variáveis. Por exemplo, quando tivermos oito variáveis, teremos 256 possibilidades, o que implica uma grande dificuldade de simplificação do circuito. Utilizando este processo, basta injetarmos os valores 1 e 0 nos canais de informação, de acordo com as variáveis de seleção, conforme a tabela verdade. Veremos mais adiante um outro processo, utilizando memórias.

8.3.6 Exercícios Resolvidos

- 1) Esquematize um multiplex de 64 canais, utilizando apenas blocos de 8 canais de informação.

Para obtermos um multiplex de 64 canais, necessitamos de 8 blocos de 8 canais e mais um, para efetuar a conexão final de todos os blocos, ou seja, a ligação de todos os 8 fios, das saídas pertencentes aos blocos. A Figura 8.20 mostra o sistema montado e a respectiva identificação do canal de entrada inicial e final de cada bloco.

 


Figura 8.20

Pelo circuito, notamos que a seleção dos canais é feita pelas variáveis D, E e F em conjunto com A, B e C (64 canais 6 fios de seleção: 2^6), sendo as três primeiras responsáveis pela seleção dos canais de entrada em cada bloco e as três últimas, pela colocação efetiva do canal na saída.

- 2) Utilizando blocos multiplex, faça um decodificador que transforme do sistema binário comum para o código Gray.

O primeiro passo é montar a tabela verdade correspondente a essa codificação, indicando, conforme a seleção, os canais a serem comutados às saídas.

Tabela 8.6

A	B	C	D	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	Canais de informação
0	0	0	0	0	0	0	0	I ₀
0	0	0	1	0	0	0	1	I ₁
0	0	1	0	0	0	1	1	I ₂
0	0	1	1	0	0	1	0	I ₃
0	1	0	0	0	1	1	0	I ₄
0	1	0	1	0	1	1	1	I ₅
0	1	1	0	0	1	0	1	I ₆
0	1	1	1	0	1	0	0	I ₇
1	0	0	0	1	1	0	0	I ₈
1	0	0	1	1	1	0	1	I ₉
1	0	1	0	1	1	1	1	I ₁₀
1	0	1	1	1	1	1	0	I ₁₁
1	1	0	0	1	0	1	0	I ₁₂
1	1	0	1	1	0	1	1	I ₁₃
1	1	1	0	1	0	0	1	I ₁₄
1	1	1	1	1	0	0	0	I ₁₅

No multiplex 1, temos:

$$I_0 = I_1 = I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = I_6 = I_7 = 0$$

$$I_8 = I_9 = I_{10} = I_{11} = I_{12} = I_{13} = I_{14} = I_{15} = 1$$

No multiplex 2, temos:

$$I_0 = I_1 = I_2 = I_3 = I_{12} = I_{13} = I_{14} = I_{15} = 0$$

$$I_4 = I_5 = I_6 = I_7 = I_8 = I_9 = I_{10} = I_{11} = 1$$

No multiplex 3, temos:

$$I_0 = I_1 = I_6 = I_7 = I_8 = I_9 = I_{14} = I_{15} = 0$$

$$I_2 = I_3 = I_4 = I_5 = I_{10} = I_{11} = I_{12} = I_{13} = 1$$

No multiplex 4, temos:

$$I_0 = I_3 = I_4 = I_7 = I_8 = I_{11} = I_{12} = I_{15} = 0$$

$$I_1 = I_2 = I_5 = I_6 = I_9 = I_{10} = I_{13} = I_{14} = 1$$

Efetuada as ligações, montamos o circuito visto na Figura 8.21.

 


Figura 8.21

Injetando nas entradas ABCD o código binário (A é o bit mais significativo), obtemos nas saídas S₁, S₂, S₃ e S₄ o código Gray (S₁ é o bit mais significativo).

3) A Figura 8.22 apresenta os sinais de informação de entrada e de seleção de um multiplex de 2 canais. Esboce o sinal de multiplexado.

 


Figura 8.22

Para montamos a forma de onda da saída multiplexada, necessitamos verificar a variável de seleção (A), que estando em nível 0, seleciona o trecho relativo ao canal I_0 , e em nível, o relativo ao canal I_1 . Assim sendo, o sinal multiplexado é visto de modo ampliado na Figura 8.23.

 


Figura 8.23

Podemos notar que para não haver perda de sinal, a largura do ciclo de seleção deve ser a metade da ocupada por cada informação, pois assim sendo, a seleção possibilita obter o sinal multiplexado com todas as amostras intercaladas da informação de cada canal de entrada, transmitindo-as completamente.

8.4 Demultiplex

Entende-se por demultiplex o bloco que efetua a função inversa ao multiplex, ou seja, a de enviar informações contidas em um canal a vários canais de saída. A Figura 8.24 mostra um bloco demultiplex genérico.

 


Figura 8.24

As entradas de seleção têm como finalidade escolher o canal de informação de saída que deve ser conectado à entrada, ou seja, devem endereçar o canal de saída ao qual a informação deve se dirigir.

Um circuito elementar que efetua uma demultiplexação é mostrado na Figura 8.25.

 


Figura 8.25

Neste circuito, se quisermos ligar a informação de entrada ao canal de saída I_1 , basta selecionar a posição 1 da chave seletora, surgindo a informação somente na saída I_1 . Se quisermos que a informação de entrada seja conectada ao canal de saída I_2 , basta selecionarmos a posição 2 e assim sucessivamente.

Podemos notar que este é o processo inverso de um multiplex, por isso o nome demultiplex. As variáveis de seleção indicam a posição que a chave seletora deve assumir, ou seja, a qual canal de saída devemos conectar a informação de entrada.

O circuito lógico básico de um demultiplex de 2 canais é esquematizado na Figura 8.26.

 


Figura 8.26

Vamos analisar o funcionamento do circuito em função do valor assumido pela variável A:

- ◆ $A = 0$: I_0 assume o valor da entrada de informação (E) e I_1 está em 0.
- ◆ $A = 1$: I_1 assume o valor da entrada de informação (E) e I_0 está em 0.

Podemos notar que quando $A = 0$ (endereço 0), a informação de entrada sai em I_0 e quando $A = 1$ (endereço 1), a informação de entrada sai por I_1 . Assim sendo, as variáveis de seleção fornecem o endereço, dado à informação de entrada, do local (canal de saída) por onde ela deve sair.

Vamos, então, escrever estas possibilidades em uma tabela verdade:

Tabela 8.7

Variável de seleção	Canais de informação	
	I_0	I_1
0	E	0
1	0	E

8.4.1 Projeto do circuito de um Demultiplex

Para projetarmos um demultiplex devemos relacionar, primeiramente, a possibilidade que as variáveis de seleção vão assumir (endereço) com o canal de saída de informação que deve ser conectado à entrada. Para isso, montamos uma tabela verdade em que são consideradas todas as possibilidades de seleção e os respectivos canais de informação.

Como exemplo, vamos elaborar um demultiplex de 4 canais. Para que possamos conectar aleatoriamente uma entrada a quatro canais de saída, necessitamos, como já visto, de duas variáveis de seleção. Com isso, podemos montar a tabela verdade:

Tabela 8.8

Variáveis		Canais de saída			
A	B	I ₀	I ₁	I ₂	I ₃
0	0	E	0	0	0
0	1	0	E	0	0
1	0	0	0	E	0
1	1	0	0	0	E

Por meio de uma tabela notamos que, quando as variáveis de seleção assumirem:

- ♦ 00 ($P_0 = \overline{A} \cdot \overline{B}$): teremos o valor de E no canal de saída I₀.
- ♦ 01 ($P_1 = \overline{A} \cdot B$): teremos o valor de E no canal de saída I₁.
- ♦ 10 ($P_2 = A \cdot \overline{B}$): teremos o valor de E no canal de saída I₂.
- ♦ 11 ($P_3 = A \cdot B$): teremos o valor de E no canal de saída I₃.

O circuito para executar esta função é visto na Figura 8.27.

 


Figura 8.27

O funcionamento do circuito demultiplex é análogo ao do multiplex. Para verificarmos, vamos analisar um dos casos possíveis das variáveis de seleção, por exemplo, enviando o endereço 01 ($\bar{A} \cdot \bar{B}$).

Quando ocorrer este caso, o gerador de produtos canônicos interno ao circuito estará com P_1 em 1, com isso a porta E ligada à saída P_1 estará com um dos terminais em nível 1; logo, em sua saída (I_1) teremos o valor ou os valores assumidos pela entrada das informações (E), permanecendo as outras saídas em nível 0.

A	B	I_0	I_1	I_2	I_3
0	1	0	E	0	0

O circuito pode também ser representado como mostra a Figura 8.28.

 


Figura 8.28

Em bloco, o circuito fica assim representado:

 


Figura 8.29

Como outro exemplo, vamos elaborar um circuito demultiplex de 8 canais de saída (três variáveis de seleção). Seguindo o mesmo processo, vamos montar a tabela verdade:

Tabela 8.9

Variáveis de seleção			Canais de saída							
A	B	C	I ₀	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	I ₅	I ₆	I ₇
0	0	0	E	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	E	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	E	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	E	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	E	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	E	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	E	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	E

A partir da tabela vamos desenhar o circuito que executa a função proposta.

 


Figura 8.30

Podemos verificar que de acordo com o endereço (valores assumidos por ABC), a informação de entrada surge na saída respectiva. Notamos ainda que cada canal de saída possui apenas um endereçamento.

8.4.2 Outras maneiras de formar um bloco Demultiplex

Podemos formar blocos demultiplexadores com quaisquer geradores de produtos canônicos. Esquematizando, de forma geral, temos:

 


Figura 8.31

O gerador de produtos canônicos interno ao circuito funciona como distribuidor de endereços, pois de acordo com a entrada das variáveis de seleção, desbloqueia somente uma saída.

Esse gerador de produtos canônicos pode ser construído utilizando uma matriz de simples encadeamento, matriz de duplo encadeamento ou mesmo feito através de portas E, como nos casos estudados anteriormente.

8.4.3 Ampliação da capacidade de um circuito Demultiplex

Como nos circuitos multiplex, a partir de demultiplexadores de menor capacidade podemos montar outros de maior capacidade, ou seja, maior número de canais de saída.

Para entendermos o processo, iniciamos com um caso simples. Vamos montar um demultiplex de 4 canais a partir de outros de apenas 2 canais de saída. A Figura 8.32 apresenta essa montagem.

 


Figura 8.32

O circuito acompanha a seguinte tabela verdade:

Tabela 8.10

A	B	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃
0	0	E	0	0	0
0	1	0	E	0	0
1	0	0	0	E	0
1	1	0	0	0	E

Seguindo este mesmo processo, podemos formar circuitos demultiplex de qualquer capacidade de saída.

Para ilustrar, vamos construir um demultiplex de 16 canais de saída, utilizando apenas blocos de 8 canais. O circuito é visto na Figura 8.33.

 


Figura 8.33

Neste caso, o demultiplex 1 recebe as entradas de informações e a primeira parte do endereço (A), com isso, seleciona através das saídas um dos dois blocos demultiplex. A segunda parte do endereço (BCD) seleciona por qual dos canais a informação deve sair.

8.4.4 Demultiplex com Endereçamento Sequencial

Podemos utilizar um demultiplex que apresente a informação de entrada saindo pelos canais de acordo com um endereçamento sequencial. Para isso, basta conectarmos às entradas de seleção um circuito contador que gere a contagem com a sequência desejada. Conforme a saída do contador, a entrada de informações é

conectada aos canais de saída. Deste modo, quando o contador assume estado 0, a informação sai pelo canal de saída I_0 , e quando assumir estado 1, sai pela saída I_1 e assim sucessivamente.

A Figura 8.34 apresenta a configuração de um sistema genérico montado.

 


Figura 8.34

Esta configuração, da maneira como se apresenta, não permite a conversão de informação série em paralela, pois não permite a saída simultânea de informações pelos canais de saída. Um modo de solucionar o problema é o armazenamento dessas informações em flip-flops ligados às saídas e com isso recolher a informação paralela após um tempo convenientemente dimensionado, em função dos sinais de clock aplicados ao contador e aos flip-flops de saída.

8.4.5 Exercícios Resolvidos

- 1) Elabore um demultiplex de 8 canais utilizando matriz de simples encadeamento.

O circuito desse demultiplex é semelhante ao do multiplex esquematizado no item 8.3.2.1, principalmente no que tange à geração dos produtos canônicos para o endereçamento dos canais, somente que, no caso de um demultiplex, as portas de saída recebem a entrada E para que seja feita a demultiplexação.

Assim sendo, este circuito é mostrado na Figura 8.35.

 


Figura 8.35

2) A Figura 8.36 indica um demultiplex e os sinais de entrada multiplexada e de seleção. Esboce os sinais de informação.

 


Figura 8.36

Para obtermos os sinais de informação I_0 e I_1 , necessitamos verificar a variável de seleção (A), que estando em nível 0, transfere para I_0 o trecho presente em E, e estando em nível 1, para I_1 . Os sinais de informação obtidos estão ampliados na Figura 8.37.

 


Figura 8.37

Podemos notar que quando um canal estiver sendo selecionado, o outro irá apresentar nível 0 na respectiva saída. Este fato irá ser abordado no item seguinte, relativo à transmissão de dados.

8.5 Multiplex e Demultiplex utilizados na Transmissão de Dados

Os circuitos multiplex e demultiplex são muito utilizados em transmissão de dados. Basta que tenhamos um bloco no transmissor e um outro no receptor executando a função inversa. Para que haja uma perfeita recepção, é necessário também que as variáveis de seleção estejam sincronizadas, ou seja, tanto na transmissão como na recepção as variáveis de controle devem enviar o mesmo endereço. Basicamente, há dois processos de transmissão:

- 1) Transmissão paralela:** através de múltiplos fios.
- 2) Transmissão série:** através de um fio.

Para analisar os processos, vamos exemplificar a transmissão de dados de 2 bits nos dois modos.

1) Transmissão Paralela

A configuração do circuito nesse tipo de transmissão encontra-se na Figura 8.38.

 


Figura 8.38

A entrada de informação E recebe a informação de modo série, como visto no gráfico da Figura 8.39.

 


Figura 8.39

O gráfico indica o espaço de tempo de duração do primeiro e segundo bits. Sabemos também que os bits da informação podem assumir valores 1 ou 0.

A variável de seleção A_1 do demultiplex, durante o tempo de existência do primeiro bit, envia o endereço de S_0 , que aparece na saída S_0 . Simultaneamente, a variável de seleção A_2 do multiplex deve enviar o mesmo endereço, fazendo com que a informação ligada em I_0 apareça na saída S . Durante a existência do segundo bit, a variável de seleção A_1 do multiplex deve enviar o endereço de S_1 , que logo aparece na saída S_1 . Simultaneamente, a variável de seleção A_2 do multiplex deve enviar o mesmo endereço, fazendo com que a informação ligada em I_1 apareça na saída S .

Assim, teremos na saída S a mesma informação aplicada à entrada E . Esse processo apresenta também um caráter didático para mostrar a importância do sincronismo entre as variáveis de endereço do transmissor e do receptor, pois sem ele, a informação colhida na saída não seria verdadeira.

2) Transmissão Série

A configuração do circuito é ilustrada na Figura 8.40.

 


Figura 8.40

Neste caso, a entrada da informação é feita por dois fios (2 bits de informação) e é transmitida através de um único fio. Na recepção ocorre a conversão para saída em dois fios, como na entrada.

Para fins de análise, a Figura 8.41 ilustra a entrada das informações e de seleção.

 


Figura 8.41

A variável de seleção A_1 do multiplex, durante o intervalo de tempo de 0 a t_1 , envia o endereço de I_0 (0); logo, o nível relativo ao primeiro bit aparece na saída S e, conseqüentemente, na linha de transmissão e na entrada E do bloco demultiplex de recepção. Simultaneamente, a variável de seleção A_2 do demultiplex deve enviar o mesmo endereço, ou seja, o de S_0 , fazendo com que durante esse intervalo de tempo (0 a t_1), a informação contida em S apareça em S_0 . Durante o intervalo de tempo de t_1 a t_2 , a variável de controle A_1 deve enviar o endereço de I_1 (1), fazendo assim com que o nível relativo ao segundo bit apareça na saída S . Simultaneamente, a variável A_2 deve enviar o mesmo endereço, fazendo com que, durante esse intervalo de tempo, S apareça em S_1 .

A Figura 8.42 mostra como a informação se comporta nos vários pontos do sistema.

 


Figura 8.42

Notamos, neste caso, a importância do sincronismo das variáveis de controle do transmissor e do receptor. Notamos também que nas saídas S_1 e S_0 , o primeiro e segundo bits não aparecem simultaneamente. Podemos, então, para recolher a informação, armazená-la em flip-flops e, assim, logo após o instante t_1 , ter nas saídas destes a mesma informação dos canais I_0 e I_1 . Após o término da transmissão de uma informação, o sistema pode transmitir uma outra e assim transmitir várias, uma seguida a outra.

O processo apresenta a vantagem de transmitir a informação de modo série. Este fato é muito importante quando temos uma grande distância entre o transmissor e o receptor, pois a linha de transmissão pode ser simplesmente um par de fios, linha telefônica ou, ainda, um sistema mais complexo utilizando **fibras ópticas**.

Vejamos a seguir um sistema de transmissão de dados utilizando multiplex e demultiplex de 8 canais de informação, ambos com endereçamento sequencial.

 


Figura 8.43

O sistema mostrado na Figura 8.43 efetua a transmissão da informação, que entra através dos canais de entrada do I_0 e I_7 , pela multiplexação de endereçamento sequencial. Isso faz com que tenhamos serialmente na saída S os bits da informação. Essa informação chega à entrada E e é demultiplexada, também em endereçamento sequencial.

Os bits da informação de entrada de I_0 a I_7 saem por S_0 a S_7 , respectivamente, isso se tivermos o sincronismo entre os contadores 1 e 2, de transmissão e de recepção. O fato de os contadores estarem sincronizados significa que quando um deles assume um estado, o outro assume o mesmo estado, ou seja, se o contador 1 da transmissão estiver, por exemplo, em estado 5 (endereço 101), o contador 2 da recepção também deve estar neste estado, com isso o circuito multiplex libera o canal I_5 e o demultiplex libera a saída S_5 ; logo, o bit de informação que estava no canal de entrada I_5 do multiplex sai no canal S_5 do demultiplex.

Podemos verificar o funcionamento desse sistema na tabela verdade, em que, de acordo com o endereço enviado pelos contadores, relacionamos os canais de entrada e os canais de saída.

Tabela 8.11

Variáveis de seleção			Linha	Canais de saída							
A	B	C	S = E	S ₀	S ₁	S ₂	S ₃	S ₄	S ₅	S ₆	S ₇
0	0	0	I ₀	I ₀	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	I ₁	0	I ₁	0	0	0	0	0	0
0	1	0	I ₂	0	0	I ₂	0	0	0	0	0
0	1	1	I ₃	0	0	0	I ₃	0	0	0	0
1	0	0	I ₄	0	0	0	0	I ₄	0	0	0
1	0	1	I ₅	0	0	0	0	0	I ₅	0	0
1	1	0	I ₆	0	0	0	0	0	0	I ₆	0
1	1	1	I ₇	0	0	0	0	0	0	0	I ₇
multiplex			demultiplex								

A Figura 8.44 mostra os gráficos da linha de transmissão e das saídas para a verificação do comportamento das informações nos vários pontos do sistema.

 


Figura 8.44

Para que tenhamos os bits de informação simultâneos, necessitamos armazená-los em flip-flops e efetuar a leitura somente ao término da transmissão completa, podendo, logo após, iniciar a transmissão de outra informação.

8.5.1 Gerador de Paridade

Normalmente, em transmissão de dados, é comum enviar um bit a mais na informação, denominado **bit de paridade**, que leva a seguinte informação:

- 1** → se foi transmitido na informação um número par de bits iguais a 1.
- 0** → se foi transmitido na informação um número ímpar de bits iguais a 1.

No receptor, uma vez recebida a informação mais o bit de paridade, um outro sistema confere se a informação foi recebida corretamente, ou seja, se foi enviado um número par de bits iguais a 1, sendo bit de paridade igual a 1, ou enviado um número ímpar de bits iguais a 1, sendo o bit de paridade igual a 0. Esse sistema deve indicar se a informação foi recebida corretamente; caso contrário, deve indicar ao receptor a sua rejeição, pois a informação recebida não é verdadeira.

Vamos, primeiramente, estudar o circuito que gera o bit de paridade. Esse circuito deve fornecer em sua saída 1 se o número de bits iguais a 1 for par, e 0 quando esse número for ímpar.

Podemos, agora, estabelecida a função do gerador de paridade, levantar sua tabela verdade. Vamos supor que a informação a ser transmitida contenha 4 bits:

Tabela 8.12

I ₃	I ₂	I ₁	I ₀	P	
0	0	0	0	1	(0 bits = 1 → P = 1)
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	0	(1 bit = 1 → P = 0)
0	0	1	1	1	(1 bit = 1 → P = 0)
0	1	0	0	0	(2 bits = 1 → P = 1)
0	1	0	1	1	
0	1	1	0	1	.
0	1	1	1	0	.
1	0	0	0	0	.
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	1	
1	0	1	1	0	
1	1	0	0	1	
1	1	0	1	0	
1	1	1	0	0	
1	1	1	1	1	

Vamos simplificar e esquematizar o circuito que executa essa função:

	$\overline{I_1}$	I_1	
	1	0	1
	0	1	0
$\overline{I_3}$	0	1	0
I_3	1	0	1
	0	1	0
	1	0	1
	$\overline{I_0}$	I_0	$\overline{I_0}$

Figura 8.45

Do mapa obtemos a expressão simplificada:

$$S = \overline{I_0 \oplus I_1 \oplus I_2 \oplus I_3}$$

O circuito a partir desta é visto na Figura 8.46.

 


Figura 8.46

Vamos analisar o comportamento desse circuito na transmissão de um dado. Vamos supor que o dado de informação de 4 bits seja transmitido em quatro linhas, ou seja, em paralelo. A conexão do gerador de paridade é feita como mostrado na Figura 8.47.

 


Figura 8.47

O quinto fio da linha de transmissão, ou seja, o quinto bit da informação enviada é o bit de paridade.

Devemos agora elaborar um circuito que na recepção do dado efetue o teste de verificação da paridade do dado transmitido.

Na recepção, temos a informação recebida e também um bit que informa se houve ou não a paridade do número de bits dessa informação. Se a informação recebida possuir um número par de bits iguais a 1 e o bit de paridade for igual a 1, ou se possuir um número ímpar de bits iguais a 1, e o bit de paridade for igual a 0, significa que a informação recebida é correta. Se, no entanto, ocorrer algo diferente disso, significa que a informação recebida não é correta. O circuito verificador de paridade deve apresentar saída 0, quando a informação recebida for correta; caso contrário, deve apresentar saída igual a 1.

Com isso, podemos levantar a tabela verdade referente a esse circuito, na qual as variáveis são os bits da informação recebida, incluindo também o bit de paridade:

Tabela 8.13

I ₃	I ₂	I ₁	I ₀	P	S
0	0	0	0	0	1
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	0

I_3	I_2	I_1	I_0	P	S
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	0	1	1	1	1
1	1	0	0	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	1	1
1	1	1	1	0	1
1	1	1	1	1	0

Vamos, agora, simplificar e esquematizar o circuito. Utilizaremos um Diagrama de Veitch-Karnaugh para 5 variáveis:

 


Figura 8.48

Agindo de maneira análoga aos casos em que no diagrama resultam apenas termos isolados, determinamos a expressão simplificada:

$$S = \overline{I_0 \oplus I_1 \oplus I_2 \oplus I_3 \oplus P}$$

 


Figura 8.49

Vamos analisar o comportamento de ambos os circuitos na transmissão e recepção de um dado. Vamos supor que os dados de informação de 4 bits sejam transmitidos em quatro linhas, ou seja, em paralelo. A conexão de ambos os circuitos é mostrada na Figura 8.50.

 


Figura 8.50

De acordo com a informação ($I_0 I_1 I_2 I_3$), na saída do transmissor, o circuito gerador de paridade envia um bit, informando se o número de bits iguais a 1 é par (1) ou ímpar (0). Na recepção, o circuito verificador de paridade compara o número de bits iguais a 1, da informação ($I_0 I_1 I_2 I_3$) com o bit de paridade enviado. De acordo com o funcionamento do circuito verificador de paridade, a saída S indica na recepção se a informação recebida é verdadeira ($S = 0$) ou se é falsa ($S = 1$).

Podemos também esquematizar um circuito que funcione como gerador ou verificador de paridade. A vantagem do circuito é que o mesmo bloco pode executar tanto uma como a outra função.

Esse circuito nada mais é que uma extensão do circuito gerador de paridade, pois compara a saída P deste com uma variável auxiliar X através de um OU Exclusivo. Se X for igual a 0, P é comparado através de um OU Exclusivo com 0; logo, se for igual a 1, a saída será 1; se for igual a 0, a saída será 0, portanto se X for igual a 0, este circuito funciona como um gerador de paridade.

Se na recepção aplicarmos na entrada X o bit de paridade recebido, o circuito funciona como verificador de paridade, pois compara através da porta OU Exclusivo o bit de paridade recebido e o gerado a partir da informação recebida.

O circuito, para tal aplicação, é visto na Figura 8.51.

 


Figura 8.51

$X = 0$: gerador de paridade $\rightarrow Y = P$

$X = P$: verificador de paridade $\rightarrow Y = S$

Representando o circuito através de um bloco, temos:

 


Figura 8.52

A Figura 8.53 mostra um sistema completo de transmissão e recepção de dados utilizando multiplex, demultiplex e gerador/verificador do bit de paridade.

 


Figura 8.53

Para o sistema proposto funcionar corretamente, é necessário que os contadores atuem de maneira sincronizada e, ainda, que os flip-flops nas saídas do demultiplex, pela devida sincronização dos pulsos de clock, armazenem gradativamente a informação recebida para ser entregue ao receptor e ao verificador de paridade. Além do bit de paridade, na prática são transmitidos também outros bits para toda a sincronização do sistema.

8.6 Memórias

Memórias são os dispositivos que armazenam informações. Este item trata das memórias que armazenam informações codificadas digitalmente que podem representar números, letras, caracteres quaisquer, comandos de operações, endereços ou ainda qualquer outro tipo de dado.

As memórias encontram seu grande emprego no campo da informática, sendo utilizadas principalmente em computadores e periféricos. São também utilizadas em outros sistemas com microprocessadores, microcontroladores e em projetos específicos. As memórias armazenam dados para endereçamento, programação e para constituir o conjunto de programas internos para funcionalidade do próprio sistema. Um outro tipo de aplicação consiste em utilizá-las para executarem quaisquer funções de circuitos combinacionais, e ainda, com o auxílio de contadores comuns e conversores, gerar formas de onda de diversas maneiras de modo mais simples.

Os itens seguintes abordam os conceitos preliminares e itens relativos à classificação das memórias.

8.6.1 Classificação das Memórias

Antes de estudarmos os diversos tipos de memórias, vamos conhecer sua classificação. Podemos classificar as memórias em vários itens diferentes. A seguir, vamos relacionar os principais:

- 1) Acesso
- 2) Volatilidade
- 3) Troca de dados
- 4) Tipo de armazenamento

Vamos, agora, definir cada item:

1) Acesso

As memórias acessam informações em lugares denominados **localidades de memória**. Cada uma das localidades de memória possui um conjunto de bits que permite o seu acesso. A esse conjunto de bits damos o nome de endereço. Esse conceito é de fácil compreensão, pois como o próprio nome diz, o conjunto de bits representa o endereço da localidade onde está armazenada uma informação.

O **tempo de acesso** de uma memória é o tempo necessário desde a entrada de um endereço até o momento em que a informação apareça na saída. Para as memórias de escrita/leitura é também o tempo necessário para a informação ser gravada.

Podemos ter acesso a uma dada localidade de memória de duas maneiras diferentes:

- ◆ **acesso sequencial**
- ◆ **acesso aleatório**

As memórias que utilizam o acesso sequencial, dado o endereço de uma certa localidade, permitem que se chegue até esta, passando por todas as localidades intermediárias. Uma característica importante desse tipo de acesso é que o tempo de acesso depende do lugar onde a informação está armazenada.

As memórias que utilizam o acesso aleatório, dado um endereço de uma certa localidade, permitem que se chegue até esta diretamente, sem que necessitemos passar pelas localidades intermediárias. As principais memórias com esse tipo de

acesso são também conhecidas como **RAM (Random-Access Memory)**. São largamente utilizadas em sistemas digitais programáveis. Possuem a grande vantagem de ter um tempo de acesso pequeno e igual para qualquer uma das localidades de memória. Analisaremos mais adiante o circuito da memória RAM.

2) Volatilidade

Quanto à volatilidade, as memórias podem ser **voláteis** ou **não voláteis**.

As memórias voláteis são aquelas que, ao ser cortada a alimentação, perdem as informações armazenadas. São memórias feitas, geralmente, a partir de semicondutores e na maioria das vezes, possuem como elemento de memória o flip-flop. Um exemplo típico já citado é o da memória RAM.

As memórias não voláteis são aquelas que mesmo sem alimentação continuam com as informações armazenadas. Entre elas se destacam as memórias magnéticas e as eletrônicas: **ROM, PROM e EPROM**.

3) Troca de Dados

No que se refere à troca de dados com outros componentes do sistema, as memórias podem ser de escrita/leitura ou memórias apenas de leitura.

As memórias de escrita/leitura são aquelas que permitem acesso a uma localidade qualquer para armazenar a informação desejada. Além disso, permitem o acesso também para a leitura do dado. As memórias RAM também se enquadram nessa situação.

As memórias apenas de leitura, como o próprio nome diz, são aquelas em que a informação é fixa, só podendo efetuar-se a leitura. São também conhecidas como **ROM (Read-Only Memory)**. A análise desse tipo de memória será feita adiante.

4) Tipos de Armazenamento

Quanto ao tipo de armazenamento, as memórias classificam-se em **estáticas** e **dinâmicas**.

As memórias de armazenamento estático são aquelas em que uma vez inserido o dado numa dada localidade, ele lá permanece.

As memórias de armazenamento dinâmico são aquelas em que é preciso inserir a informação de tempos em tempos, pois de acordo com as características de seus elementos internos, perdem as informações após um determinado tempo.

As memórias de armazenamento estático apresentam como vantagem a fácil utilização em relação às dinâmicas.

8.6.2 Estrutura geral e organização de uma Memória

Como vimos, uma memória armazena ou acessa as informações digitais mediante endereçamento, em lugares denominados localidades de memórias. Para o acesso a essas localidades o bloco possui uma série de terminais de entrada de endereços que são ligados a um conjunto de fios denominado **barra de endereços (address bus, em inglês)**, sendo este responsável por todo o endereçamento de um sistema típico com microprocessador, por exemplo. Para a entrada e saída dos dados, da mesma forma, o bloco possui uma série de terminais ligados à **barra de dados (data bus)**. Além disso, o bloco possui terminais de controle ligados à **barra de controle (control bus)**. A Figura 8.54 apresenta a esquematização de uma memória eletrônica típica com a ligação dos **barramentos** mencionados mais os terminais de alimentação e terra.

 


Figura 8.54

A simbologia utilizada na figura mostra que a barra de dados é **bidirecional**, ou seja, pode ser usada tanto como saída ou entrada de dados, isso nos tipos mais comuns de memórias de escrita/leitura (RAM), sendo um terminal apropriado da barra de controle responsável por este procedimento, estudado detalhadamente mais adiante.

As memórias, de maneira geral, no que se refere à quantidade de dados armazenados, são especificadas pela notação **Nxm**. A primeira letra indica o número de localidades da memória e a segunda indica o número de bits da informação armazenada por localidade. Essas especificações caracterizam toda a organização de estrutura da memória. Para exemplificar, vamos relacionar algumas estruturas de memórias usuais na prática:

- ◆ 32x8
- ◆ 128x8
- ◆ 1Kx4
- ◆ 64Kx8
- ◆ 2Mx16

Notamos, por estas especificações, que o número de localidades é sempre múltiplo de 2^n , fato derivado da possibilidade total de endereçamento por um determinado número de fios ou terminais (n), em situação binária.

A designação **K (Kilo)** que significa um fator $2^{10} = 1024$ e a **M (Mega)** que significa $2^{20} = 1048576$ são muito usuais na atualidade, principalmente esta última, devido à grande quantidade de memória exigida pelos sistemas digitais. Por exemplo, a memória mencionada anteriormente de 64Kx8 possui $64 \times 1024 = 65536$ localidades, com 8 bits (1 byte) em cada uma, necessitando de 16 terminais para endereçamento. A de 2Mx16 possui $2 \times 1048576 = 2097152$ localidades com 16 bits, necessitando de 21 terminais para endereçamento.

Outro parâmetro a ser definido é o da **capacidade de memória**, que significa o número total de bits que podem ser armazenados em uma memória. Para seu cálculo, basta efetuarmos o produto Nxm, multiplicando o número de localidades pelo número de bits por localidade, obtendo assim a capacidade total em bits dessa memória. Por exemplo, uma memória de 1Kx4 possui na totalidade 4096 bits de capacidade.

Um outro ponto importante a ser abordado é em relação à **palavra de endereço**, que é definida como o conjunto de níveis lógicos ou bits necessários para o endereçamento de uma determinada localidade de memória para o acesso ao dado. Para facilitar a escrita da palavra de endereço relativa a cada localidade, bem como sua utilização em programação, é comum transcrever esse conjunto de bits diretamente para hexadecimal, principalmente no caso de memórias de alta capacidade, pois, conforme já visto, esse sistema de numeração permite a representação de cada 4 bits utilizando apenas um dígito hexadecimal pela conversão direta.

Toda a estrutura com endereços e dados armazenados é frequentemente colocada em uma tabela denominada **mapeamento de memória**. Para exemplificar, a Tabela 8.14 apresenta o mapeamento de uma memória genérica de 256 localidades.

Tabela 8.14

Endereço das localidades em binário								Endereço das localidades em hexadecimal	Localidade	Conteúdo
A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀			
0	0	0	0	0	0	0	0	00	L ₀	I ₀
0	0	0	0	0	0	0	1	01	L ₁	I ₁
0	0	0	0	0	0	1	0	02	L ₂	I ₂
0	0	0	0	0	0	1	1	03	L ₃	I ₃
				.				.	.	.
				.				.	.	.
				.				.	.	.
1	0	1	0	0	1	1	1	A7	L167	I ₁₆₇
1	0	1	0	1	0	0	0	A8	L168	I ₁₆₈
1	0	1	0	1	0	0	1	A9	L169	I ₁₆₉
				.				.	.	.
				.				.	.	.
				.				.	.	.
1	1	1	1	1	1	0	1	FD	L253	I ₂₅₃
1	1	1	1	1	1	1	0	FE	L254	I ₂₅₄
1	1	1	1	1	1	1	1	FF	L255	I ₂₅₅

Notamos que uma memória com 256 localidades precisa de 8 fios para endereçamento ($2^8 = 256$), identificados de A₇ até A₀, sendo o endereço da localidade inicial 00₁₆ (00000000₂) e da final FF₁₆ (11111111₂). Supondo que a referida memória possua 8 bits por localidade, ou seja, 256x8, sua esquematização em bloco, com a barra de dados identificada de D₇ até D₀, é mostrada na Figura 8.55.

 


Figura 8.55

Nos itens subsequentes, vamos estudar os principais tipos de memórias e suas respectivas arquiteturas.

8.6.3 Memórias ROM

As memórias ROM, conforme já visto no item relativo à classificação, apresentam como característica principal permitir somente a leitura dos dados nelas gravados previamente em sua fabricação. Vem daí o nome ROM (Read-Only Memory), que significa memória apenas de leitura. Além disso, possuem acesso aleatório e são não voláteis, pois não perdem seus dados armazenados com o desligamento da alimentação. Na realidade, as memórias ROM podem ser consideradas circuitos combinacionais, pois apresentam as saídas de dados em função das combinações entre as variáveis de entrada (endereçamento).

Dentre as diversas aplicações destacamos sua utilização para armazenar programas de sistemas operacionais em computadores e outros sistemas digitais. Podem ainda ser utilizadas em circuitos de geração de caracteres e para a construção de um circuito combinacional qualquer. A Figura 8.56 mostra o bloco representativo de uma memória ROM, com terminais e barramentos conhecidos e mais um terminal de controle ($\overline{CS}$), para **habilitação** da **pastilha** ou **chip** (em inglês).

 


Figura 8.56

O terminal de controle para habilitação ou seleção da pastilha, $\overline{CS}$ (**chip select**), é na realidade uma entrada de nível lógico para ativar ou não as saídas da ROM. Se aplicarmos a essa entrada um nível 0, as saídas são habilitadas, ou seja, são internamente comutadas para fornecer os dados, conforme funcionamento normal de endereçamento, porém se aplicarmos um nível 1, elas são desabilitadas, assumindo estados de alta impedância (**tri-state**, ver capítulo sobre “Famílias Lógicas”), liberando a barra de dados para utilização por outros dispositivos presentes no sistema controlado normalmente por microprocessador. O traço sobre CS ($\overline{CS}$) indica que a habilitação da pastilha é feita com nível 0 (ativa em 0), sendo esta uma forma de nomenclatura muito utilizada na prática. Na série de circuitos integrados comerciais é também encontrado o termo **chip enable** ($\overline{CE}$), tendo a mesma funcionalidade.

A escolha da ativação por nível 0 deve-se também ao fato de ela proporcionar maior **imunidade ao ruído**, pois em situação contrária, haveria maior susceptibilidade para o acionamento dos blocos dentro do sistema, frente a esse fator transiente indesejável.

8.6.3.1 Arquitetura interna das memórias ROM

Uma memória ROM pode ser construída de inúmeras maneiras, porém vamos estudar a arquitetura básica utilizada, principalmente, nos processos de fabricação dos circuitos integrados atuais. A Figura 8.57 apresenta em blocos a arquitetura básica de uma ROM genérica, com os respectivos terminais e barramentos de entrada e saída.

 


Figura 8.57

O primeiro bloco consiste num **decodificador de endereços**, que nada mais é que um gerador de produtos canônicos responsável por ativar (fornecer nível 1) um fio de saída por vez, em função do endereçamento.

O segundo bloco é constituído por uma **matriz de dados**, que é um arranjo de linhas e colunas que, através de um elo, possibilita a gravação dos dados pelo fabricante e consequente leitura pelo usuário. Na prática, dentre as várias tecnologias de construção, utilizam-se para a formação desses elos elementos semicondutores (diodos ou transistores), que conforme visto a seguir, vão se constituir na estrutura de dados propriamente dita.

Para a saída dos dados, a memória possui um conjunto de chaves (**buffers**) que, conforme habilitação através do terminal $\overline{CS}$, possibilita a conexão das saídas (nível 0), ou as deixa em alta impedância (nível 1), desconectando-as da barra de dados do sistema.

Para exemplificar a estrutura de componentes interna aos blocos e seu funcionamento, vamos construir uma ROM 4x8 com o conteúdo de dados presentes na Tabela 8.15.

Tabela 8.15

Endereço		Dados								
A ₁	A ₀	Hex	D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	1 E	0	0	0	1	1	1	1	0
0	1	8 A	1	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0 D	0	0	0	0	1	1	0	1
1	1	7 6	0	1	1	1	0	1	1	0

Seguindo a arquitetura básica já vista e em função dos dados descritos na tabela, vamos esquematizar a memória. Seu circuito é visto na Figura 8.58.

 


Figura 8.58

Pela figura, em confronto com a arquitetura básica em blocos, podemos facilmente identificar o decodificador de endereços, a matriz de dados e o conjunto de chaves de saídas (buffers), que ativos em 0, conduzem os níveis relativos aos dados às saídas efetivas do bloco.

A matriz de dados, como já dissemos, é constituída por um conjunto de diodos (**células de memória**), formando na realidade uma série de portas OU confeccionadas com diodos (ver capítulo sobre “Famílias Lógicas”), trazendo principalmente a vantagem de ser facilmente programável na sua construção, pois, conforme a descrição do funcionamento a seguir, a presença do diodo dá origem ao nível 1 na localidade, e a sua ausência, ao nível 0.

Notamos também que a simbologia de cada chave (buffer) de saída representa que sua habilitação (atuação como chave fechada) é em nível 0. Para melhor esclarecimento, a Figura 8.59 mostra esse elemento (a) e seu circuito equivalente (b), sendo sua atuação transcrita para a Tabela 8.16.

Tabela 8.16

M	Ch	E	S
0	FECHADA	0	0
		1	1
1	ABERTA	X	ALTA IMPEDÂNCIA

 


Figura 8.59

Para explicar o funcionamento da memória e mostrar como é obtido um dado de saída, vamos endereçar o caso 00 ($A_1 = 0$ e $A_0 = 0$) e aplicar um nível 0 à entrada $\overline{CS}$, para ativar todo o conjunto de chaves. Nesta situação de endereçamento, apenas o fio de saída da primeira porta é ativado (nível 1) pelo

decodificador de endereços, provocando a condução de corrente dos respectivos diodos através dos resistores ao terra do circuito. Devido a essas conduções, surgem nos resistores quedas de tensões que, transpostas pelos fios até as saídas D_4 , D_3 , D_2 , e D_1 , resultam no dado $1E_{16}$ (00011110_2). Convém observar que as tensões aparecem apenas nos fios com diodos colocados, sendo iguais a 0 nos outros, sem diodos.

Como outro exemplo, vamos endereçar o caso 10 ($A_1 = 1$ e $A_0 = 0$). Nesta situação, apenas o fio de saída da terceira porta é ativado (nível 1) pelo decodificador de endereços, surgindo quedas de tensões nos resistores pelos diodos que, transpostas pelos fios até as saídas D_3 , D_2 e D_0 , resultam no dado $0D_{16}$ (00001101_2).

Conforme a tecnologia de fabricação, em vez de simples diodos são utilizados na matriz de dados outros elementos semicondutores, tais como transistores bipolares ou de efeito de campo (MOS-FET). Para facilitar o processo de programação pelo fabricante, ele utiliza um gabarito fotográfico das ligações elétricas chamado **máscara**, sendo as memórias assim confeccionadas denominadas **ROMs Programadas por Máscara (Mask-Programmed Read-Only Memory)**.

As memórias ROM são produzidas com programações fixas para aplicações determinadas e sob encomenda, apenas em grande quantidade, normalmente para clientes específicos e fabricantes de equipamentos. Uma solução para o pequeno usuário é a utilização das ROMs programáveis (PROM e EPROM), estudadas nos itens a seguir.

8.6.4 Memórias PROM

As memórias PROM (**Programmable Read-Only Memory**) permitem o armazenamento dos dados pelo próprio usuário, porém feito de modo definitivo. Após essa programação, a memória PROM transforma-se em uma ROM, devendo, portanto, ser utilizada como tal.

O princípio básico da programação ou armazenamento de dados em uma PROM é destruir, através de nível de tensão conveniente especificado pelo fabricante, as pequenas ligações semicondutoras existentes internamente nas localidades onde se quer armazenar a palavra de dados, conforme endereçamento feito. O roteiro para tanto é fornecido pelo fabricante nos manuais. Na prática, existem disponíveis sistemas apropriados (kits ou placas) para realizá-lo conforme o tipo de pastilha, com maior eficiência e rapidez. Devemos realçar que após a programação o processo é irreversível, não sendo possível nenhuma alteração.

Esse tipo de memória recebe, da mesma forma que a ROM, a classificação de não volátil, acesso aleatório e de apenas de leitura, pois apesar da programação prévia para a funcionalidade do sistema no qual vai ser utilizada, só vai permitir a leitura de dados.

8.6.5 Memórias EPROM

Com o avanço da tecnologia foram criadas as memórias EPROM (**Erasable Programmable Read-Only Memory**), ROM programável e apagável, que permitem a programação de modo semelhante à das PROMs, com a vantagem de poderem ser normalmente apagadas mediante banho de luz ultravioleta, efetuado pela exposição da pastilha por uma janela existente em seu encapsulamento e, ainda, serem reprogramadas. São também conhecidas como **UV PROM** (Ultraviolet PROM). Da mesma forma, após a programação, essa memória transforma-se em uma ROM, recebendo os mesmos itens de classificação.

As EPROMs são largamente utilizadas em circuitos digitais com microprocessadores, principalmente para o armazenamento de sistemas operacionais básicos residentes, responsáveis pelo funcionamento essencial do sistema, sobretudo no que se refere à conectividade elementar e funcional entre os circuitos integrados.

Convém ressaltar que o apagamento dos dados ocorre de maneira simultânea e compacta para o programa inteiro, sendo necessária a regravação total do programa em caso de modificações por mais simples que sejam.

Existem disponíveis comercialmente vários tipos de EPROMs com diversas capacidades de armazenamento. Para exemplificar, mostrar a terminologia e a função dos terminais dos barramentos, sobretudo os básicos de controle, a Figura 8.60 apresenta o bloco de uma EPROM do tipo mais comum, estruturada em 2Kx8.

 


Figura 8.60

Identificação dos terminais:

- ◆ $A_0 - A_{10}$: barra de endereços
- ◆ $D_0 - D_7$: barra de dados
- ◆ $\overline{CE}$: habilitação da pastilha (Chip Enable)
- ◆ $\overline{OE}$: habilitação da saída (Output Enable)
- ◆ $\overline{PGM}$: habilitação da programação (Program)
- ◆ V_{pp} : tensão de programação (Program Supply Voltage)

Conforme a capacidade dessa memória (2Kx8), para o acesso das localidades é necessário 11 fios ($2^{11} = 2048 = 2K$) e 8 para a barra de dados.

O terminal de habilitação $\overline{CE}$ tem a função de ativar o bloco através de nível 0, e quando em nível 1 o deixa desativado, na situação de baixo consumo de potência (**standby**). A entrada de controle $\overline{OE}$ tem a função de habilitar ou desabilitar apenas o barramento de saída, sendo da mesma forma a habilitação em nível 0.

Para a programação dos dados, o bloco dispõe de um terminal (V_{pp}) que, recebendo uma tensão específica, sendo o valor fornecido pelo fabricante, é responsável juntamente com o terminal $\overline{PGM}$ pelo armazenamento das informações. O processo se realiza mediante a aplicação da tensão em V_{pp} (tipicamente um valor maior que V_{cc}), da habilitação da programação ($\overline{PGM}$) através de nível 0, do endereçamento e da aplicação das respectivas palavras de dados ao bloco, sequencialmente, conforme a listagem do programa a ser armazenado.

O apagamento do programa pode ser feito pela exposição do bloco à luz ultravioleta durante 15 a 50 minutos, também conforme especificação do fabricante, em função da potência da lâmpada utilizada. Após o apagamento, todas as localidades assumem níveis 1, podendo o processo de regravação e apagamento repetir-se por inúmeras vezes.

Na prática, da mesma forma, existem disponíveis sistemas apropriados (kits ou placas) para realizar o processo de gravação conforme o tipo de EPROM, com maior eficiência e rapidez. Existem também sistemas denominados apagadores de EPROM, constituindo uma caixa vedada, com lâmpada ultravioleta e sistema de cronometragem programada, que conforme o fabricante e a especificação da EPROM, efetuam o processo de apagamento automaticamente.

8.6.6 Memórias EEPROM

As memórias de nome **EEPROM** ou **E²PROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)** são um avanço tecnológico em relação às EPROMs estudadas, pois permitem que o apagamento dos dados seja feito eletricamente e, ainda, isoladamente por palavra de dados, sem necessidade de reprogramação total. Este fato faz com que as alterações de programação sejam efetuadas pelo próprio sistema no qual a memória esteja inserida, sem necessidade de desconexão do circuito integrado, como no caso da EPROM. Para ilustrar esta apresentação, a Figura 8.61 mostra o bloco de uma E₂ PROM de tipo comum, estruturada em 8Kx8.

 


Figura 8.61

Notamos pela figura que para o acesso das localidades dessa memória é necessário 13 fios ($2^{13} = 8192 = 8K$). Notamos ainda que devido à possibilidade de escrita e leitura pelos mesmos terminais, a barra de dados passa a ter a característica de bidirecional, recebendo a terminologia de I/O (Input/Output), muito comum nestes casos.

A escrita de uma palavra de dados, alterando a programação, é obtida pelo endereçamento e a respectiva aplicação da palavra nos terminais da barra de dados, isso com o terminal $\overline{OE}$ em nível 1, e o de habilitação da escrita $\overline{WE}$ (**Write Enable**) em nível 0, dentro de um ciclo de tempo mínimo, especificado em manual pelo fabricante do circuito integrado.

Em nível de classificação, essa memória pode causar polêmica em um item, pois apesar de permitir a escrita e leitura de dados, faz parte da família das memórias apenas de leitura (ROM). O nome EEPROM, no entanto, deve ter sido atribuído por questões históricas do desenvolvimento tecnológico na área, o mesmo ocorrendo com outras memórias. Além deste item, essa memória é não volátil e possui acesso aleatório.

8.6.7 Memórias RAM

As memórias RAM, conforme já mencionado, permitem escrita e leitura dos dados e possuem acesso aleatório ou randômico. Vem daí o nome RAM (Random-Access Memory). Além disso, são voláteis, pois perdem seus dados armazenados com o desligamento da alimentação. Possuem ainda um tempo de acesso muito reduzido, sendo usadas em equipamentos digitais principalmente como memórias de programas e dados para armazenamento de forma temporária, pois em função de volatilidade, estes são perdidos no desligamento ou interrupção da energia.

Quanto ao armazenamento, são encontradas as estáticas (**SRAM: Static RAM**) ou dinâmicas (**DRAM: Dynamic RAM**). As RAMs estáticas utilizam como célula básica de memória o flip-flop, possuindo em sua arquitetura vários elementos. Já as dinâmicas possuem circuitos mais simples, porém necessitam de reinserção de dados periódica em ciclo, na prática denominada **refresh** (termo em inglês que significa “refrescar”), sendo essa operação controlada pelo microprocessador do sistema. A célula básica da RAM dinâmica armazena cada dado por efeito capacitivo do pequeno semiconductor formado internamente. Por este motivo, apresenta como vantagem a alta capacidade de armazenamento por circuito integrado.

A Figura 8.62 apresenta o bloco representativo de uma memória RAM estática, com terminais e barramentos já conhecidos e mais um terminal de controle **$R/\overline{W}$ (Read/Write)** de dupla função para possibilitar a leitura ($R/\overline{W} = 1$) ou escrita ($R/\overline{W} = 0$) dos dados nas localidades endereçadas.

 


Figura 8.62

Para entendermos o funcionamento básico de uma RAM estática, vamos inicialmente analisar o circuito de uma célula básica que permite a escrita e leitura de 1 bit de informação. Esse circuito é visto na Figura 8.63.

 


Figura 8.63

Para efetuar a escrita de um dado, devemos primeiramente selecionar a célula ($SEL = 1$) e passar o controle de leitura/escrita ($R/\overline{W}$) para 0. Logo após, aplicamos o dado no terminal D, agora configurado como entrada.

A Figura 8.64 mostra a célula básica com todas essas situações colocadas e, ainda como exemplo, a aplicação para armazenamento de nível 1 na entrada D.

 


Figura 8.64

Pela figura notamos que a porta NE superior, através de nível 0 em sua saída, ativa as duas chaves (buffers), aqui substituídas pelos circuitos equivalentes, fazendo o dado ser aplicado ao flip-flop e, conseqüentemente, ser armazenado na saída. Enquanto isso, a outra porta, através de nível 1 em sua saída, desativa a chave de saída, permitindo a escrita ou entrada do dado.

Para efetuar a leitura, devemos também selecionar a célula ($SEL = 1$) e passar o controle $R/\bar{W}$ para 1, sendo obtido o dado armazenado pelo terminal D, agora configurado como saída. A Figura 8.65 mostra essa situação colocada no esquema.

 


Figura 8.65

Pela figura notamos que a porta NE superior, através de nível 1 em sua saída, vai desativar as chaves nas entradas das portas do flip-flop, impedindo a escrita de um novo dado. Essas entradas, estando em vazio devido à abertura das chaves, assumem nível 1 (ver capítulo sobre “Famílias Lógicas”), fazendo o flip-flop manter as suas saídas $Q_f = Q_a$ (circuito elementar de um flip-flop RS). Enquanto isso, a outra porta NE, através de nível 0 em sua saída, vai ativar a chave na saída do flip-flop, fazendo o dado armazenado ser transposto à saída D.

No caso de a célula não ser selecionada ($SEL = 0$), as duas portas NE apresentam nível 1 em suas saídas, mantendo as três chaves abertas, deixando a célula com a saída desativada (tri-state), impedindo qualquer escrita ou leitura de dados.

Na realidade, dentro dos circuitos integrados, são construídas células básicas com diversas configurações tecnológicas e de circuitos, sendo esta apresentada devido ao seu enorme caráter didático. Nos itens seguintes, para facilitar, utilizamos para desenvolver a arquitetura interna desse tipo de memória células genéricas representadas em blocos. A Figura 8.66 mostra o bloco padrão representativo da célula da memória RAM, sendo sua atuação resumida na Tabela 8.17.

 


Figura 8.66

Tabela 8.17

SEL	R/W	D
0	X	TRI-STATE
1	0	ENTRADA PARA ESCRITA
	1	SAÍDA PARA LEITURA

8.6.7.1 Arquitetura interna das memórias RAM

Utilizando a célula básica padrão analisada no item anterior, podemos construir arquiteturas de memórias RAM estáticas no formato Nxm. Para exemplificar, a Figura 8.67 mostra a arquitetura de uma RAM de estrutura 4x4.

 


Figura 8.67

Uma RAM assim especificada possui quatro localidades com 4 bits cada.

O circuito, como se observa, é constituído por um decodificador de endereços com dois fios (A_1 e A_0), responsável pelo endereçamento de cada localidade definida pelo conjunto das quatro células interligadas horizontalmente. Os terminais de dados (D) estão também interligados, porém por posicionamento do bit na palavra de dados, pois no endereçamento de cada conjunto através das entradas SEL, os outros não endereçados adquirirão nos terminais D a situação de alta impedância (tri-state), sendo desconectados do fio em comum. Além disso, todas as entradas $R/\overline{W}$ encontram-se interligadas para propiciar um controle simultâneo da escrita ou leitura para todas as localidades.

Para mostrar o funcionamento dessa memória, vamos primeiramente efetuar o armazenamento (escrita) do dado 5_{16} (0101_2) na localidade 1_{16} , endereçada por 01.

Inicialmente, estando a pastilha não selecionada ($\overline{CS} = 1$), o nível 0 na entrada das portas E após o inversor ocasiona o aparecimento de nível 0 na saída delas, fazendo todas as células de memória entrarem em estado de alta impedância ($SEL = 0 \Rightarrow D$ em tri-state).

Feita a seleção da pastilha ($\overline{CS} = 0$) e o endereçamento da localidade ($A_1 = 0$ e $A_0 = 1$), o segundo fio superior na saída da porta E, mediante nível 1, seleciona todas as células da linha ($SEL = 1$). Com o controle $R/\overline{W}$ em 0 (escrita), aplicamos os dados nos respectivos terminais, agora configurados como entradas ($D_3 = 0$, $D_2 = 1$, $D_1 = 0$ e $D_0 = 1$), sendo armazenados pelas células.

Com a passagem de $R/\overline{W}$ para 1, para posterior leitura, os dados vão permanecer armazenados, mesmo na reversão da seleção da célula com $\overline{CS}$ passando para nível 1. Devemos ressaltar ainda que a informação será perdida caso se desligue a tensão de alimentação.

O mesmo processo de escrita pode ser estendido para outras localidades, bastando endereçar, passando $R/\overline{W}$ para 0 e aplicando respectivamente a informação de dados nas entradas D.

Para a leitura de uma informação, devemos selecionar a pastilha ($\overline{CS}=0$) e com $R/\overline{W}$ igual a 1, endereçar a localidade, obtendo assim a informação de dados nos terminais D, agora configurados como saídas.

A Figura 8.68 mostra a representação em bloco da RAM utilizada no exemplo.

 


Figura 8.68

8.6.7.2 Expansão da Capacidade da Memória RAM

Em certas aplicações, é comum necessitarmos de memórias de maior capacidade ou diferentes das encontradas no mercado. Este tópico explica como expandir a capacidade de uma RAM, caso muito comum na prática, porém valendo o mesmo processo também para outras memórias.

A expansão pode ser obtida pela palavra de dados, pelo aumento de localidades ou ainda por ambos, conforme a situação.

Para iniciarmos esta análise, vamos elaborar um exemplo simples que mostra a expansão da palavra de dados. Vamos formar uma memória RAM 256x8 a partir de dois blocos de estrutura 256x4. A Figura 8.69 indica a ligação dos blocos que possibilita essa expansão.

 


Figura 8.69

Na figura os terminais de endereçamento (A_7 a A_0), de seleção da pastilha ($\overline{CS}$) e de controle de escrita/leitura ($R/\overline{W}$) são interligados, pois essas operações são comuns aos dois blocos na memória obtida. A barra de dados, porém, é composta pela associação da barra de cada memória (4 bits), resultando em uma palavra de dados maior (8 bits de D_7 a D_0), aumentando assim a capacidade da memória.

Nessa memória derivada, o endereço da localidade inicial é 00_{16} (00000000_2), e o da final FF_{16} (11111111_2).

Para exemplificar sua atuação, vamos efetuar o armazenamento do dado 28_{16} (00101000_2) na localidade endereçada por $3E_{16}$ (00111110_2).

Primeiramente selecionamos a pastilha ($\overline{CS} = 0$), logo após aplicamos os níveis 00111110 ($3E_{16}$) à barra de endereços e, a seguir, passamos o controle de escrita/leitura ($R/\overline{W}$) para 0, e por último, aplicamos os níveis 00101000 (28_{16}) à barra de dados.

É fácil perceber que o armazenamento da informação na memória expandida será feito em duas partes, sendo a mais significativa (0010) na RAM 1 e a menos significativa (1000) na RAM 2, isso com endereçamento simultâneo às duas localidades.

Para a leitura da informação, devemos passar $R/\overline{W}$ para 1 e endereçar a localidade, obtendo assim a informação de dados nos terminais de D_7 a D_0 , simultaneamente, agora configurados como saídas.

Como já dissemos, uma outra forma possível de expansão da capacidade é com aumento das localidades de memórias. Para exemplificar este processo, vamos formar uma memória RAM 128×4 , utilizando blocos de estrutura 32×4 .

Para funcionar na forma 128×4 , o sistema deve ser composto por quatro RAMs de 32×4 , sendo o endereçamento feito por sete terminais ($2^7 = 128$). Para tanto, utilizaremos os cinco terminais de cada bloco interligados e como complemento associaremos dois fios auxiliares, que através de um circuito apropriado, farão a seleção de cada bloco em sequência, através das entradas $\overline{CS}$. Na parte relativa aos dados, basta interligar os respectivos terminais, pois não há expansão.

A Figura 8.70 mostra a ligação dos quatro blocos e o circuito seletivo que possibilita essa expansão.

 


Figura 8.70

Estando o sistema não selecionado ($\overline{CS} = 1$), o nível 0 na entrada das portas NE após o inversor ocasiona o aparecimento de níveis 1 nas saídas delas, fazendo todos os blocos de memória entrarem em estado de alta impedância (terminais de dados em tri-state).

Feita a seleção ($\overline{CS} = 0$), o nível 1 na entrada das portas as libera para transmitir o endereçamento aos blocos. A palavra de endereço das localidades é, no sistema expandido, composta pelos cinco fios de cada bloco interligados (A_0 a A_4), e mais dois fios complementares responsáveis diretamente pelos níveis de saída das portas, para efetuar a seleção parcial.

Ao efetuar o endereçamento da primeira localidade ($00_{16} \Rightarrow 0000000_2$), a porta NE relativa à RAM 1, em função de $A_6 = 0$ e $A_5 = 0$ e dos inversores ligados, seleciona a RAM 1 através de nível 0 em $\overline{CS}$, sendo as demais memórias não selecionadas, pois as respectivas portas vão fornecer nas saídas níveis 1. Com isso, sequencialmente, até o endereço 0011111_2 ($1F_{16}$), vamos ocupar as localidades relativas à RAM 1.

Ao endereçarmos a localidade seguinte ($0100000_2 \Rightarrow 20_{16}$), selecionamos a da RAM 2, pois a respectiva porta NE vai apresentar nível 0 em sua saída em função de $A_6 = 0$ e $A_5 = 1$, estando as demais RAMs desativadas. O endereço da RAM 2 vai até 0111111_2 ($3F_{16}$).

De maneira análoga, o processo de endereçamento segue sequencialmente, bloco a bloco, até a última localidade da memória expandida ($1111111_2 \Rightarrow 7F_{16}$).

Para apresentar toda a estrutura de endereçamento dessa memória, a Tabela 8.18 contém as palavras de endereço inicial e final de cada RAM integrada ao sistema.

Tabela 8.18

	A ₆	A ₅	A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	Hex
RAM 1	0	0	0	0	0	0	0	00
	0	0	1	1	1	1	1	1F
RAM 2	0	1	0	0	0	0	0	20
	0	1	1	1	1	1	1	3F
RAM 3	1	0	0	0	0	0	0	40
	1	0	1	1	1	1	1	5F
RAM 4	1	1	0	0	0	0	0	60
	1	1	1	1	1	1	1	7F

Para efetuar a escrita ou a leitura de dados nesse sistema expandido, procede-se normalmente, conforme já explicado.

Uma outra possibilidade de expansão de memória consiste na ampliação de palavra de dados e também no número de localidades. Esse processo é obtido pela fusão dos dois abordados. Aumenta-se o número de localidades utilizando o circuito seletivo e associa-se um outro sistema semelhante para compor a nova palavra de dados.

No item relativo aos exercícios resolvidos mostraremos um exemplo desse procedimento.

Na área dos microcomputadores, devido principalmente à flexibilidade de montagem das configurações de hardware e à rápida evolução dos sistemas, os equipamentos possuem na placa principal uma série de conectores livres (**slots**), sendo alguns destinados exclusivamente a receber novos módulos de memórias RAM (DRAM), para serem utilizados como expansão. Na prática, esses módulos são arranjos dessas memórias que, dispostas em pequenas plaquetas de circuito impresso removíveis denominadas popularmente **pentes de memória**, possibilitam de forma fácil a expansibilidade do sistema.

8.6.8 Exercícios Resolvidos

- 1) Indique a palavra de endereço inicial e final de uma memória de 1Mx16.
- Com esta especificação, a memória vai possuir $2^{20} = 1048576$ localidades com 16 bits, endereçadas de 0 a 1048575_{10} . Em binário, temos:
- ♦ $1048576 = 2^{20} = 1000000000000000000000$
- A última localidade é $1048575 = 01111111111111111111$.
- Transformando diretamente em hexadecimal, temos $FFFF_{16}$.
- ∴ A palavra de endereço inicial é 00000_{16} , e a final $FFFF_{16}$.
- 2) Determine o mapeamento de uma memória ROM para atuar com decodificador do código BCD 8421 para o 2 entre 5. Calcule a capacidade de memória.

Nesta situação, a ROM vai funcionar como um circuito combinacional (decodificador), sendo o código de entrada injetado nas variáveis de endereçamento e o de saída fixado nas correspondentes localidades de memória. A Figura 8.71 mostra a representação do bloco como decodificador.

 


Figura 8.71

A partir destas informações, vamos montar a tabela com o mapeamento parcial da memória:

Tabela 8.19

ENDEREÇAMENTO				DADOS				
BCD 8421				2 ENTRE 5				
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0	0	1
0	1	1	1	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0
1	0	0	1	1	1	0	0	0

Podemos notar pela tabela que, para executar essa função, a memória precisa de dez localidades com 5 bits cada. Sendo a memória total especificada por 16x5, pois quatro variáveis possibilitam dezesseis localidades, sua capacidade será, então, de 80 bits.

As localidades não endereçadas, por não pertencerem ao código, podem ser preenchidas com todos os dados iguais a 1.


- 3) Utilizando blocos de memória RAM 128x4, forme uma de 256x8. Escreva a palavra de endereço inicial e final de cada bloco integrado ao sistema.

Essa expansão consiste na ampliação tanto do número de localidades como da palavra de dados. Para executá-la, vamos determinar inicialmente o número de terminais da nova memória. Assim sendo, temos:

Localidades: $256 = 2^8 \Rightarrow$ oito terminais de endereçamento

Dados: oito terminais de dados

Para o endereçamento, vamos utilizar os sete terminais de cada bloco ($128 = 2^7$) e mais um fio ligado a um circuito seletivo. Para compor a nova palavra de dados, associa-se um outro sistema semelhante para a duplicação. A Figura 8.72 apresenta a ligação dos blocos e o circuito seletivo que possibilita essa expansão.

 **Figura 8.72**

Exercícios Propostos

- 1) Calcule o número de portas E necessárias para construir um multiplex de 16 canais utilizando matriz de simples encadeamento.
- 2) Repita o exercício anterior usando uma matriz de duplo encadeamento.

- 3) Utilizando cinco blocos multiplex de oito canais, esquematize um sistema multiplex de 32 canais.
- 4) A Figura 8.73 mostra os sinais de seleção e de informação de entrada de um multiplex de 2 canais. Esboce o sinal multiplexado.

 


Figura 8.73

- 5) Utilizando o bloco de um multiplex, elabore o circuito que executa a Tabela 8.20.

Tabela 8.20

A B C	S
0 0 0	0
0 0 1	0
0 1 0	1
0 1 1	1
1 0 0	0
1 0 1	1
1 1 0	1
1 1 1	0

- 6) Esquematize o bloco de um multiplex para executar a expressão:
- $$S = A \oplus B \oplus C$$
- 7) Desenhe o circuito de um demultiplex de 16 canais.
- 8) A partir de dois blocos demultiplex de 16 canais e um de 2 canais, forme um sistema demultiplex de 32 canais.

- 9) A Figura 8.74 apresenta os sinais de seleção e de entrada multiplexada de um demultiplex de 2 canais. Esboce os sinais de informação.

 


Figura 8.74

- 10) Utilizando o bloco de um demultiplex, elabore um decodificador 4 para 16, sendo apenas uma saída ativada para cada combinação de entrada.
- 11) Determine os gráficos de saída para o sistema esquematizado na Figura 8.75, sabendo que o nível 1 corresponde a 5V e que a frequência de clock é 2MHz.

 


Figura 8.75

- 12) Esquematize um circuito gerador/verificador de paridade para uma informação de 3 bits.
- 13) Determine a capacidade de memória e a palavra de endereço inicial e final para cada memória especificada a seguir:
- | | |
|---------------|---------------|
| a) ROM 512x4 | c) RAM 128Kx8 |
| b) EPROM 4Kx8 | d) RAM 2Mx16 |
- 14) Esquematize o circuito interno de uma ROM, com o seguinte conteúdo:

♦ 01_{16} , $3F_{16}$, 23_{16} , $4B_{16}$, 56_{16} , 88_{16} , $9C_{16}$ e ED_{16}

- 15) Determine o mapeamento de uma memória PROM para atuar como gerador de caracteres para hexadecimal, ou seja, a partir de um código binário, forneça os níveis para fazer um display de 7 segmentos catodo comum apresentar a sequência do sistema hexadecimal. Especifique a memória e determine sua capacidade.
- 16) Determine o mapeamento de uma memória EPROM para, através do sistema gerador de funções esquematizado, gerar a função digitalizada vista na Figura 8.76. Calcule a frequência de clock do contador.

 


Figura 8.76

- 17) Utilizando apenas portas NOU e inversores, modifique o circuito da célula básica da memória RAM do item 8.6.7 para executar as mesmas funções. Considere que nas portas utilizadas cada terminal em vazio equivale a nível lógico 1.
- 18) Desenhe a arquitetura interna de uma RAM 8×1 .
- 19) A partir de blocos RAM 64×4 esquematize uma RAM 64×8 . Escreva as palavras de endereçamento inicial e final de cada RAM integrada ao sistema.
- 20) Idem ao exercício anterior para obter uma RAM 512×4 com blocos de estrutura 128×4 .
- 21) Idem para uma RAM 64×8 obtida com blocos 32×4 .

Famílias de Circuitos Lógicos

9.1 Introdução

Até o momento utilizamos os blocos lógicos sem nos preocuparmos com suas estruturas internas. Este capítulo é dedicado ao estudo das principais famílias de circuitos lógicos utilizadas atualmente.

Entende-se por famílias de circuitos lógicos os tipos de estruturas internas que permitem a confecção desses blocos em circuitos integrados. Cada família lógica utiliza certos componentes em seus blocos e, de acordo com eles, a família possui determinadas características relacionadas ao funcionamento e desempenho prático.

As famílias utilizadas na área de Eletrônica Digital são a **TTL (Transistor-Transistor Logic)** e a **CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)**, porém derivam de uma série de famílias lógicas, hoje obsoletas. A seguir, vamos relacionar, em escala tecnológica evolutiva, algumas famílias usadas anteriormente, precedentes à família TTL:

- ◆ DCTL (Direct-Coupled Transistor Logic)
- ◆ RTL (Resistor-Transistor Logic)
- ◆ RCTL (Resistor-Capacitor Transistor Logic)
- ◆ DTL (Diode-Transistor Logic)
- ◆ HTL (High-Threshold Logic)
- ◆ ECL (Emitter-Coupled Logic)

O estudo das características da maioria destas famílias citadas não faz sentido nos dias de hoje, a não ser que seja feito com aspectos de evolução histórica, mostrando a origem construtiva da tecnologia atual.

Estudaremos, mais adiante, as famílias TTL e CMOS e as respectivas versões derivadas. Primeiramente, vamos abordar alguns conceitos básicos para melhor compreensão e avaliação.

9.2 Conceitos e Parâmetros das Famílias Lógicas

Os itens subsequentes abordam os principais conceitos envolvidos no estudo das famílias de circuitos lógicos. São tópicos que caracterizam parâmetros como os níveis de tensão e de corrente de entrada e saída, quantidades de blocos a serem conectados, tempo de resposta do bloco e seu fator de imunidade ao ruído. O primeiro conceito a ser abordado é relativo aos níveis de tensão e de corrente.

9.2.1 Níveis de Tensão e de Corrente

No capítulo 2, definimos nível 1 e nível 0. Na realidade, esses níveis variam dentro de faixas. O nível 0 não precisa ser necessariamente 0, mas sim uma tensão pequena abaixo de um certo valor máximo. O nível 1, como foi definido, representa uma tensão, mas não precisa ser necessariamente um valor, e sim uma faixa acima de um valor mínimo e abaixo de um valor máximo. Conforme a tecnologia de construção do circuito interno, cada família ou versão derivada vai possuir uma faixa de trabalho para esses níveis, sendo especificações diferentes para entrada e saída do bloco.

Um outro parâmetro é o que trata da corrente. Quando um nível lógico 1 for aplicado a uma entrada de um bloco lógico, ela vai consumir uma corrente. O mesmo ocorre quando a saída de um bloco lógico em nível 1 for conectada à entrada de outro. Haverá uma drenagem de corrente, na prática limitada.

Da mesma forma, se for aplicado o nível 0 (potencial de terra) à entrada de um bloco lógico, há uma deriva de corrente, no sentido do bloco para o terminal, originada conforme as características do circuito do bloco. A saída em nível 0 também vai absorver uma corrente originária da entrada do bloco seguinte conectado.

Existe uma terminologia padrão empregada pelos principais fabricantes de circuitos integrados nos respectivos manuais para designar esses parâmetros. Vamos apresentá-los e defini-los a seguir:

- ◆ **V_{IL} (Low-level Input Voltage):** valor de tensão (máxima), que garante o nível 0 na entrada.
- ◆ **V_{OL} (Low-level Output Voltage):** valor de tensão (máxima), que garante o nível 0 na saída.
- ◆ **V_{IH} (High-level Input Voltage):** valor de tensão (mínima), que garante o nível 1 na entrada.
- ◆ **V_{OH} (High-level Output Voltage):** valor de tensão (mínima), que garante o nível 1 na saída.
- ◆ **I_{IL} (Low-level Input Current):** valor de corrente (máxima), no terminal de entrada (no sentido do bloco para o terminal), quando é aplicado o nível 0.
- ◆ **I_{OL} (Low-level Output Current):** valor de corrente (máxima), que a saída pode receber quando em nível 0.

- ♦ **I_{IH} (High-level Input Current)**: valor de corrente de entrada (máxima), quando é aplicado nível 1.
- ♦ **I_{OH} (High-level Output Current)**: valor de corrente de saída (máxima), quando em nível 1.

Nos manuais, além dos limites de mínimo e máximo, conforme a definição do parâmetro, são encontrados os valores típicos de trabalho.

A Figura 9.1 apresenta os diagramas relativos aos níveis de tensão definidos, tanto para a entrada (a) como para a saída (b), de um mesmo bloco lógico.

 


Figura 9.1

Notamos que na região compreendida entre o valor máximo de nível 0 (V_{IL} e V_{OL}) e o valor mínimo de nível 1 (V_{IH} e V_{OH}) o nível lógico é indefinido. Para existir compatibilidade com segurança entre entrada e saída na família, é necessário que V_{OL} seja menor que V_{IL} , e que V_{OH} seja maior que V_{IH} .

9.2.2 Fan-Out

Até agora trabalhamos com os blocos lógicos sem nos preocuparmos com o número de conexões feitas nas saídas. Na prática, existe um parâmetro denominado, em inglês, **Fan-Out** (feixe de saída), que estipula o limite dessas ligações.

Definimos Fan-Out como o número máximo de blocos lógicos que pode ser ligado à saída de outro da mesma família. Embora esta definição seja em nível de mesma família lógica, este fator pode ser determinado entre famílias e versões compatíveis.

Se este fator for excedido na ligação da saída de um bloco às entradas de outros, os limites máximos de corrente serão ultrapassados, acarretando principalmente queda do nível 1 de saída.

O Fan-Out está relacionado com as correntes máximas de saída e de entrada dos blocos lógicos, podendo ser determinado no nível 0 e no nível 1. A seguir, vamos escrever as relações para estes cálculos:

$$\text{Fan-Out}_{(\text{nível } 0)} = \frac{I_{OL}}{I_{IL}} \quad \text{ou} \quad \text{Fan-Out}_{(\text{nível } 1)} = \frac{I_{OH}}{I_{IH}}$$

Os valores de corrente utilizados nas relações são extraídos dos manuais comerciais.

Na prática, os fabricantes de circuitos integrados normalmente generalizam o valor obtido para um só, válido para toda a família lógica, porém pode haver variação desse valor conforme a versão lógica utilizada.

Para exemplificar este procedimento, vamos calcular estes parâmetros para os blocos de um circuito integrado muito comum da família TTL. A Tabela 9.1 apresenta as especificações do circuito integrado TTL 7400 (quatro portas NE de duas entradas na versão padrão).

Tabela 9.1

TTL 7400		
Parâmetros	Valores Máximos	Unidade
I_{OL}	16	mA
I_{IL}	1,6	mA
I_{OH}	400	μA
I_{IH}	40	μA

Utilizando as relações para os valores da tabela, temos:

$$\text{Fan-Out}_{(\text{nível } 0)} = \frac{I_{OL}}{I_{IL}} = \frac{16}{1,6} = 10$$

$$\text{Fan-Out}_{(\text{nível } 1)} = \frac{I_{OH}}{I_{IH}} = \frac{400}{40} = 10$$

Concluimos pelos resultados que à saída desse bloco podemos ligar no máximo outros dez, ou seja, dez terminais de entrada de blocos similares.

9.2.3 Tempo de Atraso de Propagação

O **tempo de atraso de propagação (propagation delay time)** é definido como o tempo que um bloco lógico leva para mudar de estado desde a aplicação de um nível lógico para tanto. Em outras palavras, é o tempo que um bloco leva para responder, ou seja, passar do estado 1 para o estado 0 ou vice-versa. Na prática, em terminologia de manuais, o tempo de atraso de propagação quando vai do nível 0 para 1 é representado por t_{PLH} (Low to High), e quando vai de 1 para 0 por t_{PHL} (High to Low), e seu valor é da ordem de nanossegundos (ns).

Para ilustrar, a Figura 9.2 apresenta um inversor com exemplos de trechos de sinais aplicados à entrada e os respectivos resultados de saída.

 


Figura 9.2

Pela figura, considerando que os trechos de sinais da entrada não contenham retardos nas transições de níveis, os de saída, devido a fatores internos do circuito do bloco, vão provocar retardos perceptíveis, acarretando em tempos de atraso.

Esse parâmetro, juntamente com outros, está diretamente relacionado com a **velocidade** de trabalho do bloco lógico, pois, em regime de chaveamento rápido exigido (alta frequência), será bastante significativo.

9.2.4 Imunidade ao Ruído

Vamos chamar de imunidade ao ruído a capacidade que os blocos de determinada família lógica possuem de não receber influências parasitas elétricas ou magnéticas, denominadas ruído, típicas dentro dos sistemas eletrônicos ou sob determinadas condições do ambiente em que estão situados. Existem vários tipos

de ruídos que podem agir de diversas formas, porém, em se tratando de níveis lógicos, o ruído pode, principalmente pelo aparecimento de níveis espúrios e indesejáveis, fazer o bloco trabalhar na região de nível indefinido, não executando corretamente a função lógica.

As famílias lógicas possuem um parâmetro denominado **margem de imunidade ao ruído**, que determina o quanto de tolerância haverá sobre os limites dos níveis lógicos sem que haja alteração na sua funcionalidade. Esse parâmetro é uma característica típica da família, sendo um item imprescindível na escolha da tecnologia para a confecção de projetos.

Os itens relativos às famílias TTL e CMOS abordam de forma numérica esses parâmetros.

9.3 Blocos Lógicos estruturados com Diodos

Antes do estudo das famílias lógicas construídas em circuitos integrados, vamos abordar tópicos referentes à estruturação de circuitos de portas lógicas, utilizando como elementos principais os diodos.

Podemos usar diodos como chave e, devidamente conectados, utilizá-los para a construção dos circuitos das portas E e OU. Esse tipo de estruturação é ainda encontrado na prática isoladamente em alguns sistemas digitais específicos, sendo vantajosa sua utilização, principalmente nos casos em que se exige a função lógica com níveis de tensão e corrente de saída superiores aos encontrados em circuitos integrados. Convém ressaltar que os circuitos lógicos com diodos não são implementados em circuitos integrados, ficando estes a cargo de outros elementos semicondutores, mais apropriados.

Com diodos podem ser estruturados apenas os circuitos das portas E e OU, que podem operar com níveis de entrada positivos ou negativos. Nesses circuitos, na chamada **lógica positiva**, o nível 1 é um valor positivo de tensão ($+V_{cc}$), e na **lógica negativa** o nível 1 é um valor negativo de tensão ($-V_{cc}$). Vamos, a seguir, verificar esses circuitos.

A Figura 9.3 apresenta o circuito da porta E com terminais de entrada, estruturado para trabalhar em lógica positiva (a) e em lógica negativa (b).

 


Figura 9.3

Vamos, a seguir, levantar a tabela verdade de cada circuito, verificando o estado dos diodos em cada caso:

(a) Porta E de lógica positiva (nível 0 = 0 e nível 1 = $+V_{cc}$):

Tabela 9.2

A	B	D ₁	D ₂	S
0	0	conduz	conduz	0
0	$+V_{cc}$	conduz	cortado	0
$+V_{cc}$	0	cortado	conduz	0
$+V_{cc}$	$+V_{cc}$	cortado	cortado	$+V_{cc}$

(b) Porta E de lógica negativa (nível 0 = 0 e nível 1 = $-V_{cc}$):

Tabela 9.3

A	B	D ₁	D ₂	S
0	0	conduz	conduz	0
0	$-V_{cc}$	conduz	cortado	0
$-V_{cc}$	0	cortado	conduz	0
$-V_{cc}$	$-V_{cc}$	cortado	cortado	$-V_{cc}$

Verificando os resultados finais (colunas S), concluímos que os circuitos se comportam como portas E, com saídas compatíveis conforme o tipo de lógica utilizado.

A Figura 9.4 apresenta o circuito da porta OU com dois terminais de entrada, estruturado para trabalhar em lógica positiva (a) e em lógica negativa (b).

 


Figura 9.4

Podemos notar que o circuito da porta OU de lógica positiva é idêntico ao da E de lógica negativa. A igualdade também ocorre para o da OU de lógica negativa em relação ao da E de lógica positiva. Com estas observações, concluímos que são apenas dois circuitos, que conforme o tipo de lógica a que estão submetidos, comportam-se como E ou como OU.

Vamos, da mesma forma, levantar a tabela verdade de cada um dos circuitos, verificando o estado dos diodos em cada caso:

(a) Porta OU de lógica positiva (nível 0 = 0 e nível 1 = +V_{cc}):

Tabela 9.4

A	B	D ₁	D ₂	S
0	0	conduz	conduz	0
0	+V _{cc}	cortado	conduz	+V _{cc}
+V _{cc}	0	conduz	cortado	+V _{cc}
+V _{cc}	+V _{cc}	conduz	conduz	+V _{cc}

(b) Porta OU de lógica negativa (nível 0 = 0 e nível 1 = $-V_{cc}$):

Tabela 9.5

A	B	D ₁	D ₂	S
0	0	conduz	conduz	0
0	$-V_{cc}$	cortado	conduz	$-V_{cc}$
$-V_{cc}$	0	conduz	cortado	$-V_{cc}$
$-V_{cc}$	$-V_{cc}$	conduz	conduz	$-V_{cc}$

Verificando os resultados finais (colunas S), concluímos que os circuitos comportam-se como portas OU, com saídas compatíveis conforme o tipo de lógica utilizado.

O circuito da porta OU visto em ambas as lógicas pode ser simplificado para atuar sem fonte de alimentação, sendo o nível de saída obtido diretamente, a partir dos níveis aplicados às entradas. A Figura 9.5 mostra o circuito da porta OU simplificado para atuar na lógica positiva (a) e na negativa (b).

 


Figura 9.5

No circuito da Figura 9.5 (a), ao ser aplicado um nível 1 ($+V_{cc}$) a qualquer uma ou em ambas as entradas, o respectivo diodo conduz, fazendo surgir na saída S, devido à queda de tensão em R, um nível 1 positivo compatível com a lógica utilizada. O mesmo ocorre com o circuito da Figura 9.5 (b) para o nível 1 na lógica negativa ($-V_{cc}$). Assim sendo, estes circuitos atuam como portas OU, dentro das respectivas lógicas, executando a mesma tabela verdade.

9.4 Blocos Lógicos estruturados em Circuitos Integrados

Na vida prática, existe disponível uma série de circuitos lógicos básicos dispostos em circuitos integrados comerciais pertencentes às famílias TTL e CMOS.

Para a construção desses circuitos, a tecnologia TTL utiliza **transistores bipolares**, ou seja, comuns de junção NPN ou PNP. Já a tecnologia CMOS utiliza transistores **MOS-FET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)** complementares, dos tipos N e P.

A utilização da tecnologia MOS, aqui generalizada, apresenta uma série de facilidades, principalmente nos aspectos construtivos dentro dos circuitos integrados, reduzindo de maneira considerável as etapas de integração. Por este motivo, outras modalidades dessa tecnologia (**NMOS** e **PMOS**) são utilizadas na implementação de sistemas mais complexos (microprocessadores, memórias de alta capacidade etc.) de grande quantidade de componentes por chip, chegando hoje, em alguns casos, na casa de milhões.

As **escalas de integração**, ou seja, a faixa relativa ao número de componentes por chip, são determinadas pela quantidade de portas ou dispositivos ativos dentro do circuito integrado. Essas escalas recebem uma denominação apropriada conforme o número desses elementos existentes internamente. A Tabela 9.6 apresenta as escalas de integração com as respectivas densidades expressas em portas por chip.

Tabela 9.6

Designação	Significado	Densidade (portas por chip)
SSI	<i>Small Scale Integration</i>	< 12
MSI	<i>Medium Scale Integration</i>	13 a 99
LSI	<i>Large Scale Integration</i>	100 a 999
VLSI	<i>Very Large Scale Integration</i>	1000 a 99999
ULSI	<i>Ultra Large Scale Integration</i>	> 100000

Os circuitos integrados pertencentes às famílias TTL e CMOS enquadram-se nos níveis de integração SSI e MSI; já os outros sistemas mais complexos, anteriormente citados, enquadram-se nos demais níveis.

Para constituir os circuitos internos dos blocos lógicos e assim formar toda a família lógica, os transistores são dimensionados para atuarem como chaves. Vamos, a seguir, estudar o comportamento dos transistores citados para estruturar os circuitos internos dos blocos lógicos de ambas as famílias.

9.4.1 Transistor Bipolar como Chave

De acordo com a tensão aplicada à base, um transistor bipolar ou comum pode operar no corte ou na saturação, sendo estas duas situações análogas à chave aberta e fechada. O circuito da Figura 9.6 mostra a configuração básica de um transistor NPN operando como chave.

 


Figura 9.6

As situações de corte e saturação são impostas pela polarização, ou seja, são obtidas em função do correto dimensionamento de R_C e R_B , e pela variação do ponto de trabalho em função da tensão aplicada entre base e emissor do transistor. Para este circuito, o comando da chave é o potencial aplicado à entrada E, ou seja, essa tensão de base.

O transistor comporta-se como chave aberta quando aplicamos um potencial 0 ou negativo na entrada E. Neste caso, opera na situação de corte, pois aplicamos corrente 0 à sua base, sendo a tensão na saída do circuito igual ao potencial da fonte ($+V_{CC}$).

Analogamente, o transistor comporta-se como chave fechada quando aplicamos um potencial positivo nessa mesma entrada. Neste caso, opera na saturação e a tensão entre coletor e emissor cai para 0,3V no máximo, resultando assim em uma baixa tensão ($V_S = 0,3V$), sendo considerada como nível 0.

A Figura 9.7 mostra as situações explicadas de corte (a) e de saturação (b) do transistor NPN.

 



Figura 9.7

Convém observar que, atuando nessas situações, o circuito comporta-se como um inversor, pois se aplicarmos um nível à sua entrada, ele aparece complementado na saída.


Utilizaremos estes conceitos para explicar o funcionamento de outros circuitos básicos dentro da família TTL.

 9.4.2 MOS-FET como Chave

Da mesma forma que o transistor bipolar, um MOS-FET pode, conforme a polarização aplicada, atuar como uma chave aberta ou fechada. O princípio consiste em utilizar um MOS-FET do modo indução e aplicar uma tensão conveniente, conforme o tipo de transistor (canal N ou P), entre porta (gate) e fonte (source), obedecendo à polarização aplicada ao terminal dreno (drain). A Figura 9.8 mostra um MOS-FET do tipo canal N (a) e outro do tipo canal P (b) polarizados para atuarem como chaves.




(a) Canal N

 


(b) Canal P

Figura 9.8

Para o MOS-FET canal N, inicialmente no estado de alta resistência, se aplicarmos no terminal porta (G) um potencial positivo em relação ao terminal fonte (S), este apresenta uma baixa resistência entre D e S, caracterizando uma condução. Neste caso, o MOS-FET comporta-se como chave fechada, fazendo o potencial entre D e S cair para um baixo valor de tensão. Se, no entanto, aplicarmos um outro potencial negativo ou nulo, ele se comporta como uma chave aberta, aparecendo entre D e S um alto potencial, ou seja, o da fonte de alimentação ($+V_{DD}$). Para ilustrar, a Figura 9.9 apresenta estes casos de polarização colocados.

 

(a) Condução

 

(b) Não condução

Figura 9.9

Para o MOS-FET canal P, inicialmente no estado de alta resistência, se aplicarmos no terminal porta (G) um potencial negativo em relação ao terminal fonte (S) ou nulo em relação ao dreno (mesmo potencial), este apresenta uma baixa resistência entre D e S, caracterizando uma condução. Neste caso, o MOS-FET comporta-se como chave fechada, fazendo o potencial entre D e S cair para um baixo valor de tensão. Se, no entanto, aplicarmos um outro potencial positivo em relação ao terminal fonte (S), ele se comporta como uma chave aberta, aparecendo entre D e S um alto potencial, ou seja, o da fonte de alimentação ($-V_{DD}$). Para ilustrar, a Figura 9.10 apresenta estes casos de polarização colocados.

 


Figura 9.10

Utilizaremos estes conceitos para explicar o funcionamento dos circuitos básicos da família CMOS.

9.5 Família TTL

A família TTL é derivada da antiga família DTL, sendo o resultado de uma série de inovações tecnológicas. Uma delas é a utilização nos seus circuitos internos de transistores bipolares de vários emissores, também conhecidos como **multiemissores**. Trata-se de uma família pioneira, tradicional e muito utilizada ao longo dos anos, devido principalmente ao seu fácil manuseio e à colocação no mercado de uma série de circuitos integrados comerciais e padronizados.

A seguir, vamos analisar um circuito TTL padrão, que utiliza as ligações no estágio de saída denominadas **Active Pull-Up** (puxar para cima ativo) e **Toten-Pole** (em poste), termos estes de difícil adaptação na tradução. A Figura 9.11 apresenta o circuito de uma porta NE TTL.

 


Figura 9.11

A presença de T_3 no coletor caracteriza o Active Pull-Up e sua ligação através do diodo D_1 sobre o coletor de T_4 , formando um elevador de potencial, o Toten-Pole.

Quando tivermos uma ou ambas as entradas A e B em nível 0, a respectiva junção base-emissor do transistor T_1 vai conduzir levando T_2 ao corte por ausência de corrente de base. Consequentemente, pelo mesmo motivo, T_4 também será levado ao corte. O transistor T_3 estará conduzindo, pois por R_2 flui uma corrente através de sua base, e se comporta para a saída como um seguidor de emissor, fazendo aparecer em S um potencial igual a $+V_{CC}$ (nível 1).

Quando ambas as entradas estiverem em aberto ou em nível 1, devido ao corte da junção base-emissor de T_1 , por R_1 flui uma corrente que vai saturar T_2 e, consequentemente, T_4 . Devido à elevação do potencial de base por D_1 , o transistor T_3 estará cortado e ocasionará, na saída, baixo potencial, equivalente a nível 0.

Transpondo estas situações para a tabela verdade, vemos que o circuito funciona como uma porta NE, sendo padrão nessa família.

Tabela 9.7

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Convém ressaltar que, nessa família, a entrada em aberto equivale a nível lógico 1.

Outra observação é que tanto na situação de nível 0 ou 1 de saída o bloco está apto a fornecer o nível a um terminal de entrada de outro bloco TTL, sendo respeitados os parâmetros V_{IL} e V_{IH} . Na situação de nível 0 de saída, em especial, a compatibilidade é obtida pela condução de T_4 , pois pelo coletor flui a corrente proveniente da entrada do bloco seguinte, funcionando T_4 como receptor de corrente, sendo por este motivo denominado transistor **Pull-Down** (puxar para baixo), outro termo de difícil tradução.

9.5.1 Características gerais e parâmetros da Família TTL

Os circuitos TTL são produzidos em duas séries comerciais, que são a 74XXX e a 54XXX, sendo esta última denominada militar ou profissional, devido à maior margem de variação nas especificações de alimentação e temperatura, assegurando a confiabilidade no desempenho em condições máximas.

Os valores lidos em manuais são dos diversos parâmetros para uma tensão de alimentação de 5V a 25°C. As especificações da série comum (74XXX) devem garantir esse funcionamento com 5% de tolerância numa faixa de temperatura de 0°C a 70°C. Já as especificações da série militar (54XXX) garantem o funcionamento com 10% de tolerância numa faixa de temperatura de -55° a 125°C.

Vamos enumerar os principais parâmetros encontrados nos manuais em nomenclaturas originais:

- 1) Alimentação (V_{cc}): na família TTL temos para todos os blocos uma alimentação de 5V. Para a série 54 temos V_{cc} mínimo = 4,5V e V_{cc} máximo = 5,5V que são valores dentro da especificação militar de 10% de tolerância. Para a série de 74, temos V_{cc} mínimo = 4,75V e V_{cc} máximo = 5,25V que são valores dentro da especificação comum de 5% de tolerância.
- 2) Níveis de entrada e saída, para a versão padrão (**TTL Standard**):

Tabela 9.8

TTL	Standard	
Parâmetros	Valores	Unidade
V_{IL}	0,8	V
V_{OL}	0,4	V
V_{IH}	2,0	V
V_{OH}	2,4	V
I_{OL}	16	mA
I_{IL}	1,6	mA
I_{OH}	400	μ A
I_{IH}	40	μ A

- 3) Fan-out: na versão padrão, o Fan-Out é igual a 10 (veja exemplo de cálculo no item 9.2.2), ou seja, podemos ligar à saída desse bloco no máximo outros dez blocos similares. Esse valor, normalmente, é generalizado para toda a família TTL.
- 4) Tempo de atraso de propagação: esse parâmetro varia conforme a versão utilizada, sendo o valor médio aproximado da ordem de 10ns na versão mais comum. A Tabela 9.9 apresenta os tempos de atrasos típicos de subida t_{PLH} (Low to High) e de descida t_{PHL} (High to Low) para esta versão.

Tabela 9.9

TTL	Standard	
Parâmetros	V. típico	Unidade
t _{PLH}	11	ns
t _{PHL}	7	ns

- 5) Imunidade ao ruído: a margem de imunidade ao ruído especificada para a família TTL de maneira geral é obtida supondo a ligação da saída de um bloco para a entrada de outro, sendo definida por aquela margem de segurança colocada pelo fabricante entre os parâmetros de entrada e saída. É calculada pela diferença dos parâmetros relativos a esses níveis de tensão (margem de imunidade ao ruído DC). Assim sendo, temos:

No nível 1: $\Delta V_{RH} = V_{OH} \text{ (mín.)} - V_{IH} \text{ (mín.)} = 2,4 - 2,0 = 0,4V$

No nível 0: $\Delta V_{RL} = V_{IL} \text{ (máx.)} - V_{OL} \text{ (máx.)} = 0,8 - 0,4 = 0,4V$

$\therefore \Delta V_R = 0,4V$

A margem de imunidade ao ruído para a família TTL, de maneira geral, é igual a 0,4V, e é considerada baixa em relação à família CMOS, sendo os componentes CMOS mais apropriados para operar em situações de alto nível de ruído.

- 6) Potência dissipada: o consumo médio de potência da família TTL é da ordem de 10mW por porta na versão mais comum.

9.5.2 Tipos de blocos da Família TTL

A família TTL, através de suas séries, colocou blocos disponíveis no mercado de componentes, com muitas possibilidades. Entre eles destacamos os blocos **open-collector**, **tri-state** e **Schmitt-trigger**.

9.5.2.1 Open-Collector

A família TTL possui blocos lógicos com construção em open-collector (coletor aberto). Os circuitos desses blocos são semelhantes aos dos blocos convencionais, com a única diferença de não ter internamente o resistor de coletor ligado ao +V_{cc}. Este deve ser ligado externamente quando da utilização do bloco. O circuito interno de uma porta NE TTL open-collector é visto na Figura 9.12.

 


Figura 9.12

Esta configuração permite o controle externo da corrente de coletor, proporcionando inclusive o aumento do Fan-Out. Além disso, permite a ligação conjunta de várias saídas através de um único resistor de coletor, formando uma ligação denominada **E por fio (Wired-And)**, pois executa a função de uma porta E, apenas com a ligação. A Figura 9.13 mostra a ligação, a tabela e a simbologia usadas para obter uma função E através de blocos open-collector.

 


Figura 9.13

Tabela 9.10

S_1	S_2	S
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Notamos pela figura que o nível 0 é obtido pela saturação de cada transistor ou por ambos, conforme a função lógica de cada bloco, sendo a respectiva corrente de coletor fornecida pelo mesmo resistor colocado externamente. O nível 1 é obtido pelo corte de ambos.

Como outra aplicação, podemos citar o uso muito comum de saídas open-collector para ativar displays de 7 segmentos a LED, possibilitando o controle de luminosidade pelo resistor de coletor calculado e colocado externamente.

9.5.2.2 Tri-State

Conforme já visto, existem blocos que apresentam um terceiro estado de saída (tri-state) caracterizado por uma alta impedância.

Para ativar o tri-state (também utilizados **3-state** ou **three-state**), o bloco específico possui um terminal que, conforme o nível lógico assumido, faz a saída permanecer ou não em alta impedância. Para ilustrar essa possibilidade a Figura 9.14 mostra o circuito simplificado de uma porta NE TTL de duas entradas com saída tri-state.

 


Figura 9.14

No circuito, se aplicarmos nível 1 ao terminal de entrada de controle da saída (G) ou o deixarmos em aberto, o circuito funciona normalmente como uma porta NE, pois D_2 e D_3 estarão cortados. Se, no entanto, aplicarmos nível 0, devido à respectiva condução de corrente pelos mesmos diodos, os pontos X_1 e X_2 caem para baixos potenciais, levando T_2 , T_3 e T_4 para a situação de corte. O terminal de saída, neste caso, é praticamente desligado do circuito, o que ocasiona o estado de alta impedância.

Na família TTL, as saídas tri-state são encontradas fazendo parte de vários dispositivos, porém isoladamente como portas estão disponíveis apenas em buffers comuns e inversores.

As aplicações de dispositivos com saídas tri-state são muitas, principalmente em sistemas com microprocessadores, em que vários circuitos integrados utilizam o mesmo conjunto de fios de forma compartilhada, formando assim a já conhecida via de dados do sistema.

9.5.2.3 Schmitt-Trigger

São também encontrados na família TTL blocos configurados com entradas Schmitt-trigger (gatilho de Schmitt). Esse tipo de bloco possibilita tornar rápidas as variações lentas dos níveis de tensão de determinados sinais aplicados à sua entrada, causando na saída o aparecimento de uma onda quadrada bem definida. Em outras palavras, esse tipo de bloco, além de realizar sua função lógica, quadra o sinal aplicado à entrada, desde que sejam respeitados os parâmetros mínimos e máximos de tensão especificados para o bloco.

O bloco vai considerar iguais a 0 os valores de entrada abaixo do especificado por $V_T -$ (**Negative-Going Threshold Voltage**) ou limiar negativo de tensão, e vai considerar iguais a 1 os valores acima de $V_T +$ (**Positive-Going Threshold Voltage**) ou limiar positivo de tensão.

Para ilustrar, a Figura 9.15 mostra um inversor TTL Schmitt-trigger (a) e a ação sobre um sinal de variação lenta aplicado à sua entrada (b).

 


Figura 9.15

O símbolo (**histerese**) presente no inversor é utilizado em manuais de fabricantes para identificar as portas que executam a função de Schmitt-trigger, sendo atribuído devido à aparência da característica de transferência do bloco.

Para exemplificar essa curva e os valores práticos dos parâmetros $V_T -$ e $V_T +$, a Figura 9.16 mostra a característica de transferência típica do circuito integrado TTL 7414 (seis inversores Schmitt-trigger).

 


Figura 9.16

Pelo gráfico, notamos que para a saída assumir nível 0 ($V_{OL} = 0,2V$), é necessário que a variação de entrada atinja aproximadamente $V_T + = 1,7V$, e para assumir nível 1 ($V_{OH} = 3,4V$), é necessário que a variação de entrada caia abaixo de $V_T - = 0,9V$ aproximadamente.

Os dispositivos Schmitt-trigger são largamente utilizados em sistemas digitais para transformar em onda quadrada as variações oriundas de sistemas analógicos diversos não compatíveis. Uma dessas aplicações consiste em, a partir de uma amostra da tensão senoidal da rede elétrica, obter o sinal de clock quadrado de 60Hz para, após dividido, fornecer 1Hz aos contadores de segundos dos relógios digitais.

Além de inversores, são encontradas disponíveis em circuitos integrados da família TTL portas NE Schmitt-trigger.

9.5.3 Versões dos Circuitos TTL

Além dos blocos comuns (Standard), a família TTL possui outras versões de circuitos com a finalidade de atender a solicitações de ordem prática nos parâmetros relativos à velocidade e consumo de potência. A Tabela 9.11 mostra um quadro comparativo entre as versões e as respectivas identificações.

Tabela 9.11

Versão	Identificação da série	Tempo de atraso de propagação típico por porta	Consumo de potência por porta	Frequência de clock máxima para flip-flop	Observações
Standard	54/74	10ns	10mW	35MHz	comum
Low power	54L/74L	33ns	1mW	3MHz	baixíssimo consumo
High speed	54H/74H	6ns	22mW	50MHz	alta velocidade
Schottky	54S/74S	3ns	19mW	125MHz	altíssima velocidade
Advanced Schottky	54AS/74AS	1,5ns	8,5mW	200MHz	altíssima velocidade e baixo consumo
Low power Schottky	54LS/74LS	10ns	2mW	45MHz	baixíssimo consumo
Advanced Low power Schottky	54ALS/74ALS	4ns	1mW	70MHz	altíssima velocidade e baixíssimo consumo

Os valores da tabela são válidos para circuitos integrados de portas NE e servem apenas para comparações entre as versões, sendo estimados a partir das faixas disponíveis nos manuais comerciais de diversos fabricantes.

O quadro possibilita a comparação em termos de velocidade e consumo de potência, tomando como ponto de referência a versão comum, seguida da versão de baixo consumo (L) e de alta velocidade (H). Essas versões são diferentes entre si devido a alterações introduzidas nos circuitos e nos valores de seus componentes internos. A partir daí, para as versões do quadro os circuitos apresentam variações sobre a tecnologia Schottky.

A versão Schottky utiliza em seus circuitos o diodo Schottky, elemento semicondutor construído com metal de um lado da junção interna para aumentar a velocidade de comutação, que devidamente colocado entre base e coletor de um transistor forma um conjunto denominado **Transistor Schottky**. Esse conjunto, quando utilizado para chaveamento, não atinge a saturação totalmente devido à ligação, apresentando tempo de comutação extremamente baixo e, consequentemente, altíssima velocidade de trabalho. A Figura 9.17 mostra a ligação de um diodo Schottky em um transistor bipolar para formar o referido conjunto (a) e a simbologia utilizada para este (b).

 


Figura 9.17

As alterações introduzidas nos circuitos e nos valores dos componentes produziram em relação à versão Schottky (S) uma variação de menor consumo (LS), e nas versões Schottky Avançadas (AS e ALS) uma grande melhora no desempenho total, principalmente no produto velocidade-consumo, constituindo os menores entre todas as versões existentes.

9.5.4 Circuitos Integrados TTL

A família TTL colocou no mercado uma série de circuitos integrados padronizados com configurações de pinagens disponíveis nos manuais dos fabricantes. São circuitos integrados de 14 pinos ou mais, conforme a complexidade do circuito agregado, com encapsulamentos denominados **DIP (Dual-In-Line Package)**, cuja identificação da disposição dos terminais se faz através da vista superior, em sentido anti-horário, a partir do ponto de referência colocado no pino 1, próximo ao chanfro existente no bloco. Para exemplificar, a Figura 9.18 mostra a pinagem do circuito integrado 7400 (4 NE com duas entradas), sendo esta válida também para o 5400 e, ainda, para as versões 74L00, 74H00, 74S00, 74AS00, 74LS00, 74ALS00.

 


Figura 9.18

Alimentação:

Pino 14: $+V_{cc}$

Pino 7: terra ou GND (ground)

9.6 Família CMOS

Outra família de extrema importância a ser abordada é a CMOS (Complementary MOS), cujos circuitos são construídos por transistores MOS-FET complementares do tipo canal N e canal P. Suas configurações básicas permitem obter uma série de vantagens, tais como alto Fan-Out, alta margem de imunidade ao ruído e baixíssimo consumo, sendo esta uma de suas mais importantes características.

Vamos, a seguir, analisar o funcionamento dos blocos lógicos principais desta família que são as portas NOU e NE. A Figura 9.19 mostra o circuito básico de uma porta NOU CMOS.

 


Figura 9.19

Quando ambas as entradas estiverem em 0 (potencial do terra), os MOS-FET canal P, M_1 e M_2 estarão conduzindo e os MOS-FET canal N, M_3 e M_4 estarão cortados. Isso faz com que a tensão de saída assuma valor igual a $+V_{DD}$ (nível 1). Quando pelo menos uma das entradas estiver em $+V_{DD}$ (nível 1), o respectivo MOS-FET canal N, M_3 ou M_4 conduz, fazendo com que na saída haja uma tensão igual a 0. Transpondo essas situações para uma tabela verdade, concluímos que o circuito comporta-se como uma porta NOU:

Tabela 9.12

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Vamos analisar o funcionamento da porta NE CMOS. O circuito básico é visto na Figura 9.20.

 


Figura 9.20

Quando pelo menos uma das entradas estiver em 0, o respectivo MOS-FET canal N, M_3 ou M_4 estará cortado e o respectivo MOS-FET canal P, M_1 ou M_2 estará conduzindo; logo, temos na saída uma tensão igual a V_{DD} (nível 1). Quando ambas as entradas estiverem em $+V_{DD}$ (nível 1), tanto M_3 como M_4 estarão conduzindo, ficando M_1 e M_2 cortados; logo, temos na saída uma tensão igual a 0. Transpondo essas situações para uma tabela verdade, concluímos que o circuito comporta-se como uma porta NE:

Tabela 9.13

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Convém ressaltar que a partir desses circuitos básicos o fabricante pode estruturar, internamente no circuito integrado, qualquer outro bloco mantendo as mesmas características de entrada e saída.

Outro ponto importante a ser ressaltado é que, ao contrário da família TTL, não é aconselhável deixar terminais de entrada em vazio nas portas CMOS, pois nesta situação, eles se tornam susceptíveis à captação de cargas estáticas e ruídos indesejáveis, causando pela polarização errônea dos dispositivos um aumento da dissipação de potência e consequente sobreaquecimento. Os terminais não utilizados devem ser conectados, conforme o caso da função lógica envolvida, ao terra ou V_{DD} do circuito.

9.6.1 Características gerais e parâmetros da Família CMOS

A família CMOS possui circuitos integrados disponíveis nas séries comerciais 4000A, 4000B e 54/74C, sendo esta última semelhante à TTL na pinagem dos circuitos integrados e função dos blocos disponíveis. Além destas, a família CMOS também possui versões de alta velocidade e melhor desempenho: 74HC/74HCT (**High-speed CMOS**), sendo a HCT especialmente desenvolvida para atuar com parâmetros de tensões compatíveis com TTL-LS, e as apropriadas para operar com baixa tensão de alimentação: 74LV/74LVC (**Low Voltage CMOS**).

Os circuitos integrados CMOS são dimensionados para operar na faixa de temperatura de -40° a $+85^{\circ}\text{C}$ nas séries comuns, e nas variações de uso profissional (militar) na faixa de -55° a $+125^{\circ}\text{C}$.

Vamos enumerar os principais parâmetros encontrados nos manuais em nomenclaturas originais:

- 1) Alimentação (V_{DD}): quanto à tensão de alimentação, essa família permite para as séries 4000 e 74C operarem na faixa de 3V a 15V, para a versão HC de 2V a 6V e para a HCT de 4,5V a 5,5V. Para as séries de baixa voltagem, a faixa de 1V a 3,6V para a LV e 1,2V a 3,6V para a LVC, sendo estas especialmente projetadas para operar com 3,3V, tensão típica de vários sistemas atuais.

Esta família e suas versões apresentam a vantagem de possuir uma larga faixa de tensão de alimentação, não necessitando de regulagem precisa na fonte como no caso da TTL.

- 2) Níveis de tensões e correntes de entrada e saída: os blocos da família CMOS apresentam esses níveis, especificados nos manuais, com variações em função da versão e tipo de bloco utilizado. De maneira geral, apresentam nas entradas valores de V_{IL} (máx.) iguais a 30% do V_{DD} e V_{IH} (mín.) iguais a 70% do V_{DD} , com exceção da versão HCT que possui esses níveis iguais a TTL-LS. Nas saídas dos blocos, devido principalmente à baixa absorção de corrente na ligação com o bloco seguinte (alta resistência de entrada), possuem valores muito próximos a 0 (V_{OL} máx.) e V_{DD} (V_{OH} mín.). A Tabela 9.14 apresenta os valores de tensões e correntes para a série 4000B, operando com V_{DD} igual a 5V.

Tabela 9.14

CMOS	4000B	
Parâmetros	Valores	Unidade
V_{IL}	1,5	V
V_{OL}	0,05	V
V_{IH}	3,5	V
V_{OH}	4,95	V
I_{OL}	0,4	mA
I_{IL}	1	μA
I_{OH}	0,4	mA
I_{IH}	1	μA

- 3) Fan-Out: nesta família, de modo generalizado, o Fan-Out é igual a 50, porém varia conforme as versões empregadas. Esse valor considerável é devido principalmente à pouca deriva da corrente de saída, em função da alta resistência de entrada dos dispositivos CMOS conectados, sendo a limitação causada pela ação das capacitâncias de entrada dos blocos subsequentes somados. Devido à compatibilidade de algumas versões com TTL, é comum nos manuais encontrar este parâmetro definido para um carregamento da saída com TTL-LS, sendo este um menor valor (Fan-Out = 10 para HC/HCT).
- 4) Tempo de atraso de propagação: nas séries mais comuns, o tempo de atraso de propagação médio é da ordem de 90ns, constituindo uma grande desvantagem. O problema foi superado com o aparecimento das versões apropriadas para uso em alta velocidade (HC/HCT), com parâmetros compatíveis com os das versões TTL para a mesma finalidade. Para exemplificar, a Tabela 9.15 apresenta os parâmetros de velocidade para a série básica e as versões citadas, com tensão de alimentação igual a 5V.

Tabela 9.15

Versão	Tempo de atraso de propagação típico por porta	Frequência de clock máxima para flip-flop
4000B	90ns	12MHz
HC/HCT	8ns	55MHz

- 5) Imunidade ao ruído: a margem de imunidade ao ruído para a família CMOS é igual a 45% de V_{DD} , sendo muito alta se comparada com a família TTL. Devido a isso, esses blocos são adequados para uso em circuitos que operam em sistemas ou ambientes de alto nível de ruído.
- 6) Potência dissipada: o consumo de potência da família CMOS (com $V_{DD} = 5V$) é da ordem de 1nW por porta na série 4000 e 2,5nW por porta na versão 74HC, sendo estes valores muito baixos, caracterizando mais uma grande vantagem desta família.
- 7) Manuseio: a família CMOS, ao contrário da TTL, possui problemas com o manuseio dos circuitos integrados que, devido à ação da eletricidade de estática, provoca a degradação das junções internas dos chips, compro-


metendo sua vida útil. A danificação total do bloco pode acontecer apenas após um certo tempo de uso, causando sérios transtornos ao fabricante do sistema no qual o componente está engajado.

Para contornar o problema, possibilitando um manuseio mais seguro, existe no mercado uma série de dispositivos antiestáticos (pulseiras de aterramento, pisos, borrachas de bancada, estações de solda etc.), sendo inclusive os circuitos integrados comercializados em embalagens com isolamento apropriada.


As versões mais recentes desta família possuem internamente, nas entradas e saídas dos blocos, diodos de proteção para evitar a ação da eletricidade estática, porém aconselha-se seguir da mesma forma as normas de manuseio apropriadas.

 9.6.2 Circuitos Integrados CMOS

Da mesma forma que na TTL, a família CMOS colocou no mercado uma série de circuitos integrados padronizados com configurações de pinagens disponíveis nos manuais dos fabricantes. Para exemplificar, a Figura 9.21 apresenta a pinagem do circuito integrado 4001B (4 NOU com duas entradas) e do 74HC04/74HCT04 (seis inversores), sendo estes últimos de mesma pinagem que o 7404 da família TTL.



(a) 4001B

 

(b) 74HC04/74HCT04

Figura 9.21

9.7 Exercícios Resolvidos

- 1) Desenhe o circuito que executa a expressão, utilizando diodos com lógica positiva: $S = \bar{A}B + A\bar{B}$.

Para desenhar este circuito, para facilitar, vamos utilizar o formato matricial, ou seja, desenhar as portas lógicas utilizando linhas e colunas formando um circuito denominado **matriz de diodos**. A entrada de dados será feita por fios de cada variável e os respectivos complementares, pois não é possível formar inversores com diodos. A Figura 9.22 apresenta o circuito com essa esquematização.

 


Figura 9.22

Notamos pelo circuito que as linhas verticais (colunas) são relativas às saídas das portas E e a última linha horizontal é a saída geral do circuito, relativa à porta OU.

Para o circuito da OU poderia ser utilizado o modo simplificado visto na Figura 9.5, utilizando a ligação do resistor ao terminal de terra, em vez de $-V_{cc}$. Essa ligação propiciaria a utilização de uma fonte simples em vez de uma simétrica, como é o caso.

- 2) Supondo que o circuito da porta lógica, mostrado na Figura 9.23, esteja dimensionado para os transistores atuarem nas situações de corte e saturação, levante sua tabela verdade e determine a função lógica, utilizando como nível 1 o potencial de $+V_{cc}$.

 


Figura 9.23

No circuito, se uma das entradas A ou B, ou ainda ambas, estiver em nível 1 ($+V_{cc}$), o respectivo transistor vai saturar, fazendo com que a saída S apresente um potencial de saturação (0,3V) que representa um nível 0. Se ambas as entradas estiverem em nível 0, teremos os dois transistores cortados e, conseqüentemente, a saída S igual a $+V_{cc}$, ou seja, em nível 1. Transpondo estas situações para a tabela verdade, temos:

Tabela 9.16

A	B	T ₁	T ₂	S
0	0	cortado	cortado	$+V_{cc}$
0	$+V_{cc}$	cortado	saturado	0
$+V_{cc}$	0	saturado	cortado	0
$+V_{cc}$	$+V_{cc}$	saturado	saturado	0

Notamos, pela tabela verdade, que este circuito tem o comportamento de uma função lógica NOU.

- 3) Para o circuito da Figura 9.24, a partir da forma de onda aplicada à entrada E, determine a forma de onda de saída, sabendo que as portas pertencem à versão TTL Standard, com um tempo de atraso de propagação igual a 10ns.



Figura 9.24

Este circuito, teoricamente, se considerássemos os blocos como ideais, sem retardo na resposta, deveria apresentar um nível de saída sempre igual a 0, porém devido ao tempo de atraso de propagação existente nos blocos práticos, apresenta um pulso estreito de tensão. A Figura 9.25 apresenta a forma de onda de saída obtida a partir da aplicada à entrada.

 


Figura 9.25

Seguindo o sinal da entrada E, ao ser aplicado um nível 0 a esta, o inversor passa a sua saída para 1 após 10ns de resposta, porém devido ao mesmo nível também ser aplicado à porta E, a saída do circuito vai permanecer no nível 0. Logo após, na transição de E para nível 1, tanto a porta E como o inversor vão recebê-la simultaneamente, passando a saída, após 10ns, para nível 1 em função da lógica da porta E com o nível 1 de saída do inversor presente durante essa resposta. A partir daí, com a descida da saída do inversor para 0, a porta E leva a saída para 0 decorridos os 10ns de resposta. Assim sendo, o processo se repete para outros ciclos do mesmo sinal, gerando, a partir da onda quadrada de entrada, uma série de pulsos estreitos e repetitivos.

Este circuito pode ser utilizado na prática como gerador de pulsos rápidos de disparo em outros blocos digitais e sistemas derivados.

- 4) Utilizando os valores especificados no manual CMOS para o circuito integrado 40106B (seis inversores Schmitt-trigger), esboce a forma de onda de saída para o sinal da Figura 9.26, aplicado à entrada de um dos inversores.

Valores para $V_{DD} = 5V$: $V_P = 3,0V$ (limiar positivo) e $V_N = 2,2V$ (limiar negativo).

 


Figura 9.26

O sinal de saída é obtido devido à ação do inversor e dos parâmetros delimitadores dos níveis de tensão especificados. Assim sendo, a mudança do nível de saída para 0 acontece apenas quando a transição de subida do sinal de entrada ultrapassar V_P , e para nível 1 apenas quando a transição de descida cair abaixo de V_N . A Figura 9.27 mostra o sinal de entrada com os parâmetros assinalados e o sinal de saída obtido.

 


Figura 9.27

Pelo sinal de onda quadrada obtida notamos que o período e, consequentemente, a frequência do sinal triangular foram mantidos, sendo esta uma importante característica dos blocos com essa função.

Exercícios Propostos

- 1) Desenhe o circuito que executa a expressão, utilizando matriz de diodos com lógica positiva: $S = A \odot B$.
- 2) Idem ao anterior para a expressão $S = AB\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C$, com lógica negativa.
- 3) Idem ao anterior para $S = (A + B + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$, com lógica positiva.
- 4) Levante a tabela verdade e determine a função da porta lógica vista na Figura 9.28, supondo que o circuito esteja dimensionado para os transistores atuarem nas situações de corte e saturação. Utilize como nível 1 o potencial de $+V_{cc}$.

 


Figura 9.28

- 5) Idem ao anterior para o circuito da Figura 9.29.

 


Figura 9.29

- 6) Da mesma forma que os anteriores, levante a tabela verdade e indique a função do circuito da Figura 9.30.

 


Figura 9.30

- 7) No exercício anterior, explique a finalidade do diodo D_3 .
- 8) Levante a tabela verdade do inversor CMOS ilustrado na Figura 9.31, mostrando as situações dos transistores M_1 e M_2 .

 


Figura 9.31

9) Utilizando os valores especificados no manual TTL, vistos na Tabela 9.17, calcule os valores do Fan-Out de nível 0 e 1 para cada versão apresentada na tabela.

Tabela 9.17

TTL	S	AS	LS	ALS
I _{OL}	20 mA	20 mA	8 mA	8 mA
I _{IL}	2 mA	500 µA	400 µA	100 µA
I _{OH}	1 mA	2 mA	400 µA	400 µA
I _{IH}	50 µA	20 µA	20 µA	20 µA

- 10) Usando valores das Tabelas 9.17 e 9.1, calcule os valores do Fan-Out de nível 0 e 1 para o caso de utilização da versão Standard com carregamento de saída TTL-LS.
- 11) O que representa a faixa entre V_{IL} máximo e V_{IH} mínimo? E a que fica entre V_{OL} máximo e V_{OH} mínimo?
- 12) Para o circuito da Figura 9.32, a partir da forma de onda aplicada à entrada E, determine a forma de onda de saída, sabendo que as portas pertencem à versão TTL-LS, com um tempo de atraso de propagação igual a 10ns.



Figura 9.32

- 13) Utilizando os valores especificados no manual TTL para o circuito integrado 74LS14 (seis inversores Schmitt-trigger), esboce a forma de onda de saída para o sinal visto na Figura 9.33, aplicado à entrada de um dos inversores, considerando $V_{OL} = 0$ e $V_{OH} = V_{cc}$. Calcule, ainda, a frequência do sinal obtido.

Valores: $V_{T-} = 0,8V$ e $V_{T+} = 1,6V$.

 


Figura 9.33

- 14) Complete a Tabela 9.18, estabelecendo uma avaliação comparativa entre os blocos TTL-Standard e CMOS da série 4000B.

Tabela 9.18

FAMÍLIA	Tensão de alimentação	Potência dissipada	Margem de imunidade ao ruído	Tempo de atraso de propagação
TTL Standard				
CMOS 4000B				
Comentários				

FAMÍLIA	Velocidade	Fan-Out	Manuseio
TTL Standard			
CMOS 4000B			
Comentários			

Respostas dos Exercícios Propostos

Capítulo 1 - Sistemas de Numeração

- 1)
 - a) 38_{10}
 - b) 30_{10}
 - c) 59_{10}
 - d) 80_{10}
 - e) 197_{10}
 - f) 214_{10}
 - g) 13109_{10}
- 2)
 - a) 1001110_2
 - b) 1100110_2
 - c) 11010111_2
 - d) 110010100_2
 - e) 1100101000_2
 - f) 1010100110101_2
 - g) 111111111111111_2
- 3)
 - a) 10
 - b) 4
 - c) 2
 - d) 5
 - e) 6
 - f) 6
 - g) 3
- 4)
 - a) $3,75_{10}$
 - b) $8,0625_{10}$
 - c) $10,625_{10}$
 - d) $12,8125_{10}$
 - e) $19,59375_{10}$
 - f) $24,203125_{10}$
 - g) $33,39065_{10}$
- 5)
 - a) $0,001_2$
 - b) $0,0001_2$
 - c) $0,10110011_2$
 - d) $0,11101011100001_2$
 - e) $111,111001100_2$
 - f) $101111,0111100001_2$
 - g) $110101,011000110011100111_2$
- 6)
 - a) 12_{10}
 - b) 55_{10}
 - c) 107_{10}
 - d) 868_{10}
 - e) 1075_{10}
- 7) Porque o algarismo 8 não pertence ao sistema octal.

- 8) a) 153_8
b) 271_8
c) 4000_8
d) 10001_8
e) 13042_8
- 9) a) 100111111_2
b) 1101010011_2
c) 100111110100_2
d) 110111100000_2
e) 1000000010001_2
- 10) a) 13_8
b) 234_8
c) 656_8
d) 1001_8
e) 1505_8
- 11) a) 1145_{10}
b) 1195_{10}
c) 3038_{10}
d) 61642_{10}
e) 11583_{10}
- 12) a) $1E6_{16}$
b) $7D0_{16}$
c) 1000_{16}
d) $15B3_{16}$
e) $8A97_{16}$
- 13) a) 10000100_2
b) 1111111_2
c) 11101110001100_2
d) 100011111111101_2
e) 1111000111001101_2
- 14) 722_8 e 4317_8
- 15) a) 13_{16}
b) $39C_{16}$
c) 993_{16}
d) $3EF2_{16}$
e) 8022_{16}
- 16) $E40_{16}$ e $B33_{16}$
- 17) a) 10001_2
b) 101111_2
c) 101010_2
d) 1110110_2
e) 100001100_2

- 18) a) 10_2
b) 111_2
c) 1111_2
d) 111110_2
e) 100_2
- 19) a) 111111_2
b) 1111101_2
c) 101111010_2
d) 10110100_2
e) 101111100_2
- 20) 01100001_2 e 11111001_2
- 21) -50_{10}
- 22) a) 10001011_2
b) 00111101_2
- 23) a) 0101_2
b) 011111_2
c) 01000011_2
d) 00101100_2
e) 10101101_2
- 24) -73_{10}
- 25) a) 110_2
b) 1010011_2
c) -10101111_2
d) 01000111_2
e) -11100010_2
- 26) a) 45_8
b) 6_{16}
c) -37_{16}
d) 40_{16}
e) $-3F_{16}$

Capítulo 2 - Funções e Portas Lógicas

1)

 


Figura A.1

2)
$$S = \left[(A + B)(\overline{AC}) + (\overline{\overline{B} + D}) \right]$$

3)
$$S = \left[(\overline{BD} + A)(\overline{BD} + CD) \right] \left[C + (\overline{A} + C)(\overline{BD}) \right]$$

4)
$$S = B \oplus D + C \left[(\overline{ACD}) + (\overline{A + B + \overline{C}}) \right] + \left[(\overline{A + B + \overline{C}})D \right]$$

5)

 


Figura A.2

6)

 


Figura A.3

7)

Tabela A.1

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

8)
$$S = \overline{(\overline{AB}) + (\overline{CD})}$$

Tabela A.2

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

9)

 


Figura A.4

Tabela A.3

A	B	C	D	S
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

10)

Tabela A.4

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

11)

Tabela A.5

A	B	C	$A \odot (B \oplus C)$	$A \oplus (B \odot C)$
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	0

12) $S = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC$

13)

 


Figura A.5

14)

 


Figura A.6

15)

Tabela A.6

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

16)

Tabela A.7

A	B	S
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

17)

Tabela A.8

A	B	C	S
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

 


Figura A.7

18)

 


Figura A.8

19)

 


Figura A.9

20)

 


Figura A.10

21)

 


Figura A.11

22)

 
 


Figura A.12

 
23)

Tabela A.9

A	B	C	D	S
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

**Figura A.13**

24)

**Figura A.14**

Capítulo 3 - Álgebra de Boole e Simplificação de Circuitos Lógicos

1) a) $S = \overline{A}C + B$

b) $S = AB + C\bar{D}$


2) $S = \overline{C} + \overline{A}\overline{B}$

3) $S = C\bar{D} + AB + AD + AC$

4) $S = \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ABD$

5) $S = B + AC$

6)

 **Figura A.15**

$$7) S = A\overline{C}\overline{D}$$

$$8) S = A \odot (B \oplus C)$$

$$S = \overline{A} (\overline{B \oplus C}) + A (B \oplus C)$$

$$S = \overline{A} (B \odot C) + A (\overline{B \odot C})$$

$$S = A \oplus (B \odot C)$$

$$9) S_1 = A + \overline{B}$$

$$S_2 = \overline{A}$$

$$10) S_1 = \overline{B}\overline{C} + AC + \overline{A}B$$

$$S_3 = \overline{B}C + A\overline{C}$$

$$S_2 = \overline{B} + \overline{C}$$

$$S_4 = \overline{A}\overline{B}C + A\overline{C} + AB + B\overline{C}$$

$$11) S_1 = \overline{B} + \overline{C}\overline{D} + CD$$

$$S_3 = \overline{A}B\overline{D} + B\overline{C}D + \overline{B}C\overline{D}$$

$$S_2 = \overline{A}\overline{D} + BD + A\overline{B}\overline{C}$$

$$S_4 = \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}CD + ABC + A\overline{C}D$$

$$12) \text{ a) } S = A\overline{B} + AC + \overline{A}B$$

$$\text{ b) } S = \overline{B}\overline{C}\overline{D} + A\overline{C}D + BCD + \overline{A}\overline{B}C$$

$$\text{ c) } S = \overline{A} + \overline{B}$$

$$\text{ d) } S = \overline{B}C + AC + BD + B\overline{C}$$

$$13) S_1 = CE + \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}BC\overline{D} + B\overline{C}D\overline{E}$$

$$S_2 = C + \overline{E} + A\overline{B}D$$

$$14) S_1 = A + B$$

$$S_2 = \overline{A}\overline{B} + AC$$

$$15) S_1 = \overline{B} + \overline{D}$$

$$S_3 = B\overline{D} + A\overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}\overline{B}CD$$

$$S_2 = BD + AC + \overline{B}\overline{D}$$

$$S_4 = B\overline{C} + AD + CD + AB$$

16)

 


Figura A.16

17) $S = \bar{A}B + B\bar{D}$

18)

Tabela A.10

A	B	C	D	$\overline{A \oplus B \oplus C \oplus D}$	$A \odot B \odot C \odot D$
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	1	1

Capítulo 4 - Circuitos Combinacionais - 1ª Parte

1)

$V_1 = AB + \overline{B}\overline{C}$
 $V_2 = \overline{A}B$
 $V_3 = \overline{B}C$

$V_{m1} = \overline{A}B + \overline{B}C$
 $V_{m2} = A + \overline{B}$
 $V_{m3} = B + \overline{C}$

 


Figura A.17

 


Figura A.18

3)

 


Figura A.19

Tabela A.11

I	A	B	E _{VE}	E _{VS}
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	X	X
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	X	X
1	1	1	0	0

 


Figura A.20

4)

 


Figura A.21

5)

 


Figura A.22

Sensores:

A → Nível mínimo de T_1

B → Nível mínimo de T_2

C → Nível máximo de T_2

D → Nível máximo de T_3

- 6) A bomba B_1 será ligada quando houver líquido em A (sensor T_1) e não houver em C (sensor de nível máximo de T_2), pois $B_1 = A\bar{C}$. A bomba B_2 será ligada quando houver líquido em B (sensor T_2) e não houver em D (sensor de nível máximo de T_3), pois $B_2 = B\bar{D}$.

7) I_1 → botão de cima

I_2 → botão de baixo

A → sensor de nível máximo

B → sensor de nível colocado na metade do tanque

E_{VE} → eletroválvula de entrada

E_{VS} → eletroválvula de saída

 


Figura A.23

- 8) A eletroválvula de entrada (E_{VE}) será ligada quando o botão de cima for acionado e não houver líquido no sensor A (nível máximo) ou quando o botão de baixo for acionado e não houver líquido no sensor B (meio do tanque), pois $E_{VE} = I_1 \bar{A} + I_2 \bar{B}$.

A eletroválvula de saída (E_{VS}) será ligada quando ambos os botões forem desativados, pois $E_{VS} = \bar{I}_1 \bar{I}_2$.

9)

Convenções:
Interruptores S e T
Presença de chamada = nível 1
Ausência de chamada = nível 0

Sensores P_T e P_S
Presença de andar = nível 1
Ausência no andar = nível 0

 


Figura A.24

Tabela A.12

S	T	P _T	P _S	M _S	M _D
0	0	0	0	X	X
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0
0	0	1	1	X	X
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	X	X
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	X	X
1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	X	X

- 10) O elevador irá subir ($M_S = 1$) quando o botão de chamada S estiver acionado ($S = 1$) e a cabine não estiver no piso superior ($P_S = 0$).
- O elevador irá descer ($M_D = 1$) quando o botão de chamada T estiver acionado ($T = 1$) e a cabine não estiver no piso térreo ($P_T = 0$).

Capítulo 5 - Circuitos Combinacionais - 2ª Parte

1)

 


Figura A.25

2)

 


Figura A.26

3)

 


Figura A.27

4)

 


Figura A.28

5) $S_A = B\bar{C} + BD$
 $S_B = \bar{B}D + C\bar{D} + AD$

$S_C = \bar{D}$
 $S_D = A\bar{D} + BCD + \bar{B}CD + \bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D$

6) $a = B + AC$
 $b = \bar{A} + \bar{C}$
 $c = \bar{B} + C$
 $d = B + AC$

$e = B\bar{C}$
 $f = A$
 $g = A + B$

7) $a = C$
 $b = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + BC + AB$
 $c = \bar{A}\bar{C} + B$
 $d = \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + ABC$

$e = A\bar{B}C$
 $f = \bar{A}\bar{B}C + ABC$
 $g = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}BC$

8) $a = \overline{B}\overline{D} + BD + B\overline{C} + A\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C$
 $b = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{D} + AB\overline{C} + ACD$
 $c = B + \overline{A}\overline{D} + \overline{A}\overline{C} + ACD$
 $d = \overline{B}C + \overline{A}\overline{B}\overline{D} + \overline{A}BD + AB\overline{D} + A\overline{C}D$
 $e = A\overline{B} + AC + A\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{B}CD$
 $f = BD + BC + A\overline{C} + A\overline{D} + \overline{B}\overline{C}\overline{D}$
 $g = A\overline{C} + BD + \overline{A}C + AD + BC$

9) $a = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + AB\overline{C}D + A\overline{B}CD$
 $b = B\overline{C}\overline{D} + ACD + AB\overline{D} + \overline{A}B\overline{C}D$
 $c = ABC + AB\overline{D} + \overline{A}\overline{B}C\overline{D}$
 $d = BCD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C}\overline{D} + A\overline{B}C\overline{D}$
 $e = \overline{A}D + \overline{A}B\overline{C} + \overline{B}\overline{C}D$
 $f = \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}CD + AB\overline{C}D$
 $g = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BCD + AB\overline{C}\overline{D}$

10) Aplicando o terceiro número ao terminal T_E .

11)

 


Figura A.29

12) O sistema apresenta nas saídas S_3 , S_2 , S_1 e S_0 o resultado da operação na notação do complemento de 2 (negativo), mostrando, ainda, na saída S_4 (T_S do último bloco), um nível 1 que pode ser utilizado como sinalizador da operação.

13)

 


Figura A.30

14)

 


Figura A.31

15)

 


Figura A.32

16)

 


Figura A.33

17)

 


Figura A.34

Capítulo 6 - Flip-Flop, Registradores e Contadores

1)

 


Figura A.35

Tabela A.13

S	R	Qf
0	0	
0	1	0
1	0	1
1	1	Qa

(a)

CK	Qf
0	RS básico
1	Qa

(b)

2)

 


Figura A.36

3)

 


Figura A.37

4)

 


Figura A.38

5) $Q_3 = 0$, $Q_2 = 0$, $Q_1 = 0$ e $Q_0 = 1$

6) O nível 1 de Q_0 seria novamente aplicado à entrada ES e com as sucessivas descidas de pulso passaria de saída em saída, permanecendo em loop no sistema.

7)

Q_5	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	1	1	0	0	0

8) Passou de 6_{10} para 24_{10} , pois foi multiplicado por 4 (dois deslocamentos à esquerda).

9)

 


Figura A.39

10)

 


Figura A.40

11)

 


Figura A.41

14)

 


Figura A.44

15)

 


Figura A.45

16)

 


Figura A.46

17)

 


Figura A.47

18) $J_3 = \overline{Q_2} \overline{Q_1} \overline{Q_0}$
 $J_2 = Q_3 \overline{Q_0}$
 $J_1 = Q_3 \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_0}$
 $J_0 = 1$

$K_3 = \overline{Q_0}$
 $K_2 = \overline{Q_1} \overline{Q_0}$
 $K_1 = \overline{Q_0}$
 $K_0 = 1$

19)

 


Figura A.48

20)

 


Figura A.49

Capítulo 7 - Conversores Digital-Analógicos e Análogo-Digitais

1)

 


Figura A.50

2)

 


Figura A.51

3)

 


Figura A.52

4)

 


Figura A.53

5)

 


Figura A.54

$$V_S = \frac{-V \cdot R_0}{R} \left(A + \frac{B}{2} + \frac{C}{4} + \frac{D}{8} + \frac{E}{16} + \frac{F}{32} + \frac{G}{64} + \frac{H}{128} \right)$$

- 6) a) $V_S = -1,81V$
 b) $V_S = -5,04V$
 c) $V_S = -10,02V$
 d) $V_S = -14,94V$

7)

 


Figura A.55

8)

 


Figura A.56

9)

 
 



Figura A.57

10) $f_{\text{clock}} = 1600\text{Hz}$

11)

**Figura A.58**
$$f_{\text{clock}} = 1\text{MHz}$$

12)

 **Figura A.59**

Capítulo 8 - Circuitos Multiplex, Demultiplex e Memórias

- 1) 44 portas E.
- 2) 40 portas E.

3)

 


Figura A.60

4)

 


Figura A.61

5)

 


Figura A.62

6)

 


Figura A.63

7)

 


Figura A.64

8)

 


Figura A.65

9)

 


Figura A.66

10)

 


Figura A.67

11)

 


Figura A.68

12)

 


Figura A.69

- 13) a) Capacidade 2048 bits, endereço: 000_{16} a $1FF_{16}$
 b) Capacidade 32768 bits, endereço: 000_{16} a FFF_{16}
 c) Capacidade 1M bits, endereço: 00000_{16} a $1FFFF_{16}$
 d) Capacidade 32M bits, endereço: 000000_{16} a $1FFFFFF_{16}$

14)

 


Figura A.70

15)

Tabela A.14

ENDEREÇAMENTO				DADOS						
BINÁRIO				HEXADECIMAL						
A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	D ₆ a	D ₅ b	D ₄ c	D ₃ d	D ₂ e	D ₁ f	D ₀ g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1

Memória 16x7 (112 bits)

16)


Tabela A.15

ENDEREÇAMENTO					DADOS			
					(Valores digitalizados)			
A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1


ENDEREÇAMENTO					DADOS (Valores digitalizados)			
A ₄	A ₃	A ₂	A ₁	A ₀	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1	0
0	1	0	1	1	1	0	1	1
0	1	1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	1	1	0	0
1	0	1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	0	1	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1	0	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	1	0
1	1	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	0	0	1
1	1	1	1	1	0	0	0	0

fclock = 1MHz

17)

 **Figura A.71**

18)

 **Figura A.72**

19)

 


Figura A.73

Endereçamento RAM₁ e RAM₂: 00₁₆ a 3F₁₆

 


Figura A.74

Endereços:

- ◆ RAM₁: 000₁₆ a 07F₁₆
- ◆ RAM₂: 080₁₆ a 0FF₁₆
- ◆ RAM₃: 100₁₆ a 17F₁₆
- ◆ RAM₄: 180₁₆ a 1FF₁₆

21)

 


Figura A.75

Endereços:

- ◆ RAM₁ e RAM₂: 00₁₆ a 1F₁₆
- ◆ RAM₃ e RAM₄: 20₁₆ a 3F₁₆

Capítulo 9 - Famílias de Circuitos Lógicos

1)

 


Figura A.76

2)

 


Figura A.77

3)

 


Figura A.78

4)

Tabela A.16

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Função NE

5)

Tabela A.17

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Função OU

6)

Tabela A.18

A	B	S
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Função NE

7) Aumentar o potencial da base do transistor, evitando que se iguale ao potencial do diodo aterrado (nível 0).

8)

Tabela A.19

A	M ₁	M ₂	S
0	conduz	corta	1
1	corta	conduz	0

- 9) S: Fan-Out_(nível 0) = 10 e Fan-Out_(nível 1) = 20
AS: Fan-Out_(nível 0) = 40 e Fan-Out_(nível 1) = 100
LS: Fan-Out_(nível 0) = 20 e Fan-Out_(nível 1) = 20
ALS: Fan-Out_(nível 0) = 80 e Fan-Out_(nível 1) = 20

10) Fan-Out_(nível 0) = 40 e Fan-Out_(nível 1) = 20

11) Representam, respectivamente, as faixas de nível indefinido de entrada e saída de um bloco lógico.

12)

 


Figura A.79

13)

 


Figura A.80

14)

Tabela A.20

FAMÍLIA	Tensão de alimentação	Potência dissipada	Margem de imunidade ao ruído	Tempo de atraso de propagação
TTL Standard	5V	10mW	0,4V	10ns
CMOS 4000B	3 a 15V	1nW	45%V _{DD}	90ns
Comentários	Larga faixa em CMOS	Muito baixa em CMOS	Alta em CMOS	Baixo em TTL

Tabela A.21

FAMÍLIA	Velocidade	Fan-out	Manuseio
TTL Standard	Alta	10	Livre
CMOS 4000B	Baixa	50	Com problemas
Comentários	Alta em TTL	Alto em CMOS	Problemas em CMOS

Bibliografia

ADVANCED MICRO DEVICES. **AMD: Memory Products**. Data Book, 1990.

CAEIRO, F. J. **Trabucho: Introdução à Eletrônica Digital**. vol 1. Livros Horizonte, 1986.

CAPUANO, F. G. **Exercícios de Eletrônica Digital**. São Paulo: Érica, 1996.

COPPELLI, M.; STORTONI, B. **Esercizi di Elettronica Digitale**. Fermo: La Sovrana, 1984.

DEBOO, G. J.; BURROUS, C. N. **Circuitos Integrados Y Dispositivos Semiconductores**. Marcombo Boixareu Editores, 1977.

ENDERLEIN, R. **Microeletrônica: Uma Introdução ao Universo dos Microchips, seu Funcionamento, Fabricação e Aplicações**. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1994.

HILL, F. J.; PETERSON, G. R. **Introduction to Switching Theory and Logical Design**. John Wiley & Sons, 1981.

MALVINO, A. P. **Microcomputadores e Microprocessadores**. McGraw-Hill, 1985.

MALVINO, A. P.; LEACH, D. P. **Eletrônica Digital, Princípios e Aplicações**. vols. 1 e 2. McGraw-Hill, 1988.

MELO, M. **Eletrônica Digital**. McGraw-Hill, 1993.

MOTOROLA. **Memory Data**, 1990.

NATIONAL SEMICONDUCTOR CORPORATION. **ALS/AS Logic**. Databook, 1987.

_____. **LS/S/TTL**. Logic Databook, 1987.

PHILIPS SEMICONDUCTORS. **Fast TTL Logic Series**. Data Handbook, 1992.

_____. **HE 4000B Logic Family CMOS**. Data Handbook, 1992.

_____. **High-speed CMOS Logic Family**. Data Handbook, 1994.

_____. **Low Voltage CMOS & BiCMOS Logic Family**. Data Handbook, 1993.

RELVAS, J. A. M. **Introdução aos Microcomputadores**. Figueirinhas, 1983.

TEXAS, Instruments Inc. **Advanced CMOS Logic**. Data Book, 1990.

_____. **High-speed CMOS Logic**. Data Book, 1989.

_____. **Projetos com Circuitos Integrados TTL**. Guanabara Dois, 1978.

_____. **The TTL Data Book for Design Engineers**, 1989.

TOCCI, R. J. **Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações**. Prentice-Hall, 1994.

TOCCI, R. J.; LASKOWSKI, L. P. **Microprocessadores e Microcomputadores, Hardware e Software**. Prentice-Hall, 1983.

TOKHEIM, R. L. **Introdução aos Microprocessadores**. McGraw-Hill, 1985.

_____. **Princípios Digitais**. McGraw-Hill, 1983.

Xicor. Data Book, 1990.

Marcas Registradas

Todos os nomes registrados, marcas registradas ou direitos de uso citados neste livro pertencem aos seus respectivos proprietários.

Índice Remissivo

A

Acesso

- aleatório 421
- sequencial 421

Active Pull-Up 468

Adição no sistema binário 43

Agrupamentos de zeros 163

Álgebra de Boole 60, 107

Amplificador operacional 329

Analógico 322

B

Barra de

- controle (control bus) 423
- dados (data bus) 423
- endereços (address bus) 423

Binário 18

Bit

- (binary digit) 19
- de paridade 414

Buffers 428

Byte 19

C

Capacidade de memória 424

Carry

- in 233
- out 230

Casos que não admitem simplificação 160

Células de memória 430

Chave seletora digital 334

Chip

- enable 427
- select 427

Circuito(s)

- comparador 330
- lógico(s) 71, 75
- combinacionais 175
- integrados CMOS 483
- integrados TTL 477
- temporizadores 312

Clear (CLR) 260

Clock 252

CMOS

- (Complementary Metal Oxide Semiconductor) 454

(Complementary MOS) 478

HCT 480

Codificador decimal/binário 205

Código(s)

- 2 entre 5 202
- 9876543210 204
- BCD 8421 198
- BCD de 4 bits 199
- Excesso 3 200
- Gray 201
- Johnson 203

Coincidência 90

Complemento de

- 1 49
- 2 49
- 2 em operações aritméticas 52

Condições irrelevantes 156

Contador(es)

- assíncronos 281
- assíncrono crescente/decrescente 288
- assíncronos decrescentes 285
- de década 283, 298
- de pulsos 281
- em anel 304
- síncronos 290
- Johnson 307

Conversor

- Análogo-Digital (A/D) 348
- Digital-Analógico (D/A) 324
- Paralelo-Série 274
- Série-Paralelo 272

D

Decodificador

- binário/decimal 207
- de endereços 428

Demultiplex (DEMUX) 372, 397

Diagrama de estados 300

DIP (Dual-In-Line Package) 477

Display a LED

- (anodo comum) 216
- (catodo comum) 216

Display de 7 segmentos 216

Divisor de frequência 284

DRAM (Dynamic RAM) 435

E

E²PROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory) 434
Enable 275
E por fio (Wired-And) 472
EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) 432
Equivalência entre blocos lógicos 94
Escalas de integração 463
Exclusive OR (EXOR)
 EXOR (Exclusive OR) 89
Expressões booleanas 71, 75, 79, 86

F

Família CMOS 478
Fan-Out 456
Flip-Flop(s) 252
 D 267
 JK 258
 JK Mestre-Escravo 262
 RS básico 253
 RS com entrada Clock 257
 T 266

G

Gerador(es) de
 formas de ondas digitais 356
 paridade 414

H

Habilitação da pastilha ou chip 426
Hexadecimal 38
High-speed CMOS 480
Histerese 474

I

I_{IH} (High-level Input Current) 456
I_{IL} (Low-level Input Current) 455
Imunidade ao ruído 458
Informação
 paralela 272
 série 272
Inversor 67
I_{OH} (High-level Output Current) 456
I_{OL} (Low-level Output Current) 455

K

K (Kilo) 424

L

Localidades de memória 421
Lógica
 negativa 459
 positiva 459
 sequencial 252
Low Voltage CMOS 480
LSB (Least Significant Bit) 24
LSI (Large Scale Integration) 463

M

Mapeamento de memória 425
Matriz de
 dados 428
 diodos 484
 duplo encadeamento 376
 simples encadeamento 374
Meio
 somador 229
 subtrator 236
Memórias 372, 420
 dinâmicas 422
 estáticas 422
 não voláteis 422
 voláteis 422
M (Mega) 424
MOS-FET 463
 canal N 466
 canal P 467
 (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) 463
MSB (Most Significant Bit) 24
MSI (Medium Scale Integration) 463
Multiplex (MUX) 372, 376
Multiplicação no sistema binário 47

N

Nibble 19
NMOS 463
NOU Exclusivo
 Exclusive NOR 91
Números binários
 fracionários 26
 positivos e negativos 48

O

Octal 32
Open-Collector 471
OU EXCLUSIVO (EXCLUSIVE OR) 89

P

Palavra de endereço 424
Pentes de memória 445
PMOS 463
Porta
 E de lógica negativa 460
 E de lógica positiva 460
 E ou AND 62
 NE ou NAND 68
 NOU ou NOR 69
 OU ou OR 65
Postulados da álgebra de Boole 108
Preset (PR) 260
Produtos canônicos 373
Projetos de
 circuitos combinacionais 176
 decodificadores 210
PROM (Programmable Read-Only Memory) 432
Propriedades da álgebra de Boole 111
Pull-Down 469

R

Rampa digital 356
RAM (Random-Access Memory) 422, 435
Registradores de deslocamento 271
Reset 257
ROM (Read-Only Memory) 422
ROMs programadas por máscara
 (Mask-Programmed Read-Only Memory) 431
R/W (Read/Write) 436

S

Schmitt-Trigger 474
Set 257
Simplificação de expressões
 Booleanas 116
Sinal-módulo 48
Slots 445
Somador completo 230
SRAM (Static RAM) 435
SSI (Small Scale Integration) 463
Standby 433
Subtração no sistema binário 45

T

Tabela(s) verdade 62, 79, 86

Tempo de

 acesso 421
 atraso de propagação (propagation delay time) 458
Teoremas de De Morgan 97, 112
Toten-Pole 468
Transistor bipolar 464
Transistores
 bipolares 463
 bipolares multiemissores 467
Transistor Schottky 477
Transmissão
 de dados 408
 paralela 409
 série 410
Tri-State 473
TTL (Transistor-Transistor Logic) 454
 -ALS (Advanced Low power Schottky) 476
 -AS (Advanced Schottky) 476
 -H (High speed) 476
 -L (Low power) 476
 -LS (Low power Schottky) 476
 -S (Schottky) 476

U

ULA (Unidade Lógica Aritmética) 229
ULSI (Ultra Large Scale Integration) 463
UVROM (Ultraviolet PROM) 433

V

Variação
 analógica 323
 digital 323
Variáveis booleanas 108
Veitch-Karnaugh 121
 V_{IH} (High-level Input Voltage) 455
 V_{IL} (Low-level Input Voltage) 455
VLSI (Very Large Scale Integration) 463
 V_{OH} (High-level Output Voltage) 455
 V_{OL} (Low-level Output Voltage) 455
Vôltemetro digital 355
VT
 – (Negative-Going Threshold Voltage) 474
 + (Positive-Going Threshold Voltage) 474